

**I-1.** Dva tanaka, prava štapa, dužine  $b=7\text{cm}$ , nanelektrisana ravnomerno podužnim nanelektrisanjima  $Q'_1$  i  $Q'_2$ , postavljena su u zadati koordinatni sistem kao na slici 1. Prvi štap je upravan na x-y ravan, a jedan njegov kraj leži u toj ravni. Drugi štap leži u x-y ravni. Poznato je podužno nanelektrisanje prvog štapa  $Q'_1=2,5\text{nC/m}$  i koordinata  $a=4\text{cm}$ . Sredina je vazduh.


- a) Odrediti podužno nanelektrisanje drugog štapa,  $Q'_2$ , tako da rezultantni vektor jačine električnog polja u tački O (*koordinatni početak*) ima samo z komponentu.

b) Izračunati brojnu vrednost intenziteta z komponente vektora jačine električnog polja u tački O.


Permitivnost vakuma je  $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} F/m$

**I-2.** Sfernki kondenzator, čiji je presek prikazan na slici 2, ima dva sloja dielektrika, relativnih permitivnosti  $\epsilon_{r1}=2$  i  $\epsilon_{r2}=9$ . Elektrode kondenzatora su nanelektrisane nanelektrisanjem  $Q$  i  $-Q$ . Poluprečnici elektroda su  $a=1\text{cm}$  i  $b=2,5\text{cm}$ . Poznata je maksimalna jačina električnog polja u kondenzatoru  $E_{\max}=350\text{kV/m}$ .

- a) Razmotriti granične uslove i odrediti kako se u zavisnosti rastojanja tačke od centra kondenzatora menjaju intenziteti vektora električnog pomeraja i vektora jačine električnog polja.
  - b) Odrediti nanelektrisanje elektroda kondenzatora.
  - c) Izračunati napon između elektroda kondenzatora.
  - d) Izračunati gustine vezanih nanelektrisanja na površima dielektrika koje se oslanjaju na unutrašnju elektrodu.

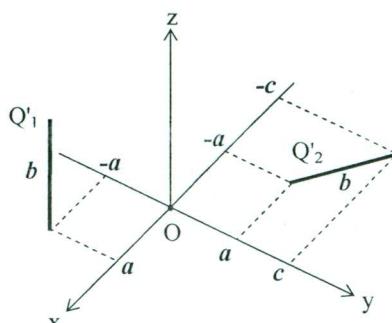

Slika 1

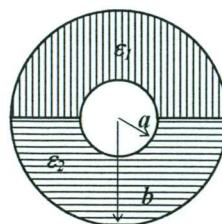

Slika 2


**II-1.** U mreži sa slike 3 poznate su sledeće brojne vrednosti:  $E_5=12V$ ,  $E_6=E_7=6V$ ,  $I_S=120mA$ ,  $R_1=R_2=100\Omega$ ,  $R_3=R_5=300\Omega$ ,  $R_4=R_6=200\Omega$ . Odrediti:

- (a) vrednost otpornosti otpornika  $R$ , tako da jačina struje kroz njegove priključke ima vrednost  $I_{14}=20\text{mA}$ ;

(b) snage strujnog generatora i naponskog generatora snažne  $E$ .

(b) snage strujnog generatora i naponskog generatora ems  $E_7$

Pri resavanju zadatka obavezno primeniti teoremu kompenzacije i metodu po kojoj treba postaviti sistem jednačina sa minimalnim brojem nepoznatih.

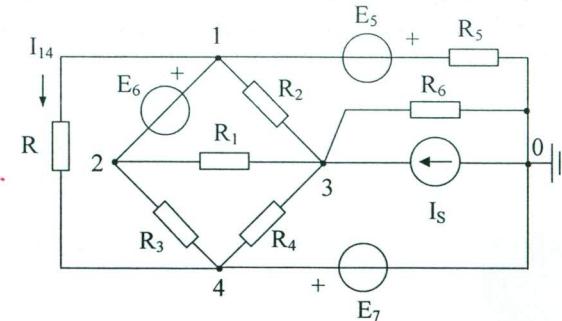


Slika 3

**II-2.** Zatvaranjem prekidača K u mrežu, priказану на слици 4, se uključuje idealni naponski generator elektromotorne sile  $E=10V$ . Jačina struje kroz priključke ovog generatora ne sme da bude veća od  $I_{max}=25mA$ . Zadate su i sledeće brojne vrednosti:  $E_1=12V$ ,  $I_S=100mA$ ,  $R=100\Omega$ .

- (a) Proveriti da li će, nakon zatvaranja prekidača, jačina struje kroz generator preći graničnu vrednost.  
 (b) Po potrebi, dodati redno vezani zaštitni otpornik i odrediti njegovu otpornost. Izračunati.

*Pri rešavanju zadatka obavezno primeniti Tevenenovu teoremu i metodu po kojoj treba postaviti sistem jednačina sa minimalnim brojem nepoznatih.*

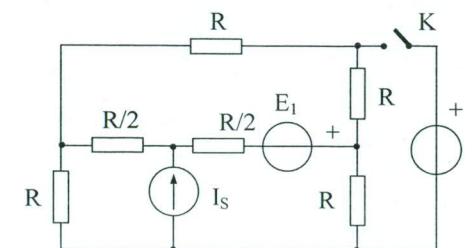




Slika 4

I-1. Աշում 28. յարգ 2015.

1.

Տօւր նիստական դասընթացի աշխատանք:


ԱՄԱՆՈ

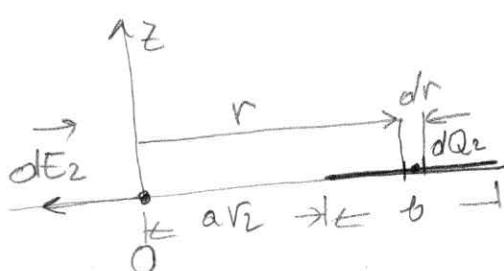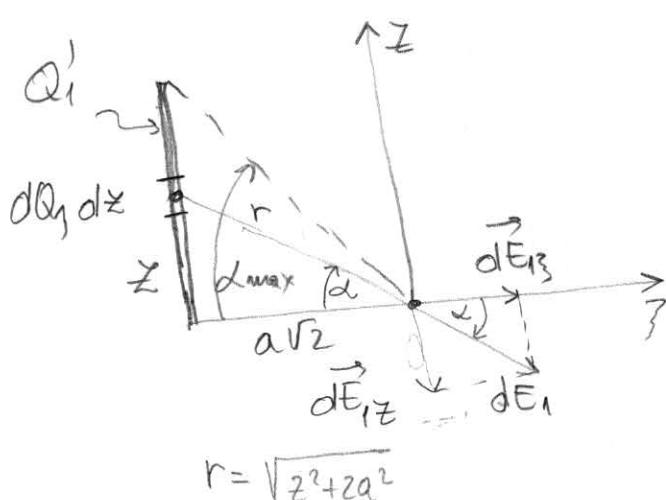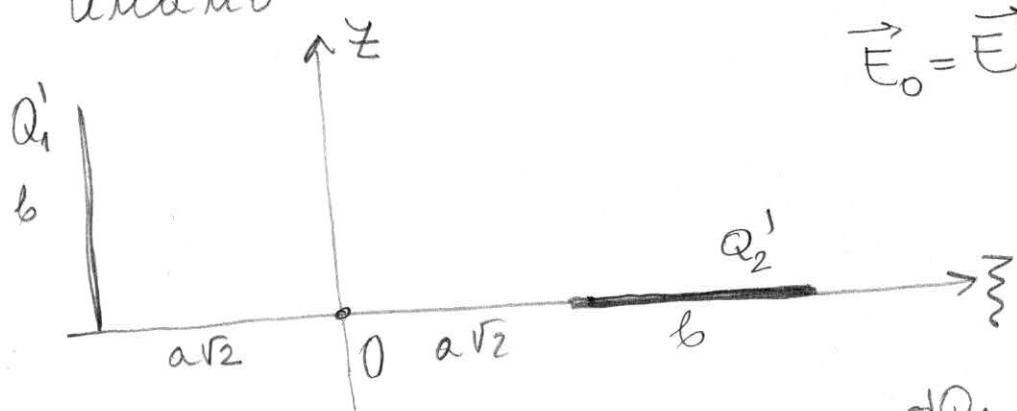

$$dE_2 = \frac{dQ_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q_2' dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Big|_{r=a\sqrt{2}}$$

$$E_2 = \int dE_2 = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dr}{r^2} \Big|_{r=a\sqrt{2}}^{r=a\sqrt{2}+b} = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a\sqrt{2}} - \frac{1}{a\sqrt{2}+b} \right)$$

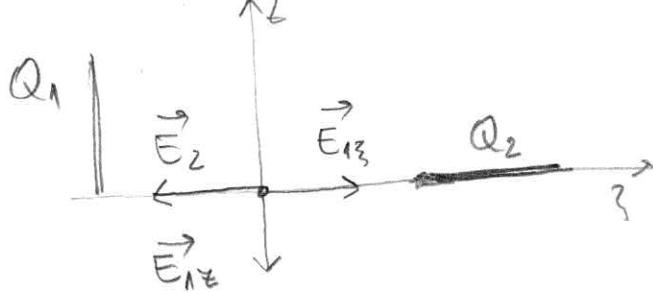Հայտնի է լինել:  $2a \propto E_0 = E_{0z}$



$$E_{13} = E_2$$

$$\frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}} \frac{b}{\sqrt{b^2+2a^2}} = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a\sqrt{2}} - \frac{1}{a\sqrt{2}+b} \right)$$

$$dE_1 = \frac{dQ_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad dE_{1z} = dE_1 \cos\alpha$$

$$E_{1z} = \int \frac{Q_1' dz \cos\alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}} \int \cos\alpha dd$$

$$z=0 \quad dz \cos\alpha = r dd$$

$$r = \frac{a\sqrt{2}}{\cos\alpha}$$

$$E_{1z} = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}} \sin\alpha \Big|_{\alpha=\alpha_{\max}} = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}} \frac{b}{\sqrt{b^2+2a^2}}$$

$$E_{1z} = \int \frac{Q_1' dz \sin\alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{z dz}{(z^2+2a^2)^{3/2}}$$

$$z=0 \quad \sin\alpha = \frac{z}{r}$$

$$E_{1z} = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0} \left( -\frac{1}{\sqrt{z^2+2a^2}} \right) \Big|_{z=0} = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a\sqrt{2}} - \frac{1}{a\sqrt{2}+b} \right)$$

5

5

$$\frac{Q_1'}{a\sqrt{2}} \frac{b}{\sqrt{b^2+2a^2}} = Q_2' \frac{b}{a\sqrt{2}(a\sqrt{2}+b)}$$

$$Q_2' = \frac{a\sqrt{2}+b}{\sqrt{2a^2+b^2}} Q_1'$$

$$Q_2' = \frac{4\sqrt{2}+7}{\sqrt{32+49}} \cdot 2,5 \text{ nC/m}$$

$$Q_2' \approx 3,5 \text{ nC/m}$$

b)


$$E_0 = E_{1Z} = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2a^2+b^2}} \right)$$

$$E_0 = 2,5 \cdot 10^{-9} \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 6,57 = 147,825 \text{ V/m}$$

$$\vec{E}_0 = E_0 \cdot \vec{t} l_z$$

7

3

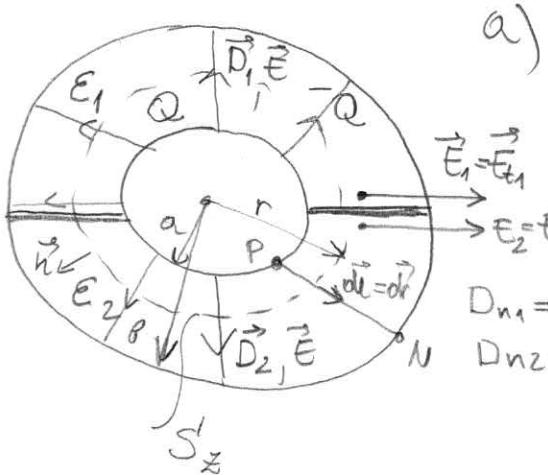

$$\begin{aligned} \vec{E}_1 &= \vec{D}_1 / \epsilon_1 \\ \vec{E}_2 &= \vec{D}_2 / \epsilon_2 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} \epsilon_1 &= \epsilon_2 \\ E_1(r) &= E_2(r) = E(r) \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} D_{n1} &= 0 \\ D_{n2} &= 0 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} D_{n1} &= D_{n2} \end{aligned} \right\}$$

(2)

$$D_1(r) = \epsilon_1 E(r)$$

$$D_2(r) = \epsilon_2 E(r)$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q \Rightarrow D_1(r) \cdot 2\pi r^2 + D_2(r) \cdot 2\pi r^2 = Q \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{2\pi r^2 \epsilon_0 (\epsilon_1 + \epsilon_2)}$$

$$E(r) = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 r^2 (\epsilon_1 + \epsilon_2)} \text{ after C.B.}$$

$$D_1(r) = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \frac{Q}{2\pi r^2} \text{ after C.B.}$$

$$D_2(r) = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \frac{Q}{2\pi r^2} \text{ after C.B.}$$

b) Для центральной загородки  $E_{max} = E(r=a) = 350 \text{ kV/m}$ ,  
ограничение:

$$\frac{Q}{2\pi r^2 \epsilon_0 (\epsilon_1 + \epsilon_2)} = E_{max} \Rightarrow Q = 2\pi \epsilon_0 (\epsilon_1 + \epsilon_2) a^2 E_{max}$$

$$Q = \frac{11}{2 \cdot 9 \cdot 10^9} \cdot 1 \cdot 10^{-4} \cdot 350 \cdot 10^3$$

$$Q \approx 21.4 \text{ nC}$$


$$c) U_{PN} = \int_P^N \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^N E(r) dr = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 (\epsilon_1 + \epsilon_2)} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 (\epsilon_1 + \epsilon_2)} \cdot \frac{b-a}{ab}$$

$$U_{PN} = \frac{2\pi \epsilon_0 (\epsilon_1 + \epsilon_2) \cdot a^2 \cdot E_{max}}{2\pi \epsilon_0 (\epsilon_1 + \epsilon_2)} \cdot \frac{b-a}{ab} = \frac{a(b-a)}{b} \cdot E_{max} = \frac{1.5 \cdot 10^{-2}}{25} \cdot 350 \text{ kV}$$

$$U_{PN} = 2.1 \text{ kV}$$

$$d) G_{\sigma_1} = -P_1(a) = -\epsilon_0(\epsilon_1 - 1) E_{max} = -\epsilon_0 E_{max} \approx -3,098 \mu\text{C}/\text{m}^2$$

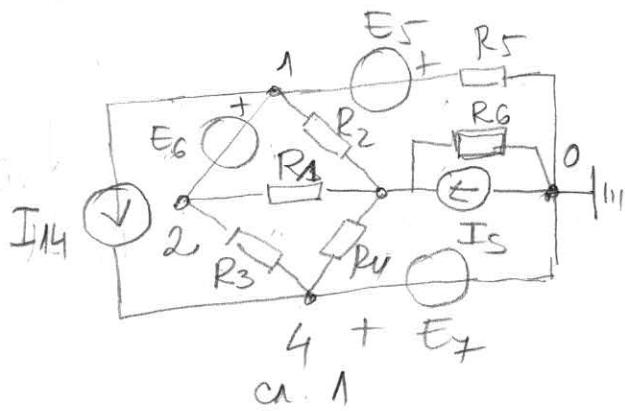
$$G_{\sigma_2} = -P_2(a) = -\underbrace{\epsilon_0(\epsilon_2 - 1)}_{-8\epsilon_0} \cdot E_{max} = -24,78 \mu\text{C}/\text{m}^2$$



$$R = \frac{U_{14}}{I_{14}}$$

Tjedne mješavine neophodno konvica.  
godaju se napretke ce cruce 1.  
m.k.s  $n = 6 - 2 = 4$   
m.p.o  $n = 4 - 2 = 2$

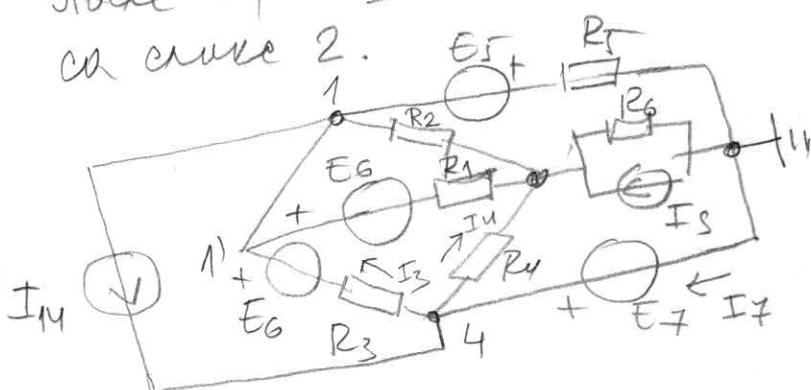Tjedne mješavine ist. euc  $E_6$  godaju se napred  
ca cruce 2.



$$\begin{aligned} E_5 &= 12V & R_1 &= R_2 = 100\Omega \\ E_6 &= E_7 = 6V & R_3 &= R_5 = 300\Omega \\ I_S &= 120mA & R_4 &= R_6 = 200\Omega \end{aligned}$$

cruce 2

$$V_4 = E_7 = 6V$$

$$\left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right) V_1 - \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) V_3 - \frac{1}{R_3} V_4 = \frac{E_6}{R_1} + \frac{E_6}{R_3} + \frac{E_5}{R_5} - I_{14}$$

$$- \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) V_1 + \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) V_3 - \frac{1}{R_4} V_4 = - \frac{E_6}{R_1} + I_S$$

$$\left( \frac{2}{100} + \frac{2}{300} \right) V_1 - \frac{2}{100} V_3 = \frac{6}{300} + \frac{6}{100} + \frac{6}{300} - \frac{12}{300} - 20mA / .300$$

$$- \frac{2}{100} V_1 + \left( \frac{2}{100} + \frac{2}{200} \right) V_3 = \frac{6}{200} - \frac{6}{100} + 120mA / .100$$

$$\begin{aligned} 8V_1 - 6V_3 &= 12 \\ -2V_1 + 3V_3 &= 9 / .2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} 4V_1 = 30 \\ V_1 = 7,5V \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3V_3 = 9 + 2 \cdot 7,5 \\ V_3 = 8V \end{cases}$$

$$a) U_{14} = V_1 - V_4 = 1,5A$$

$$R = \frac{U_{14}}{I_{14}} = \frac{1,5}{20mA} = 75\Omega$$

$$R = 75\Omega$$

$$b) P_S = U_S I_S = V_3 I_S = 0,96W$$

$$P_E = E_7 I_7$$

$$I_7 = I_3 + I_4 - I_{14} = \frac{V_4 - V_1 + E_6}{R_3} + \frac{V_4 - V_3}{R_4} - I_{14}$$

$$I_7 = 15mA - 10mA - 20mA = -15mA$$

$$P_E = -90mW$$

Ispit, 28.01.2015.

11-1

$$E_5 = 12 \text{ V}$$

$$E_C = E_7 = 6 \text{ V}$$

$$I_S = 120 \text{ mA}$$


$$R_1 = R_2 = 100\ \Omega$$

$$R_3 = R_5 = 300 \Omega$$

$$R_1 = R_6 = 200 \Omega$$

$$l_{14} =$$

$$P_{IS}, P_{EF} = ?$$

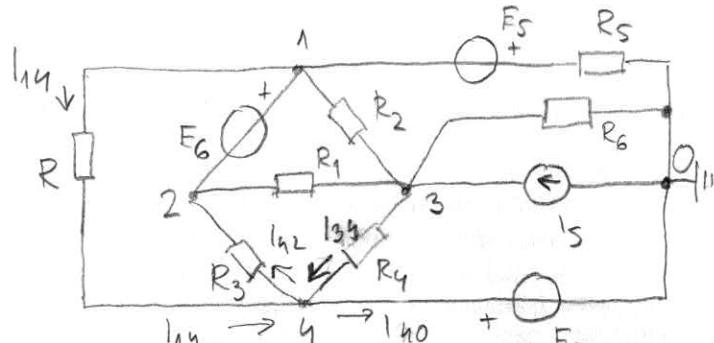

Primjena teoreme o  
kompenzaciji +  
pomeranju idealnog  
napouškog generatora

$$n_g = g \quad n_c = 4$$

$$\text{MKS: } n_g - (n_e - 1) - n_s = \\ = 9 - 3 - 2 = 4$$

$$\text{MPC} = \bar{n}_C - 1 - \bar{n}_G \\ = \bar{n} - 1 - 1 = 2$$

$$\text{Ch: } V_{T_1} = E_T = 6V$$

$$\text{C3: } V_3 \cdot \left( \frac{1}{R_2+0} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \cancel{\frac{1}{R_2}} + \frac{1}{R_6} \right) - V_2 \cdot \left( \frac{1}{R_2+0} + \frac{1}{R_1} \right) - V_4 \cdot \frac{1}{R_4} = \frac{E_6}{R_2} + I_s$$

$$C2: V_2 \cdot \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \cancel{\frac{1}{O+R_4}} + \frac{1}{O+R_2} + \frac{1}{O+O+R_5} \right) - V_3 \cdot \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{O+R_2} \right) - V_4 \cdot \left( \cancel{\frac{1}{O+R_4}} + \frac{1}{R_3} \right) = -\frac{E_6}{R_2} - \frac{E_6+E_5}{R_5} - 1_{14}$$

$$V_3 \cdot \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) - V_2 \cdot \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right) - V_4 \cdot \frac{1}{R_4} = \frac{E_6}{R_2} + I_s / \cdot 200$$

$$V_2 \cdot \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right) - V_3 \cdot \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - V_4 \cdot \frac{1}{R_3} = -\frac{E_6}{R_2} - \frac{E_6 + E_5}{R_5} + I_{14}/300$$

$$V_3 \cdot (2+2+1+1) - V_2 \cdot (2+2) - V_4 = 2E_6 + 2001s$$

$$V_2 \cdot (3+1+3+1) - V_3 \cdot (3+3) - \frac{V_4}{6} = -\frac{3E_6}{6} - \frac{E_6}{6} - \frac{E_5}{6} - \frac{300}{14}$$

$$6V_3 - 4V_2 = 12 + 24 + 6$$

$$8V_2 - 6V_3 = -24 - 12 + 6 - 6$$

$$-4V_2 + 6V_3 = 42 \quad \} +$$

$$8V_2 - 6V_3 = -36$$

$$UV_2 = 6 \Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} V_2 = 1,5V \\ V_3 = 8V \end{array}} \quad V_3 = \frac{U_2 + UV_2}{6} = \frac{6+6}{6} = 8V$$

$$U_{12} = V_1 - V_2 = E_6 \Rightarrow V_1 = V_2 + E_6 = 1,5 + 6 = 7,5 \text{ V}$$

$$U_{14} = V_1 - V_4 = 7,5 - 6 = 1,5 \text{ V}$$

$$\boxed{R = \frac{U_{14}}{I_{14}} = \frac{1,5}{20 \cdot 10^{-3}} = \underline{\underline{75 \Omega}}}$$

$$U_{15} = U_{30} = V_3 = 8 \text{ V}$$

$$\boxed{P_{15} = U_{15} I_{15} = 8 \cdot 120 \cdot 10^{-3} = \underline{\underline{0,96 \text{ W}}}}$$

$$\text{C4: } -I_{14} + I_{42} - I_{34} + I_{40} = 0$$

$$-I_{14} + \frac{V_4 - V_2}{R_3} - \frac{V_3 - V_4}{R_4} + I_{40} = 0$$


$$-20 \cdot 10^{-3} + \frac{6 - 1,5}{300} - \frac{8 - 6}{200} + I_{40} = 0$$

$$-20 \cdot 10^{-3} + 15 \cdot 10^{-3} - 10 \cdot 10^{-3} + I_{40} = 0$$

$$I_{40} = (20 - 15 + 10) \cdot 10^{-3} = 15 \text{ mA}$$

$$P_{E7} = -E_7 \cdot I_{40} = -6 \cdot 15 \cdot 10^{-3} = -90 \text{ mW}$$

II-2. Učitava 28.01.2015.

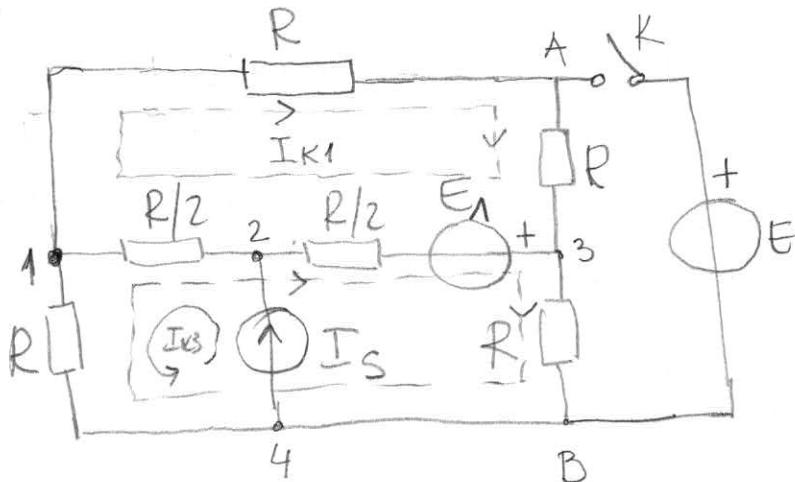

$$E_T = U_{AB} = RI_{K1} + RI_{K2} = 5V$$

$\rightarrow \text{L}$

$$E_T = ?$$

$$E_T = U_{AB}$$

$$m_{KS}: n = 2$$

$$m_{PC}: n = 3$$

$$3RI_{K1} - RI_{K2} + 0,5RI_S = -E_1$$



$$-RI_{K1} + 3RI_{K2} - 1,5RI_S = E_1$$

$$3I_{K1} - I_{K2} = -\frac{E_1}{R} - 0,5I_S = -170mA$$

$$-I_{K1} - 3I_{K2} = \frac{E_1}{R} + 1,5I_S = 270mA$$


$$8I_{K1} = -240mA \Rightarrow I_{K1} = -30mA$$
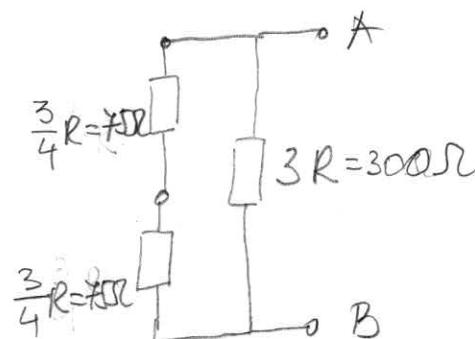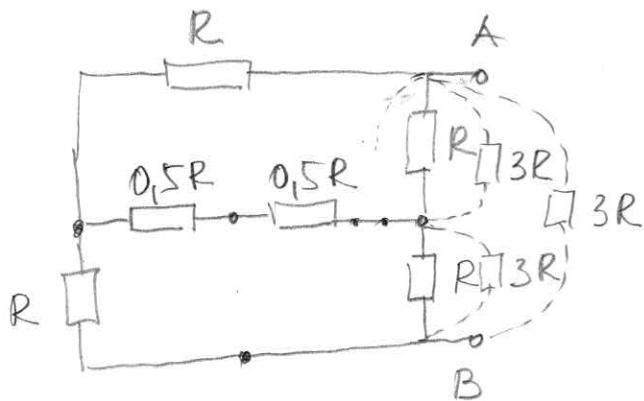
$$I_{K2} = 3I_{K1} + 170 \Rightarrow I_{K2} = 80mA$$




$$R_T = \frac{150 \cdot 300}{450}$$

$$R_T = 100\Omega$$

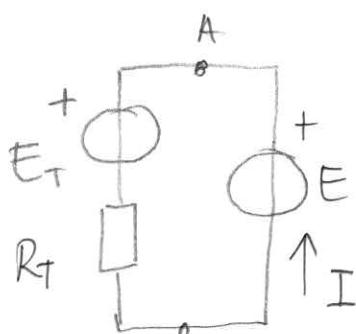

$$I = \left| \frac{E - E_T}{R_T} \right| = 50mA > I_{max}$$

Již přesáhla napěťový limita.

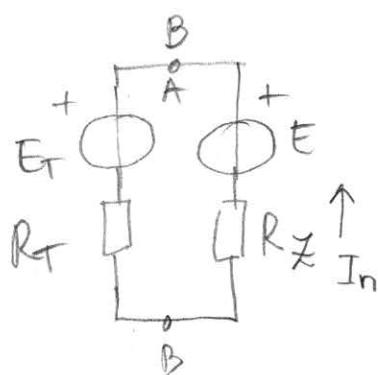

$$I_n = \left| \frac{E - E_T}{R_T + R_Z} \right| \leq I_{max} \Rightarrow R_Z = \frac{|E - E_T|}{I_{max}} - R_T$$

$$R_Z = \frac{5}{25mA} - 100 = 100\Omega \quad P_{max_Z} \geq R_Z I_{max}^2$$

$$P_{max} \geq 62,5mW$$