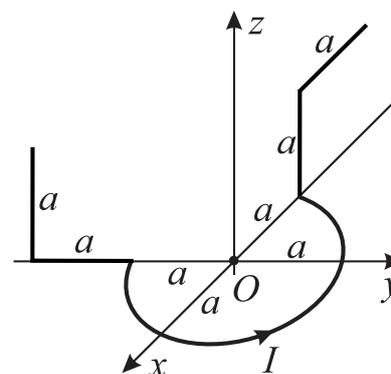


ZADACI

Zadatak 1. Žičani provodnik konačne dužine, sa vremenski konstantnom strujom jačine I , savijen je kao što je prikazano na slici 1. Provodnik se sastoji od četiri pravolinijska i jednog lučnog segmenta, kao što je prikazano na slici. Dva pravolinijska segmenta leže u y - z ravni, dok preostala dva u x - z ravni, Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema. Lučni segment je u obliku $3/4$ kruga, poluprečnika a , i leži u x - y ravni. Odrediti intenzitet vektora magnetske indukcije u koordinatnom početku. Sredina je vazduh.

Brojne vrednosti: $I = 3 \text{ A}$, $a = 5 \text{ cm}$.




Slika 1.


Zadatak 2. Tanko magnetsko kolo sa slike 2a je načinjeno od materijala, čija je idealizovana kriva prvobitnog magnetisanja prikazana na slici 2b.

- Odrediti smer protokle količine naelektrisanja, q , prilikom uspostavljanja magnetskog polja u jezgri. Pre uključivanja struje, jezgro je bilo nenamagnetisano.
- Izračunati magnetomotornu pobudnu silu, NI , kako bi, prilikom uspostavljanja magnetskog polja u jezgri, kroz kolo balističkog galvanometra protekla količina naelektrisanja $q = 50 \mu\text{C}$, u smeru određenom pod a). Rasipanja magnetskog fluksa zanemariti.
- Odrediti energiju utrošenu na uspostavljanje magnetskog polja u grani sa balističkim galvanometrom.

Brojni podaci: $l_0 = 0,2 \text{ mm}$, $l_1 = 24 \text{ cm}$, $l_2 = 6 \text{ cm}$, $l = 10 \text{ cm}$, $S = 2 \text{ cm}^2$, $N_{BG} = 5$ zavoja, $R_{BG} = 10 \Omega$.

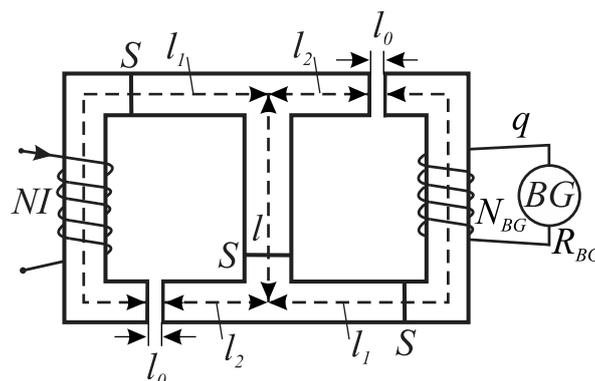

Slika 2a.

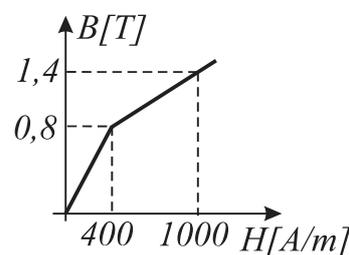

Slika 2b.

PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

ZADACI


Zadatak 1. Prijemnik sa slike 1a treba da se priključi na ulazni deo kola sa slike 1b, između tačaka A i B .

- Odrediti sve rezonantne i antirezonantne kružne učestanoosti prijemnika prikazanog na slici 1a.
- Nacrtati električnu šemu ulaznog dela kola i u njoj označiti tip magnetske sprege koji postoji između namotaja induktivnosti L_1 i L_2 (koristiti simbol tačkica).
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata, kada je prijemnik priključen na ulazni deo kola, pri čemu je ugaona učestanost struje strujnog generatora I_s jednaka $5 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$.

Brojni podaci: $L = 10 \text{ mH}$, $C = 40 \text{ nF}$, $R = 30 \Omega$, $\underline{Z} = (5 + j3) \Omega$, $I_s = (1 - j) \text{ A}$, $L_1 = 2L$, $L_2 = 3L$, $k = 0,7$.

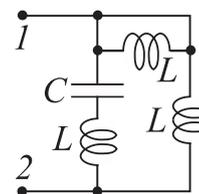


Slika 1a.

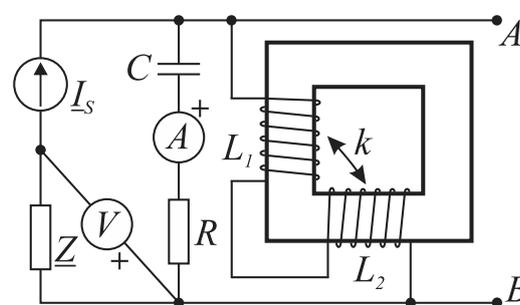

Slika 1b.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan simetričan trofazni prijemnik, sastavljen od otpornika otpornosti $R = 60 \Omega$ i kondenzatora reaktanse $X_C = 180 \Omega$. Prijemnik je priključen na mrežu faznog napona $\underline{U}_1 = 230 \text{ V}$.

- Odrediti reaktanse kalemova, koje je potrebno povezati, kako bi se faktor snage prijemnika popravio na jedinicu.
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata posle priključivanja kalemova.
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata, dok su kalemovi priključeni, ali kada se desi prekid provodnika prve faze, u tački P .
- Na istom fazorskom dijagramu prikazati fazore svih veličina od kojih zavise pokazivanja instrumenata.

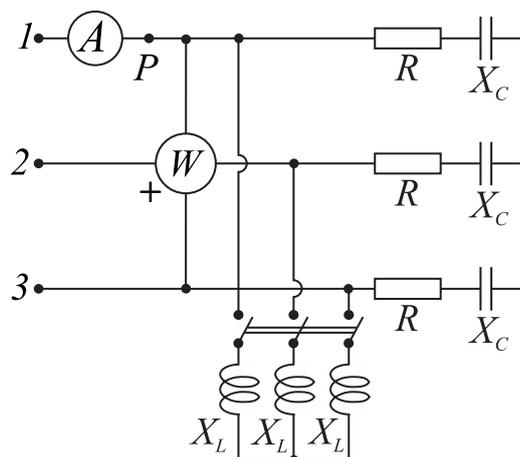


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

I-1

A

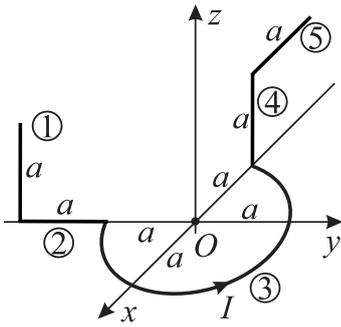

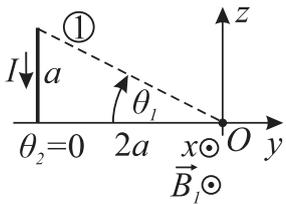
$$\vec{B}_2 = 0 \quad \sin \angle(\vec{dl}, \vec{r}_0) = 0$$



$$\boxed{1} \quad d = 2a, \quad \theta_1 < 0, \quad \theta_2 = 0$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi 2a} \left[0 - \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + (2a)^2}} \right) \right] = \frac{\mu_0 I}{4\pi 2a} \frac{\sqrt{5}}{5}$$

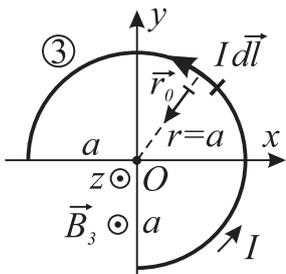
$$\boxed{\vec{B}_1 = \frac{\sqrt{5}\mu_0 I}{40\pi a} \cdot \vec{i}_x}$$



$$\vec{dB}_3 = \frac{\mu_0 I \vec{dl} \times \vec{r}_0}{4\pi r^2} \quad dB_3 = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi a^2} \quad \angle(\vec{dl}, \vec{r}_0) = \frac{\pi}{2}$$

$$B_3 = \int dB_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} \int_0^{3/2\pi} dl = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} \frac{3}{2} a\pi = \frac{3\mu_0 I}{8a}$$

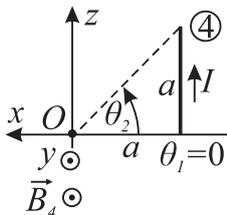
$$\boxed{\vec{B}_3 = \frac{3\mu_0 I}{8a} \cdot \vec{i}_z}$$



$$\boxed{4} \quad d = a, \quad \theta_1 = 0, \quad \theta_2 > 0$$

$$B_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left[\frac{a}{\sqrt{a^2 + a^2}} - 0 \right] = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \frac{\sqrt{2}}{2}$$
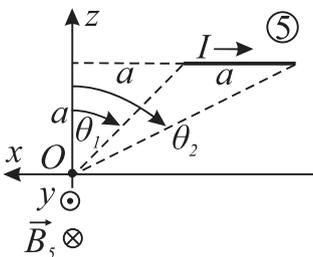
$$\boxed{\vec{B}_4 = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8\pi a} \cdot \vec{i}_y}$$



$$\boxed{5} \quad d = a, \quad \theta_1 > 0, \quad \theta_2 > 0$$

$$B_5 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(\frac{2a}{\sqrt{(2a)^2 + a^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + a^2}} \right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(\frac{2\sqrt{5}}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$\boxed{\vec{B}_5 = \frac{\mu_0 I}{40\pi a} (4\sqrt{5} - 5\sqrt{2}) \cdot (-\vec{i}_y)}$$

$$\boxed{\vec{B}_0 = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 + \vec{B}_5 = \frac{\sqrt{5}\mu_0 I}{40\pi a} \cdot \vec{i}_x + \left[\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8\pi a} - \frac{\mu_0 I}{40\pi a} (4\sqrt{5} - 5\sqrt{2}) \right] \cdot \vec{i}_y + \frac{3\mu_0 I}{8a} \cdot \vec{i}_z}$$


$$\vec{B}_0 = 1,34 \mu T \cdot \vec{i}_x + 3,12 \mu T \cdot \vec{i}_y + 28,26 \mu T \cdot \vec{i}_z$$

$$|\vec{B}_0| = \sqrt{(1,34 \mu T)^2 + (3,12 \mu T)^2 + (28,26 \mu T)^2}$$


$$\boxed{|\vec{B}_0| = 28,5 \mu T}$$

I-2

A

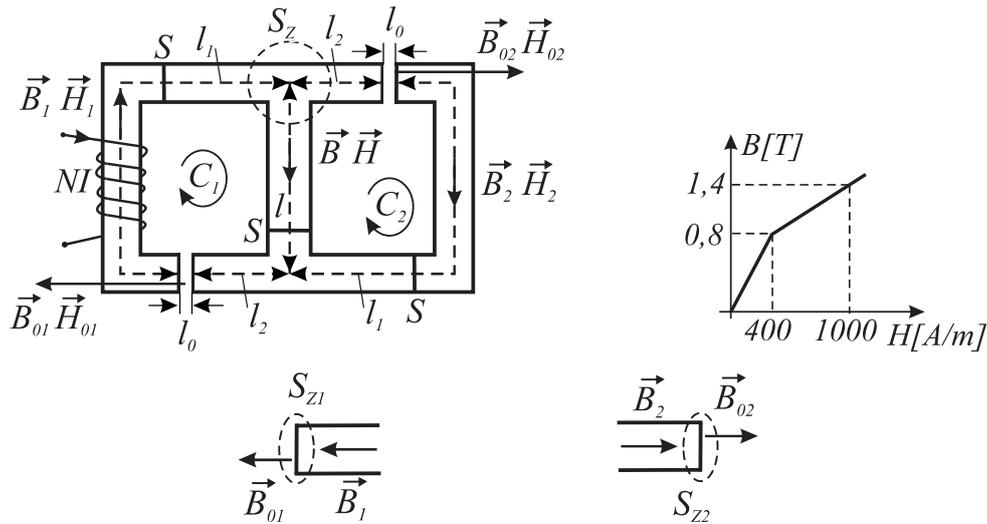

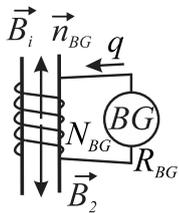- a) Po Lencovom zakonu, struja indukovana u namotaju kola balističkog galvanometra je takvog smera da se suprotstavlja promeni fluksa.



$$q = -\frac{N_{BG}}{R_{BG}} (\Phi_{KR} - \Phi_{POC})$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = -B_2 S \quad \angle(\vec{B}_2, \vec{n}_{BG}) = \pi$$

$$q = -\frac{N_{BG}}{R_{BG}} (B_{POC} S - B_{KR} S) = \frac{N_{BG}}{R_{BG}} B_{KR} S = \frac{N_{BG}}{R_{BG}} B_2 S \quad B_{POC} = 0$$

- b)
- $$\oint_{S_Z} \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$
- $$S_Z: -B_1 S + B_2 S + B S = 0 \quad C_1: H_1(l_1 + l_2) + H_{01} l_0 + H l = NI \quad (4)$$
- $$S_{Z1}: -B_1 S + B_{01} S_0 = 0 \quad C_2: H_2(l_1 + l_2) + H_{02} l_0 - H l = 0 \quad (5)$$
- $$(S = S_0) \quad B_1 = B_{01} \quad (2) \quad H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} \quad (6)$$
- $$S_{Z2}: -B_2 S + B_{02} S_0 = 0$$
- $$(S = S_0) \quad B_2 = B_{02} \quad (3)$$

$$B_2 = \frac{q R_{BG}}{N_{BG} S} = \frac{50 \cdot 10^{-6} \cdot 10}{5 \cdot 2 \cdot 10^{-4}} = 0,5 T$$

Sa krive magnetisanja sledi $H_2 = \frac{B_2}{\mu} = \frac{0,5}{\frac{400}{4\pi \cdot 10^{-7}}} = 250 A/m$

Iz (3) sledi $B_{02} = B_2 = 0,5 T \Rightarrow H_{02} = \frac{B_{02}}{\mu_0} = \frac{0,5}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 398,1 kA/m$

Iz (5) sledi $H = \frac{H_2(l_1 + l_2) + H_{02} l_0}{l} = \frac{250 \cdot (24 \cdot 10^{-2} + 6 \cdot 10^{-2}) + 398,1 \cdot 10^3 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-2}} = 1546,2 A/m$

Jednačina za drugi deo krive magnetisanja: $B - B_{K1} = \frac{B_{K2} - B_{K1}}{H_{Kc2} - H_{K1}} (H - H_{K1})$

$$B - 0,8 = \frac{1,4 - 0,8}{1000 - 400} (H - 400),$$

$$B = \frac{0,6}{600} H + 0,4$$

Sledi da je $B = \frac{0,6}{600} \cdot 1546,2 + 0,4 = 1,94 \text{ T}$

Iz (1) sledi $B_1 = B_2 + B = 2,44 \text{ T}$

Sledi da je $H_1 = \frac{600}{0,6} (B_1 - 0,4) = \frac{600}{0,6} (2,44 - 0,4) = 2040 \text{ A/m}$

Iz (2) sledi $B_{01} = B_1 = 2,44 \text{ T} \Rightarrow H_{01} = \frac{B_{01}}{\mu_0} = \frac{2,44}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 1942,7 \text{ kA/m}$

Iz (4) sledi $NI = H_1(l_1 + l_2) + H_{01}l_0 + Hl = 2040 \cdot (24 \cdot 10^{-2} + 6 \cdot 10^{-2}) + 1942,7 \cdot 10^3 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3} + 1546,2 \cdot 10 \cdot 10^{-2}$

$NI = 1155,16 \text{ Azav}$

c)


$W_{m2} = \frac{1}{2} B_2 H_2 V_2 = \frac{1}{2} B_2 H_2 (l_1 + l_2) S = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 250 \cdot (24 \cdot 10^{-2} + 6 \cdot 10^{-2}) \cdot 2 \cdot 10^{-4}$

$W_{m2} = 3,75 \text{ mJ}$

II-1

A

a)

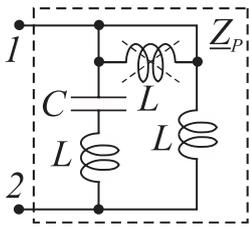

$$Z_1 = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C}$$

$$Z_P = Z_1 \parallel j\omega L = \frac{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} \cdot j\omega L}{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} + j\omega L} = \frac{j\omega L(1 - \omega^2 LC)}{\frac{1 - \omega^2 LC - \omega^2 LC}{j\omega C}} = \frac{j\omega L(1 - \omega^2 LC)}{1 - 2\omega^2 LC}$$



$$Z_P = j \frac{\omega L(1 - \omega^2 LC)}{1 - 2\omega^2 LC}$$

$$\text{Im}\{Z_P\} = 0 \Rightarrow \omega L = 0 \quad \boxed{\omega_{r1} = 0}$$

$$1 - \omega^2 LC = 0 \quad \boxed{\omega_{r2} = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

$$\text{Im}\{Y_P\} = 0 \Rightarrow 1 - 2\omega^2 LC = 0 \quad \boxed{\omega_{ar1} = \frac{1}{\sqrt{2LC}}} \quad \boxed{\omega_{ar2} \rightarrow \infty}$$


b)

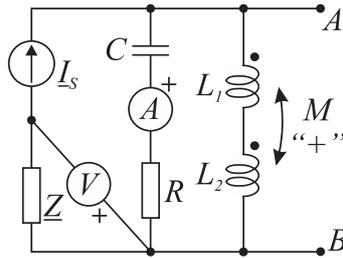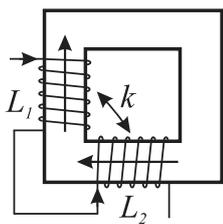

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = k\sqrt{2L \cdot 3L} = 0,7 \cdot \sqrt{20 \text{ mH} \cdot 30 \text{ mH}}$$

$$M = 17,15 \text{ mH}$$

c)

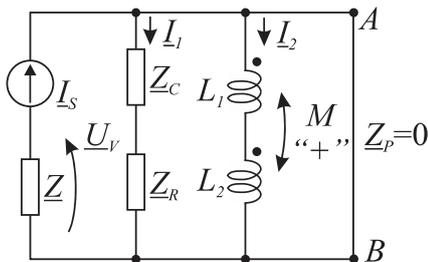

$$\omega_{r2} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10 \cdot 10^{-3} \cdot 40 \cdot 10^{-9}}} = 5 \cdot 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \omega$$

$$Z_P = 0$$

$$\underline{U}_{AB} = 0 \Rightarrow \underline{I}_1 = 0$$

$$\boxed{I_A = |I_1| = 0 \text{ A}}$$


$$\underline{U}_V = \underline{Z} \underline{I}_S = (5 + j3) \cdot (1 - j) = 5 + 3 + j3 - j5 = (8 - j2) \text{ V}$$

$$U_V = |\underline{U}_V| = \sqrt{8^2 + (-2)^2} \quad \boxed{U_V = 8,25 \text{ V}}$$

II-2

A

a)

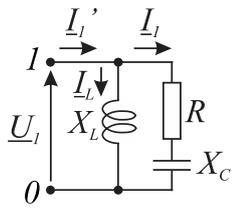

$$\underline{Z} = R - jX_C = (60 - j180) \Omega = 189,7 e^{-j71,56^\circ} \Omega$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}} = \frac{U_1 e^{j0^\circ}}{Z e^{j\phi}} = \frac{230}{189,7 e^{-j71,56^\circ}} = 1,21 e^{j71,56^\circ} \text{ A}$$

$$\underline{I}_L = \frac{U_1 e^{j0^\circ}}{jX_L} = \frac{U_1 e^{j0^\circ}}{X_L e^{j\frac{\pi}{2}}} = \frac{U_1}{X_L} e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{ A}$$

$$I_L = I_1 \sin 71,56^\circ$$

$$\frac{U_1}{X_L} = \frac{U_1}{Z} \sin 71,56^\circ \Rightarrow \frac{1}{X_L} = \frac{\sin 71,56^\circ}{Z} \Rightarrow X_L = \frac{189,7}{\sin 71,56^\circ}$$

$$X_L = 199,97 \Omega$$


$$I_1' = I_1 \cos 71,56^\circ = 1,21 \cdot \cos 71,56^\circ = 0,38 \text{ A}$$

$$I_1' = 0,38 e^{j0^\circ} \text{ A}$$

$$\frac{U_1}{R_e} = \frac{U_1}{Z} \cos 71,56^\circ \Rightarrow \frac{1}{R_e} = \frac{\cos 71,56^\circ}{Z} \Rightarrow R_e = \frac{Z}{\cos 71,56^\circ} = \frac{189,7}{\cos 71,56^\circ}$$

$$R_e = 599,73 \Omega$$

I KZ: $I_1' = I_L + I_1$

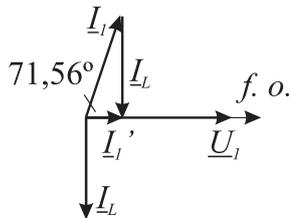


b)

$$I_A^{(b)} = |I_1'| = 0,38 \text{ A}$$


$$P_W^{(b)} = \text{Re}\{\underline{U}_{31} \underline{I}_2'^*\} = U_{31} I_2' \cos \angle(\underline{U}_{31}, \underline{I}_2')$$

$$P_W^{(b)} = \sqrt{3} U_1 I_1' \cos(30^\circ + 60^\circ) = \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 0,38 \cdot \cos 90^\circ$$

$$P_W^{(b)} = 0 \text{ W}$$

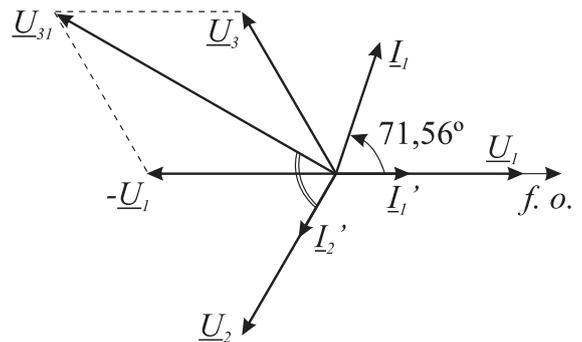

c)

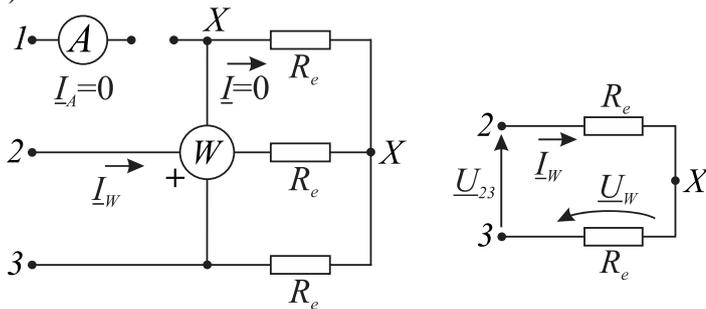

$$I_A^{(c)} = 0 \text{ A}$$


$$\underline{U}_W = \underline{U}_{3X} = \frac{1}{2} \underline{U}_{32} = \frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot 230 e^{j90^\circ} \text{ V}$$

$$\underline{I}_W = \frac{\underline{U}_{23}}{2R_e} = \frac{\sqrt{3} \cdot 230 e^{-j90^\circ}}{2 \cdot 599,73} = 0,33 e^{-j90^\circ} \text{ A}$$

$$P_W^{(c)} = \text{Re}\{\underline{U}_W \underline{I}_W^*\} = U_W I_W \cos \angle(\underline{U}_W, \underline{I}_W)$$

$$P_W^{(c)} = \frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 0,33 \cdot \cos 180^\circ$$


$$P_W^{(c)} = -65,73 \text{ W}$$

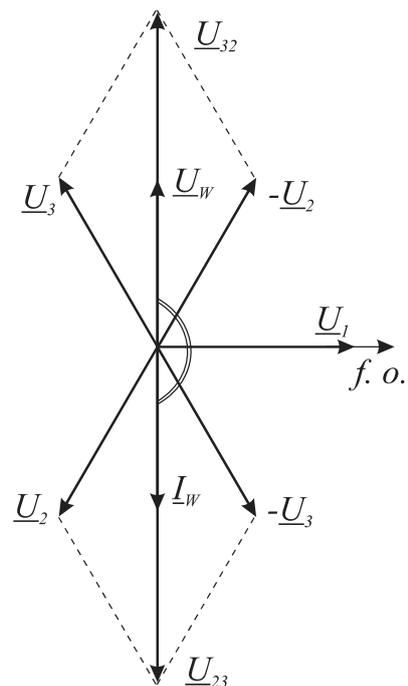

ZADACI

Zadatak 1. Žičani provodnik konačne dužine, sa vremenski konstantnom strujom jačine I , savijen je kao što je prikazano na slici 1. Provodnik se sastoji od četiri pravolinijska i jednog lučnog segmenta, kao što je prikazano na slici. Dva pravolinijska segmenta leže u y - z ravni, dok preostala dva u x - z ravni, Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema. Lučni segment je u obliku $3/4$ kruga, poluprečnika a , i leži u x - y ravni. Odrediti intenzitet vektora magnetske indukcije u koordinatnom početku. Sredina je vazduh.

Brojne vrednosti: $I = 3 \text{ A}$, $a = 5 \text{ cm}$.

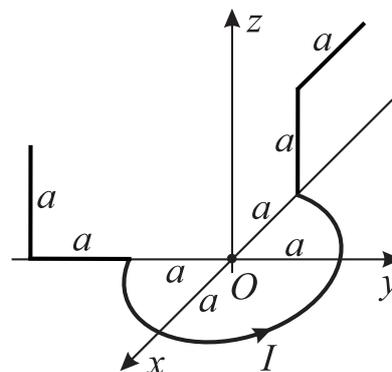


Slika 1.


Zadatak 2. Tanko magnetsko kolo sa slike 2a je načinjeno od materijala, čija je idealizovana kriva prvobitnog magnetisanja data na slici 2b.

- Odrediti smer protokle količine naelektrisanja, q , prilikom uspostavljanja magnetskog polja u jezgri. Pre uključivanja struje, jezgro je bilo nenamagnetisano.
- Izračunati broj amperzavojaka, NI , kako bi, prilikom uspostavljanja magnetskog polja u jezgri, kroz kolo balističkog galvanometra protekla količina naelektrisanja $q = 50 \mu\text{C}$, u smeru određenom pod a). Rasipanja magnetskog fluksa zanemariti.
- Odrediti energiju utrošenu na uspostavljanje magnetskog polja u grani sa balističkim galvanometrom.

Brojni podaci: $l_0 = 0,2 \text{ mm}$, $l_1 = 24 \text{ cm}$, $l_2 = 6 \text{ cm}$, $l = 10 \text{ cm}$, $S = 2 \text{ cm}^2$, $N_{BG} = 5$ zavojaka, $R_{BG} = 10 \Omega$.

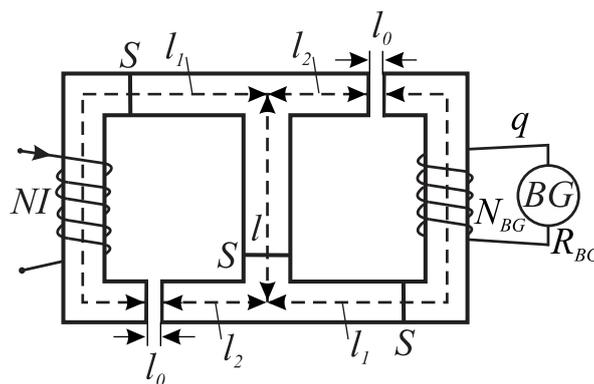

Slika 2a.

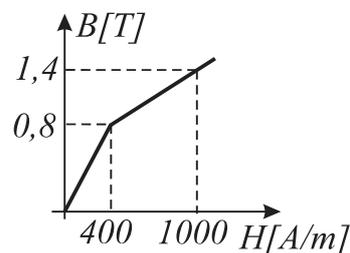

Slika 2b.

PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

ZADACI


Zadatak 1. Prijemnik sa slike 1a treba da se priključi na ulazni deo kola sa slike 1b, između tačaka A i B .

- Odrediti sve rezonantne i antirezonantne kružne učestanoosti prijemnika prikazanog na slici 1a.
- Nacrtati električnu šemu ulaznog dela kola i u njoj označiti tip magnetske sprege koji postoji između namotaja induktivnosti L_1 i L_2 (koristiti simbol tačkica).
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata, kada je prijemnik priključen na ulazni deo kola, pri čemu je ugaona učestanost struje strujnog generatora I_s jednaka $5 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$.

Brojni podaci: $L = 10 \text{ mH}$, $C = 40 \text{ nF}$, $R = 30 \Omega$, $Z = (5 + j3) \Omega$, $I_s = (1 - j) \text{ A}$, $L_1 = 2L$, $L_2 = 3L$, $k = 0,7$.

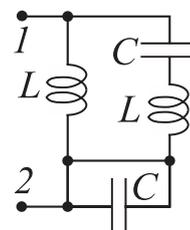


Slika 1a.

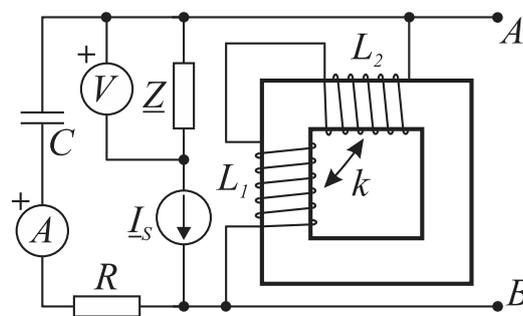

Slika 1b.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan simetričan trofazni prijemnik, sastavljen od otpornika otpornosti $R = 30 \Omega$ i kondenzatora reaktanse $X_C = 90 \Omega$. Prijemnik je priključen na mrežu faznog napona $U_1 = 230 \text{ V}$.

- Odrediti reaktanse kalemova, koje je potrebno povezati, kako bi se faktor snage prijemnika popravio na jedinicu.
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata posle priključivanja kalemova.
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata, dok su kalemovi priključeni, ali kada se desi prekid provodnika treće faze, u tački P .
- Na istom fazorskom dijagramu prikazati fazore svih veličina od kojih zavise pokazivanja instrumenata.

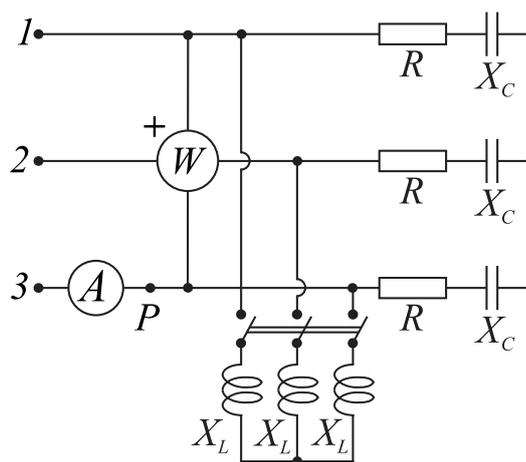


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

I-1

B

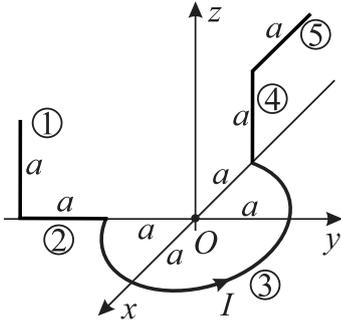

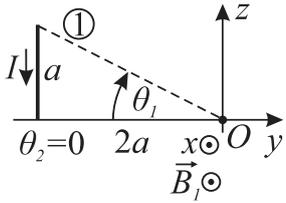
$$\boxed{\vec{B}_2 = 0} \quad \sin \angle(\vec{dl}, \vec{r}_0) = 0$$



$$\boxed{1} \quad d = 2a, \quad \theta_1 < 0, \quad \theta_2 = 0$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi 2a} \left[0 - \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + (2a)^2}} \right) \right] = \frac{\mu_0 I}{4\pi 2a} \frac{\sqrt{5}}{5}$$

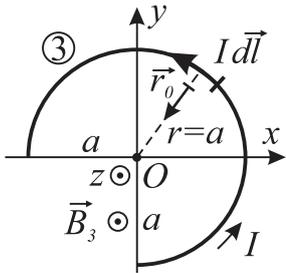
$$\boxed{\vec{B}_1 = \frac{\sqrt{5}\mu_0 I}{40\pi a} \cdot \vec{i}_x}$$



$$\vec{dB}_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\vec{dl} \times \vec{r}_0}{r^2} \quad dB_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{a^2} \quad \angle(\vec{dl}, \vec{r}_0) = \frac{\pi}{2}$$

$$B_3 = \int dB_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} \int_0^{3/2\pi} dl = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} \frac{3}{2} a\pi = \frac{3\mu_0 I}{8a}$$

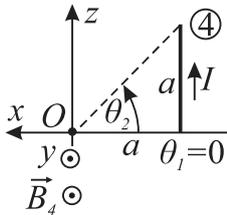
$$\boxed{\vec{B}_3 = \frac{3\mu_0 I}{8a} \cdot \vec{i}_z}$$



$$\boxed{4} \quad d = a, \quad \theta_1 = 0, \quad \theta_2 > 0$$

$$B_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left[\frac{a}{\sqrt{a^2 + a^2}} - 0 \right] = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \frac{\sqrt{2}}{2}$$
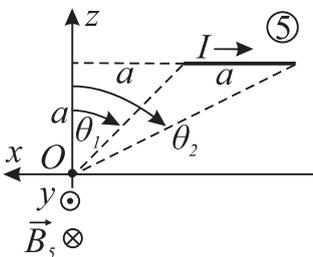
$$\boxed{\vec{B}_4 = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8\pi a} \cdot \vec{i}_y}$$



$$\boxed{5} \quad d = a, \quad \theta_1 > 0, \quad \theta_2 > 0$$

$$B_5 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(\frac{2a}{\sqrt{(2a)^2 + a^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + a^2}} \right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(\frac{2\sqrt{5}}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$\boxed{\vec{B}_5 = \frac{\mu_0 I}{40\pi a} (4\sqrt{5} - 5\sqrt{2}) \cdot (-\vec{i}_y)}$$

$$\boxed{\vec{B}_0 = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 + \vec{B}_5 = \frac{\sqrt{5}\mu_0 I}{40\pi a} \cdot \vec{i}_x + \left[\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8\pi a} - \frac{\mu_0 I}{40\pi a} (4\sqrt{5} - 5\sqrt{2}) \right] \cdot \vec{i}_y + \frac{3\mu_0 I}{8a} \cdot \vec{i}_z}$$


$$\vec{B}_0 = 1,34 \mu T \cdot \vec{i}_x + 3,12 \mu T \cdot \vec{i}_y + 28,26 \mu T \cdot \vec{i}_z$$

$$|\vec{B}_0| = \sqrt{(1,34 \mu T)^2 + (3,12 \mu T)^2 + (28,26 \mu T)^2}$$


$$\boxed{|\vec{B}_0| = 28,5 \mu T}$$

I-2

B

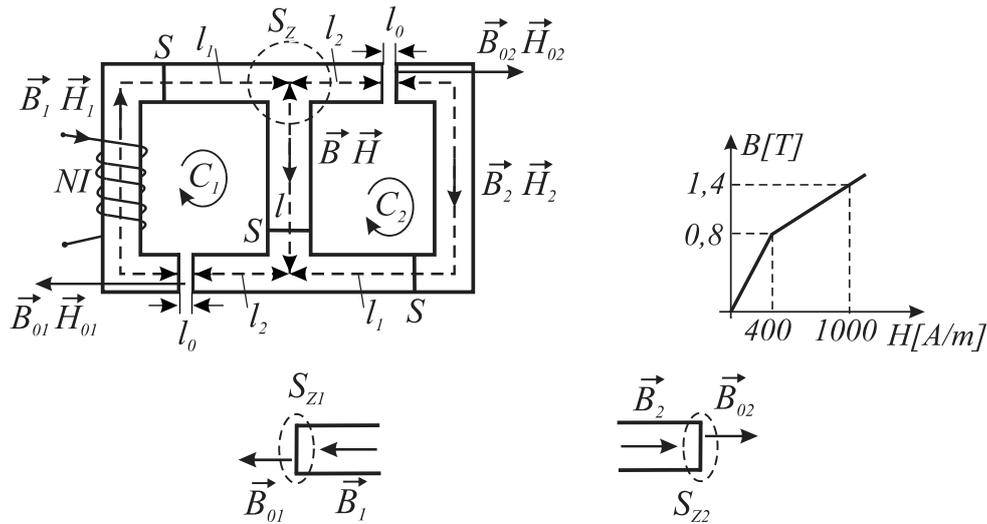

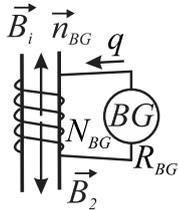- a) Po Lencovom zakonu, struja indukovana u namotaju kola balističkog galvanometra je takvog smera da se suprotstavlja promeni fluksa.



$$q = -\frac{N_{BG}}{R_{BG}} (\Phi_{KR} - \Phi_{POC})$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = -B_2 S \quad \angle(\vec{B}_2, \vec{n}_{BG}) = \pi$$

$$q = -\frac{N_{BG}}{R_{BG}} (B_{POC} S - B_{KR} S) = \frac{N_{BG}}{R_{BG}} B_{KR} S = \frac{N_{BG}}{R_{BG}} B_2 S \quad B_{POC} = 0$$

- b)
- $$\oint_{S_Z} \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$
- $$S_Z: -B_1 S + B_2 S + B S = 0 \quad C_1: H_1(l_1 + l_2) + H_{01} l_0 + H l = NI \quad (4)$$
- $$S_{Z1}: -B_1 S + B_{01} S_0 = 0 \quad C_2: H_2(l_1 + l_2) + H_{02} l_0 - H l = 0 \quad (5)$$
- $$(S = S_0) \quad B_1 = B_{01} \quad (2) \quad H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} \quad (6)$$
- $$S_{Z2}: -B_2 S + B_{02} S_0 = 0$$
- $$(S = S_0) \quad B_2 = B_{02} \quad (3)$$

$$B_2 = \frac{q R_{BG}}{N_{BG} S} = \frac{50 \cdot 10^{-6} \cdot 10}{5 \cdot 2 \cdot 10^{-4}} = 0,5 T$$

Sa krive magnetisanja sledi $H_2 = \frac{B_2}{\mu} = \frac{0,5}{\frac{0,8}{400}} = 250 A/m$

Iz (3) sledi $B_{02} = B_2 = 0,5 T \Rightarrow H_{02} = \frac{B_{02}}{\mu_0} = \frac{0,5}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 398,1 kA/m$

Iz (5) sledi $H = \frac{H_2(l_1 + l_2) + H_{02} l_0}{l} = \frac{250 \cdot (24 \cdot 10^{-2} + 6 \cdot 10^{-2}) + 398,1 \cdot 10^3 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-2}} = 1546,2 A/m$

Jednačina za drugi deo krive magnetisanja: $B - B_{K1} = \frac{B_{K2} - B_{K1}}{H_{Kc2} - H_{K1}} (H - H_{K1})$

$$B - 0,8 = \frac{1,4 - 0,8}{1000 - 400} (H - 400),$$

$$B = \frac{0,6}{600} H + 0,4$$

Sledi da je $B = \frac{0,6}{600} \cdot 1546,2 + 0,4 = 1,94 \text{ T}$

Iz (1) sledi $B_1 = B_2 + B = 2,44 \text{ T}$

Sledi da je $H_1 = \frac{600}{0,6} (B_1 - 0,4) = \frac{600}{0,6} (2,44 - 0,4) = 2040 \text{ A/m}$

Iz (2) sledi $B_{01} = B_1 = 2,44 \text{ T} \Rightarrow H_{01} = \frac{B_{01}}{\mu_0} = \frac{2,44}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 1942,7 \text{ kA/m}$

Iz (4) sledi $NI = H_1(l_1 + l_2) + H_{01}l_0 + Hl = 2040 \cdot (24 \cdot 10^{-2} + 6 \cdot 10^{-2}) + 1942,7 \cdot 10^3 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3} + 1546,2 \cdot 10 \cdot 10^{-2}$

$NI = 1155,16 \text{ Azav}$

c)


$W_{m2} = \frac{1}{2} B_2 H_2 V_2 = \frac{1}{2} B_2 H_2 (l_1 + l_2) S = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 250 \cdot (24 \cdot 10^{-2} + 6 \cdot 10^{-2}) \cdot 2 \cdot 10^{-4}$

$W_{m2} = 3,75 \text{ mJ}$

II-1

B

a)

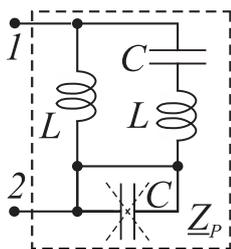

$$\underline{Z}_1 = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C}$$

$$\underline{Z}_P = \underline{Z}_1 \parallel j\omega L = \frac{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} \cdot j\omega L}{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} + j\omega L} = \frac{j\omega L(1 - \omega^2 LC)}{\frac{1 - \omega^2 LC - \omega^2 LC}{j\omega C}} = \frac{j\omega L(1 - \omega^2 LC)}{1 - 2\omega^2 LC}$$



$$\underline{Z}_P = j \frac{\omega L(1 - \omega^2 LC)}{1 - 2\omega^2 LC}$$

$$\text{Im}\{\underline{Z}_P\} = 0 \Rightarrow \omega L = 0 \quad \boxed{\omega_{r1} = 0}$$

$$1 - \omega^2 LC = 0 \quad \boxed{\omega_{r2} = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

$$\text{Im}\{\underline{Y}_P\} = 0 \Rightarrow 1 - 2\omega^2 LC = 0 \quad \boxed{\omega_{ar1} = \frac{1}{\sqrt{2LC}}} \quad \boxed{\omega_{ar2} \rightarrow \infty}$$


b)

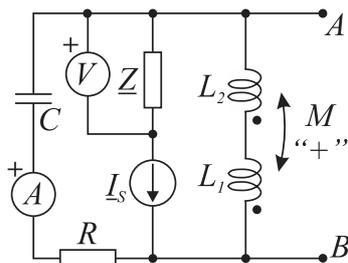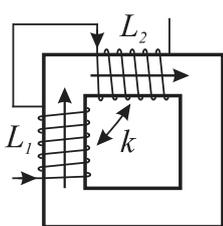

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = k\sqrt{2L \cdot 3L} = 0,7 \cdot \sqrt{20 \text{ mH} \cdot 30 \text{ mH}}$$

$$M = 17,15 \text{ mH}$$

c)

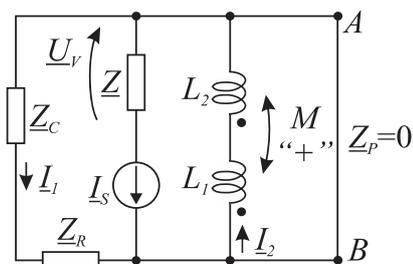

$$\omega_{r2} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10 \cdot 10^{-3} \cdot 40 \cdot 10^{-9}}} = 5 \cdot 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \omega$$

$$\underline{Z}_P = 0$$

$$\underline{U}_{AB} = 0 \Rightarrow \underline{I}_1 = 0$$

$$\boxed{I_A = |I_1| = 0 \text{ A}}$$


$$\underline{U}_V = \underline{Z} \underline{I}_S = (5 + j3) \cdot (1 - j) = 5 + 3 + j3 - j5 = (8 - j2) \text{ V}$$

$$U_V = |\underline{U}_V| = \sqrt{8^2 + (-2)^2} \quad \boxed{U_V = 8,25 \text{ V}}$$

II-2

B

a)

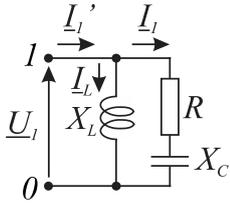


$$\underline{Z} = R - jX_C = (30 - j90) \Omega = 94,9 e^{-j71,56^\circ} \Omega$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}} = \frac{U_1 e^{j0^\circ}}{Z e^{j\varphi}} = \frac{230}{94,9 e^{-j71,56^\circ}} = 2,42 e^{j71,56^\circ} \text{ A}$$

$$\underline{I}_L = \frac{U_1 e^{j0^\circ}}{jX_L} = \frac{U_1 e^{j0^\circ}}{X_L e^{j\frac{\pi}{2}}} = \frac{U_1}{X_L} e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{ A}$$

$$I_L = I_1 \sin 71,56^\circ$$

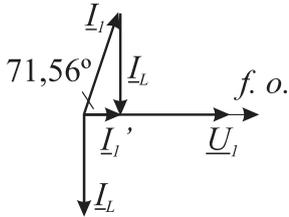

$$\frac{U_1}{X_L} = \frac{U_1}{Z} \sin 71,56^\circ \Rightarrow \frac{1}{X_L} = \frac{\sin 71,56^\circ}{Z} \Rightarrow X_L = \frac{94,9}{\sin 71,56^\circ}$$

$$\boxed{X_L = 100,04 \Omega}$$

$$I_1' = I_1 \cos 71,56^\circ = 2,42 \cdot \cos 71,56^\circ = 0,77 \text{ A}$$

$$I_1' = 0,77 e^{j0^\circ} \text{ A}$$

I KZ: $\underline{I}_1' = \underline{I}_L + \underline{I}_1$

$$\frac{U_1}{R_e} = \frac{U_1}{Z} \cos 71,56^\circ \Rightarrow \frac{1}{R_e} = \frac{\cos 71,56^\circ}{Z} \Rightarrow R_e = \frac{Z}{\cos 71,56^\circ} = \frac{94,9}{\cos 71,56^\circ}$$

$$R_e = 300,02 \Omega$$


b)

$$\boxed{I_A^{(b)} = |I_3'| = |I_1'| = 0,77 \text{ A}}$$



$$P_W^{(b)} = \text{Re}\{\underline{U}_{13} \underline{I}_2'^*\} = U_{13} I_2' \cos \angle(\underline{U}_{13}, \underline{I}_2')$$

$$P_W^{(b)} = \sqrt{3} U_1 I_1' \cos(120^\circ - 30^\circ) = \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 0,77 \cdot \cos 90^\circ$$

$$\boxed{P_W^{(b)} = 0 \text{ W}}$$

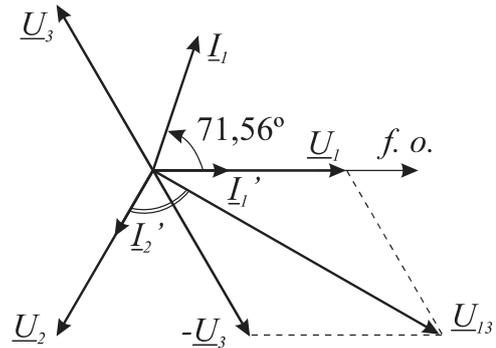

c)

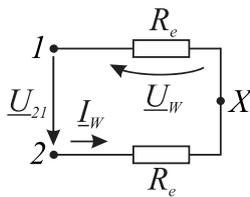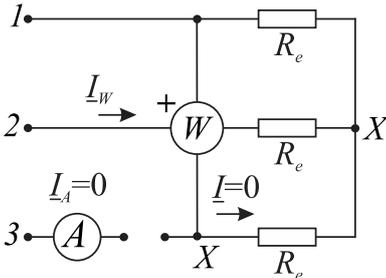

$$\boxed{I_A^{(c)} = 0 \text{ A}}$$

$$\underline{U}_W = \underline{U}_{1X} = \frac{1}{2} \underline{U}_{12} = \frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot 230 e^{j30^\circ} \text{ V}$$

$$\underline{I}_W = \frac{\underline{U}_{21}}{2R_e} = \frac{\sqrt{3} \cdot 230 e^{-j150^\circ}}{2 \cdot 300,02} = 0,66 e^{-j150^\circ} \text{ A}$$

$$P_W^{(c)} = \text{Re}\{\underline{U}_W \underline{I}_W^*\} = U_W I_W \cos \angle(\underline{U}_W, \underline{I}_W)$$

$$P_W^{(c)} = \frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 0,66 \cdot \cos 180^\circ$$

$$\boxed{P_W^{(c)} = -131,46 \text{ W}}$$

