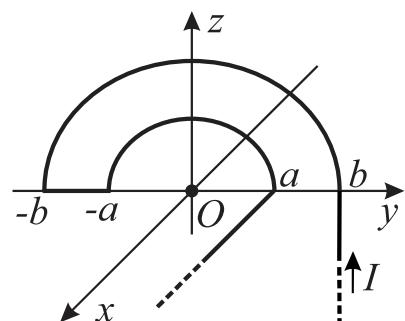


ZADACI

Zadatak 1. Veoma dugačak žičani provodnik, sa vremenski konstantnom strujom jačine I , savijen je kao što je prikazano na slici 1. Provodnik se sastoji od tri pravolinijska i dva lučna segmenta, pri čemu jedan pravolinijski segment leži u y - z ravni Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema, paralelno sa z osom, drugi leži na y osi, dok je treći u x - y ravni, paralelno sa x osom. Lučni segmenti, u obliku polovine kruga, poluprečnika a i b , leže u y - z ravni. Odrediti intenzitet vektora magnetske indukcije u koordinatnom početku, tačka O . Sredina je vazduh.

Brojne vrednosti: $I = 1 \text{ A}$, $a = 2 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$.




Slika 1.


Zadatak 2. Na slici 2a je prikazano magnetsko kolo elektromagneta sa kotvom. Jezgro elektromagneta je načinjeno od materijala 1, dok je kotva načinjena od materijala 1 i 2. Idealizovane krive magnetisanja ovih materijala date su na slici 2b. Da bi elektromagnet privukao kotvu, u procepima treba ostvariti magnetsko polje indukcije $B_0 = 1,2 \text{ T}$.

- Odrediti potrebnu vrednost pobude elektromagneta, NI .
- Izračunati energiju koja se utroši na uspostavljanje magnetskog polja u jezgru elektromagneta i kotvi.

Površina poprečnog preseka jezgra elektromagneta je $S_1 = 2,5 \text{ cm}^2$, a kotve $S_2 = 2 \text{ cm}^2$. Dužine njihovih središnjih linija su $\ell_1 = 30 \text{ cm}$, $\ell_2 = 12 \text{ cm}$ i $\ell_3 = 8 \text{ cm}$. Efektivna površina preseka procepa je $S_0 = 3 \text{ cm}^2$. Širina procepa je $\ell_0 = 0,1 \text{ mm}$.

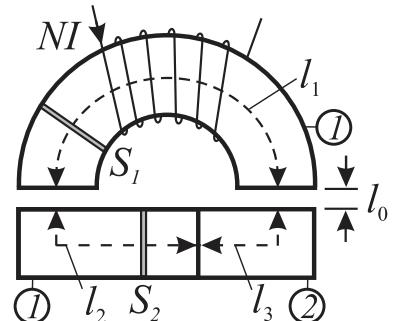

Slika 2a.

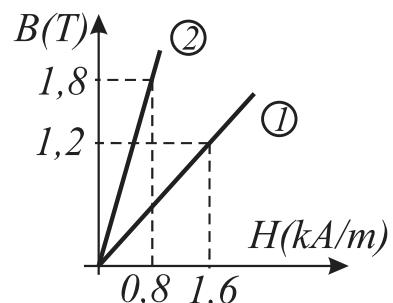

Slika 2b.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadatka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.


Osnovi elektrotehnike 2
(II kolokvijum)

ZADACI

Zadatak 1. U mreži prostoperiodičnih struja prikazanoj na slici 1:

- Odrediti sve rezonantne i antirezonantne kružne učestanosti prijemnika impedanse \underline{Z}_P .
- Ako u kolu naponski generator *ems* E radi na srednjoj rezonantnoj učestanosti, odrediti pokazivanje idealnih mernih instrumenata.
- Odrediti reaktivnu snagu koja se razvija na naponskom generatoru *ems* E .

Brojni podaci: $R = 10 \Omega$, $\underline{Z} = (2 + j1) \Omega$, $E = j3 V$, $L = 10 mH$, $C = 40 nF$.

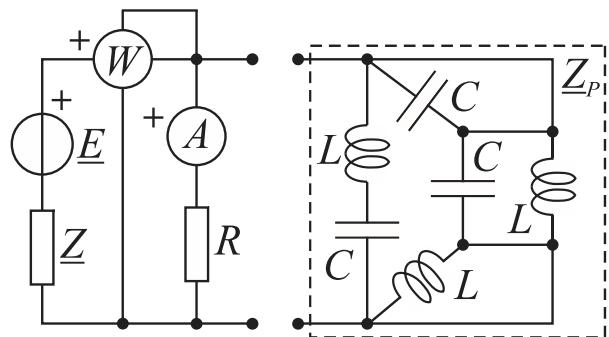


Slika 1.

Zadatak 2. Simetrični trofazni prijemnik, prikazan na slici 2, priključen je na mrežu faznog napona prve faze $U_1 = 230 V$

- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata.
- Na istom fazorskom dijagramu prikazati fazore faznih napona i svih veličina od kojih zavise pokazivanja idealnih mernih instrumenata.

Brojni podaci: $R = 60 \Omega$, $X_L = 40 \Omega$, $X_C = 10 \Omega$.

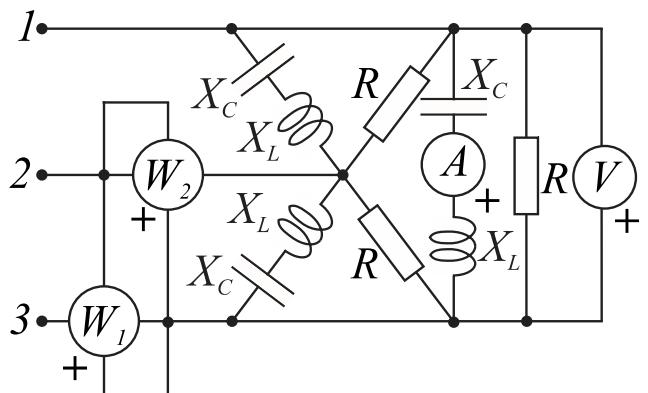


Slika 2.


PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

I-1

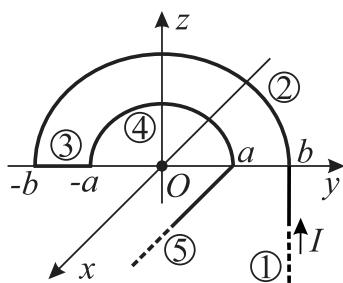

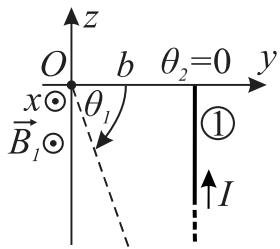
$$\boxed{\vec{B}_3 = 0} \quad \sin \alpha(\vec{dl}, \vec{r}_0) = 0$$



$$\boxed{[1] \quad d = b, \quad \theta_1 \rightarrow -\frac{\pi}{2}, \quad \theta_2 = 0}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} [0 - (-1)] = \frac{\mu_0 I}{4\pi b}$$

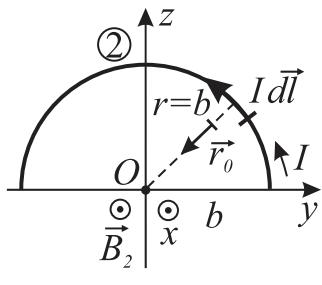
$$\boxed{\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \cdot \vec{i}_x}$$



$$\boxed{\vec{dB}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \vec{dl} \times \vec{r}_0}{r^2}}$$

$$dB_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi b^2} \int_0^{1/2b\pi} dl = \frac{\mu_0 I}{4\pi b^2} b\pi = \frac{\mu_0 I}{4b}$$

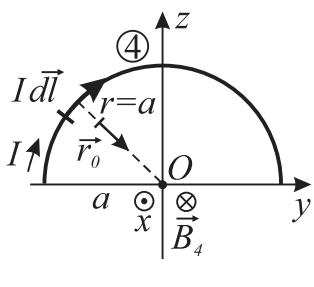
$$\boxed{\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{4b} \cdot \vec{i}_x}$$



$$\boxed{\vec{dB}_4 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \vec{dl} \times \vec{r}_0}{r^2}}$$

$$dB_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} \int_0^{1/2a\pi} dl = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} a\pi = \frac{\mu_0 I}{4a}$$
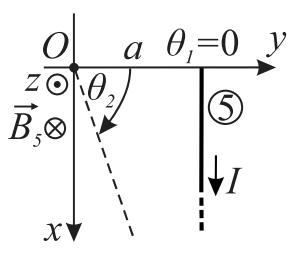
$$\boxed{\vec{B}_4 = \frac{\mu_0 I}{4a} \cdot (-\vec{i}_x)}$$



$$\boxed{[5] \quad d = a, \quad \theta_1 = 0, \quad \theta_2 \rightarrow \frac{\pi}{2}}$$

$$B_5 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (1 - 0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

$$\boxed{\vec{B}_5 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot (-\vec{i}_z)}$$

$$\boxed{\vec{B}_O = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 + \vec{B}_5 = \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi b} + \frac{\mu_0 I}{4b} - \frac{\mu_0 I}{4a} \right) \cdot \vec{i}_x + \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot (-\vec{i}_z)}$$


$$\boxed{\vec{B}_O = 1,9 \text{ } \mu T \cdot (-\vec{i}_x) + 5 \text{ } \mu T \cdot (-\vec{i}_z)}$$

$$\boxed{|\vec{B}_O| = \sqrt{(1,9 \text{ } \mu T)^2 + (5 \text{ } \mu T)^2}}$$

$$\boxed{|\vec{B}_O| = 5,35 \text{ } \mu T}$$

I-2

a)

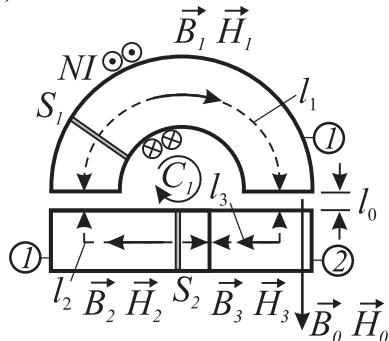


$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$S_z : -B_1 S_1 + B_0 S_0 = 0 \quad (1)$$

$$S_{z1} : -B_2 S_2 + B_0 S_0 = 0 \quad (2)$$

$$S_{z2} : -B_3 S_2 + B_2 S_2 = 0$$

$$B_3 = B_2 \quad (3)$$

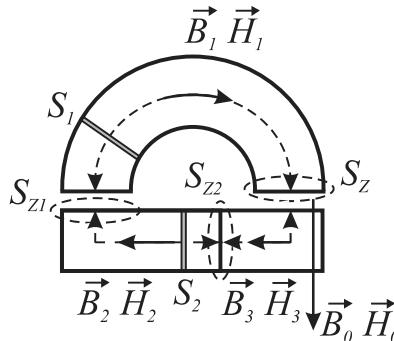

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

$$C_1 : H_1 l_1 + 2H_0 l_0 + H_3 l_3 + H_2 l_2 = NI \quad (4)$$

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} \quad (5)$$

Iz uslova zadatka sledi $B_0 = 1,2 T$, $\Rightarrow H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = \frac{1,2}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 955,41 kA/m$

Iz (1) sledi $B_1 = B_0 \frac{S_0}{S_1} = 1,2 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-4}}{2,5 \cdot 10^{-4}} = 1,44 T$

Sa krive magnetisanja sledi $H_1 = \frac{B_1}{\mu_1} = \frac{1,44}{\frac{1,2}{1600}} = 1920 A/m$

Iz (2) sledi $B_2 = B_0 \frac{S_0}{S_2} = 1,2 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-4}} = 1,8 T$

Sa krive magnetisanja sledi $H_2 = \frac{B_2}{\mu_1} = \frac{1,8}{\frac{1,2}{1600}} = 2400 A/m$

Iz (3) sledi $B_3 = B_2 = 1,8 T$

Sa krive magnetisanja sledi $H_3 = \frac{B_3}{\mu_2} = \frac{1,8}{\frac{1,8}{800}} = 800 A/m$

Iz (4) sledi $NI = H_1 l_1 + 2H_0 l_0 + H_3 l_3 + H_2 l_2 = 1920 \cdot 0,3 + 2 \cdot 955,41 \cdot 10^3 \cdot 0,1 \cdot 10^{-3} + 800 \cdot 0,08 + 2400 \cdot 0,12$

$NI = 1119,1 A \cdot zav$

b)


$$W_{mJ} = \frac{1}{2} B_1 H_1 V_1 = \frac{1}{2} B_1 H_1 l_1 S_1 = \frac{1}{2} \cdot 1,44 \cdot 1920 \cdot 0,3 \cdot 2,5 \cdot 10^{-4}$$

$W_{mJ} = 103,68 mJ$

$$W_{mK} = \frac{1}{2} B_2 H_2 V_2 + \frac{1}{2} B_3 H_3 V_3 = \frac{1}{2} B_2 H_2 l_2 S_2 + \frac{1}{2} B_3 H_3 l_3 S_2$$


$$W_{mK} = \frac{1}{2} \cdot 1,8 \cdot 2400 \cdot 0,12 \cdot 2 \cdot 10^{-4} + \frac{1}{2} \cdot 1,8 \cdot 800 \cdot 0,08 \cdot 2 \cdot 10^{-4}$$

$W_{mK} = 63,36 mJ$

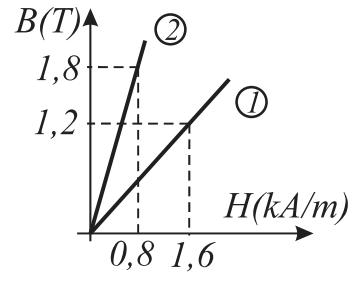

II-1

a)

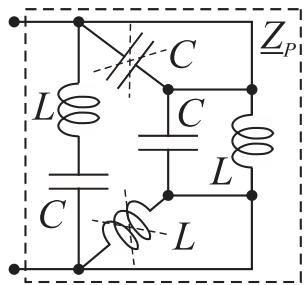

$$\underline{Z}_1 = j\omega L \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{j\omega L \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC}$$

$$\underline{Z}_2 = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C}$$

$$\underline{Z}_P = \underline{Z}_1 \parallel \underline{Z}_2 = \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC} \parallel \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} = \frac{\frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC} \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C}}{\frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC} + \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C}} / \cdot \frac{(1 - \omega^2 LC) j\omega C}{(1 - \omega^2 LC) j\omega C}$$

$$\underline{Z}_P = \frac{j\omega L(1 - \omega^2 LC)}{j\omega L j\omega C + (1 - \omega^2 LC)^2} = \frac{j\omega L(1 - \omega^2 LC)}{-\omega^2 LC + 1 - 2\omega^2 LC + \omega^4 L^2 C^2}$$

$$\boxed{\underline{Z}_P = j \frac{\omega L(1 - \omega^2 LC)}{\omega^4 L^2 C^2 - 3\omega^2 LC + 1}}$$

$$\text{Im}\{\underline{Z}_P\} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega L = 0 \quad \boxed{\omega_{r1} = 0}$$



$$1 - \omega^2 LC = 0 \quad \boxed{\omega_{r2} = \frac{1}{\sqrt{LC}}} \quad \boxed{\omega_{r3} \rightarrow \infty}$$

$$\text{Im}\{\underline{Y}_P\} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega^4 L^2 C^2 - 3\omega^2 LC + 1 = 0 \quad (\omega^2 LC = x)$$

$$x^2 - 3x + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 0,38 \quad x_2 = 2,62$$

$$\boxed{\omega_{ar1} = \sqrt{\frac{0,38}{LC}}} \quad \boxed{\omega_{ar2} = \sqrt{\frac{2,62}{LC}}}$$

b)

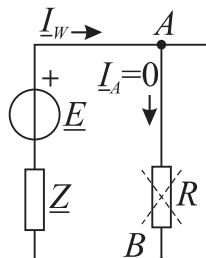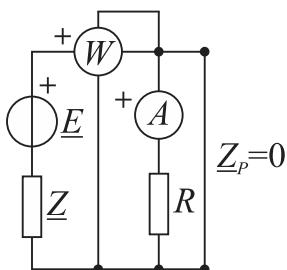

$$\omega = \omega_{r2} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10 \cdot 10^{-3} \cdot 40 \cdot 10^{-9}}} = 5 \cdot 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\underline{Z}_P = 0$$

$$\boxed{I_A = |I_A| = 0 \text{ A}}$$

$$\underline{I}_W = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}} = \frac{j3}{2 + j1} = \frac{j3}{2 + j1} \frac{2 - j1}{2 - j1} = \frac{3 + j6}{5} = (0,6 + j1,2) \text{ A}$$

$$\underline{U}_W = \underline{U}_{AB} = 0$$

$$\underline{S}_W = \underline{U}_W \underline{I}_W^* = 0 \text{ VA}$$

$$P_W = \text{Re}\{\underline{S}_W\} \quad \Rightarrow \quad \boxed{P_W = 0 \text{ W}}$$


c)

$$\underline{S}_E = \underline{E} \underline{I}_W^* = j3 \cdot (0,6 - j1,2) = (3,6 + j1,8) \text{ VA}$$

$$Q_E = \text{Im}\{\underline{S}_E\} \quad \Rightarrow \quad \boxed{Q_E = 1,8 \text{ VAr}}$$

II-2

a)

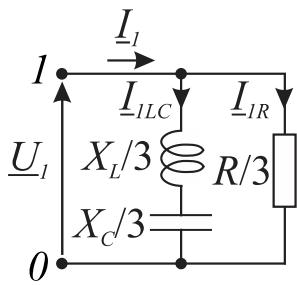

$$\underline{I}_{1R} = \frac{\underline{U}_1}{\frac{R}{3}} = \frac{230 e^{j0^\circ}}{\frac{60}{3}} = 11,5 e^{j0^\circ} A = 11,5 A$$

$$\underline{I}_{1LC} = \frac{\underline{U}_1}{j \frac{X_L}{3} - j \frac{X_C}{3}} = \frac{230 e^{j0^\circ}}{j \frac{40}{3} - j \frac{10}{3}} = \frac{230 e^{j0^\circ}}{j10} = \frac{230 e^{j0^\circ}}{10 e^{j90^\circ}} = 23 e^{-j90^\circ} A = -j23 A$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{1R} + \underline{I}_{1LC} = (11,5 - j23) A = 25,71 e^{j-63,43^\circ} A$$

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_1 e^{-j120^\circ} = 25,71 e^{-j183,43^\circ} A$$

$$\underline{I}_3 = \underline{I}_1 e^{-j240^\circ} = 25,71 e^{-j303,43^\circ} A$$

$$\underline{I}_A = \frac{\underline{U}_{31}}{jX_L - jX_C} = \frac{\sqrt{3} \cdot 230 e^{-j210^\circ}}{j40 - j10} = \frac{\sqrt{3} \cdot 230 e^{-j210^\circ}}{j30} = \frac{\sqrt{3} \cdot 230 e^{-j210^\circ}}{30 e^{j90^\circ}} = 13,28 e^{-j300^\circ} A$$

$$|I_A| = |\underline{I}_A| = 13,28 A$$

$$|U_V| = |\underline{U}_{31}| = \sqrt{3} |\underline{U}_1| = \sqrt{3} \cdot 230 = 398,37 V$$

$$P_{W1} = \operatorname{Re}\{\underline{U}_{32} \underline{I}_3^*\} = U_{32} I_3 \cos \varphi(\underline{U}_{32}, \underline{I}_3) = \sqrt{3} U_1 I_1 \cos(303,43^\circ - 270^\circ) = \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 25,71 \cdot \cos 33,43^\circ$$

$$P_{W1} = 8547,67 W$$

$$P_{W2} = \operatorname{Re}\{\underline{U}_{32} \underline{I}_2^*\} = U_{32} I_2 \cos \varphi(\underline{U}_{32}, \underline{I}_2) = \sqrt{3} U_1 I_1 \cos(270^\circ - 183,43^\circ) = \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 25,71 \cdot \cos 86,57^\circ$$

$$P_{W2} = 612,78 W$$

b)

