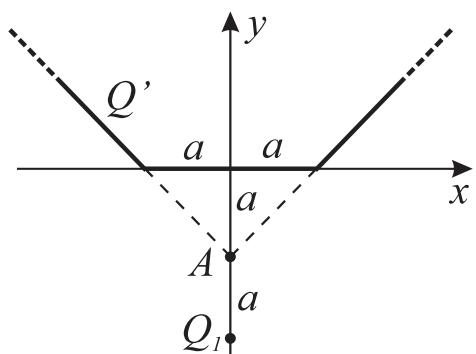


## ZADACI

**Zadatak 1.** Veoma dugačak tanak štap, nanelektrisan ravnomerno podužnim nanelektrisanjem  $Q'$ , postavljen je u  $x$ - $y$  ravan, Dekartovog koordinatnog sistema, kao što je prikazano na slici 1. Štap se sastoji od dva polubeskonačna segmenta i jednog segmenta konačne dužine, koji leži na  $x$  osi.

- Izvesti, u opštim brojevima, izraz za vektor jačine električnog polja koji u tački  $A$  stvara štap.
- Odrediti količinu tačkastog nanelektrisanja,  $Q_1$ , koje se nalazi na  $y$  osi, tako da rezultantni vektor jačine električnog polja u tački  $A$  bude duplo veći od vektora jačine električnog polja koji stvara štap u tački  $A$ .

Brojni podaci su:  $a = 1 \text{ cm}$ ,  $Q' = 10 \text{ nC/m}$ ,  $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$ .




Slika 1.

**Zadatak 2.** Koaksijalni kabl, prikazan na slici 2, poluprečnika elektroda  $a = 3 \text{ mm}$  i  $b = 5 \text{ mm}$ , dužine  $L = 2 \text{ m}$ , ispunjen je sa dva sloja dielektrika, permitivnosti  $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$  i  $\epsilon_2 = 9\epsilon_0$ . Elektrode kondenzatora su nanelektrisane nanelektrisanjem  $Q$  i  $-Q$ .

- Razmotriti granične uslove i odrediti kako se u zavisnosti od rastojanja tačke od centra kondenzatora menjaju intenziteti vektora električnog pomeraja i vektora jačine električnog polja.
- Izračunati brojnu vrednost kapacitivnosti kabla.
- Izračunati maksimalni napon na koji sme da se priključi kabl.

Ostali brojni podaci:  $E_{\text{c}1} = 65 \text{ kV/cm}$ ,  $E_{\text{c}2} = 95 \text{ kV/cm}$ .

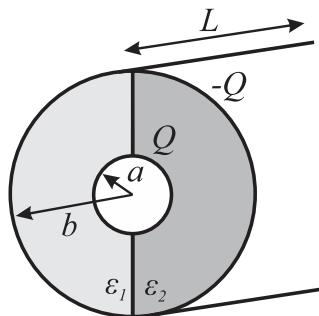

Slika 2.

## PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

## ZADACI

**Zadatak 1.** U mreži sa slike 1 poznate su brojne vrednosti parametara svih elemenata, osim otpornosti otpornika  $R$ .

- Primenjujući teoremu o kompenzaciji odrediti otpornost otpornika  $R$  tako da napon između njegovih priključaka ima vrednost  $U_{ab} = 3 \text{ V}$ .
- Izračunati snage svih generatora kada otpornost otpornika  $R$  ima vrednost izračunatu pod a).

Brojni podaci su:  $E_1 = 3 \text{ V}$ ,  $E_2 = 6 \text{ V}$ ,  $I_{g1} = 0,15 \text{ A}$ ,  $R_1 = 18 \Omega$ ,  $R_2 = R_5 = R_7 = 36 \Omega$ ,  $R_3 = 12 \Omega$ ,  $R_4 = 24 \Omega$ ,  $R_6 = 72 \Omega$ .

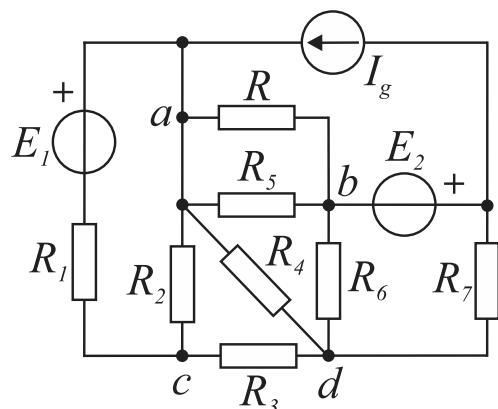


Slika 1

**Zadatak 2.** U kolu vremenski konstantne struje sa slike 2 nalazi se kondenzator kapacitivnosti  $C$ , kroz koji, pri otvaranju prekidača  $P$ , protekne količina naelektrisanja  $q = 2,8 \mu\text{C}$ , u naznačenom referentnom smeru.

- Primenjujući Tevenenovu teoremu, odrediti vrednost kapacitivnosti kondenzatora,  $C$ .
- Odrediti snagu otpornika otpornosti  $R$ , kada je prekidač zatvoren.

Brojni podaci su:  $R = 6 \Omega$ ,  $R_1 = R_3 = 10 \Omega$ ,  $R_2 = R_4 = 30 \Omega$ ,  $R_5 = 20 \Omega$ ,  $E_1 = 12 \text{ V}$ ,  $E_2 = 28 \text{ V}$ ,  $I_s = 1 \text{ A}$ .


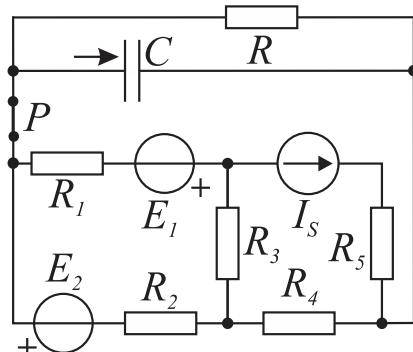


Slika 2.

## PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se bodoje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.


I-1

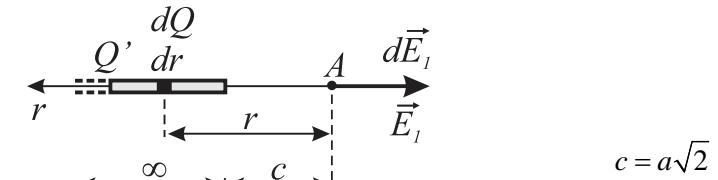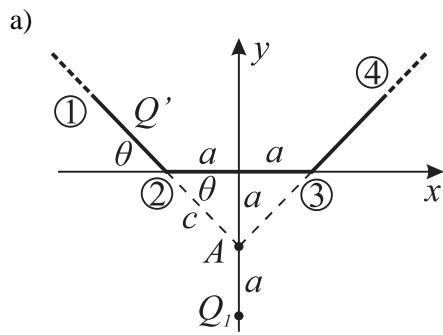

$$dE_1 = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q' dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E_1 = \int_{\text{stapu}} dE_1 = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \int_c^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a\sqrt{2}} - \frac{1}{\infty} \right) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}} = E_4$$

$$c = a\sqrt{2}$$

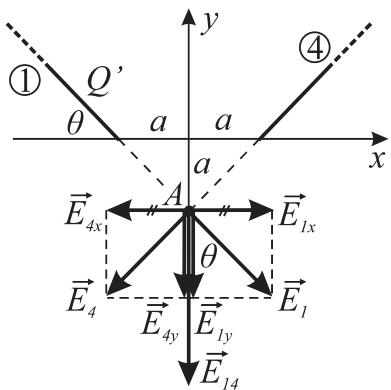

$$\vec{E}_{1x} + \vec{E}_{4x} = 0$$

$$E_{1y} = E_1 \cos \theta = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a}$$


$$\boxed{\vec{E}_{1y} = E_{1y} \cdot (-\vec{i}_y)}$$

$$E_{4y} = E_4 \cos \theta = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a}$$

$$\boxed{\vec{E}_{4y} = E_{4y} \cdot (-\vec{i}_y)}$$

$$\vec{E}_{14} = \vec{E}_{1y} + \vec{E}_{4y}$$
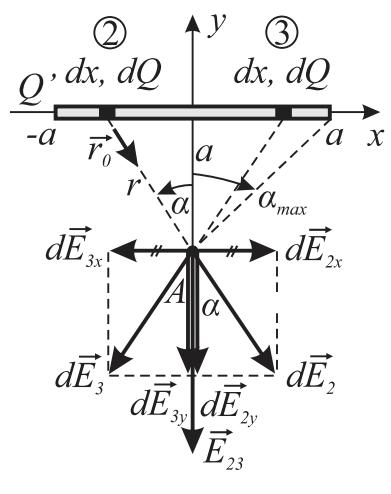
$$\boxed{\vec{E}_{14} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cdot (-\vec{i}_y)}$$



$$dE_2 = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q' dx}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\overline{dE}_{2x} + \overline{dE}_{3x} = 0$$

$$dE_{2y} = dE_2 \cos \alpha$$

$$dE_{23y} = dE_{2y} + dE_{3y} = 2 dE_2 \cos \alpha = 2 \frac{Q' dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \alpha$$

$$dE_{23y} = 2 \frac{Q' \frac{r d\alpha}{\cos \alpha}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \alpha = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \frac{a}{\cos \alpha} d\alpha = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \alpha d\alpha$$


$$E_{23} = \int_{\text{stapu}} dE_{23y} = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\alpha_{\max}} \cos \alpha d\alpha = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \left( \sin \frac{\pi}{4} - \sin 0 \right) = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\boxed{\vec{E}_{23} = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (-\vec{i}_y)}$$

$$\vec{E}_{\tilde{s}} = \vec{E}_{14} + \vec{E}_{23} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cdot (-\vec{i}_y) + \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (-\vec{i}_y)$$

$$\boxed{\vec{E}_{\tilde{s}} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} (1 + \sqrt{2}) \cdot (-\vec{i}_y)}$$

b)

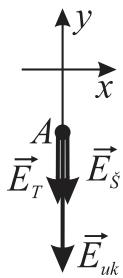

$$E_T = \frac{|Q_l|}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$Q_l < 0$$

$$\vec{E}_T = \frac{Q_l}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cdot (-\vec{i}_y)$$

$$\left. \begin{aligned} E_{uk} &= E_{\check{s}} + E_T = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} (1 + \sqrt{2}) + \frac{|Q_l|}{4\pi\epsilon_0 a^2} \\ E_{uk} &= 2E_{\check{s}} \\ 2E_{\check{s}} &= E_{\check{s}} + E_T \end{aligned} \right\} \Rightarrow E_{\check{s}} = E_T$$



$$\frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} (1 + \sqrt{2}) = \frac{|Q_l|}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$|Q_l| = Q' a (1 + \sqrt{2}) = 10 \cdot 10^{-9} \cdot 1 \cdot 10^{-2} \cdot (1 + \sqrt{2}) = 241,42 \text{ pC}$$

$$|Q_l| = -241,42 \text{ pC}$$

I-2

a)

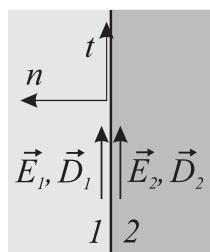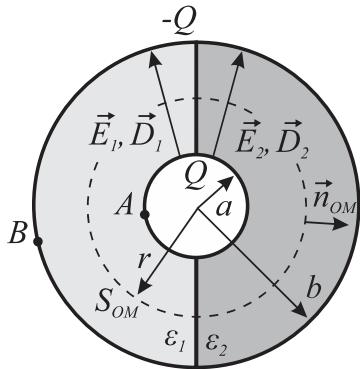

Granični uslov:

$$E_{t1} = E_{t2} \quad E_1 = E_2 = E$$

$$D_{n1} \neq D_{n2}$$

$$D_1 = \epsilon_1 E$$

$$D_2 = \epsilon_2 E$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{slobodno u S}$$

$$\int_{S_{B1}} \vec{D} \cdot d\vec{s}^0 + \int_{S_{B2}} \vec{D} \cdot d\vec{s}^0 + \int_{S_{OM}} \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{slobodno u S}$$

$$\alpha(\vec{D}, \vec{n}_{B1}) = 90^\circ \quad \alpha(\vec{D}, \vec{n}_{B2}) = 90^\circ \quad \alpha(\vec{D}, \vec{n}_{OM}) = 0^\circ$$

$$\int_{S_{OM1}} D_1 ds + \int_{S_{OM2}} D_2 ds = Q$$

$$D_1 r \pi L + D_2 r \pi L = Q$$

$$\epsilon_1 E r \pi L + \epsilon_2 E r \pi L = Q$$

$$E = \frac{Q}{\epsilon_1 r \pi L + \epsilon_2 r \pi L} = \frac{Q}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) r \pi L}, \quad a < r < b$$

$$D_1 = \epsilon_1 E = \epsilon_1 \frac{Q}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) r \pi L}, \quad a < r < b$$

$$D_2 = \epsilon_2 E = \epsilon_2 \frac{Q}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) r \pi L}, \quad a < r < b$$

b)

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{Q}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) r \pi L} dr = \frac{Q}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) \pi L} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} \quad C = \frac{(\epsilon_1 + \epsilon_2) \pi L}{\ln \frac{b}{a}} \quad C = 1196,8 \text{ pF}$$

c)


$$E_{\max 1} = E_{\max 2} = E_{\max(r=a)} = \frac{Q_{\max}}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) a \pi L} = \min \{E_{c1}, E_{c2}\} = E_{c1} = 65 \frac{kV}{cm}$$

$$\frac{C U_{\max}}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) a \pi L} = E_{c1}$$

$$U_{\max} = \frac{E_{c1} (\epsilon_1 + \epsilon_2) a \pi L}{C} = \frac{E_{c1} (\epsilon_1 + \epsilon_2) a \pi L}{\ln \frac{b}{a}} = E_{c1} a \ln \frac{b}{a} \quad U_{\max} = 9,96 \text{ kV}$$

II-1

a)

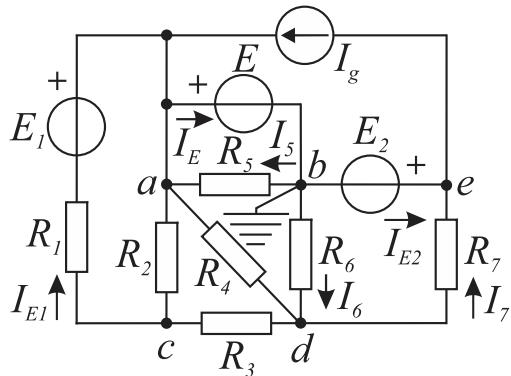

$$\begin{aligned}
 V_b &= 0V, & V_a &= E = U_{ab} = 3V, & V_e &= E_2 = 6V \\
 V_c \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - V_a \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - V_d \left( \frac{1}{R_3} \right) &= -\frac{E_1}{R_1} \\
 \frac{V_d \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_7} \right) - V_a \left( \frac{1}{R_4} \right) - V_c \left( \frac{1}{R_3} \right) - V_e \left( \frac{1}{R_7} \right)}{V_c \left( \frac{1}{18} + \frac{1}{36} + \frac{1}{12} \right) - 3 \cdot \left( \frac{1}{18} + \frac{1}{36} \right) - V_d \left( \frac{1}{12} \right)} &= 0 & / \cdot 36 \\
 \frac{V_d \left( \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{72} + \frac{1}{36} \right) - 3 \cdot \left( \frac{1}{24} \right) - V_c \left( \frac{1}{12} \right) - 6 \cdot \left( \frac{1}{36} \right)}{6V_c - 3V_d = 3} &= 0 & / \cdot 72 \\
 12V_d - 6V_c = 21 & \Rightarrow & V_c &= 1,83V, & V_d &= 2,67V
 \end{aligned}$$

$$I_7 = \frac{V_d - V_e}{R_7} = \frac{2,67 - 6}{36} = -0,0925 A$$

$$I_g - I_{E2} - I_7 = 0 \quad \Rightarrow \quad I_{E2} = I_g - I_7 = 0,15 + 0,0925 = 0,2425 A$$

$$I_6 = \frac{0 - V_d}{R_6} = \frac{-2,67}{72} = -0,037 A$$

$$I_5 = \frac{0 - V_a}{R_5} = \frac{-3}{36} = -0,083 A$$

$$-I_E + I_5 + I_6 + I_{E2} = 0 \quad \Rightarrow \quad I_E = I_5 + I_6 + I_{E2} = -0,083 - 0,037 + 0,2425 = 0,1225 A$$

$$R = \frac{U_{ab}}{I_E} = \frac{3}{0,1225} \quad \boxed{R = 24,5 \Omega}$$

b)

$$I_{E1} = \frac{V_c - V_a + E_1}{R_1} = \frac{1,83 - 3 + 3}{18} = 0,1017 A$$




$$P_{E1} = E_1 I_{E1} = 3 \cdot 0,1017 \quad \boxed{P_{E1} = 0,305 W}$$

$$P_{E2} = E_2 I_{E2} = 6 \cdot 0,2425 \quad \boxed{P_{E2} = 1,455 W}$$

$$P_{Ig} = U_g I_g = (V_a - V_e) I_g = (3 - 6) \cdot 0,15 \quad \boxed{P_{Ig} = -0,45 W}$$


**II-2**

a)

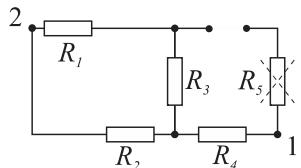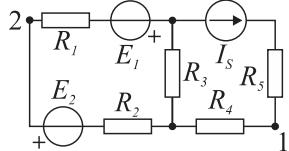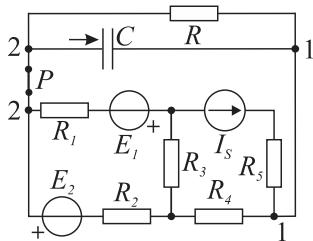

$$R_T = R_{12} = R_4 + [(R_3 + R_1) \parallel R_2] = 30 + [(10 + 10) \parallel 30] = 30 + [20 \parallel 30] = 42$$

$$\boxed{R_T = 42 \Omega}$$

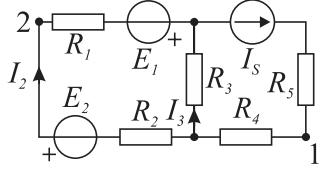

$$R_2 I_2 - E_2 + R_1 I_2 - E_1 - R_3 I_3 = 0$$




$$I_3 = I_S - I_2$$

$$R_2 I_2 - E_2 + R_1 I_2 - E_1 - R_3 (I_S - I_2) = 0$$

$$I_2 = \frac{E_1 + E_2 + R_3 I_S}{R_2 + R_1 + R_3} = \frac{12 + 28 + 10 \cdot 1}{30 + 10 + 10} = 1 \text{ A}$$

$$E_T = U_{12} = R_4 I_S + R_2 I_2 - E_2 = 30 \cdot 1 + 30 \cdot 1 - 28$$

$$\boxed{E_T = 32 \text{ V}}$$

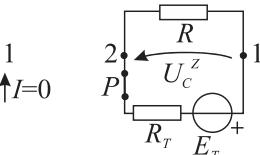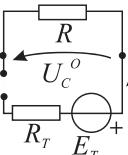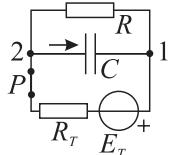

$$q = C (U_c^{KR} - U_c^{POC}) = C (U_c^O - U_c^Z)$$

$$C = \frac{q}{U_c^O - U_c^Z}$$

$$U_c^O = -R \not{J}^0 = 0 \text{ V}$$

$$U_c^Z = -\frac{R}{R + R_T} E_T = -\frac{6}{6 + 42} \cdot 32 = -4 \text{ V}$$

$$C = \frac{q}{U_c^O - U_c^Z} = \frac{2,8 \cdot 10^{-6}}{0 - (-4)} = \frac{2,8 \cdot 10^{-6}}{4} = 0,7 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$\boxed{C = 0,7 \mu\text{F}}$$

b)

Kada je prekidač zatvoren:

$$U_R = U_C^Z = -4 \text{ V}$$

$$P_R^Z = \frac{U_R^2}{R} = \frac{(-4)^2}{6} \Rightarrow \boxed{P_R^Z = 2,67 \text{ W}}$$