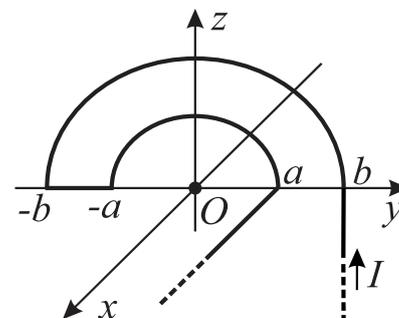


ZADACI

Zadatak 1. Veoma dugačak žičani provodnik, sa vremenski konstantnom strujom jačine I , savijen je kao što je prikazano na slici 1. Provodnik se sastoji od tri pravolinijska i dva lučna segmenta, pri čemu jedan pravolinijski segment leži u y - z ravni Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema, paralelno sa z osom, drugi leži na y osi, dok je treći u x - y ravni, paralelno sa x osom. Lučni segmenti, u obliku polovine kruga, poluprečnika a i b , leže u y - z ravni. Odrediti intenzitet vektora magnetske indukcije u koordinatnom početku, tačka O . Sredina je vazduh.

Brojne vrednosti: $I = 1 \text{ A}$, $a = 2 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$.




Slika 1.


Zadatak 2. Na slici 2a je prikazano magnetsko kolo elektromagneta sa kotvom. Jezgro elektromagneta je načinjeno od materijala 1, dok je kotva načinjena od materijala 1 i 2. Idealizovane krive magnetisanja ovih materijala date su na slici 2b. Da bi elektromagnet privukao kotvu, u procepu treba ostvariti magnetsko polje indukcije $B_0 = 1,2 \text{ T}$.

- Odrediti potrebnu vrednost pobude elektromagneta, NI .
- Izračunati energiju koja se utroši na uspostavljanje magnetskog polja u jezgru elektromagneta i kotvi.

Površina poprečnog preseka jezgra elektromagneta je $S_1 = 2,5 \text{ cm}^2$, a kotve $S_2 = 2 \text{ cm}^2$. Dužine njihovih središnjih linija su $l_1 = 30 \text{ cm}$, $l_2 = 12 \text{ cm}$ i $l_3 = 8 \text{ cm}$. Efektivna površina preseka procepa je $S_0 = 3 \text{ cm}^2$. Širina procepa je $l_0 = 0,1 \text{ mm}$.

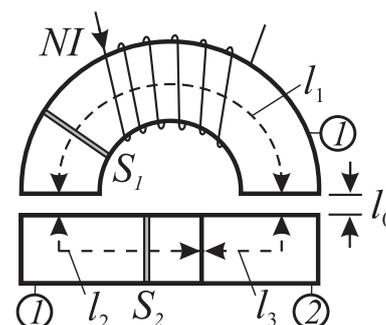

Slika 2a.

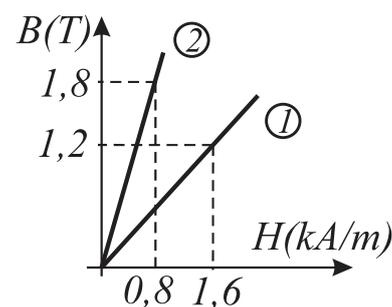

Slika 2b.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.


ZADACI

Zadatak 1. U mreži prostoperiodične struje prikazanoj na slici 1:

- Odrediti sve rezonantne i antirezonantne kružne učestanosti prijemnika impedanse \underline{Z} .
- Ako u kolu generator elektromotorne sile $e(t)$ radi na većoj antirezonantnoj učestanosti, odrediti pokazivanje idealnih mernih instrumenata.
- Napisati izraz za trenutnu vrednost jačine struje generatora elektromotorne sile $e(t)$, na većoj antirezonantnoj učestanosti.

Brojni podaci su: $e(t) = 10\sqrt{2} \cos(\omega t + 30^\circ) V$,


$L = 10 \text{ mH}$, $C = 200 \mu\text{F}$, $M = 4 \text{ mH}$.

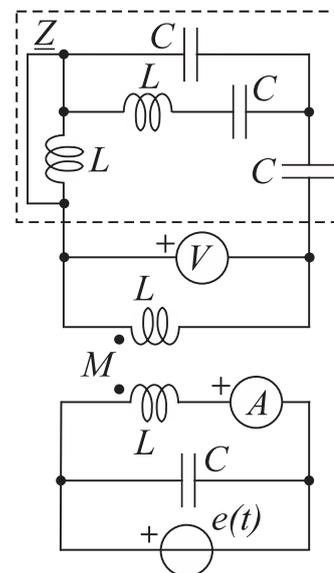

Slika 1.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan simetričan trofazni prijemnik, sastavljen od otpornika otpornosti $R = 60 \Omega$ i kondenzatora reaktanse $X_C = 180 \Omega$. Prijemnik je priključen na mrežu faznog napona $\underline{U}_1 = 230 V$.

- Odrediti reaktanse kalemova, koje je potrebno povezati, kako bi se faktor snage prijemnika popravio na jedinicu.
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata posle priključivanja kalemova.
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata, dok su kalemovi priključeni, ali kada se desi prekid provodnika prve faze, u tački P .
- Na istom fazorskom dijagramu prikazati fazore svih veličina od kojih zavise pokazivanja instrumenata.

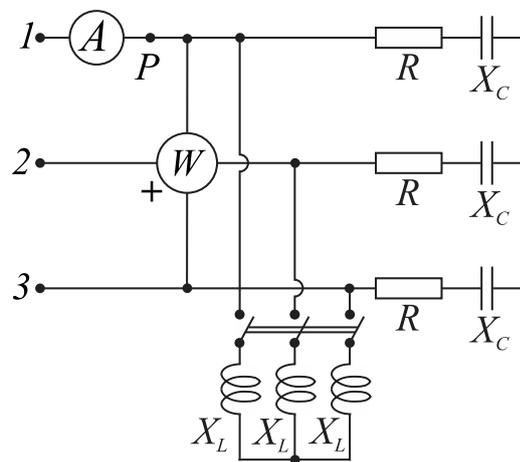


Slika 2.


PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

I-1

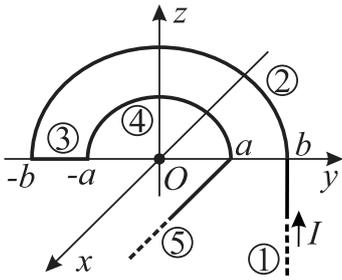

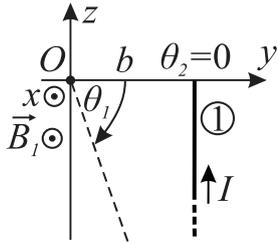
$$\boxed{\vec{B}_3 = 0} \quad \sin \sphericalangle(\vec{dl}, \vec{r}_0) = 0$$



$$\boxed{1} \quad d = b, \quad \theta_1 \rightarrow -\frac{\pi}{2}, \quad \theta_2 = 0$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} [0 - (-1)] = \frac{\mu_0 I}{4\pi b}$$

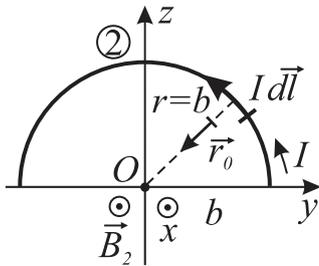
$$\boxed{\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \cdot \vec{i}_x}$$



$$\vec{dB}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \vec{dl} \times \vec{r}_0}{r^2} \quad dB_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{b^2} \quad \sphericalangle(\vec{dl}, \vec{r}_0) = \frac{\pi}{2}$$

$$B_2 = \int dB_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi b^2} \int_0^{\frac{1}{2}2b\pi} dl = \frac{\mu_0 I}{4\pi b^2} b\pi = \frac{\mu_0 I}{4b}$$

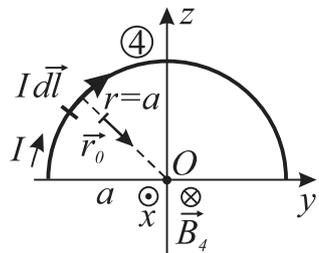
$$\boxed{\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{4b} \cdot \vec{i}_x}$$



$$\vec{dB}_4 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \vec{dl} \times \vec{r}_0}{r^2} \quad dB_4 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{a^2} \quad \sphericalangle(\vec{dl}, \vec{r}_0) = \frac{\pi}{2}$$

$$B_4 = \int dB_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} \int_0^{\frac{1}{2}2a\pi} dl = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} a\pi = \frac{\mu_0 I}{4a}$$
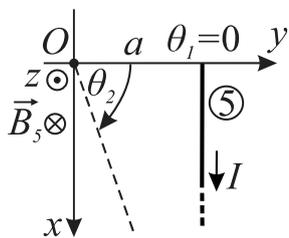
$$\boxed{\vec{B}_4 = \frac{\mu_0 I}{4a} \cdot (-\vec{i}_x)}$$



$$\boxed{5} \quad d = a, \quad \theta_1 = 0, \quad \theta_2 \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$B_5 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (1 - 0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

$$\boxed{\vec{B}_5 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot (-\vec{i}_z)}$$

$$\vec{B}_O = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 + \vec{B}_5 = \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi b} + \frac{\mu_0 I}{4b} - \frac{\mu_0 I}{4a} \right) \cdot \vec{i}_x + \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot (-\vec{i}_z)$$


$$\vec{B}_O = 1,9 \mu T \cdot (-\vec{i}_x) + 5 \mu T \cdot (-\vec{i}_z)$$

$$|\vec{B}_O| = \sqrt{(1,9 \mu T)^2 + (5 \mu T)^2}$$

$$\boxed{|\vec{B}_O| = 5,35 \mu T}$$

I-2

a)

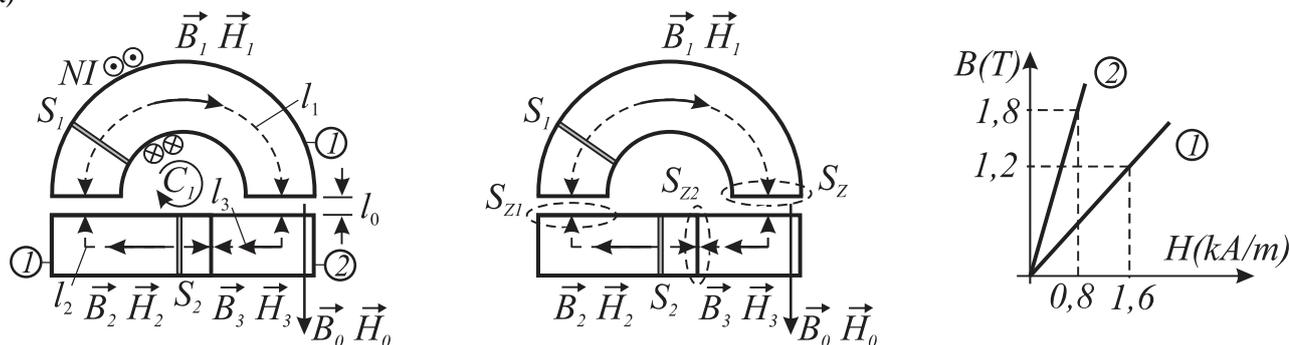

$$\oint_{S_z} \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$S_z: -B_1 S_1 + B_0 S_0 = 0 \quad (1)$$

$$S_{z1}: -B_2 S_2 + B_0 S_0 = 0 \quad (2)$$

$$S_{z2}: -B_3 S_2 + B_2 S_2 = 0$$

$$B_3 = B_2 \quad (3)$$

$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

$$C_1: H_1 l_1 + 2H_0 l_0 + H_3 l_3 + H_2 l_2 = NI \quad (4)$$

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} \quad (5)$$

Iz uslova zadatka sledi $B_0 = 1,2 T$, $\Rightarrow H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = \frac{1,2}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 955,41 \text{ kA/m}$

Iz (1) sledi $B_1 = B_0 \frac{S_0}{S_1} = 1,2 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-4}}{2,5 \cdot 10^{-4}} = 1,44 T$

Sa krive magnetisanja sledi $H_1 = \frac{B_1}{\mu_1} = \frac{1,44}{\frac{1,2}{1600}} = 1920 \text{ A/m}$

Iz (2) sledi $B_2 = B_0 \frac{S_0}{S_2} = 1,2 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-4}} = 1,8 T$

Sa krive magnetisanja sledi $H_2 = \frac{B_2}{\mu_1} = \frac{1,8}{\frac{1,2}{1600}} = 2400 \text{ A/m}$

Iz (3) sledi $B_3 = B_2 = 1,8 T$

Sa krive magnetisanja sledi $H_3 = \frac{B_3}{\mu_2} = \frac{1,8}{\frac{1,8}{800}} = 800 \text{ A/m}$

Iz (4) sledi $NI = H_1 l_1 + 2H_0 l_0 + H_3 l_3 + H_2 l_2 = 1920 \cdot 0,3 + 2 \cdot 955,41 \cdot 10^3 \cdot 0,1 \cdot 10^{-3} + 800 \cdot 0,08 + 2400 \cdot 0,12$

$$NI = 1119,1 \text{ Azav}$$

b)

$$W_{mJ} = \frac{1}{2} B_1 H_1 V_1 = \frac{1}{2} B_1 H_1 l_1 S_1 = \frac{1}{2} \cdot 1,44 \cdot 1920 \cdot 0,3 \cdot 2,5 \cdot 10^{-4}$$

$$W_{mJ} = 103,68 \text{ mJ}$$


$$W_{mK} = \frac{1}{2} B_2 H_2 V_2 + \frac{1}{2} B_3 H_3 V_3 = \frac{1}{2} B_2 H_2 l_2 S_2 + \frac{1}{2} B_3 H_3 l_3 S_2$$

$$W_{mK} = \frac{1}{2} \cdot 1,8 \cdot 2400 \cdot 0,12 \cdot 2 \cdot 10^{-4} + \frac{1}{2} \cdot 1,8 \cdot 800 \cdot 0,08 \cdot 2 \cdot 10^{-4}$$

$$W_{mK} = 63,36 \text{ mJ}$$

II-1

a)

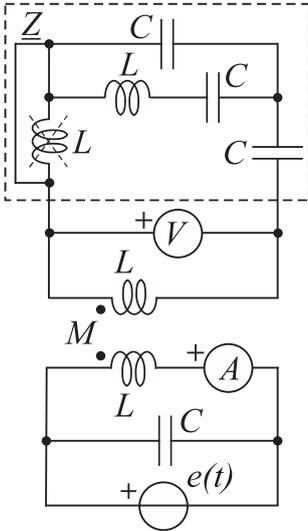

$$\underline{Z}_1 = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C}$$

$$\underline{Z}_2 = \underline{Z}_1 \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} \cdot \frac{1}{j\omega C}}{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} \cdot \frac{1}{j\omega C}}{\frac{2 - \omega^2 LC}{j\omega C}} = \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C(2 - \omega^2 LC)}$$


$$\underline{Z} = \underline{Z}_2 + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C(2 - \omega^2 LC)} + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C(2 - \omega^2 LC)} + \frac{2 - \omega^2 LC}{j\omega C(2 - \omega^2 LC)}$$

$$\underline{Z} = \frac{3 - 2\omega^2 LC}{j\omega C(2 - \omega^2 LC)}$$

$$\text{Im}\{\underline{Z}\} = 0 \Rightarrow \omega_{r1} = \sqrt{\frac{3}{2LC}} \quad \omega_{r2} \rightarrow \infty$$

$$\text{Im}\{\underline{Y}\} = 0 \Rightarrow \omega_{ar1} = 0 \quad \omega_{ar2} = \sqrt{\frac{2}{LC}}$$

b)

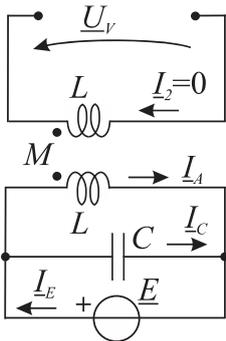

$$e(t) = 10\sqrt{2} \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ V}$$

$$\underline{E} = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j30^\circ} \text{ V} = 10 e^{j30^\circ} \text{ V}$$

$$\omega = \omega_{ar2} = \sqrt{\frac{2}{LC}} = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$j\omega L = j10, \quad j\frac{1}{\omega C} = j5, \quad j\omega M = j4$$

$$\underline{E} = j\omega L \underline{I}_A - j\omega M \underline{I}_2^0 \Rightarrow \underline{I}_A = \frac{\underline{E}}{j\omega L} = \frac{10 e^{j30^\circ}}{j10} = \frac{10 e^{j30^\circ}}{10 e^{j90^\circ}} = 1 e^{-j60^\circ} \text{ A}$$

$$I_A = |\underline{I}_A| = 1 \text{ A}$$

$$\underline{U}_V = -j\omega L \underline{I}_2^0 + j\omega M \underline{I}_A = j4 \cdot 1 e^{-j60^\circ} = 4 e^{j90^\circ} \cdot 1 e^{-j60^\circ} = 4 e^{j30^\circ} \text{ V}$$

$$U_V = |\underline{U}_V| = 4 \text{ V}$$

c)


$$\underline{E} = -j\frac{1}{\omega C} \underline{I}_C \Rightarrow \underline{I}_C = \frac{\underline{E}}{-j\frac{1}{\omega C}} = \frac{10 e^{j30^\circ}}{-j5} = \frac{10 e^{j30^\circ}}{5 e^{-j90^\circ}} = 2 e^{j120^\circ} \text{ A}$$

$$\underline{I}_E = \underline{I}_C + \underline{I}_A = 2 e^{j120^\circ} + 1 e^{-j60^\circ} = (-1 + j\sqrt{3}) + \left(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 e^{j120^\circ} \text{ A}$$

$$i_E(t) = \sqrt{2} \cos(1000t + 120^\circ) \text{ A}$$

II-2

a)

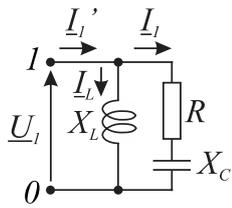

$$\underline{Z} = R - jX_C = (60 - j180) \Omega = 189,7 e^{-j71,56^\circ} \Omega$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}} = \frac{U_1 e^{j0^\circ}}{Z e^{j\phi}} = \frac{230}{189,7 e^{-j71,56^\circ}} = 1,21 e^{j71,56^\circ} \text{ A}$$

$$\underline{I}_L = \frac{U_1 e^{j0^\circ}}{jX_L} = \frac{U_1 e^{j0^\circ}}{X_L e^{j\frac{\pi}{2}}} = \frac{U_1}{X_L} e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{ A}$$

$$I_L = I_1 \sin 71,56^\circ$$

$$\frac{U_1}{X_L} = \frac{U_1}{Z} \sin 71,56^\circ \Rightarrow \frac{1}{X_L} = \frac{\sin 71,56^\circ}{Z} \Rightarrow X_L = \frac{189,7}{\sin 71,56^\circ}$$

$$\boxed{X_L = 199,97 \Omega}$$


$$I_1' = I_1 \cos 71,56^\circ = 1,21 \cdot \cos 71,56^\circ = 0,38 \text{ A}$$

$$\underline{I}_1' = 0,38 e^{j0^\circ} \text{ A}$$

$$\frac{U_1}{R_e} = \frac{U_1}{Z} \cos 71,56^\circ \Rightarrow \frac{1}{R_e} = \frac{\cos 71,56^\circ}{Z} \Rightarrow R_e = \frac{Z}{\cos 71,56^\circ} = \frac{189,7}{\cos 71,56^\circ}$$

$$R_e = 599,73 \Omega$$

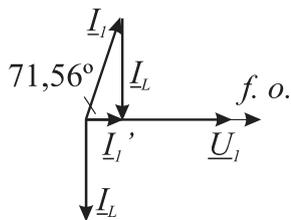I KZ: $\underline{I}_1' = \underline{I}_L + \underline{I}_1$




b)

$$\boxed{I_A^{(b)} = |I_1'| = 0,38 \text{ A}}$$


$$P_W^{(b)} = \text{Re}\{\underline{U}_{31} \underline{I}_2'^*\} = U_{31} I_2' \cos \angle(\underline{U}_{31}, \underline{I}_2')$$

$$P_W^{(b)} = \sqrt{3} U_1 I_1' \cos(30^\circ + 60^\circ) = \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 0,38 \cdot \cos 90^\circ$$

$$\boxed{P_W^{(b)} = 0 \text{ W}}$$

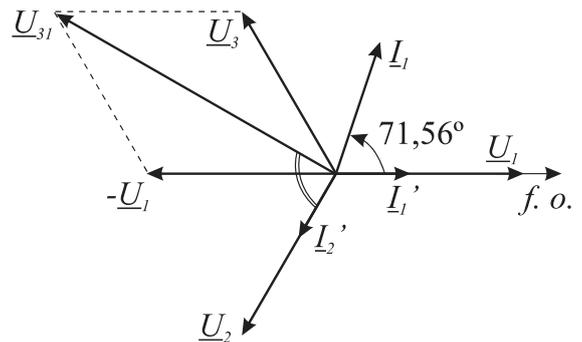

c)

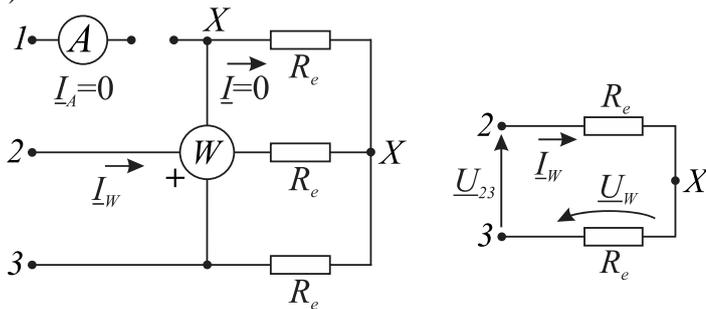

$$\boxed{I_A^{(c)} = 0 \text{ A}}$$

$$\underline{U}_W = \underline{U}_{3X} = \frac{1}{2} \underline{U}_{32} = \frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot 230 e^{j90^\circ} \text{ V}$$

$$\underline{I}_W = \frac{\underline{U}_{23}}{2R_e} = \frac{\sqrt{3} \cdot 230 e^{-j90^\circ}}{2 \cdot 599,73} = 0,33 e^{-j90^\circ} \text{ A}$$

$$P_W^{(c)} = \text{Re}\{\underline{U}_W \underline{I}_W^*\} = U_W I_W \cos \angle(\underline{U}_W, \underline{I}_W)$$

$$P_W^{(c)} = \frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 0,33 \cdot \cos 180^\circ$$

$$\boxed{P_W^{(c)} = -65,73 \text{ W}}$$

