


Osnovi elektrotehnike 2
(i kolokvijum)

ZADACI

Zadatak 1. Veoma dugačak žičani provodnik sa vremenski konstantnom strujom jačine I , savijen je kao što je prikazano na slici 1. Provodnik se sastoji od četiri pravolinijska segmenta, od kojih dva leže u x - z ravni zadatog koordinatnog sistema, a dva u y - z ravni, i jednog dela u obliku četvrtine kruga, poluprečnika a , koji leži u x - y ravni.

- Odrediti, u opštim brojevima, izraz za vektor magnetske indukcije u tački O (centar koordinatnog sistema).
- Izračunati intenzitet ovog vektora.

Brojni podaci: $I = 5 \text{ A}$, $a = 3 \text{ cm}$, $b = 1 \text{ cm}$, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$.

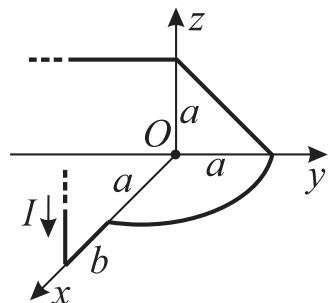


Slika 1.


Zadatak 2. Ne debelom torusnom feromagnetskom jezgru načinjenom od dva feromagnetska materijala prikazanim na slici 2a, nalazi se namotaj sa $N = 314$ zavojaka tanke bakarne žice, namotanih ravnomerno i gusto po celom torusu. Krive prvobitnog magnetisanja oba materijala su prikazane na slici 2b.

- Izračunati jačinu vremenski konstantne struje I u namotajima tako, da ceo spoljašnji sloj torusa bude u linearном režimu.
- Odrediti režim rada unutrašnjeg sloja pri jačini struje izračunatoj pod a).
- Izračunati magnetsku energiju utrošenu na uspostavljanje polja u unutrašnjem sloju.
- Izračunati energiju utrošenu na zagrevanje spoljašnjeg sloja jezgra usled histerezisa, u intervalu vremena od 2 minuta, pod pretpostavkom da su namotaji priključeni na generator prostoperiodične struje, amplitudne jednake vrednosti izračunatoj pod a), učestanosti $f = 50 \text{ Hz}$. Histerezisna petlja feromagnetskog materijala od kojeg je načinjen spoljašnji sloj torusnog jezgra prikazana je na slici 2c.


Dimenziije jezgra su $a = 4 \text{ cm}$, $c = 6 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$, $h = 3 \text{ cm}$.

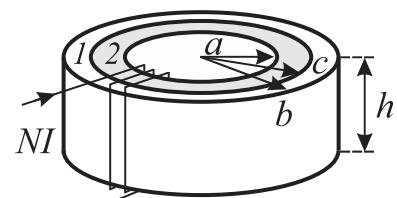

Slika 2a.

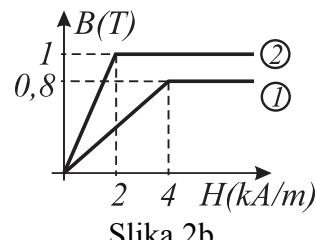

Slika 2b.

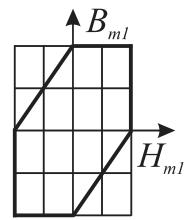

Slika 2c.

PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

ZADACI


Zadatak 1. Prijemnik sa slike 1a se priključuje na sekundar transformatora (tačke A i B) sa slike 1b.

- Odrediti sve rezonantne i antirezonantne kružne učestanosti prijemnika prikazanog na slici 1a.
- Nacrtati električnu šemu kola kada je priključen prijemnik, a frekvencija generatora prostoperiodičnog napona E_1 jednaka manjoj rezonantnoj učestanosti određenoj pod a). Na električnoj šemi označiti krajeve namotaja tačkicama, koje određuju znak njihove međuinduktivnosti.
- Napisati jednačine po drugom Kirhoffovom zakonu za kolo prikazano pod b). Jednačine treba napisati za oba dela kola, primarni i sekundarni.
- Ako je pokazivanje ampermetra jednako $I_{amp} = 1 \text{ A}$, odrediti amplitudu generatora elektromotorne sile i fazni pomeraj između tog napona i struje u grani sa ampermetrom.

Brojni podaci: $L = 10 \text{ mH}$, $C = 100 \mu\text{F}$, $R = 20 \Omega$, $Z_1 = (20+j60) \Omega$, $X_{L1} = 4 \cdot X_{L2} = 80 \Omega$, $k = 0.9$.

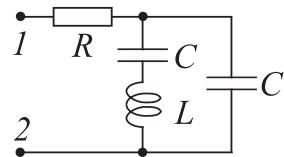


Slika 1a.

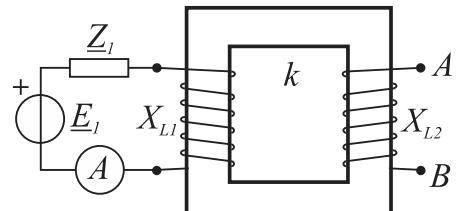

Slika 1b.

Zadatak 2. Trofazni prijemnik, impedansi $Z = (30-j60) \Omega$ vezanih u trougao, priključen je na sekundar trofaznog transformatora, kao što je prikazano na slici 2. Primarni transformatora je priključen na simetričnu mrežu faznog napona prve faze $U_A = 230 \text{ V}$. Brojne vrednosti reaktansi transformatora su: $X_L = 20 \Omega$ i $X_M = 10 \Omega$.

- Izračunati kompleksne jačine struja primara i sekundara kao i kompleksne fazne napone sekundara transformatora.
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata.
- Na istom fazorskom dijagramu prikazati fazore faznih napona sekundara i fazore svih veličina od kojih zavise pokazivanja idealnih mernih instrumenata.

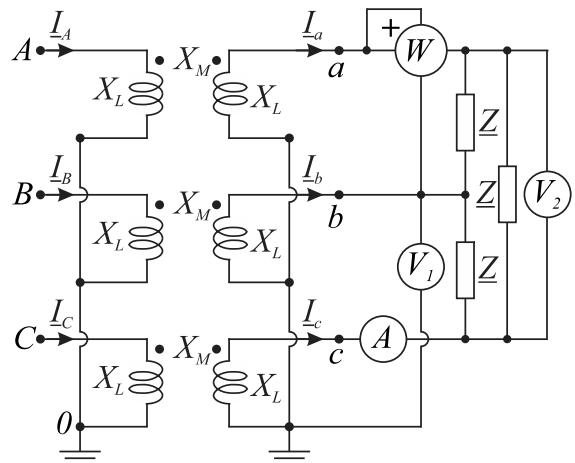


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadatka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.


I-1

a)

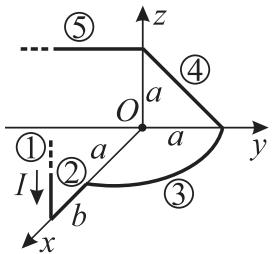

$$\boxed{\vec{B}_2 = 0}$$


$$\sin \alpha(\vec{dl}, \vec{r}_0) = 0$$

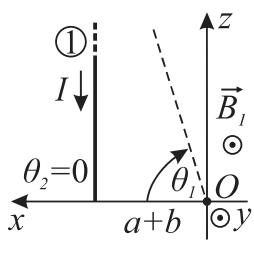

$$d = a + b, \quad \theta_1 \rightarrow -\frac{\pi}{2}, \quad \theta_2 = 0$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi(a+b)} [0 - (-1)] = \frac{\mu_0 I}{4\pi(a+b)}$$
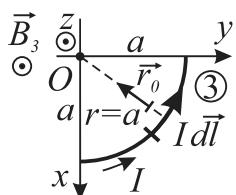
$$\boxed{\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi(a+b)} \cdot \vec{i}_y}$$




$$\vec{dB}_3 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \vec{dl} \times \vec{r}_0}{r^2}$$

$$dB_3 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{a^2}$$

$$\alpha(\vec{dl}, \vec{r}_0) = \frac{\pi}{2}$$

$$B_3 = \int dB_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} \int_0^{1/2a\pi} dl = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} \frac{a\pi}{2} = \frac{\mu_0 I}{8a}$$

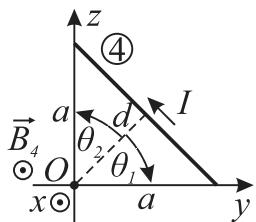
$$\boxed{\vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I}{8a} \cdot \vec{i}_z}$$



$$d = \frac{a\sqrt{2}}{2}, \quad \theta_1 = -\frac{\pi}{4}, \quad \theta_2 = \frac{\pi}{4}$$

$$B_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{a\sqrt{2}}{2}} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right] = \frac{\mu_0 I}{2\pi a \sqrt{2}} 2 \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$
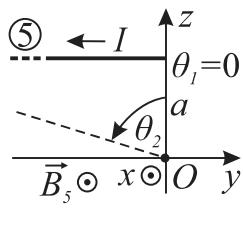
$$\boxed{\vec{B}_4 = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \cdot \vec{i}_x}$$



$$d = a, \quad \theta_1 = 0, \quad \theta_2 \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$B_5 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [1 - 0] = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

$$\boxed{\vec{B}_5 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot \vec{i}_x}$$

$$\boxed{\vec{B}_{uk} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 + \vec{B}_5 = \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi a} + \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right) \cdot \vec{i}_x + \frac{\mu_0 I}{4\pi(a+b)} \cdot \vec{i}_y + \frac{\mu_0 I}{8a} \cdot \vec{i}_z + \frac{3\mu_0 I}{4\pi a} \cdot \vec{i}_x + \frac{\mu_0 I}{4\pi(a+b)} \cdot \vec{i}_y + \frac{\mu_0 I}{8a} \cdot \vec{i}_z}$$


b)

$$\vec{B}_{uk} = 50 \mu T \cdot \vec{i}_x + 12,5 \mu T \cdot \vec{i}_y + 26,2 \mu T \cdot \vec{i}_z$$

$$\boxed{|\vec{B}_{uk}| = \sqrt{(50 \mu T)^2 + (12,5 \mu T)^2 + (26,2 \mu T)^2}}$$

$$\boxed{|\vec{B}_{uk}| = 57,82 \mu T}$$

I-2

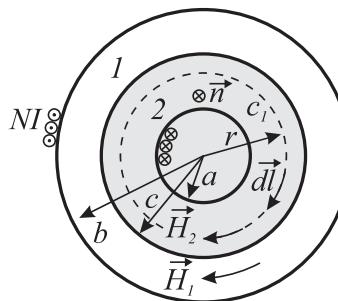

a)

$$H_{1\min}(r=c) = \frac{NI}{2\pi c} \leq H_{c1} = 4000 \text{ A/m}$$

$$I = \frac{H_{c1} 2\pi c}{N} = \frac{4000 \cdot 2\pi \cdot 0,06}{314} \quad \boxed{I = 4,8 \text{ A}}$$


b)

$$H_{2\max}(r=a) = \frac{NI}{2\pi a} = 6000 \text{ A/m}$$

$$H_{2\min}(r=c) = \frac{NI}{2\pi c} = 4000 \text{ A/m}$$

Sledi da je materijal 2 u potpunom zasićenju.

c)

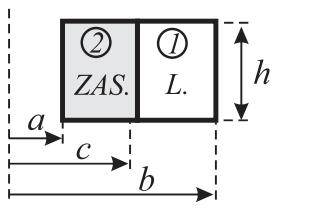


$$W_{m2} = \frac{1}{2} B_{c2} H_{c2} V_2 = \frac{1}{2} B_{c2} H_{c2} (c^2 - a^2) \pi h$$

$$W_{m2} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2000 \cdot (0,06^2 - 0,04^2) \cdot 3,14 \cdot 0,03$$

$$\boxed{W_{m2} = 188,5 \text{ mJ}}$$

d)

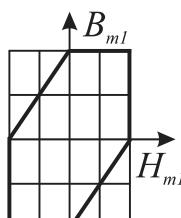


$$w_{h1} = 12 \frac{B_{m1}}{2} \frac{H_{m1}}{2} = 3 B_{m1} H_{m1} = 3 \mu_1 \left(\frac{NI_m}{2r\pi} \right)^2$$

$$W_{h1} = f t W_{h1\ per} = f t \int_{V_1} w_{h1} dV = f t \int_c^b 3 \mu_1 \left(\frac{NI_m}{2r\pi} \right)^2 2r\pi dr h$$

$$W_{h1} = f t 3 \mu_1 \frac{(NI_m)^2}{2\pi} h \int_c^b \frac{dr}{r} = f t 3 \mu_1 \frac{(NI_m)^2}{2\pi} h \ln \frac{b}{c}$$

$$W_{h1} = 50 \cdot 120 \cdot 3 \cdot \frac{0,8}{4000} \cdot \frac{(314 \cdot 4,8)^2}{2 \cdot 3,14} \cdot 0,03 \cdot \ln \frac{0,08}{0,06}$$

$$\boxed{W_{h1} = 11238,8 \text{ J}}$$

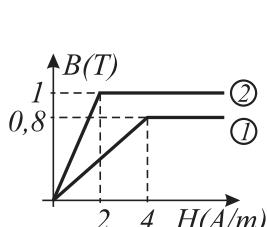


$$\text{Granični uslov: } H_{1t} = H_{2t} = H$$

$$\oint_{c1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

$$H 2r\pi = NI$$

$$H = \frac{NI}{2r\pi} \quad a < r < b$$

II-1

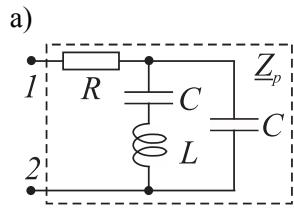

$$\underline{Z}_1 = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C}$$

$$\underline{Z}_2 = \underline{Z}_1 \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C}}{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\frac{1 - \omega^2 LC}{(j\omega C)^2}}{\frac{2 - \omega^2 LC}{j\omega C}} = \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C(2 - \omega^2 LC)} = -j \frac{1 - \omega^2 LC}{\omega C(2 - \omega^2 LC)}$$

$$\underline{Z}_p = R + \underline{Z}_2$$

$$\boxed{\underline{Z}_p = R - j \frac{1 - \omega^2 LC}{\omega C(2 - \omega^2 LC)}}$$

$$\text{Im}\{\underline{Z}_p\} = 0 \quad \Rightarrow \quad 1 - \omega^2 LC = 0$$

$$\boxed{\omega_{r1} = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

$$\boxed{\omega_{r2} \rightarrow \infty}$$



$$\text{Im}\{\underline{Y}_p\} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega C = 0$$

$$\boxed{\omega_{ar1} = 0}$$

$$2 - \omega^2 LC = 0$$

$$\boxed{\omega_{ar2} = \sqrt{\frac{2}{LC}}}$$

b)

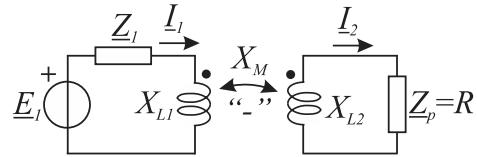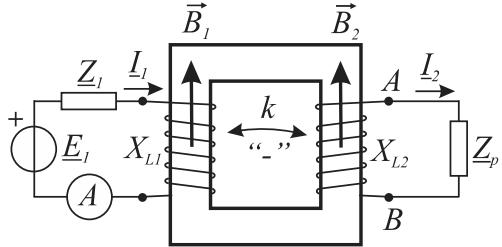

$$\omega = \omega_{r1} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10 \cdot 10^{-3} \cdot 100 \cdot 10^{-6}}} = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$X_M = k \sqrt{X_{L1} X_{L2}} = 0,9 \cdot \sqrt{80 \cdot 20} = 36 \Omega$$

c)

$$(1) \quad -E_1 + \underline{Z}_1 \underline{I}_1 + jX_{L1} \underline{I}_1 - jX_M \underline{I}_2 = 0$$

$$(2) \quad jX_{L2} \underline{I}_2 - jX_M \underline{I}_1 + R \underline{I}_2 = 0$$

d)

$$I_{amp} = 1 \text{ A} = |\underline{I}_1|$$

$$(2) \quad \underline{I}_2 = \frac{jX_M}{R + jX_{L2}} \underline{I}_1$$

$$(1) \quad \underline{E}_1 = \underline{Z}_1 \underline{I}_1 + jX_{L1} \underline{I}_1 - jX_M \frac{jX_M}{R + jX_{L2}} \underline{I}_1 = \left(\underline{Z}_1 + jX_{L1} + \frac{(X_M)^2}{R + jX_{L2}} \right) \underline{I}_1 = \left((20 + j60) + j80 + \frac{(36)^2}{20 + j20} \right) \underline{I}_1$$

$$\underline{E}_1 = (52,4 + j107,6) \underline{I}_1 = 119,68 e^{j64,03^\circ} \underline{I}_1 = 119,68 e^{j64,03^\circ} \cdot 1 e^{j\psi} = 119,68 e^{j(64,03^\circ + \psi)} = E_1 e^{j\theta} V$$


$$E_{1m} = \sqrt{2} E_1 = \sqrt{2} \cdot 119,68 V$$

$$\boxed{E_{1m} = 169,25 V}$$

$$\boxed{\text{fazni pomeraj } \theta - \psi = 64,03^\circ}$$

II-2

a)

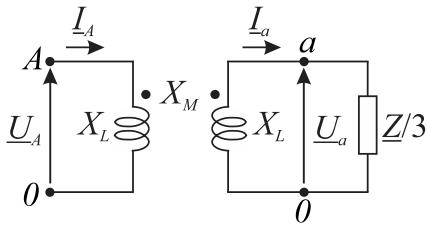

$$(1) \quad \underline{U}_A = jX_L \underline{I}_A - jX_M \underline{I}_a$$

$$(2) \quad \underline{U}_a = -jX_L \underline{I}_a + jX_M \underline{I}_A$$

$$(3) \quad \underline{U}_a = \frac{\underline{Z}}{3} \underline{I}_a$$

$$(3) \Rightarrow (2) \quad -jX_L \underline{I}_a + jX_M \underline{I}_A = \frac{\underline{Z}}{3} \underline{I}_a \quad \Rightarrow \quad \underline{I}_a = \frac{jX_M}{\frac{\underline{Z}}{3} + jX_L} \underline{I}_A = \frac{j10}{(10 - j20) + j20} \underline{I}_A = j1 \underline{I}_A$$

$$(1) \Rightarrow \underline{U}_A = jX_L \underline{I}_A - jX_M \cdot j1 \underline{I}_A = jX_L \underline{I}_A + X_M \underline{I}_A$$

$$\underline{I}_A = \frac{\underline{U}_A}{jX_L + X_M} = \frac{230 e^{j0^\circ}}{10 + j20} = \frac{230 e^{j0^\circ}}{22,36 e^{j63,43^\circ}}$$

$$\underline{I}_A = 10,28 e^{-j63,43^\circ} A$$

$$\underline{I}_B = 10,28 e^{-j183,43^\circ} A$$

$$\underline{I}_C = 10,28 e^{-j303,43^\circ} A$$

$$\underline{I}_a = j1 \underline{I}_A = 1 e^{j90^\circ} \cdot 10,28 e^{-j63,43^\circ}$$

$$\underline{I}_a = 10,28 e^{j26,57^\circ} A$$

$$\underline{I}_b = 10,28 e^{-j93,43^\circ} A$$

$$\underline{I}_c = 10,28 e^{-j213,43^\circ} A$$

$$(3) \Rightarrow \underline{U}_a = \frac{\underline{Z}}{3} \underline{I}_a = (10 - j20) \cdot 10,28 e^{j26,57^\circ} = 22,36 e^{-j63,43^\circ} \cdot 10,28 e^{j26,57^\circ}$$

$$\underline{U}_a = 229,86 e^{-j36,86^\circ} V$$

$$\underline{U}_b = 229,86 e^{-j216,86^\circ} V$$

$$\underline{U}_c = 229,86 e^{-j336,86^\circ} V$$

b)

$$I_{amp} = |\underline{I}_c| = 10,28 A$$

$$U_{V1} = |\underline{U}_b| = 229,86 V$$

$$U_{V2} = |\underline{U}_{ac}| = \sqrt{3} |\underline{U}_a| = \sqrt{3} \cdot 229,86 = 398,13 V$$

$$P_W = \operatorname{Re} \{ \underline{U}_{ab} \underline{I}_a^* \} = \underline{U}_{ab} \underline{I}_a \cos \varphi(\underline{U}_{ab}, \underline{I}_a) = \sqrt{3} \underline{U}_a \underline{I}_a \cos(30^\circ - 26,57^\circ) = \sqrt{3} \cdot 229,86 \cdot 10,28 \cdot \cos 3,43^\circ$$

$$P_W = 4085,44 W$$

c)

