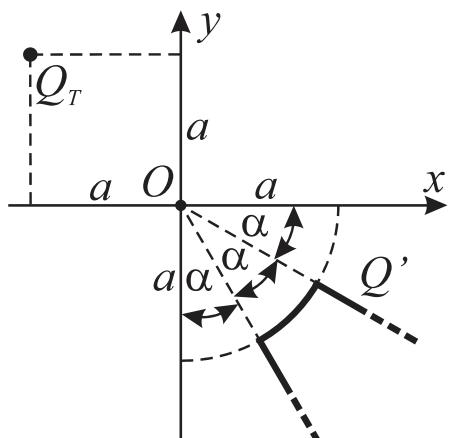


ZADACI

Zadatak 1. Veoma dugačak tanak štap, od izolacionog materijala, sa vijen kao što je prikazano na slici 1, nanelektrisan je ravnomerno podužnom gustinom nanelektrisanja Q' . Štap se sastoji od dela u obliku luka, poluprečnika a , i dva pravolinijska polubeskonačna segmenta. Struktura se nalazi u x - y ravni zadatog koordinatnog sistema.

- Izvesti u opštim brojevima izraz za vektor jačine električnog polja u tački O (centar koordinatnog sistema), koji potiče od štapa.
- Odrediti nanelektrisanje tačkastog nanelektrisanja Q_T , tako da rezultantni vektor jačine električnog polja u tački O bude jednak nuli.

Brojni podaci su: $a = 1 \text{ cm}$, $Q' = 5 \text{ nC/m}$, $\alpha = \pi/6$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.




Slika 1.

Zadatak 2. Koaksijalni kabl poluprečnika elektroda a i b , dužine L , ispunjen je do $3/5$ svoje zapremine čvrstim dielektrikom relativne permittivnosti $\epsilon_r = 2$, i postavljen u vertikalni položaj, kao što je prikazano na slici 2. Elektrode kondenzatora su nanelektrisane nanelektrisanjem Q i $-Q$.

- Odrediti ukupnu količinu vezanog nanelektrisanja, koje se formira uz spoljašnju elektrodu.
- Izvesti u opštim brojevima izraz za kapacitivnost kondenzatora u vertikalnom položaju.
- Za koliko će se promeniti vrednost kapacitivnosti kondenzatora kada se on postavi u horizontalni položaj?

Brojni podaci su: $a = 1 \text{ mm}$, $b = 2,7 \text{ mm}$, $L = 5 \text{ m}$, $Q = 10 \text{ nC}$.

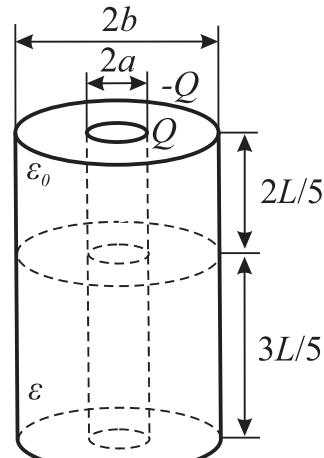

Slika 2

PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

ZADACI

Zadatak 1. U kolu vremenski konstantnih struja, sa slike 1, zatvaranjem prekidača K , otpornik otpornosti $R = 250 \Omega$, maksimalne snage $P_{\max} = 2,5 \text{ mW}$, priključuje se u kolo.

- Proveriti da li će otpornik pregoreti nakon zatvaranja prekidača K ,
- Ukoliko hoće, odrediti otpornost zaštitnog otpornika koji treba dodati da bi se pregorevanje sprečilo.

Brojni podaci su: $E_4 = 12 \text{ V}$, $I_S = 4 \text{ mA}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 0,4 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 4,5 \text{ k}\Omega$.

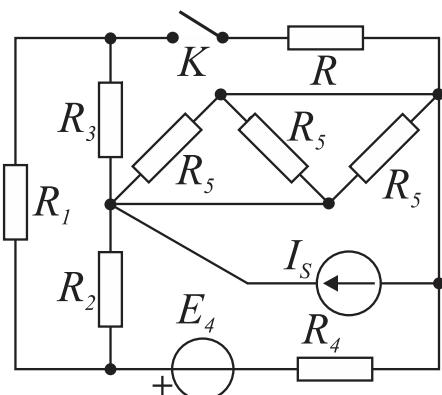


Slika 1.

Zadatak 2. U kolu vremenski konstantnih struja, sa slike 2, posle prebacivanja preklopnika P iz položaja (1) u položaj (2), kroz kondenzator kapacitivnosti C_1 protekne količina nanelektrisanja q_1 , u naznačenom referentnom smeru.

- Odrediti jačinu struje strujnog generatora, I_{S1} .
- Izračunati snage svih generatora u stacionarnom stanju mreže, koje nastane kada je preklopnik u položaju (2).

Brojni podaci su: $C_1 = 2C_2 = 3C_3 = 30 \text{ nF}$, $q_1 = 120 \text{ nC}$, $E_2 = 10 \text{ V}$, $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 15 \Omega$, $R_S = 5 \Omega$, $I_{S2} = 1 \text{ A}$.

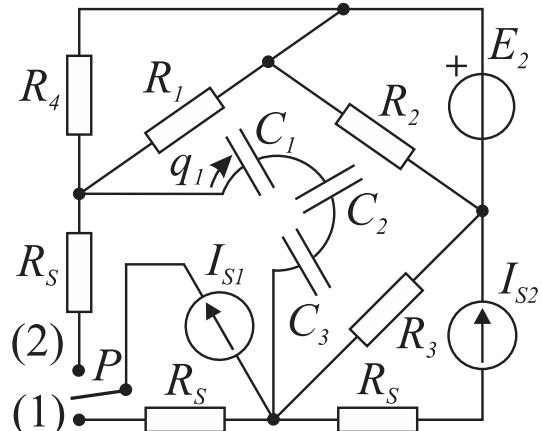


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

I-1

a)


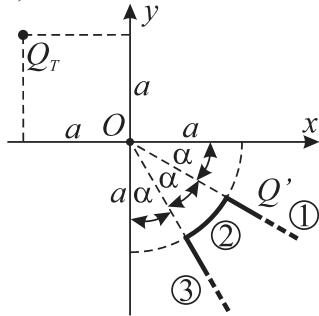


$$dE_1 = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q' dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E_1 = \int_{\text{stopu}} dE_1 = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \int_a^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{\infty} \right) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} = E_3$$

$$E_{1x} = E_1 \cos \alpha = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{3}}{2}$$
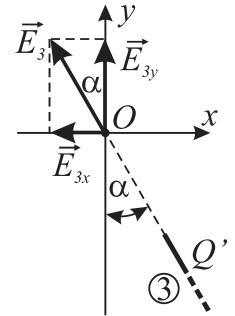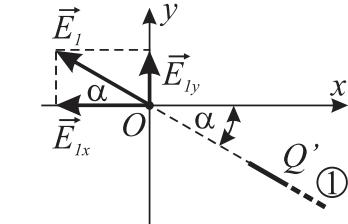
$$E_{1x} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{3}}{2}$$



$$E_{1y} = E_1 \sin \alpha = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \frac{1}{2}$$

$$E_{1y} = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_{1y} = E_{1y} \cdot \vec{i}_y$$

$$E_{3x} = E_3 \sin \alpha = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \frac{1}{2}$$


$$E_{3x} = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_{3x} = E_{3x} \cdot (-\vec{i}_x)$$

$$E_{3y} = E_3 \cos \alpha = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$E_{3y} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{3}}{2}$$
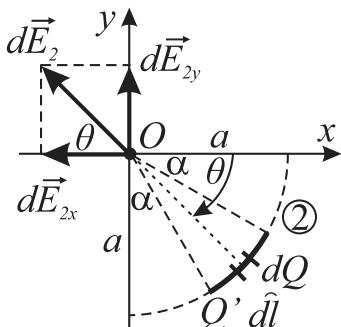
$$\vec{E}_{3y} = E_{3y} \cdot \vec{i}_y$$



$$dE_{2x} = dE_2 \cos \theta = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q' dl}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \theta = \frac{Q' a d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \theta$$

$$E_{2x} = \int_{\text{luku}} dE_{2x} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_a^{2\alpha} \cos \theta d\theta = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{6} \right) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right)$$

$$E_{2x} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right)$$

$$\vec{E}_{2x} = E_{2x} \cdot (-\vec{i}_x)$$

$$dE_{2y} = dE_2 \sin \theta = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta = \frac{Q' dl}{4\pi\epsilon_0 a^2} \sin \theta = \frac{Q' a d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \sin \theta$$

$$E_{2y} = \int_{\text{luku}} dE_{2y} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_a^{2\alpha} \sin \theta d\theta = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{\pi}{3} \right) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right)$$

$$E_{2y} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right)$$

$$\vec{E}_{2y} = E_{2y} \cdot \vec{i}_y$$

$$\vec{E}_O = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = \left(\frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right) + \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} \right) \cdot (-\vec{i}_x) + \left(\frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right) + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \vec{i}_y$$

$$\vec{E}_O = \frac{\sqrt{3} Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cdot (-\vec{i}_x) + \frac{\sqrt{3} Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_y$$

b)


$$E_T = \frac{Q_T}{4\pi\varepsilon_0(a\sqrt{2})^2} = \frac{Q_T}{8\pi\varepsilon_0 a^2}$$

$$E_{Tx} = E_{Ty} = E_T \cos \frac{\pi}{4} = \frac{Q_T}{8\pi\varepsilon_0 a^2} \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\vec{E}_O = 0 \quad \Rightarrow \quad E_{Tx} = E_{Ox}, \quad E_{Ty} = E_{Oy}$$
$$\frac{Q_T}{8\pi\varepsilon_0 a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{3} Q'}{4\pi\varepsilon_0 a}$$


$$Q_T = \frac{4a\sqrt{3}Q'}{\sqrt{2}}$$

$$\boxed{Q_T = 0,24 \text{ nC}}$$

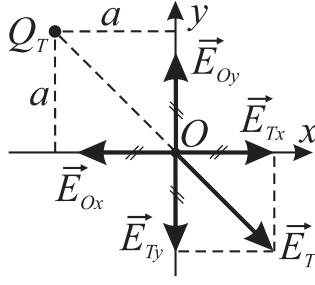

I-2

a)

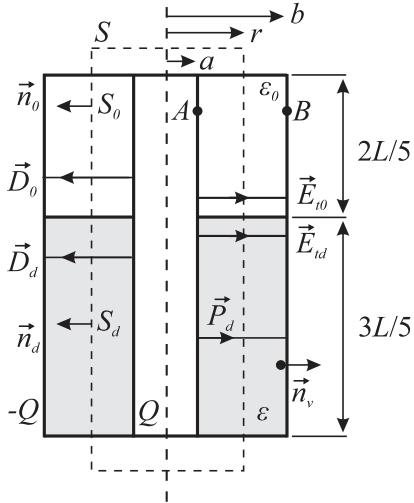

Granični uslov:

$$E_{t0} = E_{td} \quad E_0 = E_d = E$$

$$D_{n0} \neq D_{nd}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{us}$$

$$\int_{S_{OM}} D \, ds = Q \quad \int_{OM_0} D_0 \, ds + \int_{OM_d} D_d \, ds = Q$$

$$D_0 \, 2\pi r \frac{2L}{5} + D_d \, 2\pi r \frac{3L}{5} = Q \quad D_0 = \epsilon_0 E \quad D_d = \epsilon E = 2\epsilon_0 E$$

$$E = \frac{Q}{\left(\epsilon_0 \frac{2L}{5} + \epsilon_0 \frac{6L}{5} \right) 2\pi r}, \quad a \leq r \leq b$$

$$D_0 = \epsilon_0 E = \epsilon_0 \frac{Q}{\left(\epsilon_0 \frac{2L}{5} + \epsilon_0 \frac{6L}{5} \right) 2\pi r} \quad D_d = \epsilon_d E = 2\epsilon_0 \frac{Q}{\left(\epsilon_0 \frac{2L}{5} + \epsilon_0 \frac{6L}{5} \right) 2\pi r}, \quad a \leq r \leq b$$

$$P_d = D_d - \epsilon_0 E = (\epsilon - \epsilon_0) E = \epsilon_0 E = \epsilon_0 \frac{Q}{\left(\epsilon_0 \frac{2L}{5} + \epsilon_0 \frac{6L}{5} \right) 2\pi r} = 5 \frac{Q}{16L\pi r}$$

$$\sigma_v = \vec{P}_d \cdot \vec{n}_v = P_d (r = b) = 5 \frac{Q}{16L\pi b}$$

$$Q_v = \sigma_v 2\pi b \frac{3L}{5} = 5 \frac{Q}{16L\pi b} 2\pi b \frac{3L}{5} \quad Q_v = \frac{3}{8} Q \quad Q_v = 3,75 \text{ nC}$$

b)

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \, dr = \int_a^b \frac{Q}{\left(\epsilon_0 \frac{2L}{5} + \epsilon_0 \frac{6L}{5} \right) 2\pi r} \, dr = \frac{Q}{\left(\epsilon_0 \frac{2L}{5} + \epsilon_0 \frac{6L}{5} \right) 2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{\left(\epsilon_0 \frac{2L}{5} + \epsilon_0 \frac{6L}{5} \right) 2\pi}{\ln \frac{b}{a}}$$


$$C_V = \frac{\left(\epsilon_0 \frac{2L}{5} + \epsilon_0 \frac{6L}{5} \right) 2\pi}{\ln \frac{b}{a}}$$

c)

$$C_V = C_H = \frac{\left(\epsilon_0 \frac{2L}{5} + \epsilon_0 \frac{6L}{5} \right) 2\pi}{\ln \frac{b}{a}} = 444,6 \text{ pF}$$


$$\Delta C = C_H - C_V = 0$$

II-1

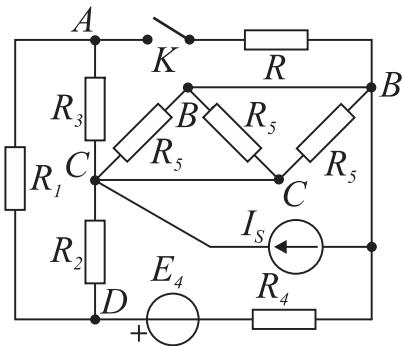

a)

R_T :

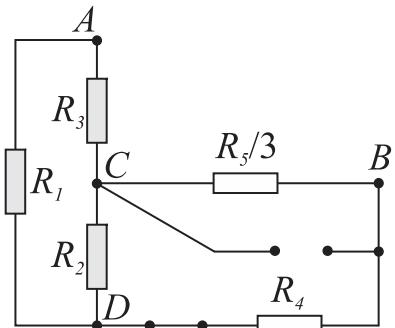

$$R_A = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{2k \cdot 5k}{2k + 3k + 5k} = 1k\Omega$$

$$R_C = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{3k \cdot 5k}{2k + 3k + 5k} = 1,5k\Omega$$


$$R_D = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{2k \cdot 3k}{2k + 3k + 5k} = 0,6k\Omega$$

$$R_T = R_{AB} = R_A + \left[\left(R_C + \frac{R_5}{3} \right) \parallel (R_D + R_4) \right]$$


$$R_T = 1k + [(1,5k + 1,5k) \parallel (0,6k + 0,4k)]$$

$$R_T = 1k + (3k \parallel 1k) = 1k + 0,75k$$

$$\boxed{R_T = 1,75 k\Omega}$$

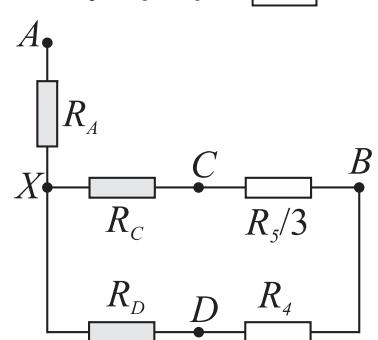

E_T :

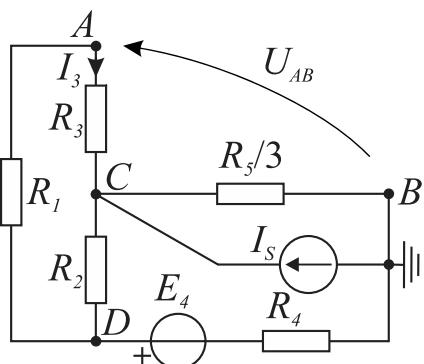

$$V_B = 0V$$

$$V_C \left(\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\infty} + \frac{1}{R_5/3} \right) - V_D \left(\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_2} \right) = I_S$$

$$V_D \left(\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4 + 0} \right) - V_C \left(\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{E_4}{R_4}$$

$$V_C \left(\frac{1}{2k+5k} + \frac{1}{3k} + \frac{1}{1,5k} \right) - V_D \left(\frac{1}{2k+5k} + \frac{1}{3k} \right) = 4m \quad / \cdot 21k$$

$$V_D \left(\frac{1}{2k+5k} + \frac{1}{3k} + \frac{1}{0,4k} \right) - V_C \left(\frac{1}{2k+5k} + \frac{1}{3k} \right) = \frac{12}{0,4k} \quad / \cdot 42k$$

$$\begin{cases} 24V_C - 10V_D = 84 \\ 125V_D - 20V_C = 1260 \end{cases} \Rightarrow V_C = 8,25V, \quad V_D = 11,4V$$


$$I_3 = \frac{V_D - V_C}{R_1 + R_3} = \frac{11,4 - 8,25}{2k + 5k} = 0,45mA$$

$$E_T = U_{AB} = R_3 I_3 + (V_C - V_B) = 5k \cdot 0,45m + (8,25 - 0)$$

$$\boxed{E_T = 10,5V}$$

$$\boxed{E_T = 10,5V}$$

$$\boxed{E_T = 10,5V}$$

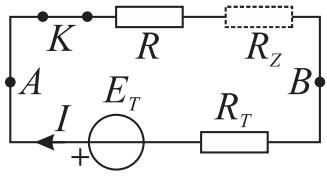

$$I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{\max}}{R}} = \sqrt{\frac{2,5 \text{ m}}{250}} = 3,16 \text{ mA}$$

$$I = \frac{E_T}{R_T + R} = \frac{10,5}{1,75k + 0,25k} = 5,25 \text{ mA} > I_{\max} \quad \Rightarrow \quad \text{Treba dodati } R_Z.$$

b)


$$I' = \frac{E_T}{R_T + R + R_Z} \leq I_{\max}$$

$$R_Z \geq \frac{E_T}{I_{\max}} - R_T - R = \frac{10,5}{3,16 \text{ m}} - 1,75k - 0,25k$$

$$R_Z \geq 1,32 \text{ k}\Omega$$

II-2



a)

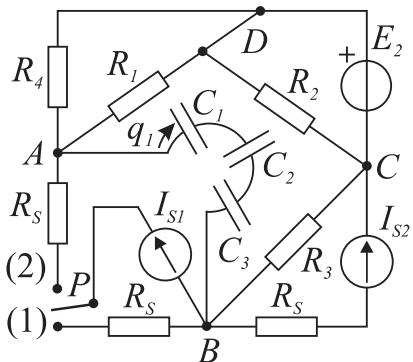

$$\begin{aligned} \boxed{\text{Svi generatori}} &= \boxed{\text{Svi sem } I_{SI}} + \boxed{\text{Samo } I_{SI}} \\ (2) & & (1) \end{aligned}$$

$$U_{AB}^{(2)} = U_{AB}^{(1)} + U_{AB}'$$
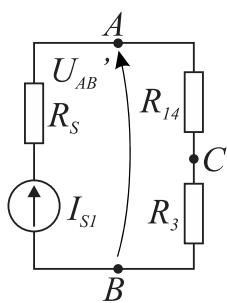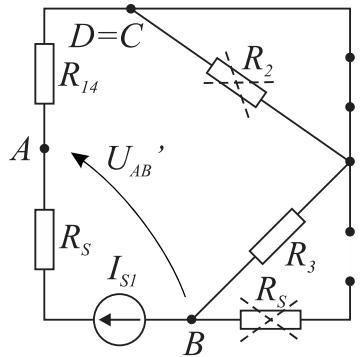
$$\Delta U_{AB} = U_{AB}^{(2)} - U_{AB}^{(1)} = U_{AB}'$$



$$U_{AB}' = U_{C1}' + U_{C2}' + U_{C3}' = \frac{q_1}{C_1} + \frac{q_1}{C_2} + \frac{q_1}{C_3}$$

$$U_{AB}' = \frac{120 nC}{30 nF} + \frac{120 nC}{15 nF} + \frac{120 nC}{10 nF} = 24 V$$


$$R_{14} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} = \frac{10 \cdot 15}{10 + 15} = 6 \Omega$$

$$U_{AB}' = (R_{14} + R_3) I_{SI}$$

$$I_{SI} = \frac{U_{AB}'}{R_{14} + R_3} = \frac{24}{6 + 6}$$

$$\boxed{I_{SI} = 2 A}$$

b)

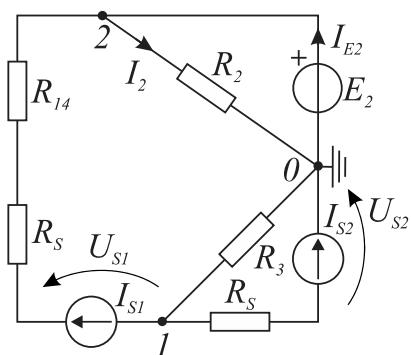

$$n_c = 3, \quad n_{i,n,g.} = 1$$

$$MP\check{C}: \quad n_c - 1 - n_{i,n,g.} = 3 - 1 - 1 = 1$$

$$V_0 = 0 V, \quad V_2 = E_2 = 10 V$$

$$\frac{V_1 \left(\frac{1}{R_{14} + R_S + \infty} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_S + \infty} \right) - V_2 \left(\frac{1}{R_{14} + R_S + \infty} \right) = -I_{S1} - I_{S2}}{V_1 = (-I_{S1} - I_{S2}) R_3 = (-2 - 1) \cdot 6}$$

$$V_1 = -18 V$$

$$I_2 = \frac{V_2 - V_0}{R_2} = \frac{10}{20} = 0,5 A$$

$$I_{E2} = I_2 - I_{S1} = 0,5 - 2 = -1,5 A$$

$$P_{E2} = E_2 I_{E2} = 10 \cdot (-1,5)$$

$$\boxed{P_{E2} = -15 W}$$

$$U_{S1} = (R_S + R_{14}) I_{S1} + (V_2 - V_1) = (5 + 6) \cdot 2 + (10 - (-18)) = 50 V$$

$$P_{S1} = U_{S1} I_{S1} = 50 \cdot 2$$

$$\boxed{P_{S1} = 100 W}$$

$$U_{S2} = (V_0 - V_1) + R_S I_{S2} = (0 - (-18)) + 5 \cdot 1 = 23 V$$

$$P_{S2} = U_{S2} I_{S2} = 23 \cdot 1$$

$$\boxed{P_{S2} = 23 W}$$