


Osnovi elektrotehnike

(I kolokvijum)

ZADACI

Zadatak 2. Na slici 1 je prikazan pločasti kondenzator ispunjen sa dva sloja dielektrika, relativnih permitivnosti $\epsilon_{r1} = 2$ i $\epsilon_{r2} = 4$, debeljine $d_2 = 0,25 \text{ mm}$ i površine ploča $S = 4 \text{ mm}^2$.

- Izvesti u opštim brojevima izraz za kapacitivnost kondenzatora.
- Odrediti debelinu d_1 , tako da kapacitivnost prvog sloja bude šest puta manja od kapacitivnosti drugog sloja.
- Izračunati maksimalni napon na koji sme da se priključi kondenzator, ako su dielektrične čvrstine $E_{\text{C}1} = 45 \text{ kV/cm}$ i $E_{\text{C}2} = 70 \text{ kV/cm}$.

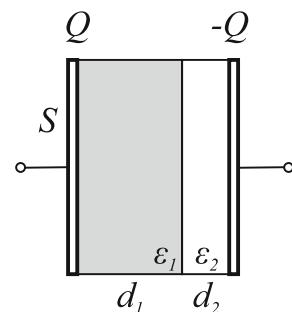


Slika 1.

Zadatak 2. Kada se u kolu vremenski konstantne struje sa slike 2 preklopnik prebaci iz položaja (1) u položaj (2), intenzitet struje I_5 , sa naznačenim referentnim smerom na slici, poraste za $0,4 \text{ mA}$.

- Primenjujući teoremu superpozicije, odrediti vrednost ems naponskog generatora E_1 .
- Odrediti snage strujnih generatora I_{S1} i I_{S3} kada je preklopnik u položaju (2).

Brojni podaci su: $R_1 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 8 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 2 \text{ k}\Omega$, $E_2 = 3 \text{ V}$, $E_4 = 1 \text{ V}$, $E_5 = 2 \text{ V}$, $I_{S1} = 1 \text{ mA}$, $I_{S2} = 2 \text{ mA}$, $I_{S3} = 3 \text{ mA}$.

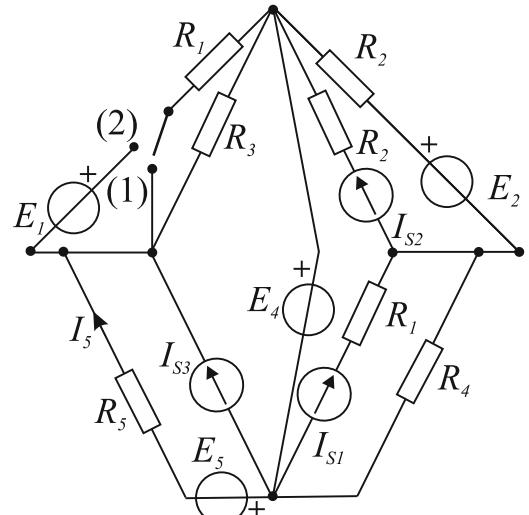

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum je neophodno sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

ZADACI

Zadatak 1. Veoma dugačak žičani provodnik sa vremenski konstantnom strujom jačine I , savijen je kao što je prikazano na slici 1. Kontura se nalazi u x - y ravni Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema:

- Odrediti u opštim brojevima izraz za ukupan vektor magnetske indukcije u koordinatnom početku.
- Izračunati intenzitet vektora magnetske indukcije u koordinatnom početku.

Brojne vrednosti su: $I = 3 \text{ A}$, $a = 2 \text{ cm}$, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$, $\alpha = 120^\circ$.

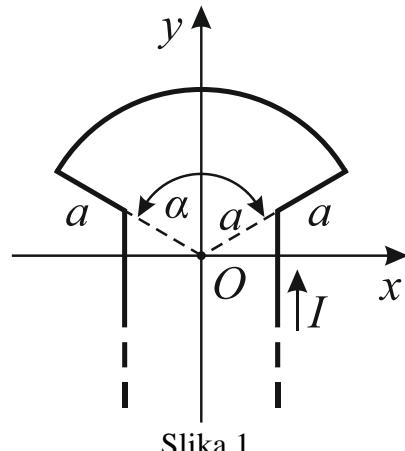


Slika 1.

Zadatak 2. U mreži prostoperiodičnih struja prikazanoj na slici 2:

- Odrediti sve rezonantne i antirezonantne kružne učestanosti prijemnika impedanse Z_P .
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata, kada je prijemnik priključen na ulazni deo kola, pri čemu strujni generator I_S radi na većoj rezonantnoj učestanosti.

Brojni podaci: $L = 10 \text{ mH}$, $C = 40 \text{ nF}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $Z = (5 + j3) \text{ k}\Omega$, $I_S = (1 - j) \text{ mA}$, $L_1 = 2L$, $L_2 = 3L$, $k = 0,82$.

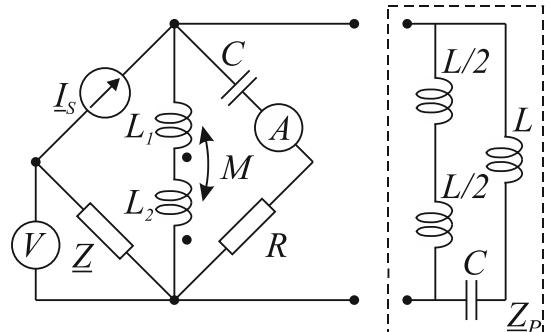

Slika 2.


PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

K1

Z1

a)

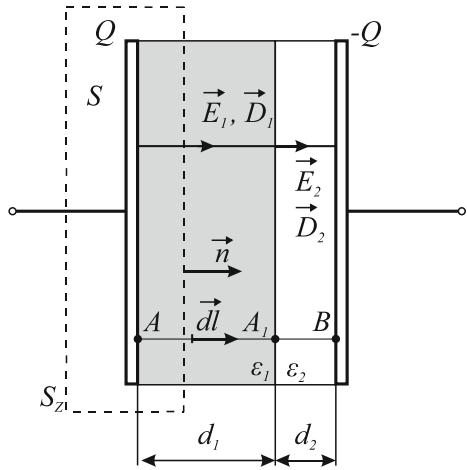

Granični uslov:

$$D_{n1} = D_{n2} \quad D_1 = D_2 = D$$

$$E_{t1} \neq E_{t2}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{slobodno u S}$$

$$\int_S D dS = Q$$

$$DS = Q$$

$$D = \frac{Q}{S}$$

$$E_1 = \frac{D}{\epsilon_1} = \frac{Q}{\epsilon_1 S}$$

$$E_2 = \frac{D}{\epsilon_2} = \frac{Q}{\epsilon_2 S}$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^{A_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{A_1}^B \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{Q}{S} \left(\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2} \right)$$

$$C = \frac{\frac{Q}{S} \left(\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2} \right)}{\frac{Q}{S} \left(\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2} \right)} = \frac{1}{\frac{d_1}{S\epsilon_1} + \frac{d_2}{S\epsilon_2}}$$

b)

$$C_1 = \epsilon_1 \frac{S}{d_1}, \quad C_2 = \epsilon_2 \frac{S}{d_2}$$

$$C_1 = \frac{C_2}{6}$$

$$\epsilon_1 \frac{S}{d_1} = \frac{1}{6} \epsilon_2 \frac{S}{d_2}$$

$$d_1 = \frac{6 \cdot \epsilon_1}{\epsilon_2} d_2 = \frac{6 \cdot 2\epsilon_0}{4\epsilon_0} \cdot 0,25m$$

$$d_1 = 0,75 \text{ mm}$$

c)

$$U_{\max} = \frac{Q_{\max}}{C}$$

$$C = 81,27 \text{ nF}$$

$$Q_{\max 1} = E_{1\max} \cdot \epsilon_1 \cdot S = E_{\epsilon 1} \cdot \epsilon_1 \cdot S = 3,186 \cdot 10^{-10} C$$

$$Q_{\max 2} = E_{2\max} \cdot \epsilon_2 \cdot S = E_{\epsilon 2} \cdot \epsilon_2 \cdot S = 9,912 \cdot 10^{-10} C$$

$$Q_{\max} = \min \{Q_{\max 1}, Q_{\max 2}\} = Q_{\max 1} = 3,186 \cdot 10^{-10} C$$

$$U_{\max} = \frac{Q_{\max}}{C} = 3,92 \text{ kV}$$


K1

Z2

a)

$$\boxed{\begin{array}{c} Svi \\ generatori \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} Svi \\ sem E_1 \end{array}} + \boxed{\begin{array}{c} Samo \\ E_1 \end{array}}$$
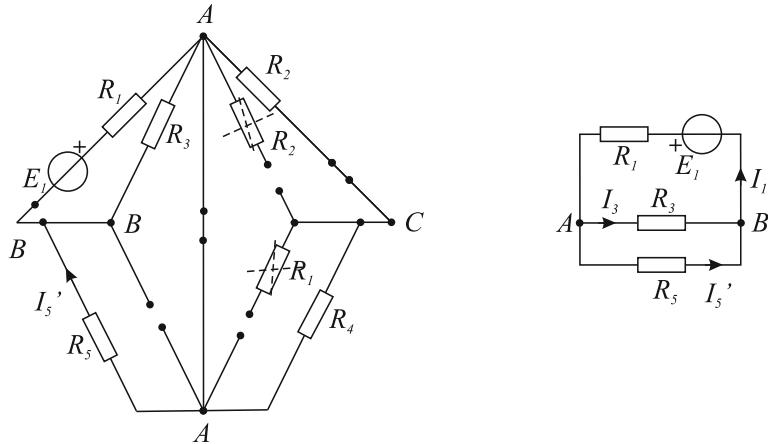
$$I_5^{(2)} = I_5^{(1)} + I_5' \quad \Rightarrow \quad \Delta I_5 = I_5^{(2)} - I_5^{(1)} = I_5'$$



$$\Delta I_5 = I_5' - 0,4 \text{ mA}$$

$$U_{AB} = R_5 I_5 = 4V$$


$$I_3 = \frac{U_{AB}}{R_3} = \frac{4}{8k} = 0,5 \text{ mA}$$

$$I_1 = I_5 + I_3 = 0,9 \text{ mA}$$

$$E_1 = I_1 R_1 + I_3 R_3 = 0,9 \text{ m} \cdot 10k + 0,5 \text{ m} \cdot 8k$$

$$E = 13V$$

b)

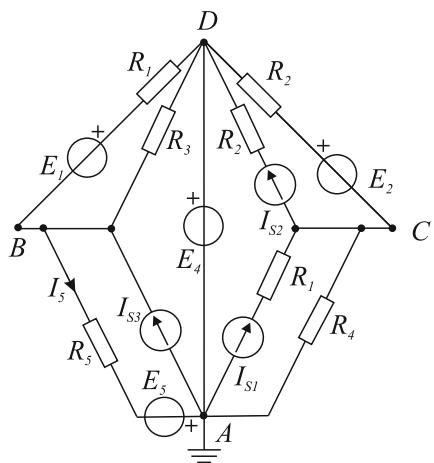

$$V_A = 0 \text{ V}, \quad V_D = E_4 = 1 \text{ V}$$

$$V_B \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{\infty} \right) - V_D \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = I_{S3} - \frac{E_1}{R_1} - \frac{E_5}{R_5}$$

$$V_C \left(\frac{1}{R_2 + \infty} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1 + \infty} \right) - V_D \left(\frac{1}{R_2 + \infty} + \frac{1}{R_2} \right) = I_{S1} - I_{S2} - \frac{E_2}{R_2}$$

$$V_B \left(\frac{1}{10k} + \frac{1}{8k} + \frac{1}{10k} \right) - 1 \cdot \left(\frac{1}{10k} + \frac{1}{8k} \right) = 3m - \frac{13}{10k} - \frac{2}{10k}$$

$$V_c \left(\frac{1}{6k} + \frac{1}{2k} \right) - 1 \cdot \left(\frac{1}{6k} \right) = 1m - 2m - \frac{3}{6k} \quad / \cdot 6k$$

$$13V_R = 69 \quad \Rightarrow \quad V_R = 5,31V$$

$$4V_C = -8 \quad \Rightarrow \quad V_C = -2V$$

$$P_{IS1} = U_{IS1} I_{S1} = (R_1 I_{S1} + V_C - V_A) I_{S1}$$

$$P_{IS1} = (10k \cdot 1m - 2) \cdot 1m$$

$$P_{IS1} = 8mW$$


$$P_{IS3} = U_{IS3} I_{S3} = (V_B - V_A) I_{S3}$$

$$P_{IS3} = 5,31 \cdot 3m$$

$$P_{IS3} = 15,93 \text{ mW}$$


K2

Z1

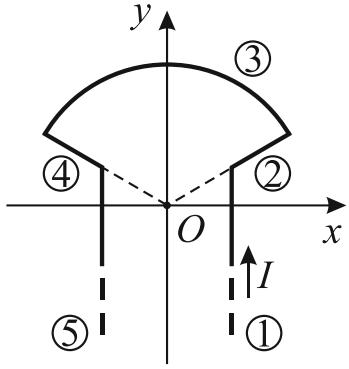

$$\vec{B}_{uk} = \sum_{i=1}^5 \vec{B}_i$$
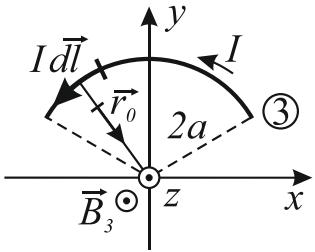
$$\vec{B}_2 = \vec{B}_4 = 0 \quad (\vec{dl} \times \vec{r}_0 = 0)$$




$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \vec{dl} \times \vec{r}_0}{r^2}$$

$$dB_3 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{(2a)^2} \sin \alpha(\vec{dl}, \vec{r}_0) \quad \alpha(\vec{dl}, \vec{r}_0) = \frac{\pi}{2}$$

$$dB_3 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{(2a)^2}$$

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi (2a)^2} \int_0^{2a} dl = \frac{\mu_0 I}{4\pi (2a)^2} \cdot 2a \frac{2\pi}{3}$$

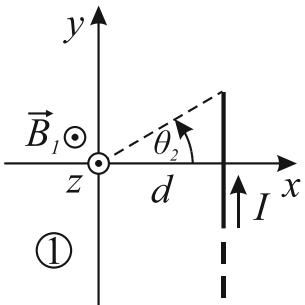
$$\boxed{B_3 = \frac{\mu_0 I}{12a}} \quad \boxed{\vec{B}_3 = B_3 \cdot (\vec{i}_z)}$$



$$\theta_1 = -\frac{\pi}{2}, \quad \theta_2 = \frac{\pi}{6}, \quad d = a \cos \frac{\pi}{6} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a\sqrt{3}}{2} \left(\sin \frac{\pi}{6} - \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a \sqrt{3}} \cdot \left(\frac{1}{2} + 1 \right)$$
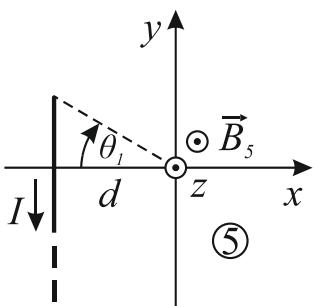
$$\boxed{B_1 = \frac{3\mu_0 I}{4\pi a \sqrt{3}}} \quad \boxed{\vec{B}_1 = B_1 \cdot (\vec{i}_z)}$$



$$\theta_1 = -\frac{\pi}{2}, \quad \theta_2 = \frac{\pi}{6}, \quad d = a \cos \frac{\pi}{6} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$B_5 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a\sqrt{3}}{2} \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a \sqrt{3}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \right)$$

$$\boxed{B_5 = \frac{3\mu_0 I}{4\pi a \sqrt{3}}} \quad \boxed{\vec{B}_5 = B_5 \cdot (\vec{i}_z)}$$


$$\vec{B}_{uk} = \left[\frac{3\mu_0 I}{4\pi a \sqrt{3}} + 0 + \frac{\mu_0 I}{12a} + 0 + \frac{3\mu_0 I}{4\pi a \sqrt{3}} \right] \cdot (\vec{i}_z)$$

$$\boxed{\vec{B}_{uk} = 67 \mu T (\vec{i}_z)}$$

K2

Z2

a)

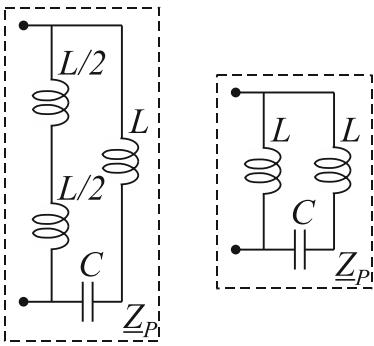

$$\underline{Z}_1 = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C}$$

$$\underline{Z}_P = \underline{Z}_1 \parallel j\omega L = \frac{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} j\omega L}{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} + j\omega L} = \frac{j\omega L(1 - \omega^2 LC)}{j\omega C(1 - \omega^2 LC - \omega^2 LC)}$$

$$\underline{Z}_P = \frac{j\omega L(1 - \omega^2 LC)}{1 - 2\omega^2 LC}$$


$$\boxed{\underline{Z}_P = j \frac{\omega L(1 - \omega^2 LC)}{1 - 2\omega^2 LC}}$$

$$\text{Im}\{\underline{Z}_P\} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega L = 0 \quad \boxed{\omega_{r1} = 0}$$

$$1 - \omega^2 LC = 0 \quad \boxed{\omega_{r2} = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

$$\text{Im}\{\underline{Y}_P\} = 0 \quad \Rightarrow \quad 1 - 2\omega^2 LC = 0 \quad \boxed{\omega_{ar1} = \frac{1}{\sqrt{2LC}}} \quad \boxed{\omega_{ar2} \rightarrow \infty}$$

b)

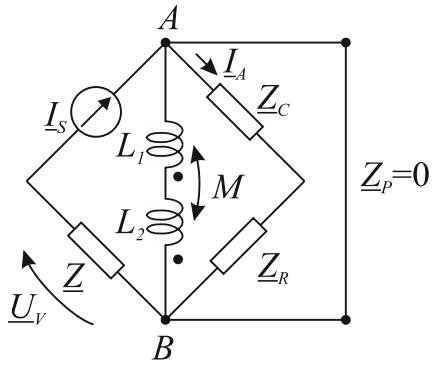

$$\omega_{r2} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10 \cdot 10^{-3} \cdot 40 \cdot 10^{-9}}} = 5 \cdot 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \omega$$

$$\underline{Z}_P = 0$$

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = k\sqrt{2L \cdot 3L} = 0,82 \cdot \sqrt{20 \text{ mH} \cdot 30 \text{ mH}}$$

$$M = 20 \text{ mH}$$

$$\underline{U}_{AB} = 0 \quad \Rightarrow \quad \underline{I}_A = 0$$

$$\boxed{|I_A| = 0 \text{ A}}$$

$$\underline{U}_V = \underline{Z} \underline{I}_S = (5 + j3)k \cdot (1 - j)m = 5 + 3 + j3 - j5 = (8 - j2)V$$

$$U_V = |\underline{U}_V| = \sqrt{8^2 + (-2)^2} \quad \boxed{U_V = 8,25 \text{ V}}$$