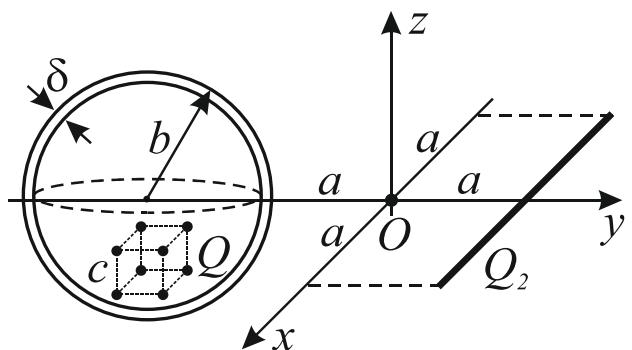


ZADACI

Zadatak 1. U svakom od temena zamišljene kocke, stranice c , nalazi se po jedno tačkasto nanelektrisanje, nanelektrisano količinom nanelektrisanja Q . Tačkasta nanelektrisanja se nalaze unutar nenanelektrisane provodne sferne ljuške, debljine δ , spoljašnjeg poluprečnika b , kao što je prikazano na slici 1. Centar sferne ljuške se nalazi na y osi, pri čemu je udaljenost spoljašnje površi ljuške od centra Dekartovog koordinatnog sistema jednaka a . Tanak štap, dužine $2a$, nanelektrisan je ravnomerno količinom nanelektrisanja Q_2 i postavljen je u $x-y$ ravni, paralelno sa x osom, kao što je prikazano na slici 1. Odrediti:

- Količine nanelektrisanja na površima provodne ljuške.
- Količinu nanelektrisanja štapa, Q_2 , tako da ukupan vektor jačine električnog polja u koordinatnom početku bude jednak nuli.

Brojni podaci su: $a = 2 \text{ cm}$, $b = 2,3 \text{ cm}$, $c = 1 \text{ cm}$, $Q = 15 \text{ nC}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.




Slika 1.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan sferni kondenzator, ispunjen sa dva sloja dielektrika, čvrstim permitivnosti ϵ_1 i tečnim permitivnosti ϵ_2 . Poluprečnici elektroda kondenzatora su a i b .

- Odrediti, u opštim brojevima, izraz za ekvivalentnu kapacitivnost kondenzatora.
- Izračunati permitivnost tečnog dielektrika, ϵ_2 , ako se nakon njegovog potpunog ispuštanja kapacitivnost kondenzatora smanji dva puta.
- Izračunati promenu energije sadržane u kondenzatoru koja nastaje nakon ispuštanja tečnog dielektrika.

Brojni podaci su: $a = 2 \text{ mm}$, $b = 5 \text{ mm}$, $\epsilon_1 = 5\epsilon_0$, $Q = 1,2 \mu\text{C}$.

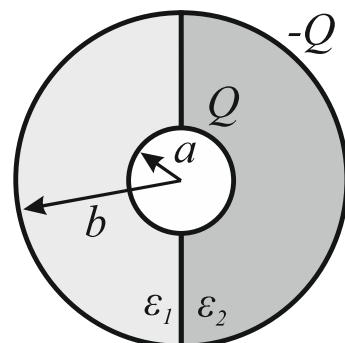

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se bodoje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

ZADACI

Zadatak 1. Kada se u mreži sa slike 1, preklopnik prebaci iz položaja (1) u položaj (2), napon između tačaka A i B se poveća za $\Delta U_{AB} = 5 \text{ V}$.

- Primenjujući teoremu superpozicije, izračunati jačinu struje strujnog generatora, I_{S2} .
- Izračunati snagu strujnog generatora I_{S1} , kada je preklopnik u položaju (2).
- Izračunati snagu na otporniku otpornosti R_5 , kada je preklopnik u položaju (2).

Brojni podaci su: $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 10 \Omega$, $R_4 = 5 \Omega$, $R_5 = R_6 = R_7 = 15 \Omega$, $R_S = 100 \Omega$, $E_1 = 2 \text{ V}$, $E_2 = 6 \text{ V}$, $I_{S2} = 5 \text{ A}$.

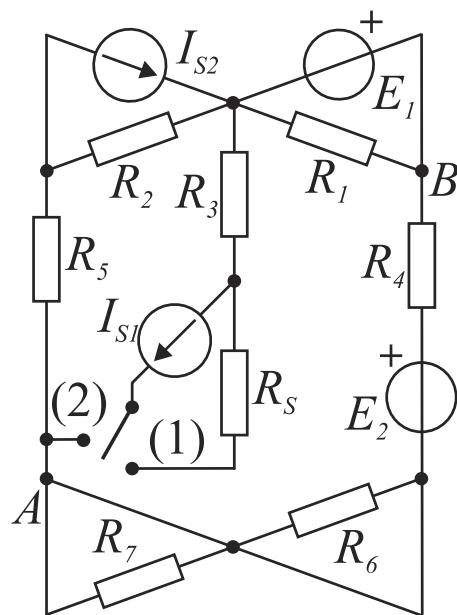


Slika 1.

Zadatak 2. U mreži vremenski konstantnih struja sa slike 2, izračunati količinu nanelektrisanja q , koja će proteći kroz kondenzator C nakon zatvaranja prekidača K , u naznačenom referentnom smjeru.

Prilikom rešavanja zadatka, primeniti Tevenenovu teoremu i metodu konturnih struja.

Brojni podaci su: $R = 28 \Omega$, $E = 6 \text{ V}$, $E_1 = 3 \text{ V}$, $C = 3 \mu\text{F}$.

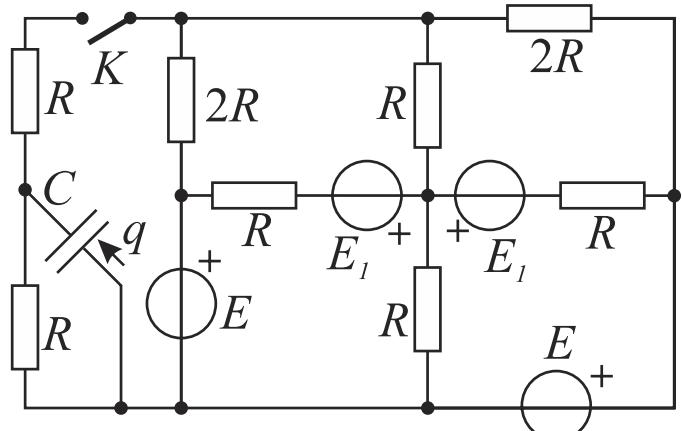


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

I-1

a)

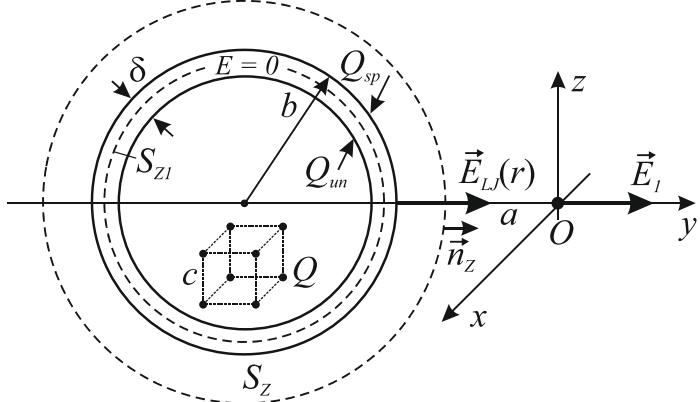

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{unutar S_{z1}}}{\epsilon_0} \quad E = 0, \text{ u provodniku}$$

$$0 = \frac{8Q + Q_{un}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{un} = -8Q = -120 \text{ nC}$$

$$Q_{LJ} = Q_{un} + Q_{sp} = 0$$

$$Q_{sp} = -Q_{un} = 120 \text{ nC}$$


b)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{unutar S_z}}{\epsilon_0} \quad \nabla \cdot (\vec{E}_{LJ}, \vec{n}_z) = 0$$

$$E_{LJ}(r) 4\pi r^2 = \frac{8Q + Q_{un} + Q_{sp}}{\epsilon_0} = \frac{8Q}{\epsilon_0}$$

$$E_{LJ}(r) = \frac{8Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad r > b$$
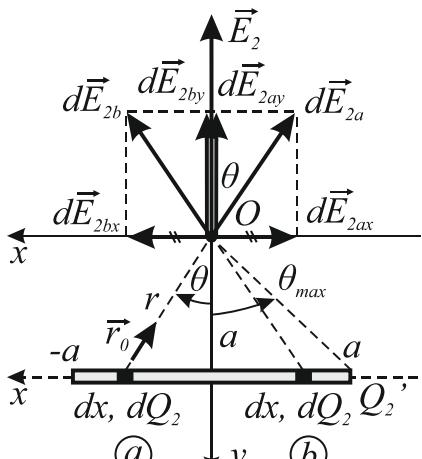
$$\vec{E}_1 = \vec{E}_{LJ \text{ u } O} (r = a + b) = \frac{8Q}{4\pi\epsilon_0 (a + b)^2} \cdot \vec{i}_y$$



$$dE_{2a} = dE_{2b} = \frac{dQ_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q_2' dx}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$Q_2' = \frac{Q_2}{2a}$$

$$\vec{dE}_{2ax} + \vec{dE}_{2bx} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{E}_{2x} = 0$$

$$dE_{2ay} = dE_{2a} \cos \theta = \frac{Q_2' dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q_2' \frac{r d\theta}{\cos \theta}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0 \frac{a}{\cos \theta}} d\theta$$

$$E_2 = 2 \int_{\substack{\text{po pola} \\ \text{stapa}}} dE_{2ay} = 2 \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\theta_{\max}} \cos \theta d\theta = \frac{Q_2'}{2\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_{\max} - \sin 0)$$

$$E_2 = \frac{Q_2'}{2\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\vec{E}_2 = E_2 \cdot (-\vec{i}_y)$$

$$\vec{E}_o = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{8Q}{4\pi\epsilon_0 (a + b)^2} \cdot \vec{i}_y + \frac{Q_2'}{2\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (-\vec{i}_y) = 0$$



$$\Rightarrow \frac{8Q}{4\pi\epsilon_0 (a + b)^2} = \frac{Q_2'}{2\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$Q_2' = \frac{Q_2}{2a} = \frac{Q \cdot 8a}{\sqrt{2} (a + b)^2} \quad \Rightarrow \quad Q_2 = \frac{Q \cdot 16a^2}{\sqrt{2} (a + b)^2}$$

$$Q_2 = 36,7 \text{ nC}$$

I-2

a)

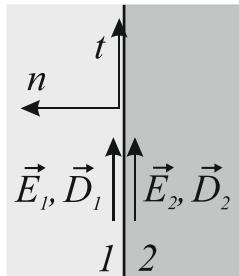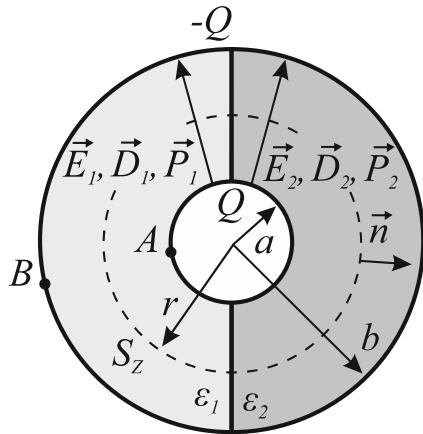

Granični uslov:

$$E_{t1} = E_{t2} \quad E_1 = E_2 = E$$

$$D_{n1} \neq D_{n2}$$

$$\oint_{S_z} \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{slobodno u S_z}$$

$$\int_{S_1} D_1 ds + \int_{S_2} D_2 ds = Q$$

$$D_1 2r^2\pi + D_2 2r^2\pi = Q$$

$$\epsilon_1 E 2r^2\pi + \epsilon_2 E 2r^2\pi = Q$$

$$E = \frac{Q}{(\epsilon_1 + \epsilon_2)2r^2\pi}, \quad a \leq r \leq b$$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{Q}{(\epsilon_1 + \epsilon_2)2r^2\pi} dr = \frac{Q}{(\epsilon_1 + \epsilon_2)2\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{Q}{(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})2\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

b)

$$\text{Nakon ispustanja tečnog dielektrika: } \epsilon_2 \rightarrow \epsilon_0 \Rightarrow C^{NOVO} = \frac{(\epsilon_{r1} + 1)2\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

$$C^{NOVO} = \frac{C}{2}, \quad C = 2C^{NOVO} \Rightarrow \frac{(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})2\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = 2 \frac{(\epsilon_{r1} + 1)2\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

$$\epsilon_{r2} = \epsilon_{r1} + 2 = 7$$

$$\boxed{\epsilon_2 = 7\epsilon_0}$$

c)

$$\Delta W_e = W_e^{NOVO} - W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C^{NOVO}} - \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\frac{C}{2}} - \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{Q^2}{C} - \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$



$$\Delta W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = \frac{Q^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)}{(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})4\pi\epsilon_0} = \frac{(1,2 \cdot 10^{-6})^2 \cdot \left(\frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} - \frac{1}{5 \cdot 10^{-3}} \right)}{(5+7) \cdot 4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}}$$

$$\boxed{\Delta W_e = 0,32 J}$$

II-1

a)
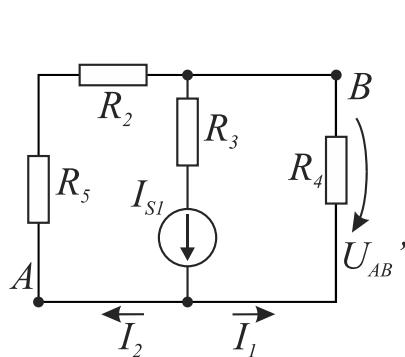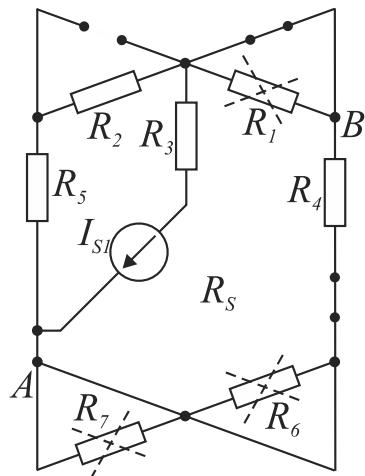
$$U_{AB}^{(2)} = U_{AB}^{(1)} + U_{AB}' \quad \Rightarrow \quad \Delta U_{AB} = U_{AB}^{(2)} - U_{AB}^{(1)} = U_{AB}' = 5V$$




$$I_1 = \frac{U_{AB}}{R_4} = \frac{5}{5} = 1 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_{AB}}{R_s + R_2} = \frac{5}{15+5} = 0,25 \text{ A}$$

$$I_{S1} = I_1 + I_2$$

$$I_{\S 1} = 1,25 A$$

b)

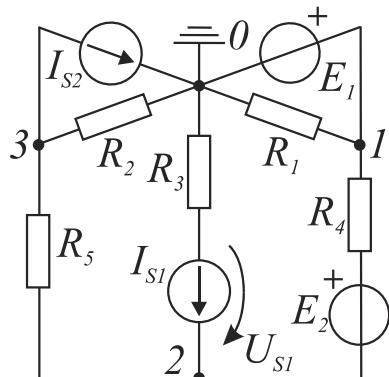

$$V_0 = 0 \text{ V}, \quad V_1 = E_1 = 2 \text{ V}$$

$$V_2 \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3 + \infty} + \frac{1}{R_5} \right) - V_1 \left(\frac{1}{R_4} \right) - V_3 \left(\frac{1}{R_5} \right) = I_{s1} - \frac{E_2}{R_4}$$

$$V_3 \left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\infty} \right) - V_2 \left(\frac{1}{R_5} \right) = -I_{S2}$$

$$V_2\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{15}\right) - 2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right) - V_3\left(\frac{1}{15}\right) = 1,25 - \frac{6}{5}$$

$$V_3 \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{5} \right) - V_2 \left(\frac{1}{15} \right) = -5 \quad / \cdot 15$$

$$\left. \begin{array}{l} 4V_2 - V_3 = 6,75 \\ 4V_3 - V_2 = -75 \end{array} \right\} \quad \Rightarrow \quad V_2 = -3,2 \text{ V}, \quad V_3 = -19,55 \text{ V}$$

$$U_{S1} = U_{20} + R_3 I_{S1} = (V_2 - V_0) + R_3 I_{S1} = (-3, 2 - 0) + 10 \cdot 1,25 = -3,2 + 12,5 = 9,3 \text{ V}$$



$$P_{s1} = U_{s1} I_{s1} = 9,3 \cdot 1,25 \quad | P_{s1} = 11,625 \text{ W}$$

c)


$$U_{R5} = U_{23} = V_2 - V_3 = -3,2 - (-19,55) = 16,35 \text{ V}$$

$$P_{R5} = \frac{U_{R5}^2}{R_5} = \frac{16,35^2}{15} =$$

II-2

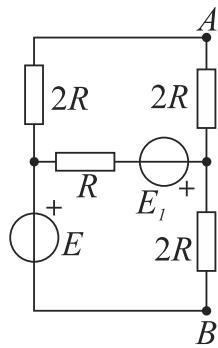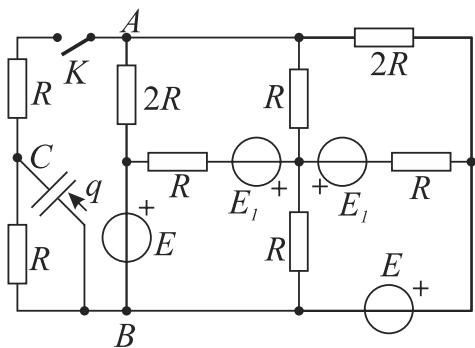

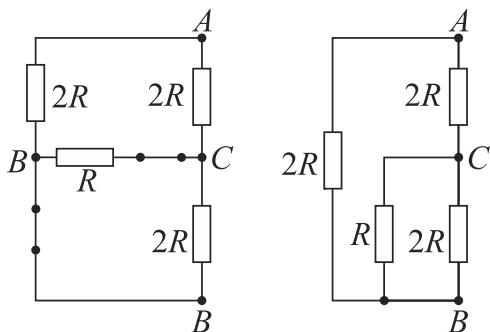
Kolo je simetrično u odnosu na tačke A i B.



$$2R_T = R_{AB} = [(2R \parallel R) + 2R] \parallel 2R = \left(\frac{2}{3}R + 2R \right) \parallel 2R = \frac{8}{3}R \parallel 2R$$

$$2R_T = \frac{\frac{8}{3}R \cdot 2R}{\frac{8}{3}R + 2R} = \frac{\frac{16}{3}R \cdot R}{\frac{14}{3}R} = \frac{16}{14}R = \frac{8}{7}R = 32 \Omega$$

$$\boxed{R_T = 16 \Omega}$$

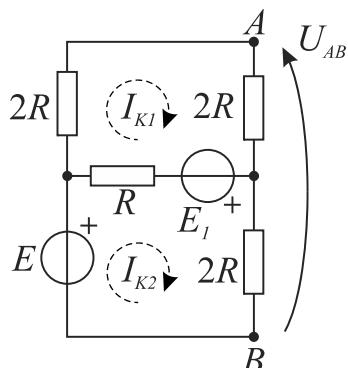

$$I_{K1}(2R + 2R + R) - I_{K2}R = -E_1$$

$$I_{K2}(2R + R) - I_{K1}R = E + E_1$$

$$140I_{K1} - 28I_{K2} = -3$$




$$-28I_{K1} + 84I_{K2} = 9$$

$$I_{K1} = 0 \text{ A}$$

$$I_{K2} = 107,14 \text{ mA}$$

$$E_T = U_{AB} = 2R I_{K1} + 2R I_{K2} = 56 \cdot 0 + 56 \cdot 107,14 \cdot 10^{-3}$$

$$\boxed{E_T = 6 \text{ V}}$$

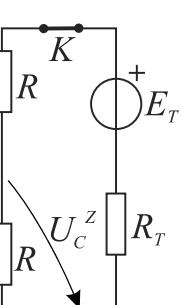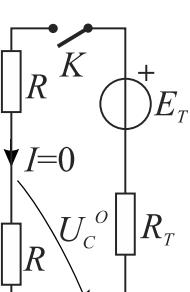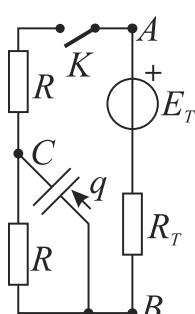

Prekidač K otvoren:

$$I = 0 \text{ A} \Rightarrow U_C^o = 0 \text{ V}$$

Prekidač K zatvoren:

$$U_C^z = -\frac{R}{R_T + R + R} E_T = -\frac{28}{16 + 28 + 28} \cdot 6$$

$$U_C^z = -2,33 \text{ V}$$

$$q = C(U_C^z - U_C^o) = 3 \cdot 10^{-6} \cdot (-2,33 - 0)$$

$$\boxed{q = -7 \mu\text{C}}$$