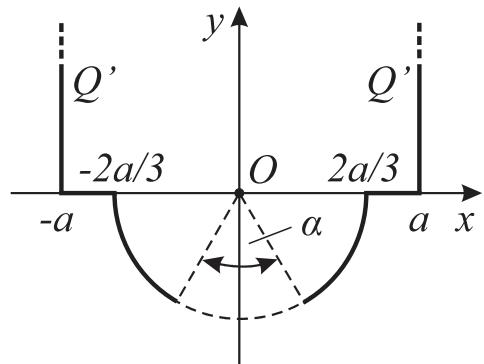


## ZADACI

**Zadatak 1.** Na slici 1 su prikazane dve tanke žičane strukture načinjene od izolacionog materijala, nanelektrisane ravnomerno istim podužnim nanelektrisanjem  $Q'$ . Strukture se nalaze u  $x$ - $y$  ravni pravouglog Dekartovog koordinatnog sistema. Sredina je vazduh.

- a) Izvesti u opštim brojevima izraz za vektor jačine električnog polja u tački  $O$ , koji stvaraju obe strukture.
- b) Koliki treba da bude ugao  $\alpha$  da bi intenzitet vektora jačine električnog polja u tački  $O$  bio jednak nuli.

Brojni podaci su:  $Q' = 5 \text{ nC/m}$ ,  $a = 3 \text{ cm}$ ,  $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$ .




Slika 1.

**Zadatak 2.** Na slici 2 je prikazan sferni kondenzator, ispunjen sa dva sloja dielektrika, čvrstim permitivnostima  $\epsilon_1$  i tečnim permitivnostima  $\epsilon_2$ . Poluprečnici elektroda kondenzatora su  $a$  i  $b$ .

- a) Odrediti, u opštim brojevima, izraz za ekvivalentnu kapacitivnost kondenzatora.
- b) Izračunati permitivnost tečnog dielektrika,  $\epsilon_2$ , ako se nakon njegovog potpunog ispuštanja, kapacitivnost kondenzatora smanji dva puta.
- c) Izračunati promenu energije sadržane u kondenzatoru koja nastaje nakon ispuštanja tečnog dielektrika. Kondenzator je sve vreme odvojen od izvora napajanja.

Brojni podaci su:  $a = 2 \text{ mm}$ ,  $b = 5 \text{ mm}$ ,  $\epsilon_1 = 5\epsilon_0$ ,  $Q = 1,2 \mu\text{C}$ .

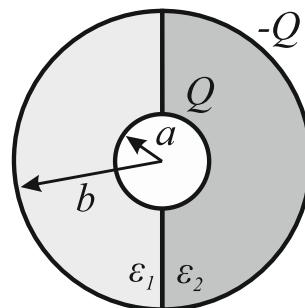

Slika 2.

## PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

## ZADACI

**Zadatak 1.** Mrežu vremenski konstantnih struja, prikazanu na slici 1, transformisati na sledeći način:

- Deo mreže između tačaka A i B predstaviti ekvivalentnim otpornikom  $R_{AB}$ ,
- Deo mreže između tačaka A i C predstaviti ekvivalentnim Tevenenovim generatorom  $E_{T1}, R_{T1}$ ,
- Deo mreže između tačaka C i D predstaviti ekvivalentnim Tevenenovim generatorom  $E_{T2}, R_{T2}$ ,
- Deo mreže između tačaka B i D predstaviti ekvivalentnim Tevenenovim generatorom  $E_{T3}, R_{T3}$ ,
- Analizirajući uprošćenu mrežu, proveriti, da li bi otpornik  $R_p = 3 \Omega$ , maksimalne snage  $P_{Rpmax} = 3 \text{ W}$ , pregoreo nakon zatvaranja prekidača K.

Brojni podaci su:  $R = 4 \Omega, R_1 = R_s = 2 \Omega, R_2 = R_{s1} = 3 \Omega, R_3 = 6 \Omega, I_s = 1 \text{ A}, I_{s1} = 2 \text{ A}, E = 2 \text{ V}, E_1 = 4 \text{ V}, E_2 = E_3 = 3 \text{ V}$ .

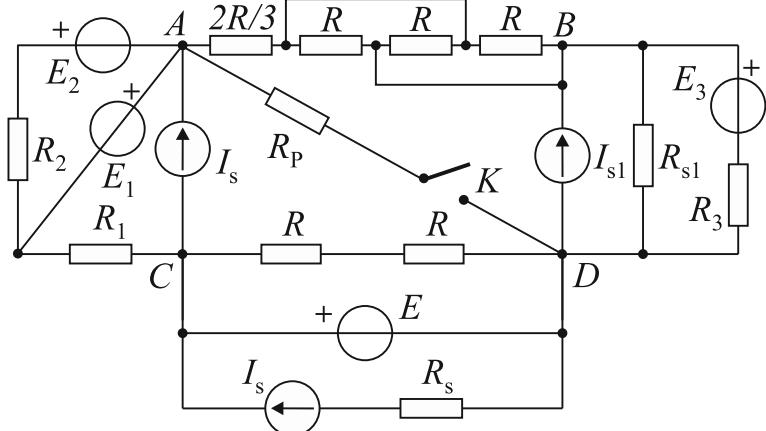


Slika 1.

**Zadatak 2.** Kada se u kolu vremenski konstantne struje sa slike 2 preklopnik prebací iz položaja (1) u položaj (2), pokazivanje idealnog voltmetra se poveća za 4 V.

- Primenjujući teoremu superpozicije, odrediti jačinu struje strujnog generatora  $I_{s1}$ .
- Odrediti snagu strujnog generatora  $I_{s1}$  kada je preklopnik u položaju (2). (Uputstvo: kolo rešiti primenom metoda konturnih struja).

Brojni podaci su:  $R_1 = 4 \Omega, R_2 = 3 \Omega, R_3 = 6 \Omega, R_4 = 5 \Omega, R_5 = 1 \Omega, R_6 = 7 \Omega, E_1 = 5 \text{ V}, E_2 = 2,2 \text{ V}, I_{s2} = 1 \text{ A}$ .

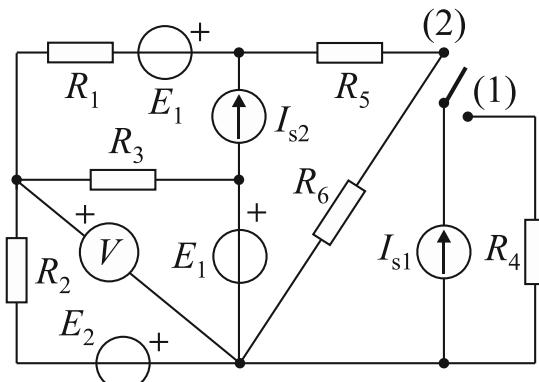


Slika 2.

## PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

K1 Z1

a)

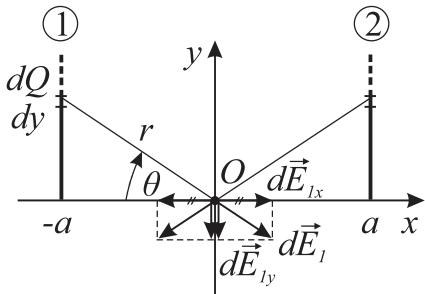

$$d\vec{E}_{1x} + d\vec{E}_{2x} = 0 \quad z \text{ bog simetrije}$$

$$dE_{1y} = dE_1 \sin \theta = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta = \frac{Q' dy}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta$$



$$dE_{1y} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta = \frac{Q' d\theta}{4\pi\epsilon_0 \cos \theta} \frac{a}{\cos \theta}$$

$$E_{12y} = 2 \cdot \int_{\text{poštuju}} dE_{1y} = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} (-\cos \theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$E_{12y} = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \left( \cos 0 - \cos \frac{\pi}{2} \right) = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$\boxed{\vec{E}_{12y} = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \left( -\vec{i}_y \right)}$$
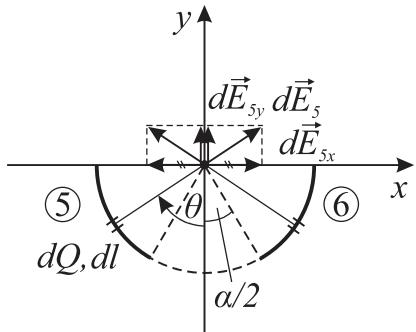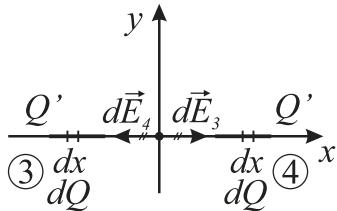
$$d\vec{E}_3 + d\vec{E}_4 = 0 \quad z \text{ bog simetrije}$$



$$d\vec{E}_{5x} + d\vec{E}_{6x} = 0 \quad z \text{ bog simetrije}$$

$$dE_5 = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{Q \cdot dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{Q \cdot R \cdot d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$dE_{5y} = dE_5 \cdot \cos \theta$$

$$E_{56y} = 2 \cdot \int_{\text{poluku}} dE_{5y} = 2 \int_{\alpha/2}^{\pi/2} \frac{Q \cdot \cos \theta \cdot d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R} \cdot \sin \theta \Big|_{\alpha/2}^{\pi/2} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R} \left( 1 - \sin \frac{\alpha}{2} \right)$$

$$(R = \frac{2a}{3}) \quad \Rightarrow \quad E_{56y} = \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 a} \left( 1 - \sin \frac{\alpha}{2} \right)$$

$$\boxed{\vec{E}_{56y} = \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 a} \left( 1 - \sin \frac{\alpha}{2} \right) \cdot \left( \vec{i}_y \right)}$$

$$\boxed{\vec{E}_0 = \vec{E}_{12y} + \vec{E}_{56y} = \left( -\frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} + \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 a} \left( 1 - \sin \frac{\alpha}{2} \right) \right) \left( \vec{i}_y \right) = \left( \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} \left( 1 - 3 \sin \frac{\alpha}{2} \right) \right) \left( \vec{i}_y \right)}$$

b)



$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} \left( 1 - 3 \sin \frac{\alpha}{2} \right) = 0$$

$$3 \sin \frac{\alpha}{2} = 1$$

$$\frac{\alpha}{2} \approx 20^\circ \rightarrow \boxed{\alpha \approx 40^\circ}$$

## K1 Z2

a)

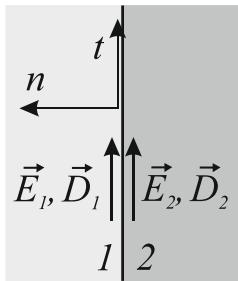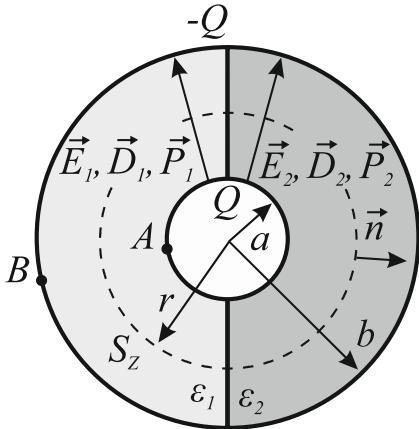

Granični uslov:

$$E_{t1} = E_{t2} \quad E_1 = E_2 = E$$

$$D_{n1} \neq D_{n2}$$

$$\oint_{S_z} \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{slobodno u S_z}$$

$$\int_{S_1} D_1 ds + \int_{S_2} D_2 ds = Q$$

$$D_1 2r^2\pi + D_2 2r^2\pi = Q$$

$$\epsilon_1 E 2r^2\pi + \epsilon_2 E 2r^2\pi = Q$$

$$E = \frac{Q}{(\epsilon_1 + \epsilon_2)2r^2\pi}, \quad a \leq r \leq b$$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{Q}{(\epsilon_1 + \epsilon_2)2r^2\pi} dr = \frac{Q}{(\epsilon_1 + \epsilon_2)2\pi} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{Q}{(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})2\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})2\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

b)

$$\text{Nakon ispustanja tečnog dielektrika: } \epsilon_2 \rightarrow \epsilon_0 \Rightarrow C^{NOVO} = \frac{(\epsilon_{r1} + 1)2\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

$$C^{NOVO} = \frac{C}{2}, \quad C = 2C^{NOVO} \Rightarrow \frac{(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})2\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = 2 \frac{(\epsilon_{r1} + 1)2\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

$$\epsilon_{r2} = \epsilon_{r1} + 2 = 7 \quad \boxed{\epsilon_2 = 7\epsilon_0}$$

c)


$$\Delta W_e = W_e^{NOVO} - W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C^{NOVO}} - \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\frac{C}{2}} - \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{Q^2}{C} - \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$\Delta W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\frac{(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})2\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}} = \frac{Q^2 \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)}{(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})4\pi\epsilon_0} = \frac{(1,2 \cdot 10^{-6})^2 \cdot \left( \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} - \frac{1}{5 \cdot 10^{-3}} \right)}{(5+7) \cdot 4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}}$$

$$\boxed{\Delta W_e = 0,32 J}$$

K2 Z1


a)

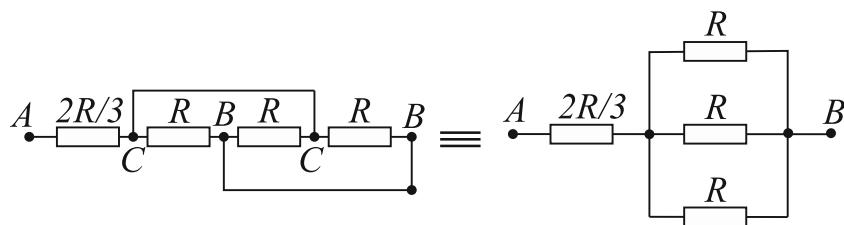

$$R_{AB} = \frac{2R}{3} + R \parallel R \parallel R = \frac{2R}{3} + \frac{R}{3} = R$$


$$\boxed{R_{AB} = R}$$

b)

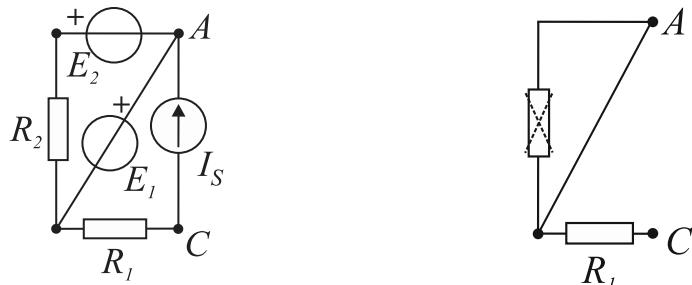


$$R_{T1} = R_1 = 2\Omega$$

$$E_{T1} = U_{AC} = E_1 + R_1 I_S = 6V$$

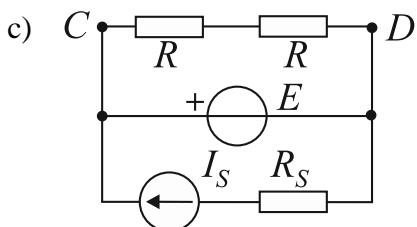


$$E_{T2} = E = 2V$$

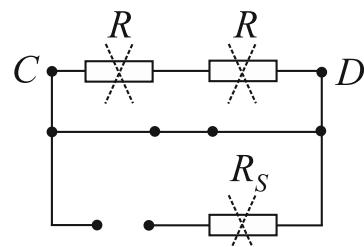


$$R_{T2} = R_{CD} = 0$$

d)

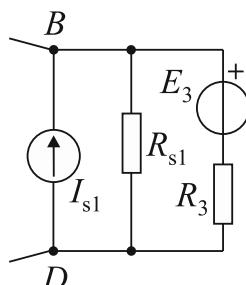

$$R_{T3} = R_{BD} = R_{s1} \parallel R_3$$

$$R_{T3} = \frac{6}{9} = 2\Omega$$

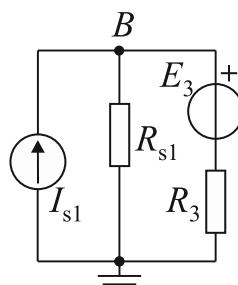


$$\left( \frac{1}{\infty} + \frac{1}{R_{s1}} + \frac{1}{R_3} \right) V_B = I_{s1} + \frac{E_3}{R_3}$$

$$E_{T3} = U_{BD} = V_B = \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) V_B = \frac{3}{6} + 2$$

$$E_{T3} = 5V$$

e)

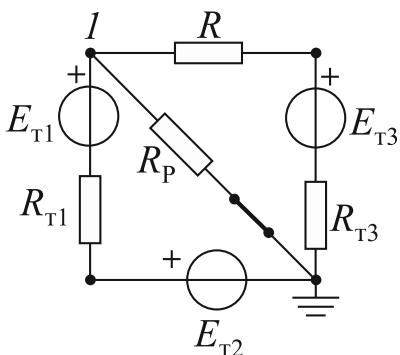

$$\left( \frac{1}{R_{T1}} + \frac{1}{R_P} + \frac{1}{R + R_{T3}} \right) V_1 = \frac{E_{T1} + E_{T2}}{R_{T1}} + \frac{E_{T3}}{R + R_{T3}}$$

$$(3 + 2 + 1)V_1 = 24 + 5$$

$$6V_1 = 29$$

$$V_1 = \frac{29}{6} = 4,83V > U_{R_{P_{max}}} \rightarrow R_P \text{ će pregoreti nakon zatvaranja prekidača.}$$

$$P_{R_{P_{max}}} = \frac{U_{R_{P_{max}}}^2}{R_P} \rightarrow U_{R_{P_{max}}} = \sqrt{R_P \cdot P_{R_{P_{max}}}} = \sqrt{3 \cdot 3} = 3V$$

## K2 Z2

a)




$$\text{Iz teksta zadatka: } U_{V1}^{(2)} = U_{V1}^{(1)} + \Delta U_{V1} = U_{V1}^{(1)} + 4V$$

Po teoremi superpozicije:

$$\begin{array}{c} \boxed{\begin{array}{l} Svi \\ generatori \end{array}} \\ (2) \end{array} = \begin{array}{c} \boxed{\begin{array}{l} Svi \\ sem I_{S1} \end{array}} \\ (1) \end{array} + \begin{array}{c} \boxed{\begin{array}{l} Samo \\ I_{S1} \end{array}} \\ \end{array} \rightarrow \Delta U_V = U_V' = 4V$$

$$U_{V1}^{(2)} = U_{V1}^{(1)} + U_V'$$

Kolo u kojem deluje samo  $I_{S1}$ :

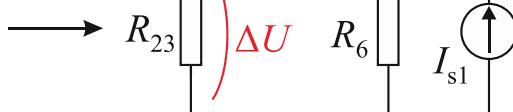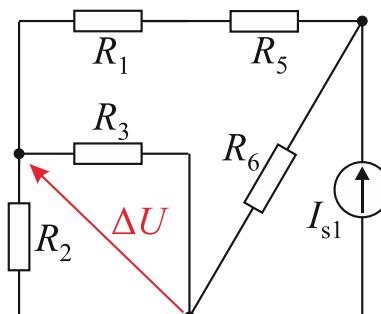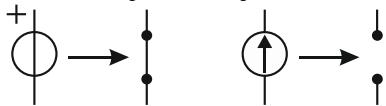

$$R_{23} = R_2 \parallel R_3 = 3 \parallel 6 = 2 \Omega$$

$$R_{15} = R_1 + R_5 = 4 + 1 = 5 \Omega$$

$$I = \frac{R_6}{R_6 + R_{15} + R_{23}} I_{S1}$$


$$I = \frac{\Delta U}{R_{23}} = \frac{4}{2} = 2A$$

$$I_{S1} = \frac{R_6 + R_{15} + R_{23}}{R_6} I$$

$$I_{S1} = \frac{7+5+2}{7} \cdot 2 = 4A$$

$$\boxed{I_{S1} = 4A}$$

b)

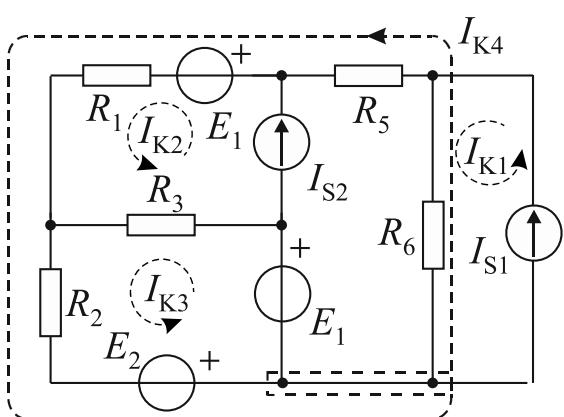

$$K1: I_{K1} = I_{S1} = 4A$$

$$K2: I_{K2} = I_{S2} = 1A$$

$$K3: (R_2 + R_3)I_{K3} - R_3 I_{K2} + R_2 I_{K4} = E_1 + E_2$$

$$K4: (R_1 + R_2 + R_6 + R_5)I_{K4} - R_6 I_{K1} + R_1 I_{K3} = -E_1 + E_2$$

$$K3: 9I_{K3} + 9I_{K4} = 6 + 5,5 + 2,2 = 13,2$$

$$K4: 3I_{K3} + 15I_{K4} = 28 - 4 - 5 + 2,2 = 21,2$$

$$-42I_{K4} = -50,4$$


$$\underline{I_{K4} = 1,2A}$$

$$I_{K3} = \frac{13,2 - 3I_{K4}}{9} = 1,07A$$

$$P_{I_{S1}} = U_{S1} I_{S1} = 19,6 \cdot 4 = 78,4W$$

$$U_{S1} = R_6 I_6 = R_6 (I_{S1} - I_{K4}) = 7 \cdot (4 - 1,2) 19,6V$$

$$\boxed{P_{I_{S1}} = 78,4W}$$

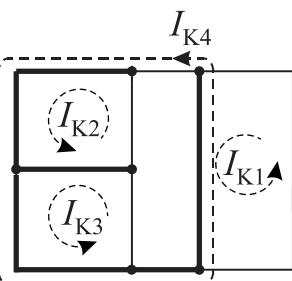

$$MKS \quad n_g - (n_c - 1) - n_s$$

$$\underbrace{8 - (5-1)}_{4 \text{ konture}} - 2 = 2 \text{ jednačine}$$

