


Osnovi elektrotehnike 1
(I kolokvijum)

ZADACI

Zadatak 1. Tanak, veoma dugačak, štap od izolacionog materijala, savijen kao na slici 1, nanelektrisan je ravnomerno podužnom gustinom nanelektrisanja Q' . Štap se sastoji od polukruga, poluprečnika a , koji leži u x - y ravni zadatog koordinatnog sistema, i dva veoma duga pravolinjska segmenta, koji leže u y - z ravni. Sredina je vazduh.

- Izvesti u opštim brojevima izraz za vektor jačine električnog polja u tački O (koordinatni početak), koji potiče od nanelektrisanog polukruga.
- Izvesti u opštim brojevima izraz za vektor jačine električnog polja u tački O , koji potiče od nanelektrisanih, veoma dugačkih, pravolinjskih segmenata.
- Odrediti količinu tačkastog nanelektrisanja Q_1 , postavljenog na z osi, na rastojanju a od koordinatnog početka, tako da rezultantni vektor jačine električnog polja u tački O ima samo x komponentu.

Brojni podaci su: $a = 2 \text{ cm}$, $Q' = 30 \text{ nC/m}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

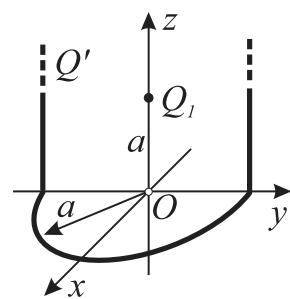


Slika 1.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan koaksijalni kabl dužine $L = 8 \text{ m}$, ispunjen sa dva sloja dielektrika: čvrsti – relativne permitivnosti $\epsilon_{r1} = 7$ i tečni – relativne permitivnosti $\epsilon_{r2} = 4$. Poluprečnici elektroda kabla su a i $b = 2,7a$. Elektrode kondenzatora su nanelektrisane nanelektrisanjem $+Q$ i $-Q$.

- Razmotriti granične uslove i odrediti kako se u zavisnosti od rastojanja tačke od centra kondenzatora menjaju intenziteti vektora električnog pomeraja i vektora jačine električnog polja
- Odrediti nepoznati poluprečnik unutrašnje elektrode a , ako je maksimalni dozvoljeni napon na koji sme da se priključi kondenzator $U_{max} = 15 \text{ kV}$.
- Za koliko će se promeniti kapacitivnost kondenzatora, nakon potpunog ispuštanja tečnog dielektrika?

Ostali brojni podaci: $E_{\text{C}1} = 60 \text{ kV/cm}$, $E_{\text{C}2} = 80 \text{ kV/cm}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

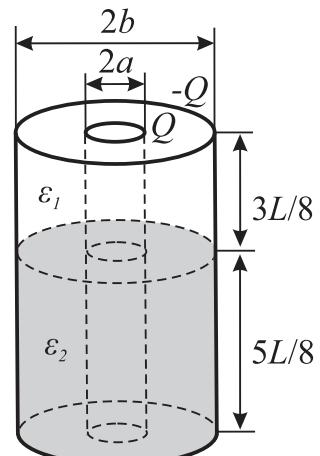

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje dva sata.

ZADACI

Zadatak 1. Kada se u mreži sa slike 1 preklopnik P prebaci iz položaja (1) u položaj (2), kroz kondenzator kapacitivnosti $C = 5 \mu F$ protekne nanelektrisanje $q = 100 \mu C$, u naznačenom referentnom smeru.

- Primenjujući teoremu superpozicije, odrediti nepoznatu struju strujnog generatora, I_S .
- Odrediti snagu strujnog generatora I_S kada je preklopnik u položaju (2). Kolo rešavati primenom metode konturnih struja.

Brojni podaci su: $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$, $R_3 = 300 \Omega$, $R_4 = 100 \Omega$, $R_5 = 400 \Omega$, $R_6 = 300 \Omega$, $R_7 = 540 \Omega$, $E_1 = 20 V$, $E_2 = 70 V$, $E_3 = 100 V$.

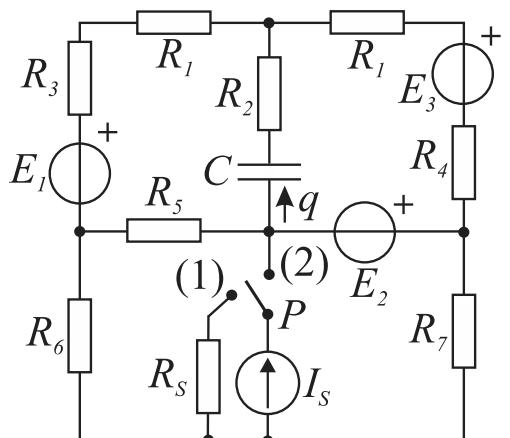


Slika 1.

Zadatak 2. U mreži sa slike 2 poznate su brojne vrednosti svih elemenata, osim otpornosti otpornika R .

- Primenjujući teoremu o kompenzaciji, izračunati otpornost otpornika R , tako da jačina struje kroz njegove priključake ima vrednost $I = 0,1 A$, u naznačenom referentnom smeru.
- Izračunati snagu strujnog generatora I_{S2} , kada otpornik R ima otpornost izračunatu pod a).
- Izračunati snagu naponskog generatora E_4 , kada otpornik R ima otpornost izračunatu pod a).

Brojni podaci su: $R_1 = 30 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $R_3 = R_4 = 20 \Omega$, $I_{S1} = 150 mA$, $I_{S2} = 62,5 mA$, $E_4 = 4 V$.

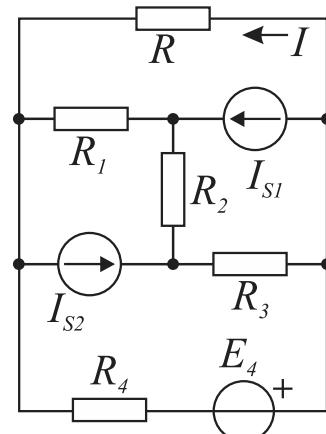


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje dva sata.

I-1

a)

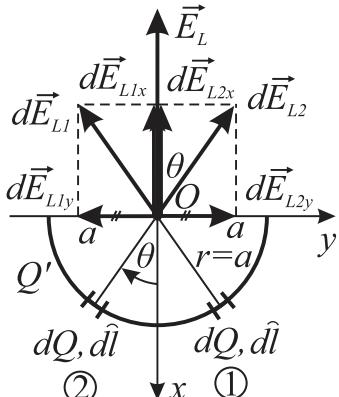

Zbog simetrije je:

$$d\vec{E}_{L1y} + d\vec{E}_{L2y} = 0 \Rightarrow \boxed{E_{Ly} = 0}$$


$$dE_{L1x} = dE_{L2x} = dE_L \cos \theta = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q' dl}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \theta = \frac{Q' a d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \theta$$

$$dE_{L1x} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta$$

$$E_L = \int_{\text{luku}}^{po} dE_{L1x} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right) = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$\boxed{\vec{E}_L = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \cdot (-\vec{i}_x)}$$

b)

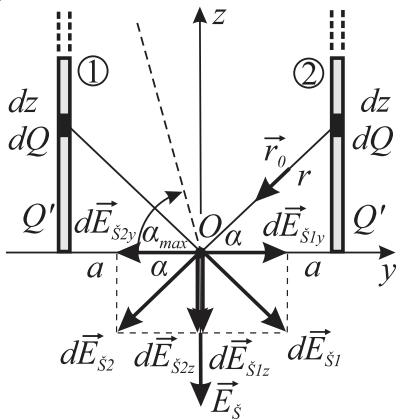

Zbog simetrije je:

$$d\vec{E}_{S1y} + d\vec{E}_{S2y} = 0 \Rightarrow \boxed{E_{Sy} = 0}$$

$$dE_{S1x} = dE_{S2x} = dE_S \sin \alpha = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \alpha = \frac{Q' dz}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \alpha$$


$$dE_S = 2 dE_{S1x} = 2 \frac{Q' dz}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \alpha = 2 \frac{Q' \frac{r d\alpha}{\cos \alpha}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \alpha = 2 \frac{Q' \frac{d\alpha}{\cos \alpha}}{4\pi\epsilon_0 \frac{a}{\cos \alpha}} \sin \alpha$$

$$dE_S = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \alpha d\alpha$$

$$E_S = \int_{\text{stapu}}^{po} dE_S = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\alpha_{\max} \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin \alpha d\alpha = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\cos 0 - \cos \frac{\pi}{2} \right) = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$\boxed{\vec{E}_S = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \cdot (-\vec{i}_z)}$$

c)

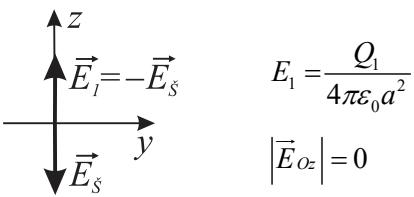

$$E_l = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$|\vec{E}_{Oz}| = 0 \Rightarrow \vec{E}_l = -\vec{E}_S$$

$$\vec{E}_l = -\vec{E}_S \Rightarrow$$

$$\vec{E}_l = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cdot \vec{i}_z \Rightarrow$$

$$Q_1 < 0$$


$$\frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} = \frac{|Q_1|}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$|Q_1| = 2a Q' = 1,2 \text{ nC}$$

$$\boxed{Q_1 = -1,2 \text{ nC}}$$

I-2

a)

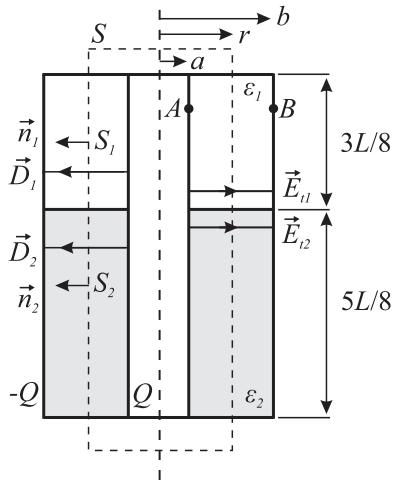

Granični uslov:

$$\begin{aligned}
 E_{t1} &= E_{t2} & E_1 = E_2 = E \\
 D_{n1} &\neq D_{n2} \\
 \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} &= Q_{uS} \\
 \int_{S_{OM}} D \, ds &= Q & \int_{\partial M_1} D_1 \, ds + \int_{\partial M_2} D_2 \, ds = Q \\
 D_1 2\pi r \frac{3L}{8} + D_2 2\pi r \frac{5L}{8} &= Q & D_1 = \epsilon_1 E & D_2 = \epsilon_2 E \\
 E &= \boxed{\frac{Q}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8}\right) 2\pi r}}, \quad a \leq r \leq b
 \end{aligned}$$

$$D_1 = \epsilon_1 E = \epsilon_1 \frac{Q}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8}\right) 2\pi r} \quad D_2 = \epsilon_2 E = \epsilon_2 \frac{Q}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8}\right) 2\pi r}, \quad a \leq r \leq b$$

b)

$$E_{\max}(r=a) = \frac{Q_{\max}}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8}\right) 2\pi a} \leq \min\{E_{c1}, E_{c2}\} = E_{c1}$$

$$Q_{\max} = E_{c1} \left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8} \right) 2\pi a$$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \, dr = \int_a^b \frac{Q}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8}\right) 2\pi r} \, dr = \frac{Q}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8}\right) 2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$U_{\max} = \frac{Q_{\max}}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8}\right) 2\pi} \ln \frac{b}{a} = \frac{E_{c1} \left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8} \right) 2\pi a}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8}\right) 2\pi} \ln \frac{b}{a} = E_{c1} a \ln \frac{b}{a}$$

$$a = \frac{U_{\max}}{E_{c1} \ln \frac{b}{a}} = \frac{15 \cdot 10^3}{60 \cdot 10^5 \cdot \ln 2,7} = 0,25 \cdot 10^{-2} \, m = 2,5 \cdot 10^{-3} \, m \quad \boxed{a = 2,5 \, mm}$$

c)

$$\text{Pre ispuštanja tečnog dielektrika: } C = \frac{Q}{U_{AB}} \quad C^{PRE} = \frac{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8}\right) 2\pi}{\ln \frac{b}{a}} = 2,28 \, nF$$

$$\text{Posle ispuštanja tečnog dielektrika: } C^{POSLE} = \frac{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_0 \frac{5L}{8}\right) 2\pi}{\ln \frac{b}{a}} = 1,45 \, nF$$

$$\Delta C = C^{POSLE} - C^{PRE} = 1,45 \, nF - 2,28 \, nF \quad \boxed{\Delta C = -0,83 \, nF}$$

$$\frac{C^{POSLE}}{C^{PRE}} = \frac{1,45 \, nF}{2,28 \, nF}$$





$$\boxed{\frac{C^{POSLE}}{C^{PRE}} = 0,64}$$

II-1

a)

$$\begin{bmatrix} \text{Svi} \\ \text{generatori} \end{bmatrix}_{(2)} = \begin{bmatrix} \text{Svi} \\ \text{sem } I_s \end{bmatrix}_{(1)} + \begin{bmatrix} \text{Samo} \\ I_s \end{bmatrix}$$
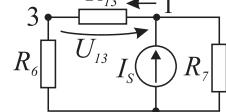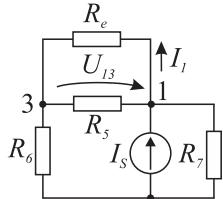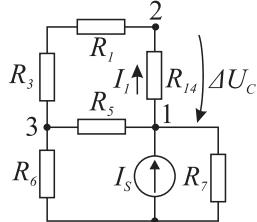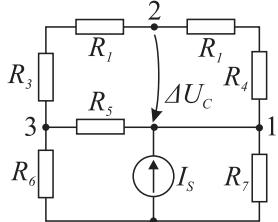
$$\begin{aligned} U_c^{(2)} &= U_c^{(1)} + U_c' \\ q &= C(U_c^{(2)} - U_c^{(1)}) = CU_c' = C\Delta U_c \\ \Delta U_c &= \frac{q}{C} = \frac{100 \mu C}{5 \mu F} = 20 V \end{aligned}$$



$$R_{14} = R_1 + R_4 = 200 \Omega$$

$$I_1 = \frac{\Delta U_c}{R_{14}} = \frac{20}{200} = 0,1 A$$

$$R_e = R_1 + R_3 + R_{14} = 600 \Omega$$


$$U_{13} = I_1 R_e = 0,1 \cdot 600 = 60 V$$

$$R_{13} = R_e \parallel R_5 = 600 \parallel 400 = 240 \Omega$$

$$I_{13} = \frac{U_{13}}{R_{13}} = \frac{60}{240} = 0,25 A$$

$$I_{13} = \frac{R_7}{R_{13} + R_6 + R_7} I_s \quad \Rightarrow \quad I_s = \frac{R_{13} + R_6 + R_7}{R_7} I_{13} = \frac{240 + 300 + 540}{540} \cdot 0,25 \quad I_s = 0,5 A$$

b)

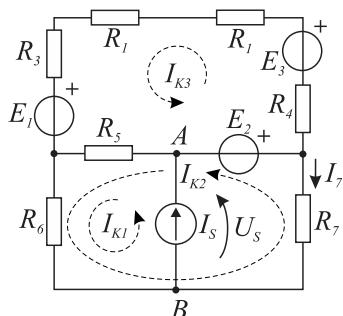

$$n_g = 6, \quad n_c = 4, \quad n_{s.g.} = 1, \quad n_{i.n.g.} = 1$$

$$MKS: \quad n_g - (n_c - 1) - n_{s.g.} = 6 - (4 - 1) - 1 = 2$$

$$MPČ: \quad n_c - 1 - n_{i.n.g.} = 4 - 1 - 1 = 2$$

$$K1: \quad I_{K1} = I_s = 0,5 A$$

$$K2: \quad (R_5 + R_6 + R_7)I_{K2} + (R_5 + R_6)I_{K1} - R_5 I_{K3} = -E_2$$

$$K3: \quad (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5)I_{K3} - R_5 I_{K1} - R_5 I_{K2} = -E_1 + E_2 + E_3$$

$$K2: \quad 1240 I_{K2} - 400 I_{K3} = -420 \quad / \cdot 2,5$$

$$K3: \quad -400 I_{K2} + 1000 I_{K3} = 350$$

$$K2: \quad 3100 I_{K2} - 1000 I_{K3} = -1050$$

$$K3: \quad -400 I_{K2} + 1000 I_{K3} = 350$$

$$2700 I_{K2} = -700 \quad I_{K2} = 0,26 A \quad I_{K3} = 0,45 A$$

$$U_s = -E_2 + R_7 I_7 = -E_2 + R_7 (-I_{K2}) = -70 + 540 \cdot (-0,26)$$


$$U_s = -210,4 V$$

$$P_s = U_s I_s = -210,4 V \cdot 0,5 A$$

$$P_s = -105,2 W$$

II-2

a)

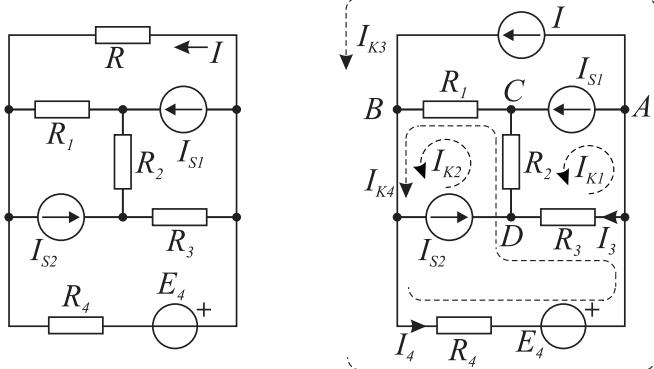

$$I_{K1} = I_{S1} = 150 \text{ mA}$$

$$I_{K2} = I_{S2} = 62,5 \text{ mA}$$

$$I_{K3} = I = 100 \text{ mA}$$

$$I_{K4}(R_1 + R_2 + R_3 + R_4) - I_{K1}(R_2 + R_3) + I_{K2}(R_1 + R_2) + I_{K4}R_4 = E_4$$

$$I_{K4}(30 + 10 + 20 + 20) - 150 \text{ m} \cdot (10 + 20) + 62,5 \text{ m} \cdot (30 + 10) + 100 \text{ m} \cdot 20 = 4$$

$$80 I_{K4} = 4 + 4,5 - 2,5 - 2 = 4$$

$$I_{K4} = 50 \text{ mA}$$

$$U_{AB} = E_4 - I_4 R_4 = E_4 - (I_{K3} + I_{K4}) R_4 = 4 - (100 \text{ m} + 50 \text{ m}) \cdot 20 = 1 \text{ V}$$

$$R = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{1}{0,1} \quad R = 10 \Omega$$

b)

$$P_{IS2} = U_{S2} I_{S2} = U_{DB} I_{S2} = (-I_3 R_3 + E_4 - I_4 R_4) I_{S2}$$

$$I_3 = I_{K4} - I_{K1} = 50 \text{ m} - 150 \text{ m} = -100 \text{ mA}$$

$$P_{IS2} = (100 \text{ m} \cdot 20 + 4 - 150 \text{ m} \cdot 20) \cdot 62,5 \text{ m}$$

$$P_{IS2} = 187,5 \text{ mW}$$

c)

$$P_{E4} = E_4 I_4 = 4 \cdot 150 \text{ m}$$

$$P_{E4} = 600 \text{ mW}$$