
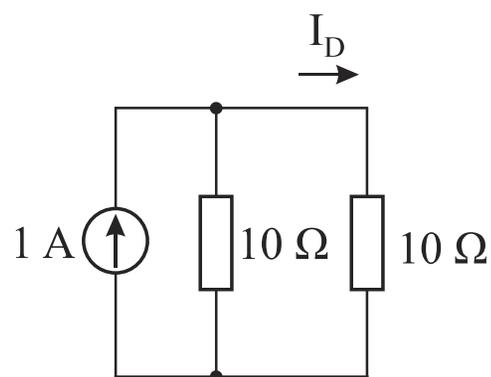
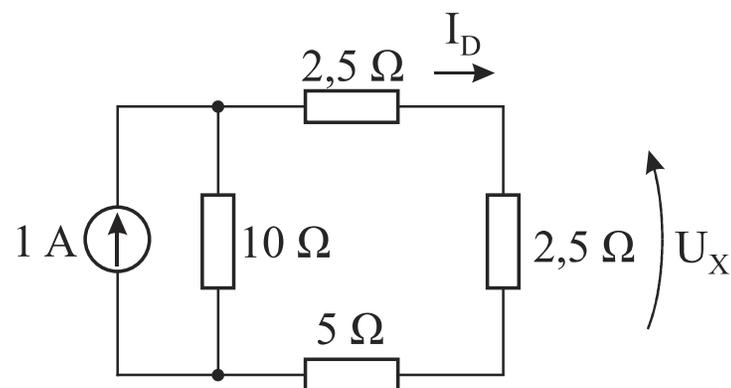


Ponedeljak, 13.12.2021.  
Sreda, 15.12.2021.

## Vežbe 19

Vremenski konstantne  
električne struje



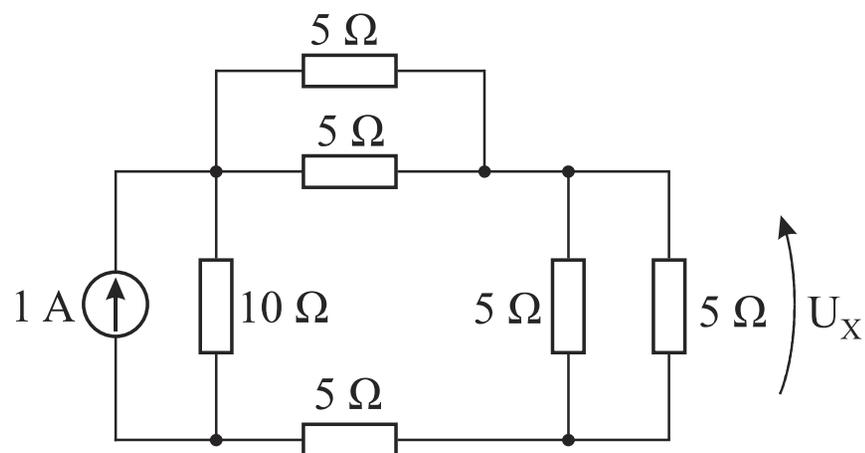
**Zadatak 1.** U električnom kolu sa slike izračunati napon  $U_X$ , koristeći relacije strujnog razdelnika.



$$I_D = \frac{10}{10+10} \cdot 1 = 0,5 \text{ A}$$

$$U_X = 2,5 \cdot I_D = 1,25 \text{ V}$$

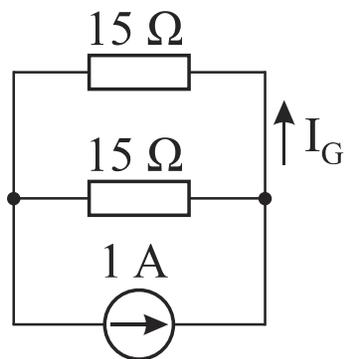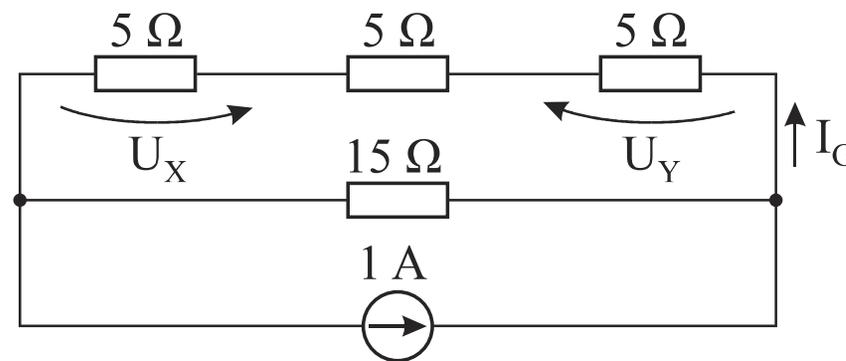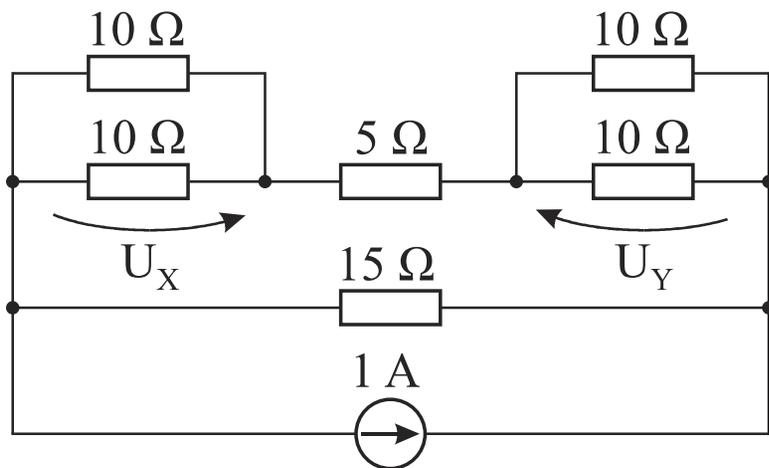**Zadatak 2.** Koristeći relacije strujnog razdelnika, u električnom kolu sa slike, izračunati napone  $U_X$  i  $U_Y$ .






$$I_G = \frac{15}{15+15} \cdot 1 = 0,5 \text{ A}$$

$$U_X = 5 \cdot I_G = 2,5 \text{ V}$$

$$U_Y = -5 \cdot I_G = -2,5 \text{ V}$$

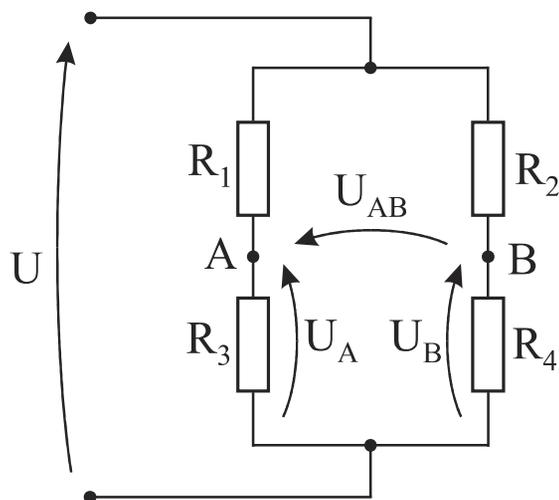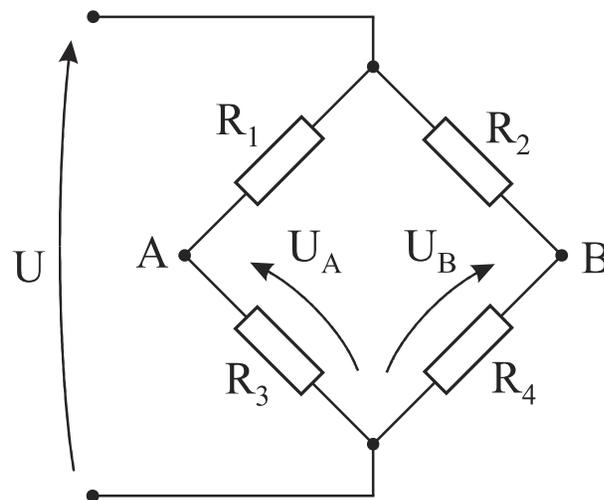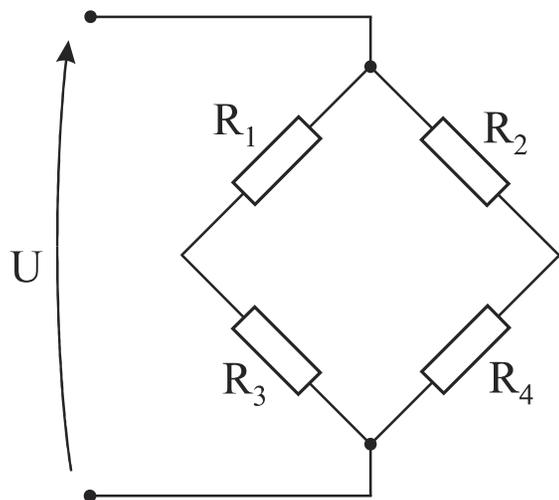
**Zadatak 3.** Na slici je prikazana mreža koja se naziva Vitstonov most. Koristeći relacije razdelnika napona, izraziti vrednosti napona  $U_A$  i  $U_B$  u funkciji napona  $U$ .



$$U_A = \frac{R_3}{R_3 + R_1} \cdot U$$

$$U_B = \frac{R_4}{R_4 + R_2} \cdot U$$

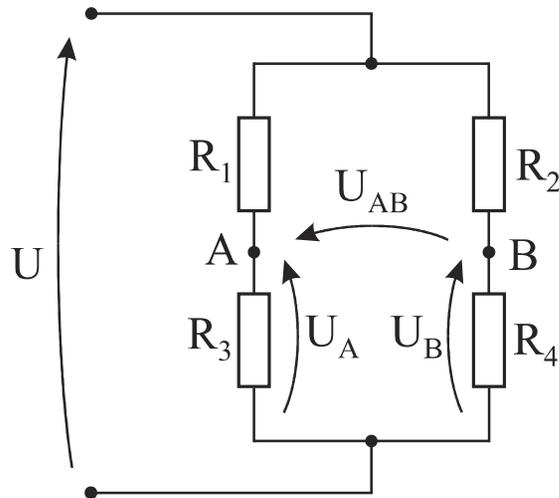**Zadatak 4.** Na osnovu rešenja prethodnog zadatka, izraziti vrednost napona  $U_{AB}$  u funkciji napona  $U$ , a zatim izvesti uslov ravnoteže Vitstonovog mosta (tj. odrediti odnos otpornosti otpornika tako da je  $U_{AB}=0$  za  $U \neq 0$ ).



$$U_A = \frac{R_3}{R_3 + R_1} \cdot U$$

$$U_B = \frac{R_4}{R_4 + R_2} \cdot U$$

$$U_{AB} = U_A - U_B = \frac{R_3}{R_3 + R_1} \cdot U - \frac{R_4}{R_4 + R_2} \cdot U = \left( \frac{R_3}{R_3 + R_1} - \frac{R_4}{R_4 + R_2} \right) \cdot U$$




$$U_{AB} = 0 \quad \text{za} \quad \frac{R_3}{R_3 + R_1} = \frac{R_4}{R_4 + R_2}$$

$$R_3 \cdot R_4 + R_3 \cdot R_2 = R_4 \cdot R_3 + R_4 \cdot R_1$$

$$\boxed{R_2 \cdot R_3 = R_1 \cdot R_4}$$

$$\boxed{\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}}$$

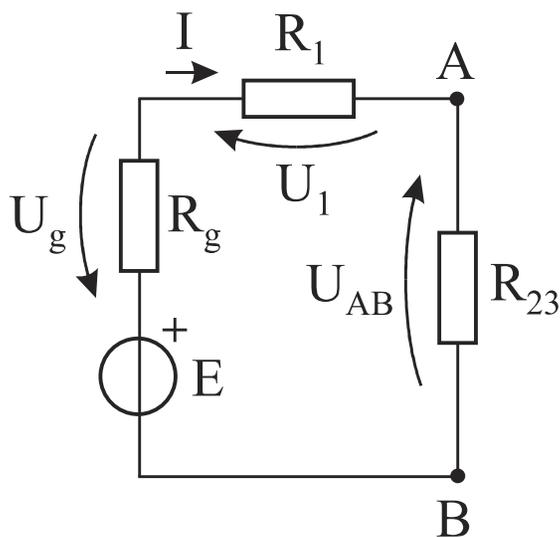
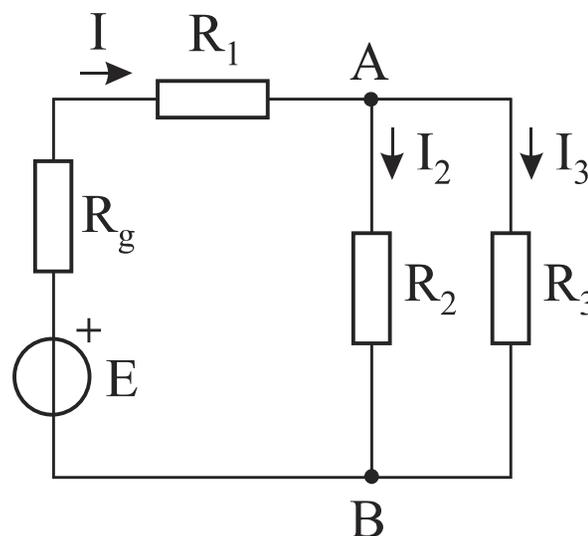
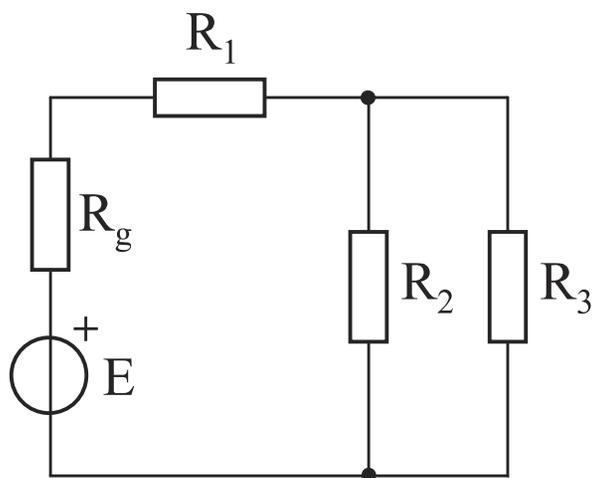
**Zadatak 5.** Odrediti jačinu struje kroz kolo prikazano na slici, kao i napone između priključaka sva tri otpornika, ako je  $E=6\text{ V}$ ,  $R_g=0,01\ \Omega$ ,  $R_1=0,15\ \Omega$ ,  $R_2=0,2\ \Omega$ ,  $R_3=0,4\ \Omega$ .



$$R_{23} = R_2 \parallel R_3 = \frac{0,2 \cdot 0,4}{0,2 + 0,4} = 0,133\ \Omega$$

$$R_1 \cdot I + R_{23} \cdot I - E + R_g \cdot I = 0$$
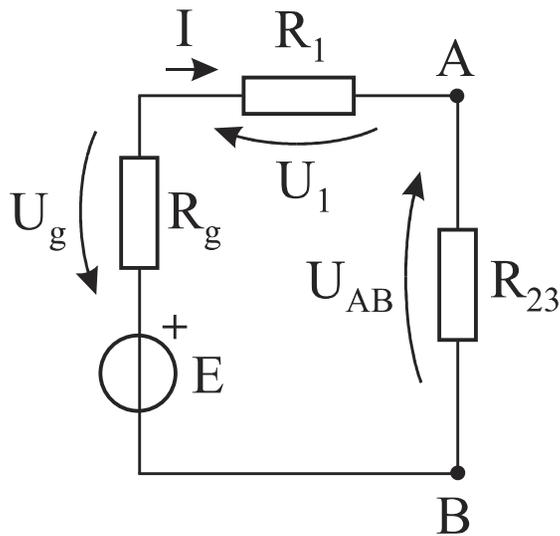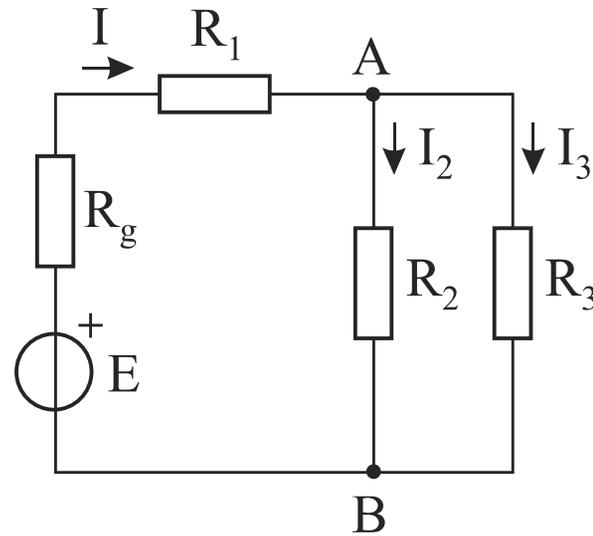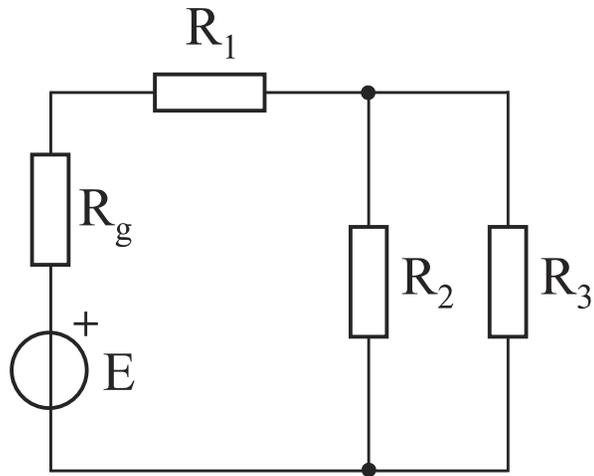
$$I = \frac{E}{R_g + R_1 + R_{23}} = 20,48\text{ A}$$



$$U_1 = R_1 \cdot I = 3,07 V$$



$$U_{AB} = R_{23} \cdot I = 2,73 V$$

$$U_g = R_g \cdot I = 0,2 V$$


$$I_2 = \frac{U_{AB}}{R_2} = 13,65 A$$

$$I_3 = \frac{U_{AB}}{R_3} = 6,83 A$$

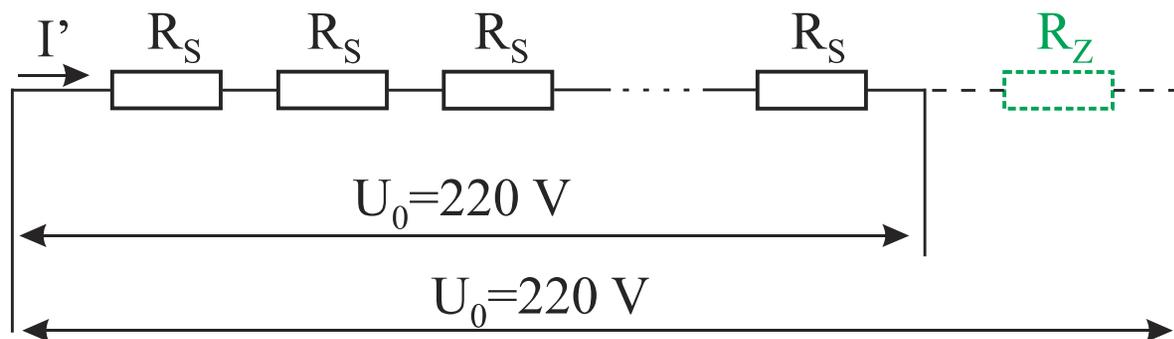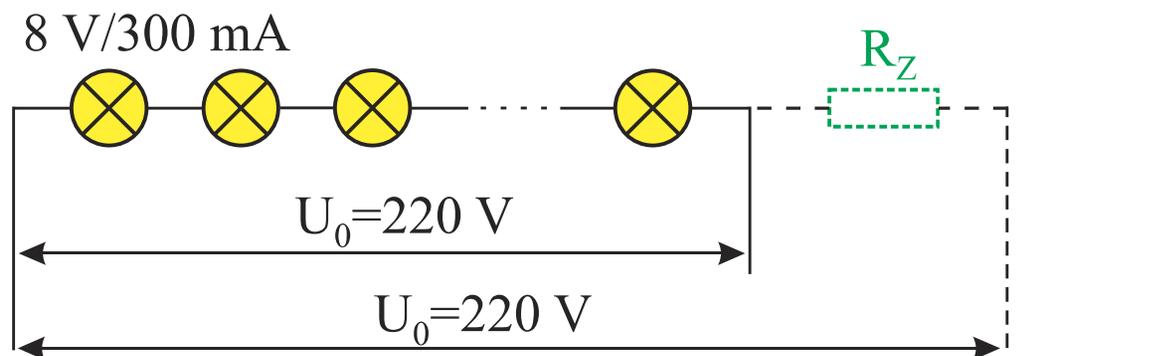**Zadatak 6.** Za osvetljenje novogodišnje jelke imamo na raspolaganju 20 sijalica (vezanih redno) na kojima piše 8 V/300 mA. Odrediti vrednost otpornika  $R_Z$ , koji mora da se upotrebi, da bi cela rasveta mogla da se priključi na mrežni napon  $U_0=220$  V.



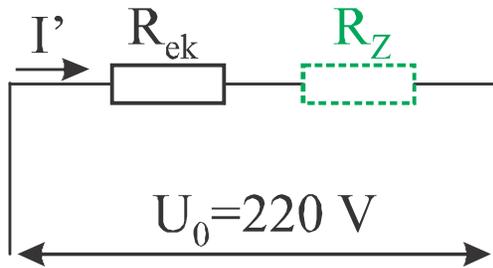
$$R_S = \frac{8V}{300mA} = 26,67 \Omega$$



$$R_{ek} = 20 \cdot R_S = 533,4 \Omega$$

$$I' = \frac{U_0}{R_{ek}} = \frac{220 V}{533,4 \Omega} = 412 mA$$

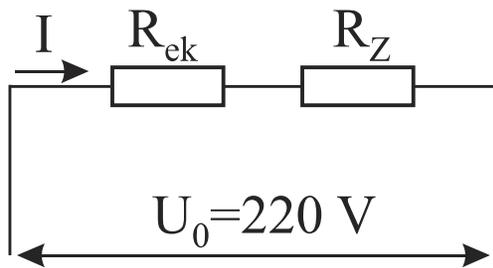$I' = 412 mA > 300 mA \Rightarrow$  mora se dodati  $R_Z$




$$I = \frac{U_0}{R_{ek} + R_Z} \leq I_{max} \quad (I_{max} = 300 mA)$$

$$R_Z \geq \frac{U_0}{I_{max}} - R_{ek} = \frac{220 V}{300 mA} - 533,4 \Omega$$

$$\boxed{R_Z \geq 199,9 \Omega}$$



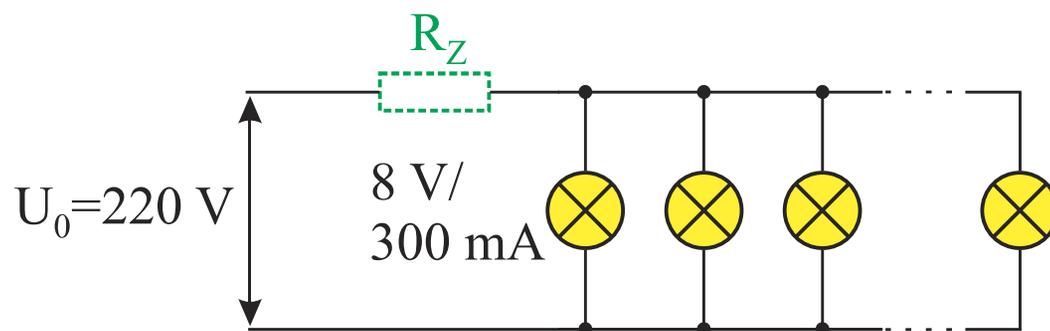
**Zadatak 7. – DOMAĆI** Za osvetljenje novogodišnje jelke imamo na raspolaganju 20 sijalica (vezanih paralelno) na kojima piše 8 V/300 mA. Odrediti vrednost otpornika  $R_Z$ , koji mora da se upotrebi, da bi cela rasveta mogla da se priključi na mrežni napon  $U_0=220$  V.



$$R_Z \geq 35,34 \Omega$$

## Zadatak 8. Proširivanje mernog opsega.

a) Ampermetar.

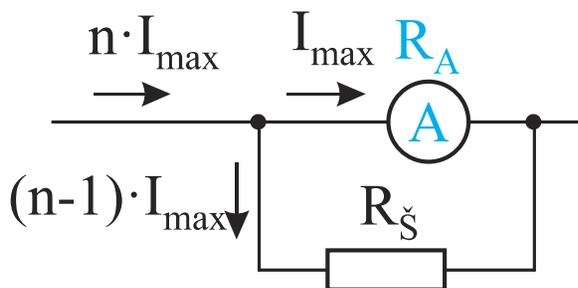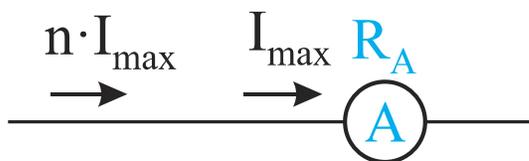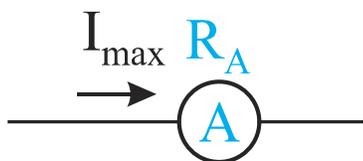




$$I_{\max} = \frac{R_{\check{s}}}{R_A + R_{\check{s}}} \cdot n \cdot I_{\max}$$

$$(R_A + R_{\check{s}}) \cdot I_{\max} = R_{\check{s}} \cdot n \cdot I_{\max}$$

$$R_A \cdot I_{\max} = R_{\check{s}} \cdot (n \cdot I_{\max} - I_{\max}) = R_{\check{s}} \cdot (n - 1) \cdot I_{\max}$$

$$\boxed{R_{\check{s}} = \frac{R_A}{n - 1}}$$

b) Voltmeter.

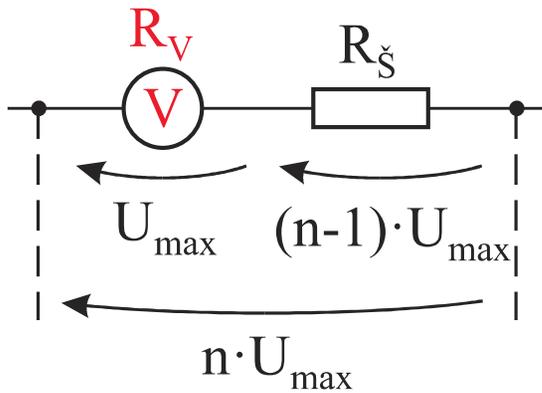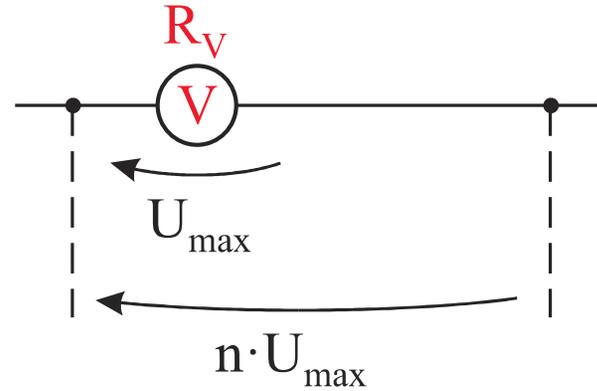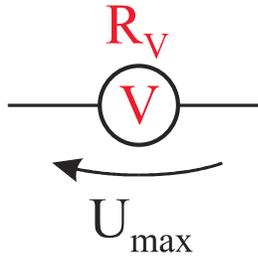

$$U_{\max} = \frac{R_V}{R_V + R_s} \cdot n \cdot U_{\max}$$

$$(R_V + R_s) \cdot U_{\max} = R_V \cdot n \cdot U_{\max}$$

$$R_s \cdot U_{\max} = R_V \cdot (n \cdot U_{\max} - U_{\max}) = R_V \cdot (n - 1) \cdot U_{\max}$$

$$\boxed{R_s = (n - 1) \cdot R_V}$$