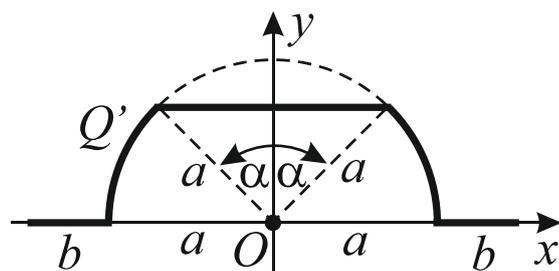


ZADACI

Zadatak 1. Tanak štap od izolacionog materijala, savijen kao što je prikazano na slici 1, naelektrisan je ravnomerno podužnom gustinom naelektrisanja Q' . Štap se sastoji od tri pravolinijska segmenta i dva simetrična segmenta u obliku luka poluprečnika a . Dva pravolinijska segmenta su dužine b . Cela struktura leži u x - y ravni Dekartovog koordinatnog sistema. Sredina je vazduh.

- Izvesti, u opštim brojevima, izraz za vektor jačine električnog polja u koordinatnom početku (tačka O), koji potiče od naelektrisanog štapa.
- Izračunati intenzitet tog vektora.

Brojni podaci su: $a = 1 \text{ cm}$, $b = 0,5 \text{ cm}$, $\alpha = 45^\circ$, $Q' = 1 \text{ nC/m}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.




Slika 1.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan koaksijalni kabl, dužine L , ispunjen sa dva sloja dielektrika: tečni – relativne permitivnosti ϵ_{r1} i čvrsti – relativne permitivnosti ϵ_{r2} . Poluprečnici elektroda ovog kabla su a i b . Elektrode kabla su naelektrisane naelektrisanjem Q i $-Q$.

- Izvesti, u opštim brojevima, izraz za kapacitivnost kabla.
- Izračunati ugao α , ako je kapacitivnost onog dela kabla ispunjenog sa tečnim dielektrikom (relativne permitivnosti ϵ_{r1}) duplo veća od kapacitivnosti onog dela kabla ispunjenog sa čvrstim dielektrikom (relativne permitivnosti ϵ_{r2}).
- Odrediti najveći napon na koji sme da se priključi ovaj kabl.

Brojni podaci su: $L = 1 \text{ m}$, $a = 3 \text{ mm}$, $b = 2,7a$, $\epsilon_{r1} = 6$, $\epsilon_{r2} = 1,5$, $E_{\check{c}1} = 73 \text{ kV/cm}$, $E_{\check{c}2} = 64 \text{ kV/cm}$.

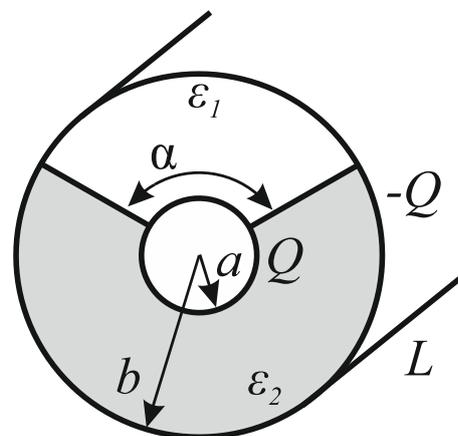

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

ZADACI

Zadatak 1. Kada se u mreži sa slike 1 oba preklopnika istovremeno prebace iz položaja (1) u položaj (2), pokazivanje idealnog voltmetra se poveća za $3,5\text{ V}$.

- Primenjujući teoremu superpozicije, izračunati jačinu struje strujnih generatora, I_{S1} .
- Izračunati snagu na otporniku otpornosti R_5 , kada su preklopnici u položaju (2).
- Izračunati pokazivanje idealnog voltmetra, kada su preklopnici u položaju (2).

Brojni podaci su: $R_1 = 4\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $R_3 = 6\ \Omega$, $R_4 = 5\ \Omega$, $R_5 = 1\ \Omega$, $R_6 = 7\ \Omega$, $E_1 = 5\text{ V}$, $E_2 = 2,2\text{ V}$, $E_3 = 13,4\text{ V}$.

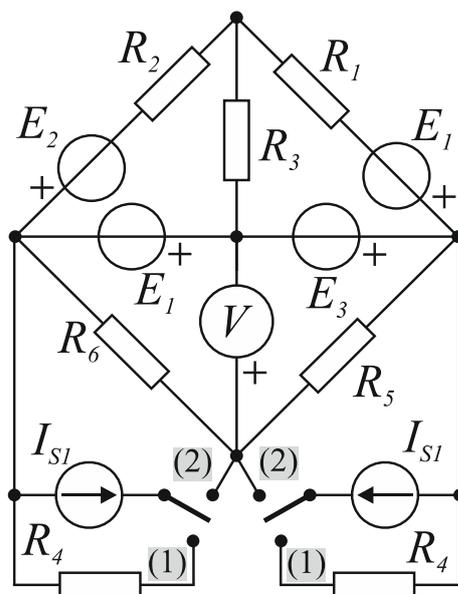


Slika 1.

Zadatak 2. U električnom kolu vremenski konstantnih struja prikazanom na slici 2, kada je prekidač P zatvoren, na otporniku otpornosti R se razvija najveća moguća snaga.

- Primenom Tevenenove teoreme i metode potencijala čvorova odrediti otpornost otpornika R , kao i najveću moguću snagu na njemu, kada je prekidač P zatvoren.
- Odrediti otpornost otpornika R_X , ako se zna da nakon otvaranja prekidača P , snaga na otporniku otpornosti R opadne za 50%.

Brojni podaci su: $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 0,5\text{ k}\Omega$, $E_1 = 5\text{ V}$, $E_2 = 3\text{ V}$, $I_S = 3\text{ mA}$.

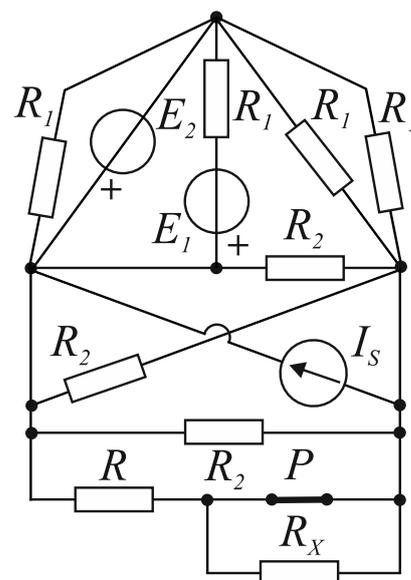


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se bodeuje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.


I-1

a)

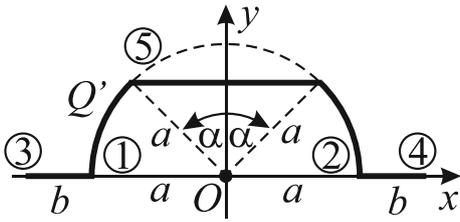

Zbog simetrije je:
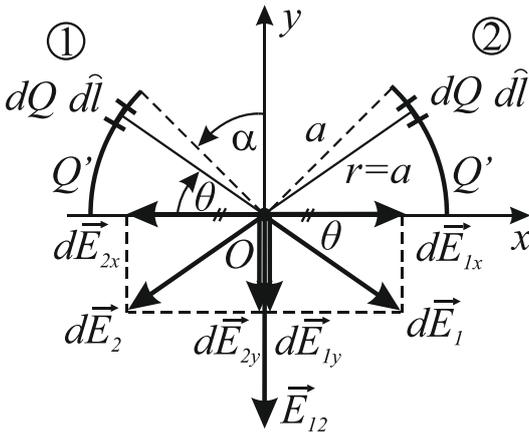
$$\vec{E}_3 + \vec{E}_4 = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{E}_{34} = 0}$$



Zbog simetrije je:

$$d\vec{E}_{1x} + d\vec{E}_{2x} = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{E}_{12x} = 0}$$


$$dE_{1y} = dE_1 \sin \theta = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta = \frac{Q' dl}{4\pi\epsilon_0 a^2} \sin \theta$$

$$dE_{1y} = \frac{Q' a d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \sin \theta = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta$$

$$E_{12} = 2 \int_{\text{po luku}} dE_{1y} = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\frac{\pi}{2}-\alpha} \sin \theta d\theta = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta$$

$$E_{12} = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \left(\cos 0 - \cos \frac{\pi}{4} \right) = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$
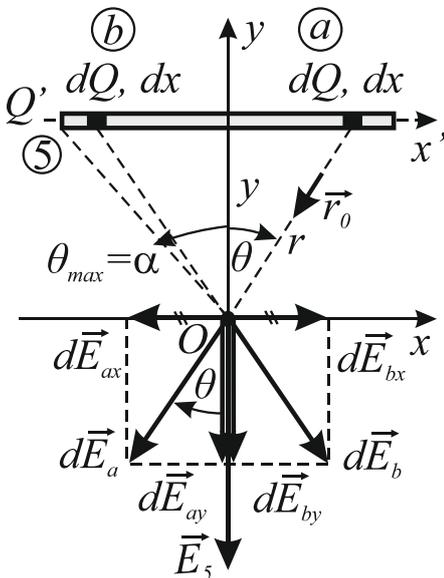
$$E_{12} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} (2 - \sqrt{2}) \quad \boxed{\vec{E}_{12} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} (2 - \sqrt{2}) \cdot (-\vec{i}_y)}$$



$$d\vec{E}_{ax} + d\vec{E}_{bx} = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{E}_{5x} = 0}$$

$$dE_{ay} = dE_a \cos \theta = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q' dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta \quad \left(dx = \frac{r d\theta}{\cos \theta} \right)$$

$$dE_{ay} = \frac{Q' r d\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\theta}{\frac{y}{\cos \theta}} \quad \left(r = \frac{y}{\cos \theta} \right)$$

$$E_5 = 2 \int_{\text{po pola štapa}} dE_{ay} = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 y} \int_0^{\theta_{\max}=\alpha} \cos \theta d\theta = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 y} (\sin \alpha - \sin 0)$$

$$E_5 = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0} \frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \quad \boxed{\vec{E}_5 = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \cdot (-\vec{i}_y)}$$

$$\boxed{\vec{E}_O = \vec{E}_{12} + \vec{E}_5 = \left[\frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} (2 - \sqrt{2}) + \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a} \right] \cdot (-\vec{i}_y)}$$


b)

$$E_O = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} (2 - \sqrt{2}) + \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$\boxed{E_O = 2,33 \frac{kV}{m}}$$

I-2

a)

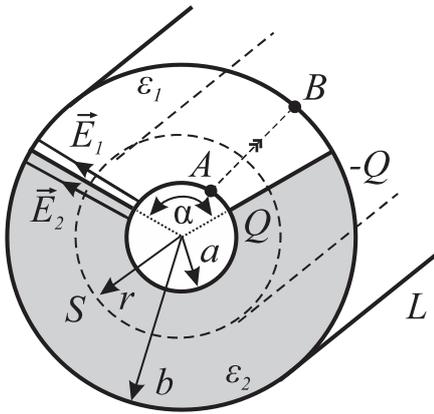

Granični uslov:

$$E_{r1} = E_{r2} \quad E_1 = E_2 = E$$

$$D_{n1} = D_{n2} = 0$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot \vec{ds} = Q_{slobodno\ u\ S}$$

$$\int_{S_{\beta 1}} \vec{D} \cdot \vec{ds} + \int_{S_{\beta 2}} \vec{D} \cdot \vec{ds} + \int_{S_{OM}} \vec{D} \cdot \vec{ds} = Q_{slobodno\ u\ S}$$

$$\langle \vec{D}, \vec{n}_{\beta 1} \rangle = 90^\circ \quad \langle \vec{D}, \vec{n}_{\beta 2} \rangle = 90^\circ \quad \langle \vec{D}, \vec{n}_{OM} \rangle = 0^\circ$$

$$\int_{S_{OM1}} D_1 ds + \int_{S_{OM2}} D_2 ds = Q$$


$$D_1 \alpha r L + D_2 (2\pi - \alpha) r L = Q \quad D_1 = \epsilon_1 E \quad D_2 = \epsilon_2 E$$

$$E = \frac{Q}{(\epsilon_1 \alpha + \epsilon_2 (2\pi - \alpha)) r L}, \quad a \leq r \leq b$$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dl} = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{Q}{(\epsilon_1 \alpha + \epsilon_2 (2\pi - \alpha)) r L} dr = \frac{Q}{(\epsilon_1 \alpha + \epsilon_2 (2\pi - \alpha)) L} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} \quad C = \frac{(\epsilon_1 \alpha + \epsilon_2 (2\pi - \alpha)) L}{\ln \frac{b}{a}}$$

b)

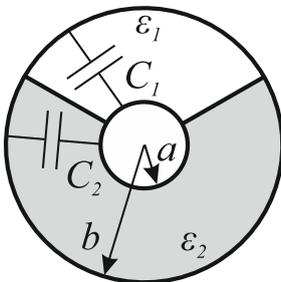

$$C = \frac{(\epsilon_1 \alpha + \epsilon_2 (2\pi - \alpha)) L}{\ln \frac{b}{a}} = \frac{\epsilon_1 \alpha L}{\ln \frac{b}{a}} + \frac{\epsilon_2 (2\pi - \alpha) L}{\ln \frac{b}{a}} = C_1 + C_2$$

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{\frac{\epsilon_1 \alpha L}{\ln \frac{b}{a}}}{\frac{\epsilon_2 (2\pi - \alpha) L}{\ln \frac{b}{a}}} = \frac{\epsilon_1 \alpha}{\epsilon_2 (2\pi - \alpha)} = \frac{6 \epsilon_0 \alpha}{1,5 \epsilon_0 (2\pi - \alpha)} = \frac{6\alpha}{1,5(2\pi - \alpha)} = 2$$

$$6\alpha = 3(2\pi - \alpha) = 6\pi - 3\alpha$$

$$9\alpha = 6\pi \quad \alpha = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$$

c)

$$E_{\max} = \frac{Q_{\max}}{(\epsilon_1 \alpha + \epsilon_2 (2\pi - \alpha)) a L} \leq \min\{E_{C1}, E_{C2}\} = E_{C2}$$


$$Q_{\max} \leq E_{C2} (\epsilon_1 \alpha + \epsilon_2 (2\pi - \alpha)) a L$$

$$U_{\max} = \frac{Q_{\max}}{(\epsilon_1 \alpha + \epsilon_2 (2\pi - \alpha)) L} \ln \frac{b}{a} = \frac{E_{C2} (\epsilon_1 \alpha + \epsilon_2 (2\pi - \alpha)) a L}{(\epsilon_1 \alpha + \epsilon_2 (2\pi - \alpha)) L} \ln \frac{b}{a} = E_{C2} a \ln \frac{b}{a}$$

$$U_{\max} = 19,2 \text{ kV}$$

II-1

a)


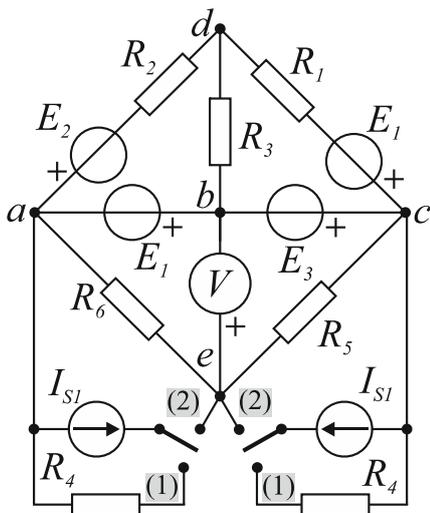


$$\boxed{\text{Svi generatori}} = \boxed{\text{Svi sem dva } I_{S1}} + \boxed{\text{Samo dva } I_{S1}}$$

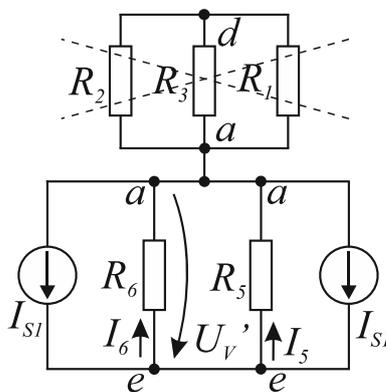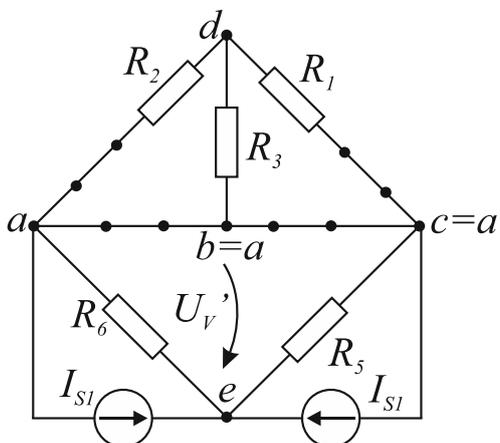(2) (1)

$$U_V^{(2)} = U_V^{(1)} + U_V'$$

$$\Delta U_V = U_V^{(2)} - U_V^{(1)} = U_V' = 3,5V$$



$$I_6 = \frac{U_V'}{R_6} = \frac{3,5}{7} = 0,5 A$$


$$I_5 = \frac{U_V'}{R_5} = \frac{3,5}{1} = 3,5 A$$

$$-I_{S1} + I_6 + I_5 - I_{S1} = 0$$

$$2I_{S1} = I_6 + I_5 = 0,5 + 3,5 = 4 A$$

$$\boxed{I_{S1} = 2 A}$$

b)

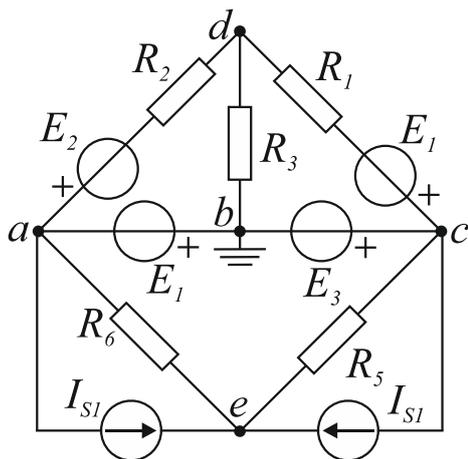

$$V_b = 0V, \quad V_a = -E_1 = -5V \quad V_c = E_3 = 13,4V$$

$$V_d \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - V_a \left(\frac{1}{R_2} \right) - V_c \left(\frac{1}{R_1} \right) = -\frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2}$$

$$V_e \left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{\infty} + \frac{1}{\infty} \right) - V_a \left(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{\infty} \right) - V_c \left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{\infty} \right) = I_{S1} + I_{S1}$$

$$V_d \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) - (-5) \cdot \left(\frac{1}{3} \right) - 13,4 \cdot \left(\frac{1}{4} \right) = -\frac{5}{4} - \frac{2,2}{3} \quad / \cdot 12$$

$$V_e \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{7} \right) - (-5) \cdot \left(\frac{1}{7} \right) - 13,4 \cdot \left(\frac{1}{1} \right) = 2 + 2 \quad / \cdot 7$$

$$\left. \begin{array}{l} 9V_d = -3,6 \\ 8V_e = 116,8 \end{array} \right\} \Rightarrow V_d = -0,4V \quad V_e = 14,6V$$


$$P_{R5}^{(2)} = \frac{U_{R5}^2}{R_5} = \frac{U_{ec}^2}{R_5} = \frac{(V_e - V_c)^2}{R_5} = \frac{(14,6 - 13,4)^2}{1}$$

$$\boxed{P_{R5}^{(2)} = 1,44 W}$$


$$U_V^{(2)} = U_{eb} = V_e - V_b = V_e \quad \boxed{U_V^{(2)} = 14,6V}$$

II-2

a)

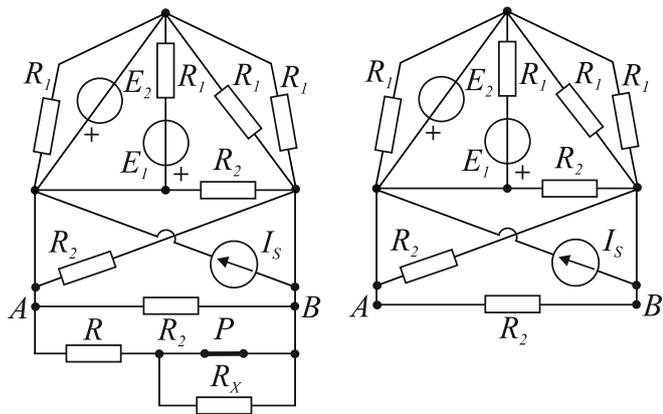

R_T :

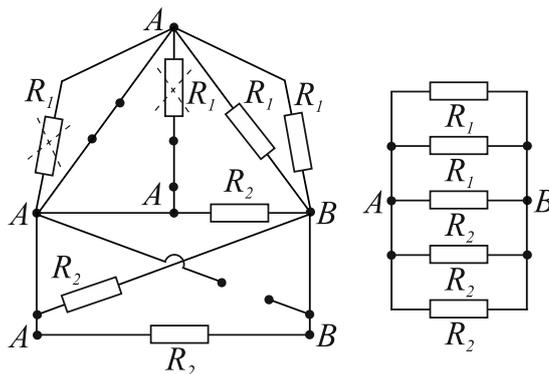


$$R_T = R_{AB} = R_1 \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel R_2 \parallel R_2$$

$$R_T = 1k \parallel 1k \parallel 0,5k \parallel 0,5k \parallel 0,5k = 0,125k\Omega$$

$R_T = 125\Omega$

E_T :

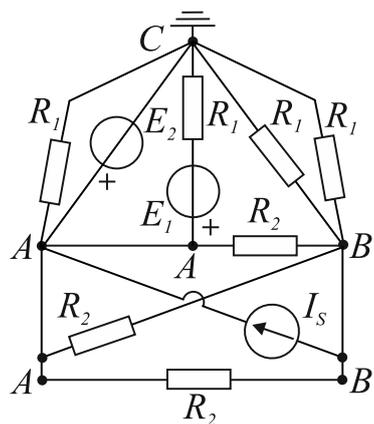

$$V_C = 0V, \quad V_A = E_2 = 3V$$


$$V_B \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\infty} \right) - V_A \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\infty} \right) = -I_S$$

$$V_B \left(\frac{1}{1k} + \frac{1}{1k} + \frac{1}{0,5k} + \frac{1}{0,5k} + \frac{1}{0,5k} \right) - 3 \cdot \left(\frac{1}{0,5k} + \frac{1}{0,5k} + \frac{1}{0,5k} \right) = -3m \quad / \cdot 1k$$

$$8V_B = 15 \quad V_B = 1,875V$$

$$E_T = U_{AB} = V_A - V_B = 3 - 1,875$$

$E_T = 1,125V$

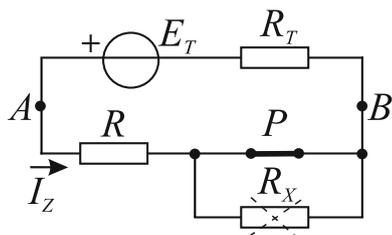


$R = R_T = 125\Omega$

$$I_Z = \frac{E_T}{R_T + R} = \frac{1,125}{250} = 4,5mA$$

$$P_R^{\max} = R I_Z^2 = 125 \cdot (4,5m)^2$$

$P_R^{\max} = 2,53mW$

b)

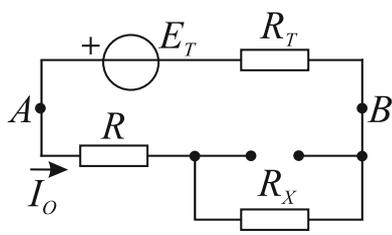

$$P_R^O = \frac{P_R^{\max}}{2} = 1,27mW$$

$$I_O = \sqrt{\frac{P_R^O}{R}} = \sqrt{\frac{1,27m}{125}} = 3,19mA$$

$$I_O = \frac{E_T}{R_T + R + R_X}$$

$$R_X = \frac{E_T}{I_O} - R_T - R = \frac{1,125}{3,19m} - 125 - 125$$

$R_X = 102,66\Omega$