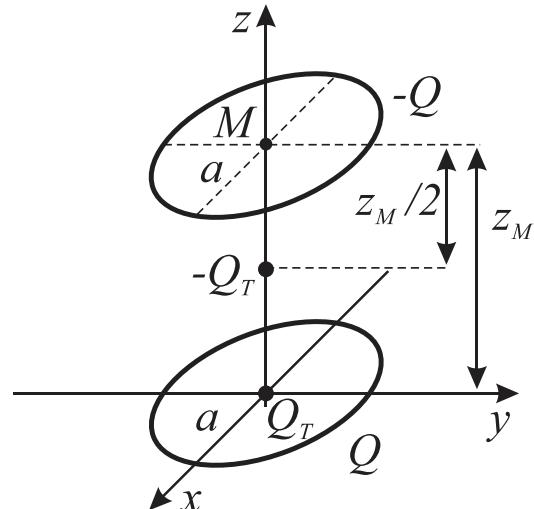


ZADACI

Zadatak 1. Na slici 1 su prikazana dva tanka prstena poluprečnika a , nanelektrisana ravnomerno jednakim količinama nanelektrisanja Q , ali suprotnog znaka. Pozitivno nanelektrisan prsten leži u x - y ravni Dekartovog koordinatnog sistema, dok je negativno nanelektrisan prsten postavljen u ravan koja je paralelna sa x - y ravni i translirana duž z ose za rastojanje z_M (koordinantni početak ove ravni odgovara tački M). Duž z ose, na rastojanjima z_M i $z_M/2$ od tačke M , postavljena su dva tačkasta nanelektrisanja, Q_T i $-Q_T$. Sistem se nalazi u vazduhu.

- Odrediti, u opštim brojevima, vektor jačine električnog polja koji u tački M stvaraju oba prstena i oba tačkasta nanelektrisanja.
- (bonus – 5 poena)** Izračunati, brojno, potencijal tačke M u odnosu na referentnu tačku u beskonačnosti, koji potiče samo od **negativno** nanelektrisanih struktura.

Brojni podaci su: $a = 1 \text{ cm}$, $z_M = 2 \text{ cm}$, $Q = 1 \text{ nC}$, $Q_T = 1 \text{ pC}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.




Slika 1.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan **sferni** kondenzator, ispunjen sa dva sloja dielektrika relativnih permitivnosti $\epsilon_{r1} = 8$ i $\epsilon_{r2} = 6$. Poluprečnici elektroda kondenzatora su $a = 1 \text{ mm}$ i $b = 3 \text{ mm}$. Poluprečnik razdvojne površi dva dielektrika je $c = 2 \text{ mm}$. Kabl je priključen na izvor napona U .

- Razmotriti granične uslove i odrediti kako se u zavisnosti od rastojanja tačke od centra kondenzatora menjaju intenziteti vektora električnog pomeraja i vektora jačine električnog polja.
- Odrediti izraz za kapacitivnost kondenzatora, te potom izračunati njenu brojnu vrednost.
- Da li će doći do proboga kondenzatora, ukoliko je poznato da maksimalni napon na koji kondenzator sme da se priključi iznosi 10 kV ?
- Izračunati količinu vezanog nanelektrisanja uz unutrašnju elektrodu kondenzatora.

Ostali brojni podaci su: $Q = 10 \text{ nC}$.

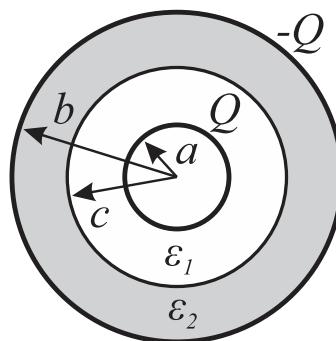

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA


Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadatka. Svaki zadatak se bodoje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

ZADACI

Zadatak 1. Mrežu vremenski konstantnih struja, prikazanu na slici 1, transformisati na sledeći način:

- Deo mreže između tačaka 1 i 2 predstaviti ekvivalentnim Tevenenovim generatorom E_{T1} , R_{T1} .
- Transformacijom generatora uprostiti deo mreže između tačaka 2 i 3 i predstaviti ga ekvivalentnim realnim naponskim generetorom E_{T2} , R_{T2} .
- Deo mreže između tačaka 3 i 4 predstaviti ekvivalentnim otpornikom R_e .
- Deo mreže između tačaka 4 i 1 predstaviti Tevenenovim generatorom E_{T3} , R_{T3} .
- U uprošćenom kolu, izračunati snage generatora E_{T1} , E_{T2} i E_{T3} .
- U uprošćenom kolu, izračunati snage otpornika.

Brojni podaci su: $R = 5 \text{ k}\Omega$, $E = 5 \text{ V}$, $I_S = 1 \text{ mA}$.

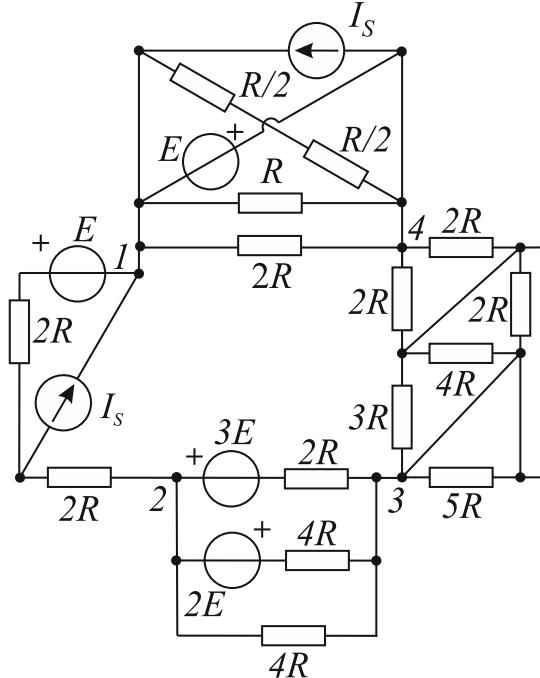


Slika 1.

Zadatak 2. U kolu vremenski konstantne struje sa slike 2, primenom teoreme superpozicije:

- Odrediti za koliko će se promeniti pokazivanje idealnih mernih instrumenata, nakon što se preklopnik prebaci iz položaja (1) u položaj (2). **Napomena:** kolo rešavati primenom metode potencijala čvorova.
- Odrediti promenu snage strujnog generatora i promenu snage otpornika otpornosti $R/2$.
- (bonus – 5 poena)** Odrediti promenu snage naponskih generatora E_2 i E_3 .

Brojni podaci su: $R = 10 \text{ k}\Omega$, $E_1 = 3 \text{ V}$, $E_2 = 10 \text{ V}$, $E_3 = 8 \text{ V}$, $I_S = 1 \text{ mA}$.

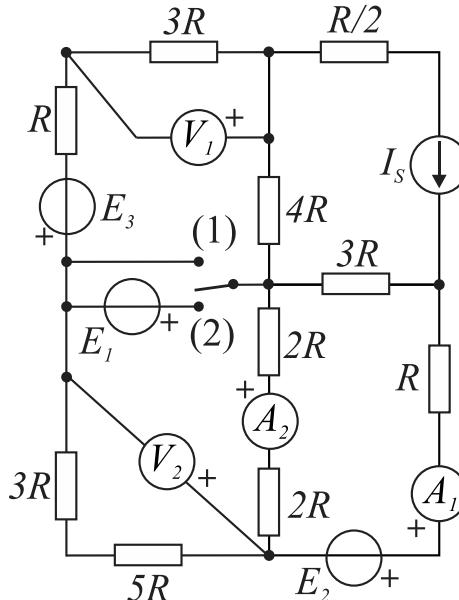




Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se bodoje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

K1 Z1

a)

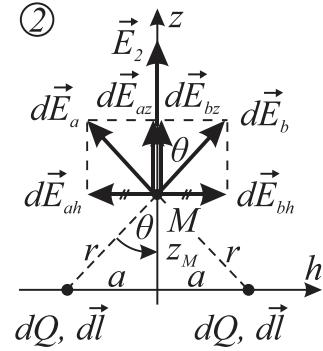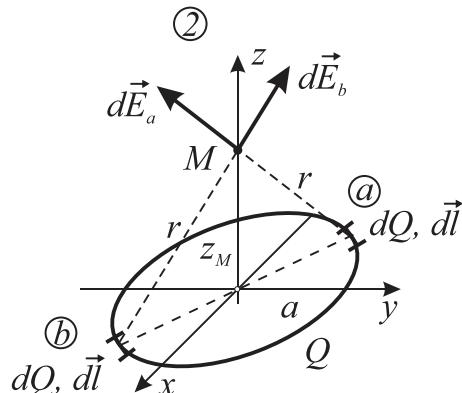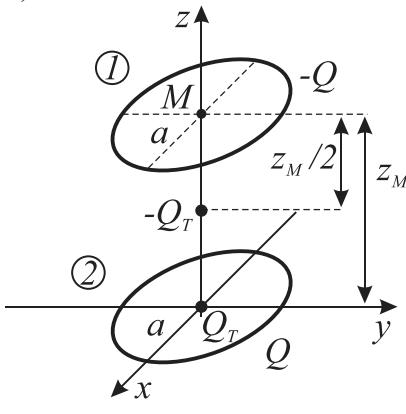

Prsten 1: na osnovu simetrije, s obzirom da se tačka M nalazi u centru prstena 1, zaključujemo da je

$$\vec{E}_1 = 0$$


Prsten 2:

$$dE_{az} = dE_{bz} = dE_a \cos \theta = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q' dl}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{z_M}{r} = \frac{Q' z_M}{4\pi\epsilon_0 r^3} dl \quad \left(Q' = \frac{Q}{2a\pi} \right)$$

$$E_2 = \int_{po \text{ prstenu}_2} dE_{az} = \frac{Q' z_M}{4\pi\epsilon_0 r^3} \int_0^{2a\pi} dl = \frac{\frac{Q}{2a\pi} z_M}{4\pi\epsilon_0 r^3} 2a\pi = \frac{Q z_M}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + z_M^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{Q z_M}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + z_M^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot \vec{i}_z$$

Tačkasta nanelektrisanja:

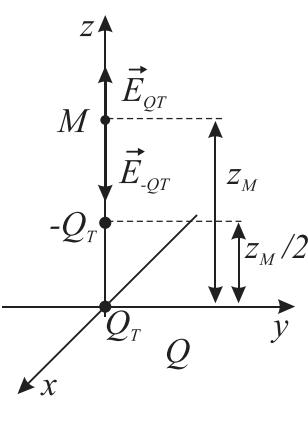

$$E_{Q_T} = \frac{Q_T}{4\pi\epsilon_0 z_M^2}$$

$$\vec{E}_{Q_T} = \frac{Q_T}{4\pi\epsilon_0 z_M^2} \cdot \vec{i}_z$$

$$E_{-Q_T} = \frac{Q_T}{4\pi\epsilon_0 (z_M/2)^2}$$

$$\vec{E}_{-Q_T} = \frac{Q_T}{\pi\epsilon_0 z_M^2} \cdot (-\vec{i}_z)$$

$$\vec{E}_M = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_{Q_T} + \vec{E}_{-Q_T}$$

$$\vec{E}_M = \left(\frac{Q z_M}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + z_M^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3Q_T}{4\pi\epsilon_0 z_M^2} \right) \cdot (\vec{i}_z)$$

b) bonus (5-poena)

$$dV = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q' dr}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$V_{M(-Q)} = \int_{po \text{ prstenu}} dV = \int_{po \text{ prstenu}} \frac{-Q' dl}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{-Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{2a\pi} dl = \frac{-2a\pi}{4\pi\epsilon_0 a} 2a\pi = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 a}$$


$$V_{M(-Q_T)} = \frac{-Q_T}{4\pi\epsilon_0 \frac{z_M}{2}} = \frac{-Q_T}{2\pi\epsilon_0 z_M}$$

$$V_M = V_{M(-Q)} + V_{M(-Q_T)} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{Q_T}{2\pi\epsilon_0 z_M}$$

$$[V_M = -900,08 \text{ V}]$$

K1 Z2

a)

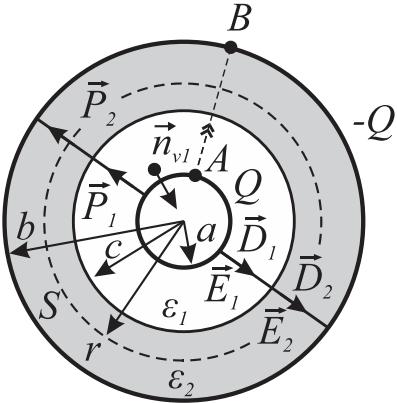

Granični uslov:

$$D_{n1} = D_{n2} \quad D_1 = D_2 = D$$

$$E_{t1} = E_{t2} = 0$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{slobodno u S}$$

$$\int_S D ds = Q$$

$$D 4r^2 \pi = Q$$

$$\boxed{D = \frac{Q}{4\pi r^2}}, \quad a \leq r \leq b$$

$$\boxed{E_1 = \frac{D}{\epsilon_1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r^2}}, \quad a \leq r \leq c$$

$$\boxed{E_2 = \frac{D}{\epsilon_2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r^2}}, \quad c \leq r \leq b$$

b)

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^c E_1 dr + \int_c^b E_2 dr = \int_a^c \frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r^2} dr + \int_c^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)$$

$$U_{AB} = \frac{Q}{4\pi} \left(\frac{1}{\epsilon_1} \frac{c-a}{ac} + \frac{1}{\epsilon_2} \frac{b-c}{bc} \right)$$

$$\boxed{C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{4\pi}{\frac{1}{\epsilon_1} \frac{c-a}{ac} + \frac{1}{\epsilon_2} \frac{b-c}{bc}}}$$

$$\boxed{C = 1,23 \text{ pF}}$$

c)

$$Q = 10 \text{ nC}$$

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{10 \cdot 10^{-9}}{1,23 \cdot 10^{-12}} = 8,13 \text{ kV}$$

$$U_{\max} = 10 \text{ kV}$$

$$\boxed{U < U_{\max} \Rightarrow \text{neće doći do probroja kondenzatora}}$$

d)

$$P_1 = D - \epsilon_0 E_1 = D - \epsilon_0 \frac{D}{\epsilon_1} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_{r1}} \right) D = \left(1 - \frac{1}{8} \right) \frac{Q}{4\pi r^2} = \frac{7}{8} \frac{Q}{4\pi r^2}$$


$$\sigma_{v1} = \vec{P}_1 \cdot \vec{n}_{v1} = -P_1 (r = a) = -\frac{7}{8} \frac{Q}{4\pi a^2}$$

$$Q_{v1} = \sigma_{v1} 4\pi a^2 = -\frac{7}{8} \frac{Q}{4\pi a^2} 4\pi a^2 = -\frac{7}{8} Q = -\frac{7}{8} \cdot 10 \text{ nC}$$

$$\boxed{Q_{v1} = -8,75 \text{ nC}}$$

K2 Z1

a)

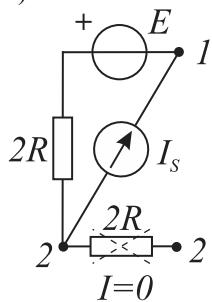


$$U_{12} = -E + 2RI_s = -5 + 10k \cdot 1m = 5V$$




$$E_{T1} = U_{12} = 5V$$

$$R_{T1} = R_{12} = 2R + 2R = 4R$$

$$R_{T1} = 20k\Omega$$

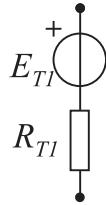

b)

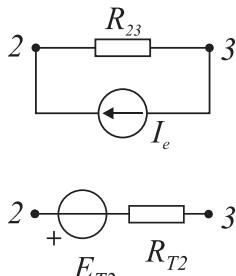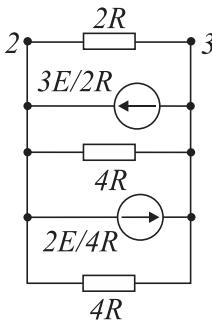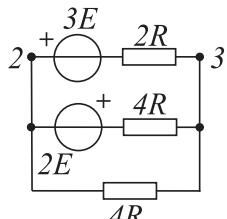

$$R_{23} = R_{T2} = 2R \parallel 4R \parallel 4R = 2R \parallel 2R = R$$




$$R_{T2} = 5k\Omega$$

$$I_e = \frac{3E}{2R} - \frac{2E}{4R} = 1,5 \frac{E}{R} - 0,5 \frac{E}{R} = \frac{E}{R} = \frac{5}{5k} = 1 \text{ mA}$$

$$E_{T2} = U_{23} = R_{23} \cdot I_e = 5k \cdot 1m$$

$$E_{T2} = 5V$$



c)

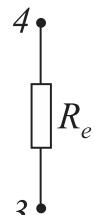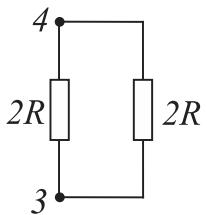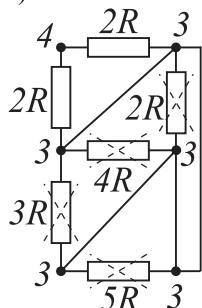

$$R_e = 2R \parallel 2R = R$$


$$R_e = 5k\Omega$$

d)

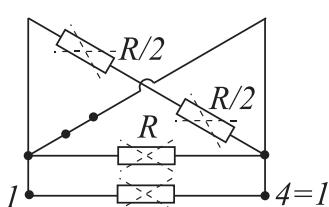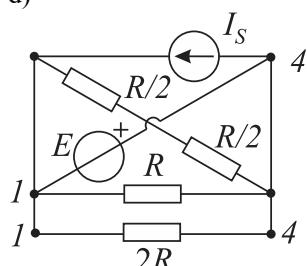


$$R_{T3} = 0$$

$$E_{T3} = E = 5V$$

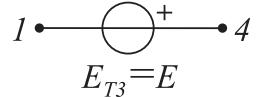

e)

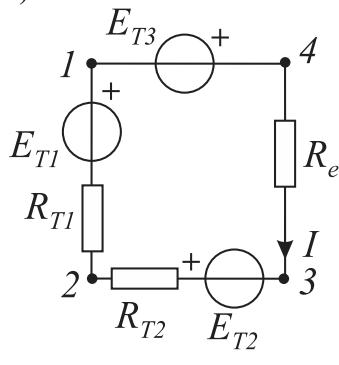

$$I = \frac{E_{T1} + E_{T2} + E_{T3}}{R_{T1} + R_{T2} + R_e} = \frac{5 + 5 + 5}{20k + 5k + 5k} = \frac{15}{30k} = 0,5 \text{ mA}$$

$$P_{E_{T1}} = E_{T1}I = 5 \cdot 0,5m = 2,5 \text{ mW}$$

$$E_{T1} = E_{T2} = E_{T3} \Rightarrow P_{E_{T1}} = P_{E_{T2}} = P_{E_{T3}} = 2,5 \text{ mW}$$

f)

$$P_{R_{T1}} = R_{T1}I^2 = 20k \cdot (0,5m)^2 \quad P_{R_{T1}} = 5 \text{ mW}$$

$$P_{R_{T2}} = R_{T2}I^2 = 5k \cdot (0,5m)^2 \quad P_{R_{T1}} = 1,25 \text{ mW}$$

$$P_{R_e} = R_eI^2 = 5k \cdot (0,5m)^2 \quad P_{R_e} = 1,25 \text{ mW}$$

K2 Z2

1. Na osnovu uslova teksta zadatka: $U_V^{(2)} = U_V^{(1)} + \Delta U_V$, $I_A^{(2)} = I_A^{(1)} + \Delta I_A$

2. Na osnovu teoreme superpozicije:

$$\boxed{\begin{matrix} Svi \\ generatori \end{matrix}} = \boxed{\begin{matrix} Svi \\ sem E_1 \end{matrix}} + \boxed{\begin{matrix} Samo \\ E_1 \end{matrix}}$$

(2)

Preklopnik u položaju (2)
(deluju svi generatori)

$$U_V^{(2)} \\ I_A^{(2)}$$




(1)

Preklopnik u položaju (1)
(svi generatori osim naponskog generatora
ems E_I)

$$U_V^{(1)} \\ I_A^{(1)}$$

Deluje samo naponski generator ems E_I

$$U_V' \\ I_A'$$

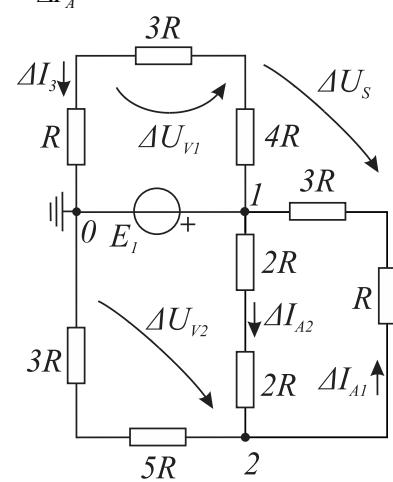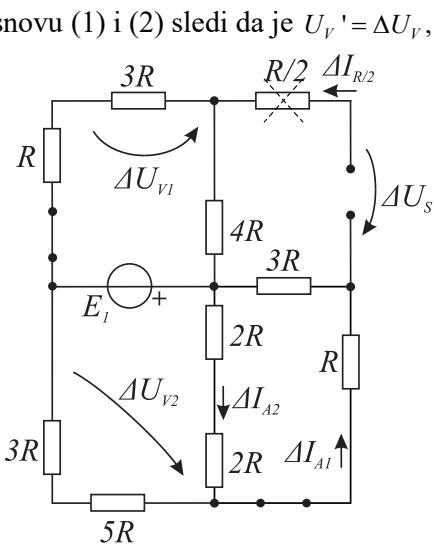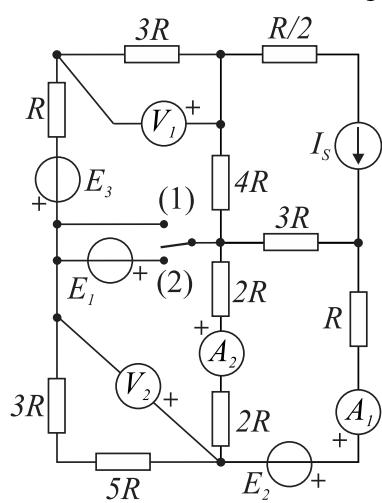

$$V_0 = 0 \text{ V}, \quad V_1 = E_1 = 3 \text{ V}$$

$$V_2 \left(\frac{1}{3R+R} + \frac{1}{2R+2R} + \frac{1}{3R+5R} \right) - V_1 \left(\frac{1}{3R+R} + \frac{1}{2R+2R} \right) = 0$$

$$V_2 \left(\frac{1}{4R} + \frac{1}{4R} + \frac{1}{8R} \right) - 3 \cdot \left(\frac{1}{4R} + \frac{1}{4R} \right) = 0 \quad / \cdot 8R$$

$$5V_2 = 12 \quad \Rightarrow \quad V_2 = 2,4 \text{ V}$$

a)

$$\Delta I_{A1} = \frac{V_2 - V_1}{R + 3R} = \frac{2,4 - 3}{40k} = -0,015 \text{ mA}$$

$$\boxed{\Delta I_{A1} = -0,015 \text{ mA}}$$

b)

$$\Delta U_S = 3R\Delta I_{A1} + 4R\Delta I_3 = 30k \cdot (-0,015 \text{ m}) + 40k \cdot 0,0375 \text{ m} = 1,05 \text{ V}$$

$$\Delta P_{IS} = I_S \cdot \Delta U_S = 1 \text{ m} \cdot 1,05$$

$$\boxed{\Delta P_{IS} = 1,05 \text{ mW}}$$

$$\Delta I_{A2} = \frac{V_1 - V_2}{2R + 2R} = \frac{3 - 2,4}{40k} = 0,015 \text{ mA}$$

$$\boxed{\Delta I_{A2} = 0,015 \text{ mA}}$$

$$\Delta I_{R/2} = 0 \quad \Delta P_{R/2} = \frac{R}{2} \cdot (\Delta I_{R/2})^2 \quad \boxed{\Delta P_{R/2} = 0 \text{ W}}$$

$$\Delta I_3 = \frac{V_1 - V_0}{R + 3R + 4R} = \frac{3 - 0}{80k} = 0,0375 \text{ mA}$$

c) (bonus – 5 poena)

$$\Delta U_{V1} = 3R\Delta I_3 = 30k \cdot 0,0375 \text{ m} \quad \boxed{\Delta U_{V1} = 1,125 \text{ V}}$$

$$\Delta P_{E2} = E_2 \Delta I_{A1} = 10 \cdot (-0,0375 \text{ m})$$

$$\boxed{\Delta P_{E2} = -0,375 \text{ mW}}$$

$$\Delta U_{V2} = V_2 - V_0 = V_2$$

$$\boxed{\Delta U_{V2} = 2,4 \text{ V}}$$

$$\Delta P_{E3} = E_3 \Delta I_3 = 8 \cdot 0,0375 \text{ m}$$

$$\boxed{\Delta P_{E3} = 0,3 \text{ mW}}$$