


ZADACI

Zadatak 1. Na slici 1 je prikazan poprečni presek vazdušnog koaksijalnog kabla, poluprečnika elektroda $a = 1 \text{ mm}$ i $b = 7,29 \text{ mm}$, dužine $L = 1 \text{ m}$, sa dva sloja dielektrika, permitivnosti $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$ i $\epsilon_2 = 4\epsilon_0$. Poluprečnik granične površine između dielektrika je $c = 2,7 \text{ mm}$. Kabl je priključen na izvor napona U .

- Odrediti kako se u zavisnosti od rastojanja r , menjaju intenziteti vektora jačine električnog polja, vektora električnog pomeraja i vektora polarizacije.
- Odrediti izraz za kapacitivnost koaksijalnog kabla C , i izračunati njenu brojnu vrednost.
- Proveriti da li će doći do proboga ako se kabl priključi na napon $U_1 = 20 \text{ kV}$.

Brojni podaci su:

$$E_{\epsilon 1} = 100 \text{ kV/cm}, E_{\epsilon 2} = 40 \text{ kV/cm}, \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}.$$

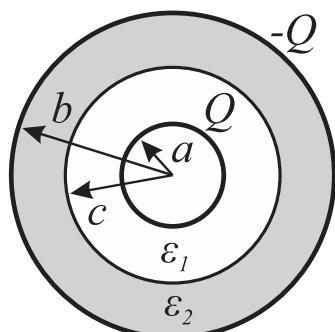


Slika 1.

Zadatak 2. U kolu vremenski konstantnih struja, sa slike 2, posle prebacivanja preklopnika P iz položaja (1) u položaj (2), napon između tačaka X i Y se promeni za $\Delta U_{XY} = 2 \text{ V}$.

- Odrediti jačinu struje strujnog generatora I_s .
- Izračunati snagu koju razvija strujni generator u stacionarnom stanju mreže, koje nastane kada je preklopnik u položaju (2).
- Izračunati snagu idealnog naponskog generatora E kada je preklopnik u položaju (2).

Brojni podaci su: $E = E_1 = 6,5 \text{ V}$, $R = 6,5 \Omega$.

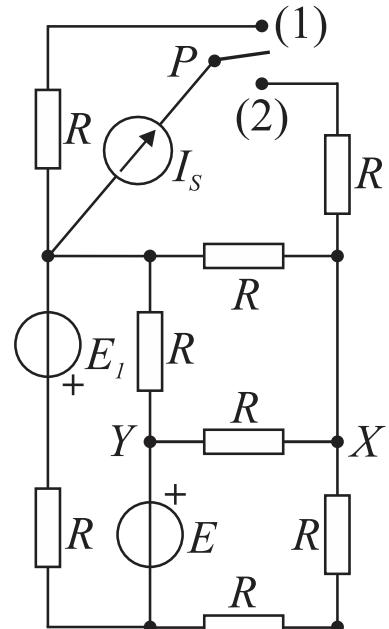

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum je neophodno sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.


Osnovi elektrotehnike
(II kolokvijum)

ZADACI


Zadatak 1. Ne debelom torusnom jezgru načinjenom od dva feromagnetska materijala, prikazanom na slici 1a, nalazi se namotaj sa $N = 314$ zavojaka tanke, provodne žice, namotanih ravnomerno i gusto po celom torusu. Krive prvobitnog magnetisanja oba materijala su prikazane na slici 1b.

- Izračunati maksimalnu vrednost jačine struje u namotajima, I , tako da oba sloja jezgra budu u linearном režimu rada.
- Odrediti režime rada, oba sloja jezgra, nakon povećanja struje određene pod a) na duplo veću vrednost, $I_1 = 2 \cdot I$.
- Odrediti energiju sadržanu u jezgru nakon povećanja struje određene pod a) na duplo veću vrednost, $I_1 = 2 \cdot I$.

Dimenzije jezgra su $a = 4 \text{ cm}$, $c = 6 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$, $h = 3 \text{ cm}$.

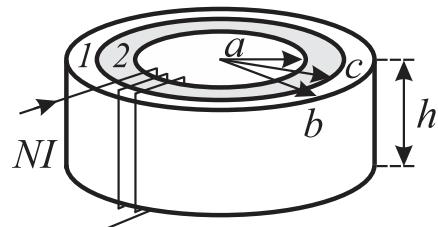


Slika 1a.

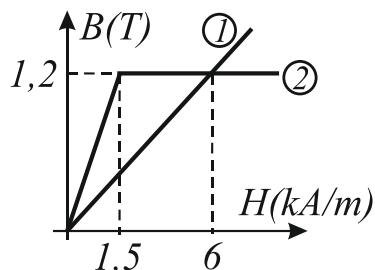

Slika 1b.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan simetričan trofazni prijemnik, sastavljen od otpornika otpornosti $R = 20 \Omega$, kalemova reaktanse $X_L = 20 \Omega$ i kondenzatora reaktanse $X_C = 10 \Omega$. Prijemnik je priključen na mrežu faznog napona $U_1 = 230 \text{ V}$.

- Odrediti položaj prekidača P , koji omogućava da se faktor snage prijemnika popravi na jedinicu.
- Odrediti reaktanse elemenata čijim dodavanjem se vrši popravak faktora snage.
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata pre i posle popravka faktora snage.
- Na istom fazorskom dijagramu prikazati fazore svih veličina od kojih zavise pokazivanja instrumenata.

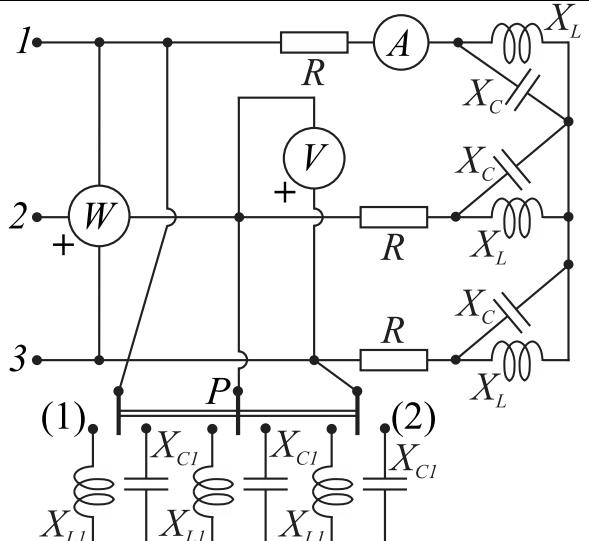


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

K1

Z1

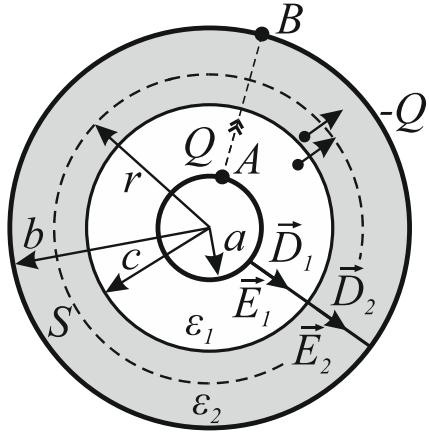

a)

Granični uslov:

$$D_{n1} = D_{n2} \quad D_1 = D_2 = D$$

$$E_{t1} = E_{t2} = 0$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{slobodno u s}$$

$$\int_{OM} D ds = Q$$

$$D 2\pi r L = Q$$

$$D = \frac{Q}{2\pi r L}, \quad a \leq r \leq b$$

$$E_1 = \frac{D}{\epsilon_1} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_1 r L}, \quad a \leq r \leq c$$

$$E_2 = \frac{D}{\epsilon_2} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_2 r L}, \quad c \leq r \leq b$$

$$P_1 = D - \epsilon_0 E_1 = D - \epsilon_0 \frac{D}{\epsilon_1} = D \left(1 - \epsilon_0 \frac{1}{\epsilon_{r1}\epsilon_0} \right) = D \left(1 - \frac{1}{\epsilon_{r1}} \right) = \frac{Q}{2\pi r L} \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q}{2\pi r L} = \frac{Q}{4\pi r L} \quad P_1 = \frac{Q}{4\pi r L}, \quad a \leq r \leq c$$

$$P_2 = D - \epsilon_0 E_2 = D - \epsilon_0 \frac{D}{\epsilon_2} = D \left(1 - \epsilon_0 \frac{1}{\epsilon_{r2}\epsilon_0} \right) = D \left(1 - \frac{1}{\epsilon_{r2}} \right) = \frac{Q}{2\pi r L} \cdot \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{Q}{2\pi r L} = \frac{3Q}{8\pi r L} \quad P_2 = \frac{3Q}{8\pi r L}, \quad c \leq r \leq b$$

b) $C = \frac{Q}{U}$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^c E_1 dr + \int_c^b E_2 dr = \int_a^c \frac{Q}{2\pi\epsilon_1 r L} dr + \int_c^b \frac{Q}{2\pi\epsilon_2 r L} dr = \frac{Q}{2\pi L} \left(\frac{1}{\epsilon_1} \ln \frac{c}{a} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{b}{c} \right)$$

$$C = \frac{2\pi L}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln \frac{c}{a} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{b}{c}} = \frac{2\pi \cdot 1}{\frac{1}{2\epsilon_0} \ln 2,7 + \frac{1}{4\epsilon_0} \ln 2,7} = \frac{8}{3} \pi \epsilon_0$$

$$C = 74,14 \text{ pF}$$

c)

$$E_{1\max}(r=a) = \frac{Q_{1\max}}{2\pi\epsilon_1 a L} \leq E_{\epsilon_1} \rightarrow Q_{1\max} = E_{\epsilon_1} 2\pi\epsilon_1 a L = 1,11 \mu C$$

$$E_{2\max}(r=c) = \frac{Q_{2\max}}{2\pi\epsilon_2 c L} \leq E_{\epsilon_2} \rightarrow Q_{2\max} = E_{\epsilon_2} 2\pi\epsilon_2 c L = 2,4 \mu C$$

$$Q_{\max} = \min \{Q_{1\max}, Q_{2\max}\} = Q_{1\max} = 1,11 \mu C$$

$$U_{\max} = \frac{Q_{\max}}{C} = 15 \text{ kV}$$


$$U_1 = 20 \text{ kV}$$

$$U_1 > U_{\max} = 15 \text{ kV}$$

Doći će do probroja.

K1

a)

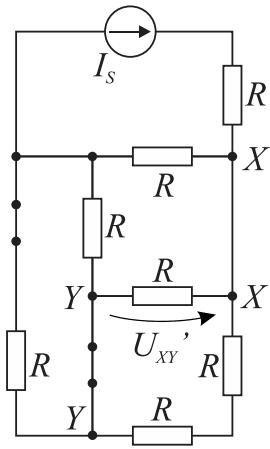


Z2

$$\begin{bmatrix} \text{Svi} \\ \text{generatori} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Svi} \\ \text{sem } I_s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{Sam} \\ I_s \end{bmatrix}$$

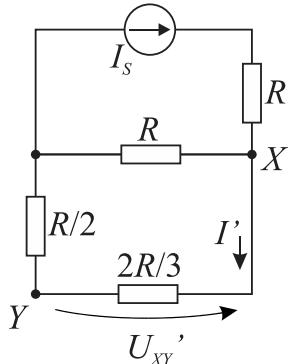(2)

$$U_{XY}^{(2)} = U_{XY}^{(1)} + U_{XY}'$$

$$\Delta U_{XY} = U_{XY}^{(2)} - U_{XY}^{(1)} = U_{XY}' = 2 \text{ V}$$




$$I' = \frac{U_{XY}'}{2R/3} = \frac{2}{13/3} = 0,462 \text{ A}$$

$$I' = \frac{R}{R + R/2 + 2R/3} I_s$$

$$I_s = \frac{R + R/2 + 2R/3}{R} I' = \frac{13}{6} I'$$

$$\boxed{I_s = 1 \text{ A}}$$

b)

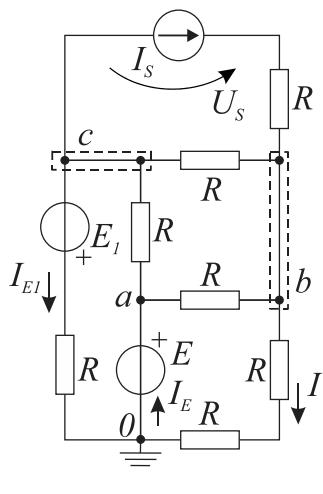

$$n_c = 4, \quad n_{i.n.g.} = 1$$

$$MPC: \quad n_c - 1 - n_{i.n.g.} = 4 - 1 - 1 = 2$$

$$V_0 = 0 \text{ V}, \quad V_a = E = 6,5 \text{ V}$$

$$V_b \left(\frac{1}{R+\infty} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} \right) - V_a \left(\frac{1}{R} \right) - V_c \left(\frac{1}{R+\infty} + \frac{1}{R} \right) = I_s \quad / \cdot 2R$$

$$V_c \left(\frac{1}{R+\infty} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R+0} \right) - V_a \left(\frac{1}{R} \right) - V_b \left(\frac{1}{R+\infty} + \frac{1}{R} \right) = -I_s - \frac{E_1}{R} \quad / \cdot R$$

$$5V_b - 2V_a - 2V_c = 2R I_s$$

$$3V_c - V_a - V_b = -R I_s - E_1$$



$$\begin{aligned} 5V_b - 2V_c &= 26 \\ 3V_c - V_b &= -6,5 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad V_b = 5 \text{ V} \quad V_c = -0,5 \text{ V}$$

$$U_s = RI_s + (V_b - V_c) = 6,5 \cdot 1 + (5 - (-0,5)) = 12 \text{ V} \quad \boxed{P_s = U_s I_s = 12 \text{ W}}$$

$$P_E = E \cdot I_E = E \cdot (I_{E1} + I) = E \cdot \left(\frac{V_c - V_0 + E_1}{R} + \frac{V_b - V_0}{2R} \right) = 8,5 \text{ W}$$

K2

Z1

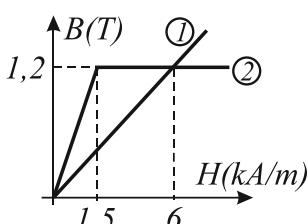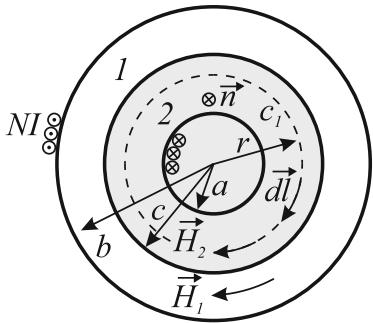

$$\text{Granični uslov: } H_{1t} = H_{2t} = H$$

$$\oint_{c1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

$$H \cdot 2r\pi = NI$$

$$H = \frac{NI}{2r\pi} \quad a < r < b$$

a)

Materijal 1 je stalno u linearnom režimu rada.

$$H_{2\max}(r=a) = \frac{NI}{2\pi a} \leq H_{K2} = 1500 \text{ A/m}$$

$$I = \frac{H_{K2} \cdot 2\pi a}{N} = \frac{1500 \cdot 2\pi \cdot 0,04}{314}$$

$$I = 1,2 \text{ A}$$

b)


$$I_1 = 2I = 2,4 \text{ A}$$

Materijal 1 je stalno u linearnom režimu rada.

$$H_{2\max}(r=a) = \frac{NI_1}{2\pi a} = 3000 \text{ A/m} \geq H_{K2} \Rightarrow \text{Materijal 2 u zasićenju.}$$

$$H_{2\min}(r=c) = \frac{NI_1}{2\pi c} = 2000 \text{ A/m} \geq H_{K2}$$

c)

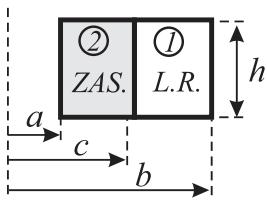

$$W_{m2} = \frac{1}{2} B_{K2} H_{K2} V_2 = \frac{1}{2} B_{K2} H_{K2} (c^2 - a^2) \pi h$$

$$W_{m2} = \frac{1}{2} \cdot 1,2 \cdot 1500 \cdot (0,06^2 - 0,04^2) \cdot 3,14 \cdot 0,03$$

$$W_{m2} = 169,6 \text{ mJ}$$

$$W_{m1} = \int_{V_1} \omega_{m1} dV = \int_{V_1} \frac{1}{2} B_1 H_1 dV = \int_{V_1} \frac{1}{2} \mu_1 \left(\frac{NI_1}{2\pi r} \right)^2 2\pi r dr h = \int_{V_1} \frac{1}{2} \mu_1 \frac{(NI_1)^2}{2\pi r} dr h$$

$$W_{m1} = \frac{1}{2} \mu_1 \frac{(NI_1)^2}{2\pi} h \int_c^b \frac{dr}{r} = \frac{1}{2} \mu_1 \frac{(NI_1)^2}{2\pi} h \ln \frac{b}{c} = \frac{1}{2} \frac{1,2}{6000} \frac{(314 \cdot 2,4)^2}{6,28} \cdot 0,03 \cdot \ln \frac{0,08}{0,06}$$



$$W_{m1} = 78 \text{ mJ}$$

$$W_m = W_{m1} + W_{m2} = 247,6 \text{ mJ}$$

K2

Z2

a)

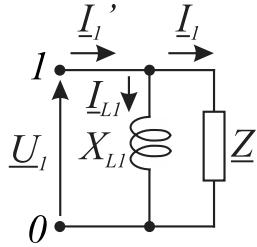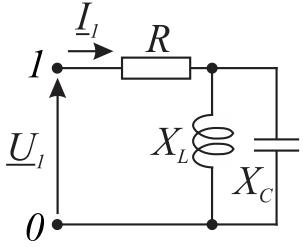


$$\underline{Z} = R + \frac{jX_L(-jX_C)}{jX_L + (-jX_C)} = 20 + \frac{j20 \cdot (-j10)}{j20 + (-j10)}$$

$$\underline{Z} = (20 - j20) \Omega = 20\sqrt{2} e^{-j45^\circ} \Omega$$

Treba dodati X_{L1} . Prekidač u položaj (1).

b)

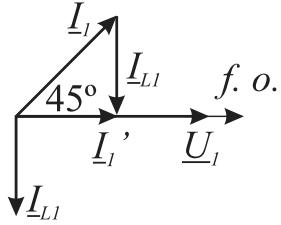

$$I_l' = \frac{\underline{U}_l}{\underline{Z}} = \frac{\underline{U}_l e^{j0^\circ}}{Z e^{j\varphi}} = \frac{230}{20\sqrt{2} e^{-j45^\circ}} = 8,13 e^{j45^\circ} A$$

$$I_{L1} = \frac{\underline{U}_l e^{j0^\circ}}{jX_{L1}} = \frac{\underline{U}_l e^{j0^\circ}}{X_{L1} e^{j90^\circ}} = \frac{\underline{U}_l}{X_{L1}} e^{-j90^\circ} A$$

$$I_{L1} = I_l \sin 45^\circ$$

$$\text{I KZ: } I_l' = I_{L1} + I_l$$

$$\frac{\underline{U}_l}{X_{L1}} = \frac{\underline{U}_l}{Z} \sin 45^\circ \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{X_{L1}} = \frac{\sin 45^\circ}{Z} \quad \Rightarrow \quad X_{L1} = \frac{20\sqrt{2}}{\sin 45^\circ}$$

$$X_{L1} = 40 \Omega$$

$$I_l' = I_l \cos 45^\circ = 8,13 \cdot \cos 45^\circ = 5,75 A$$

$$I_l' = 5,75 e^{j0^\circ} A$$

c)

d)

$$I_A^{PRE} = I_A^{POSLE} = |I_l| = 8,13 A$$

$$U_V^{PRE} = U_V^{POSLE} = |\underline{U}_{32}| = \sqrt{3} |\underline{U}_1| = 398,4 V$$

$$P_W^{PRE} = \operatorname{Re}\{\underline{U}_{31} \underline{I}_2^*\} = \underline{U}_{31} \underline{I}_2 \cos \alpha(\underline{U}_{31}, \underline{I}_2)$$

$$P_W^{PRE} = \sqrt{3} \underline{U}_1 \underline{I}_1 \cos(210^\circ - 75^\circ) = \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 8,13 \cdot \cos 135^\circ$$

$$P_W^{PRE} = -2290,15 W$$

$$P_W^{POSLE} = \operatorname{Re}\{\underline{U}_{31} \underline{I}_2'^*\} = \underline{U}_{31} \underline{I}_2' \cos \alpha(\underline{U}_{31}, \underline{I}_2')$$

$$P_W^{POSLE} = \sqrt{3} \underline{U}_1 \underline{I}_1' \cos(210^\circ - 120^\circ) = \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 5,75 \cdot \cos 90^\circ$$

$$P_W^{POSLE} = 0 W$$

