
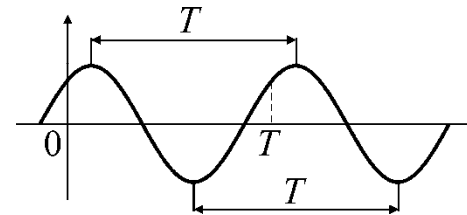


Prostoperiodične struje (PPS)

Prostoperiodične funkcije

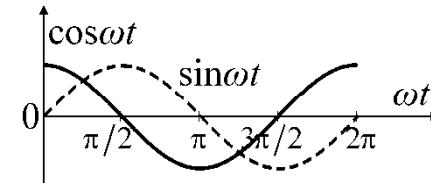- Prostoperiodične funkcije su $\sin \omega t$, $\cos \omega t$ i njihova linearna kombinacija $\cos(\omega t + \theta)$.
- $\sin \omega t = \cos(\omega t - \pi/2)$, $-\sin \omega t = \cos(\omega t + \pi/2)$.
- Osnovna perioda T [s]
 - najlakše se vidi kao vremenski interval između dva uzastopna maksimuma (minimuma).



- ω [rad/s] kružna frekvencija
 f [Hz] frekvencija

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$$

primer : $f = 50$ Hz

$$T = 1/f = 1/50 = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314 \text{ rad/s}$$

φ [rad]	2π	π	$\pi/2$	$\pi/3$	$\pi/4$
φ [°]	360°	180°	90°	60°	45°

$$\frac{\varphi[\text{rad}]}{\pi} = \frac{\varphi[^\circ]}{180^\circ}$$

$$1 \text{ rad: } \varphi[^\circ] = 180^\circ \cdot \frac{1}{\pi} = 57,3^\circ$$

Standardni oblik pp. veličine


$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \theta)$$

$u(t)$ [V] trenutna vrednost napona

U_m [V] amplituda (maksimalna vrednost)

 ω [rad/s] kružna učestanost t [s] vreme $(\omega t + \theta)$ [rad] faza

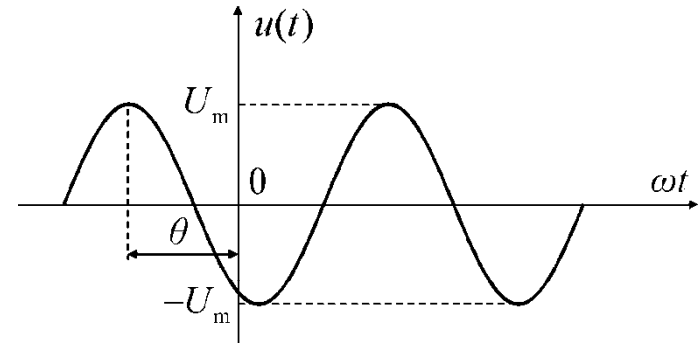θ [rad] početna faza (za $t = 0$ faza je θ)



- napon je potpuno opisan sa amplitudom, kružnom frekvencijom i početnom fazom.
 - definicije su primenljive i na druge pp. veličine:
 - početne faze napona i struje:
 θ , odnosno ψ .
- kružna
frekvencija
↓

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi)$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi)$$

↑ kružna frekvencija
↓
↑ amplituda
↑ početna faza


Efektivna vrednost

- Srednja vrednost pp. veličine je nula
- Veza između efektivne vrednosti I i amplitude I_m

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 0,707 I_m \quad I_m = \sqrt{2} I \approx 1,41 I$$

- važi za sve pp. veličine: napon, ems, fluks, itd. (ne važi za periodične signale drugih oblika)
- instrumenti pokazuju efektivnu vrednost
- kada se govori o pp. veličini koristi se efektivna vrednost, npr. u gradskoj mreži napon je 230 V (efektivna vrednost), maksimalna vrednost je $1,41 \cdot 230 \text{ V} = 325 \text{ V}$
- pp. veličine se često pišu kao:
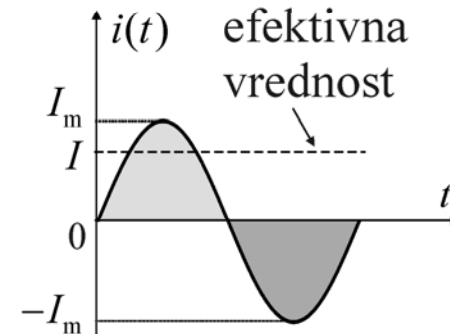
$$u(t) = \sqrt{2} U \cos(\omega t + \theta),$$
$$i(t) = \sqrt{2} I \cos(\omega t + \psi).$$



Oznake:

i , u i e su trenutne vrednosti,
 I , U i E su efektivne vrednosti,
 I_m , U_m i E_m su amplitude.

Primer 1

Dat je prostoperiodičan napon

$$u(t) = 35 \cos(314t) \text{ V.}$$

Odrediti njegovu

- a) maksimalnu vrednost,
- b) efektivnu vrednost,
- c) početnu fazu,
- d) kružnu frekvenciju,
- e) frekvenciju,
- f) osnovnu periodu.

Rešenje. Poređenjem

$u(t) = 35 \cos(314t) \text{ V}$ sa
standardnim oblikom

$u(t) = U_m \cos(\omega t + \theta)$, dobija se

- a) $U_m = 35 \text{ V}$,
- b) $U = U_m / \sqrt{2} = 0,707 \cdot 35 \text{ V} = 24,75 \text{ V}$
- c) $\theta = 0$,
- d) $\omega = 314 \text{ rad/s}$,
- e) $f = \omega / (2\pi) = 314 / (2\pi) = 50 \text{ Hz}$,
- f) $T = 1/f = 1/50 = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$.

Primer 2

Data je prostoperiodična struja

$$i(t) = 75 \cos(200\pi t - \pi/4) \text{ mA.}$$

Odrediti njenu

- a) maksimalnu vrednost,
- b) efektivnu vrednost,
- c) početnu fazu,
- d) kružnu frekvenciju,
- e) frekvenciju,
- f) osnovnu periodu.

Rešenje. Poređenjem

$i(t) = 75 \cos(200\pi t - \pi/4) \text{ mA}$ sa standardnim oblikom

$i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi)$, dobija se

- a) $I_m = 75 \text{ mA}$,
- b) $I = I_m / \sqrt{2} = 0,707 \cdot 75 \text{ mA} = 53 \text{ mA}$,
- c) $\psi = -\pi/4$,
- d) $\omega = 200\pi \text{ rad/s}$,
- e) $f = \omega / (2\pi) = 200\pi / (2\pi) = 100 \text{ Hz}$,
- f) $T = 1/f = 1/100 = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$.

Fazna razlika

- Fazna razlika dva napona istih učestanosti $u_1(t) = U_{m1} \cos(\omega t + \theta_1)$ i $u_2(t) = U_{m2} \cos(\omega t + \theta_2)$ je $\theta_{12} = (\omega t + \theta_1) - (\omega t + \theta_2)$

$$\boxed{\theta_{12} = \theta_1 - \theta_2} \quad \theta_{12} \text{ ne zavisi od vremena,}$$

$\theta_{12} > 0$: u_1 prednjači u_2 (ili u_2 kasni za u_1)

$\theta_{12} = 0$: u_1 i u_2 su u fazi (sinhronizovani su)

$\theta_{12} < 0$: u_2 prednjači u_1 (ili u_1 kasni za u_2)


- Fazna razlika između napona i struje:
 $u(t) = U_m \cos(\omega t + \theta)$ i $i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi)$ je

$$\boxed{\varphi = \theta - \psi}$$

$\varphi > 0$: napon prednjači struji




$\varphi = 0$: napon i struja su u fazi

$\varphi < 0$: napon kasni za strujom

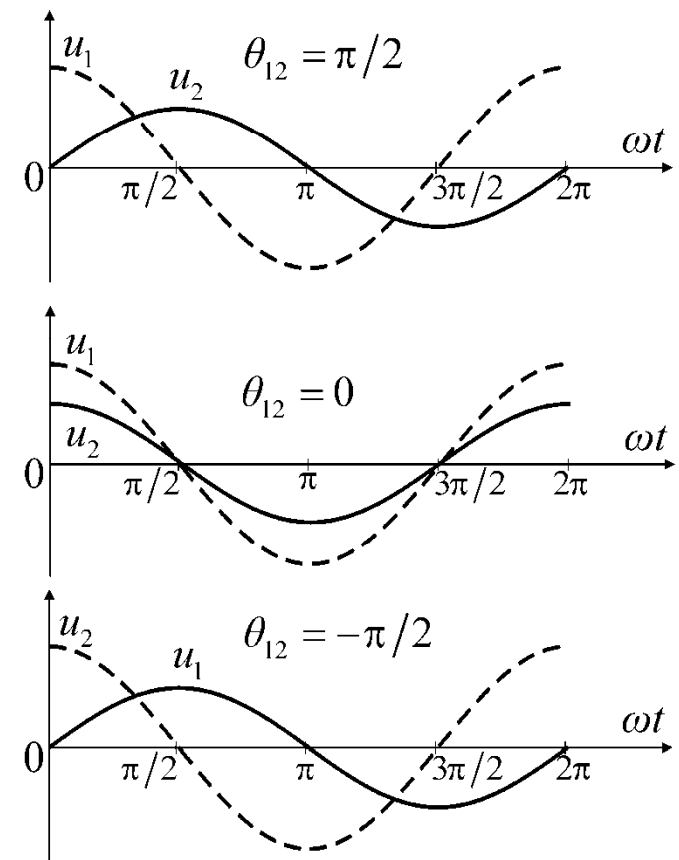


Osnovni elementi u kolima PPS

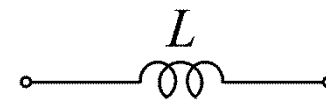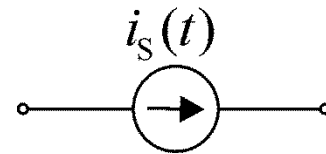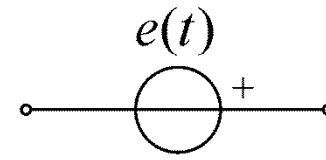- Osnovni elementi
 - generatori
 - idealan naponski generator
 - idealan strujni generator
 - prijemnici
 - otpornik
 - kalem
 - kondenzator



Idealni generatori

- Naponski:

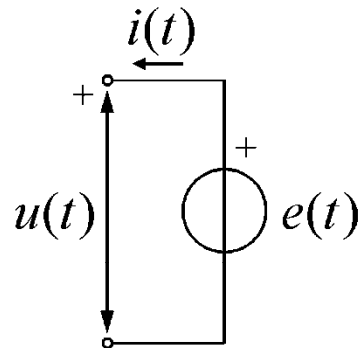

$$u(t) = e(t)$$


– bez obzira na jačinu struje.

- Trenutna snaga (za usaglašene referentne smerove napona i struje)

$$p(t) = u(t)i(t) = e(t)i(t)$$

– jedinica je [W].

- Strujni:

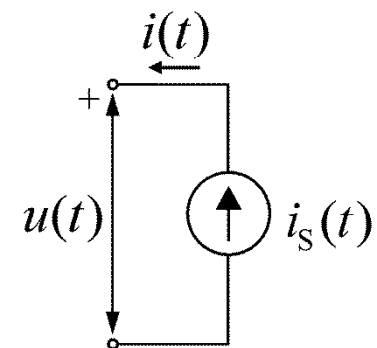

$$i(t) = i_s(t)$$

– bez obzira na napon.

- Trenutna snaga

$$p(t) = u(t)i(t) = u(t)i_s(t).$$



Otpornik

- Omov zakon: $u(t) = Ri(t)$
- $i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \psi)$
 $u(t) = \sqrt{2}RI \cos(\omega t + \psi)$
 $U = RI$ (Omov zakon za efektivne vrednosti)
 $\theta = \psi$ (napon i struja su u fazi, $\varphi = 0$)

- Trenutna snaga [W]:
 $p(t) = Ri^2(t) = 2RI^2 \cos^2(\omega t + \psi)$
 $= RI^2 + RI^2 \cos(2\omega t + 2\psi)$

Srednja snaga [W]:

$$P = RI^2$$

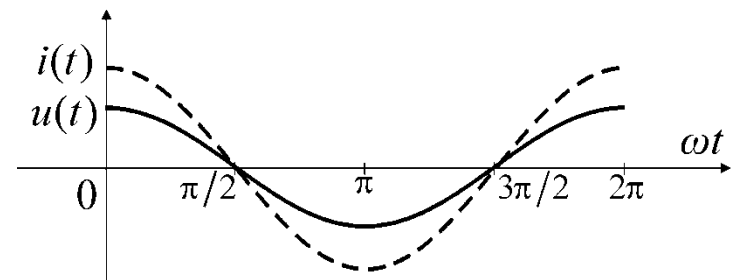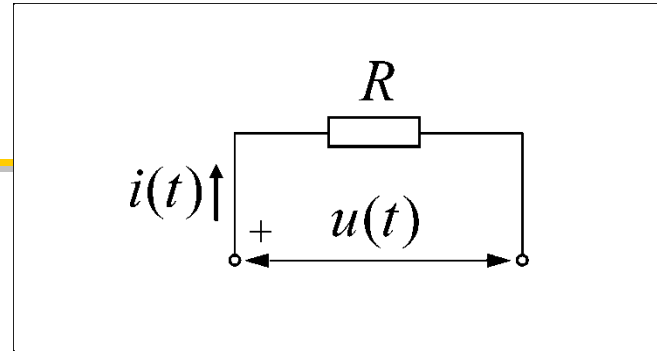

Kondenzator

- $q(t) = Cu(t)$

$$\frac{dq(t)}{dt} = C \frac{du(t)}{dt}$$

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$

- $u(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \theta),$

$$i(t) = -\sqrt{2}U \omega C \sin(\omega t + \theta)$$

$$= \sqrt{2}U \omega C \cos(\omega t + \theta + \pi/2)$$




$$I = U \omega C$$

$$\varphi = \theta - \psi = -\pi/2 \text{ (struja prednjači)}$$

- Trenutna snaga:

$$p(t) = u(t)i(t) = -\omega C U^2 \sin(2\omega t + 2\theta)$$

$$\text{Srednja snaga: } P = 0$$

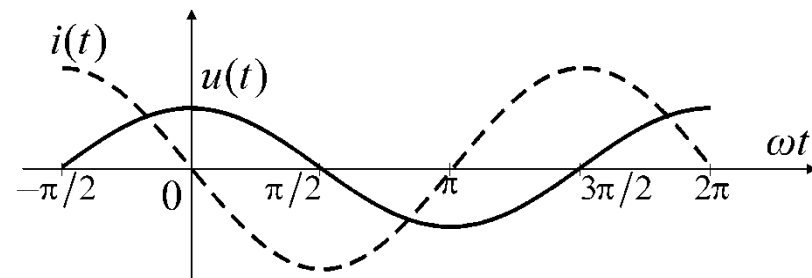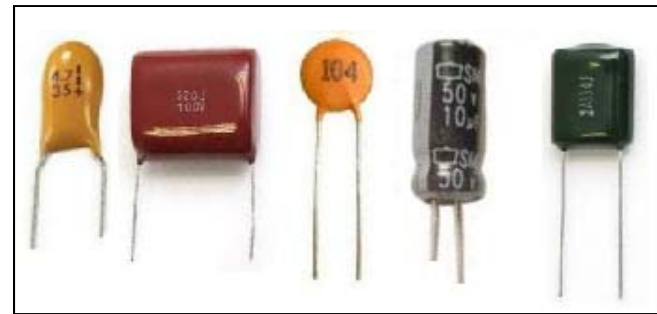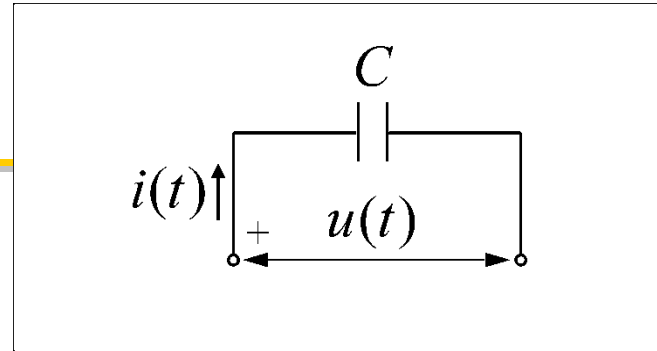


Kalem

- $$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

Analogno izvođenje kao kod kondenzatora.



$$U = \omega L I \quad (\text{relacija između efektivnih vrednosti})$$
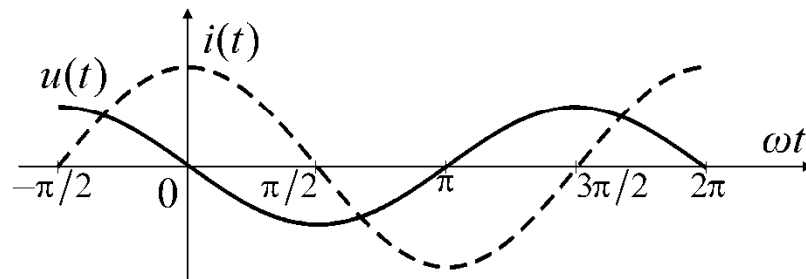
$$\theta = \psi + \pi/2 \quad (\text{napon prednjači struji } \varphi = \pi/2)$$



- Trenutna snaga: $p(t) = u(t)i(t)$

Srednja snaga: $P = 0$

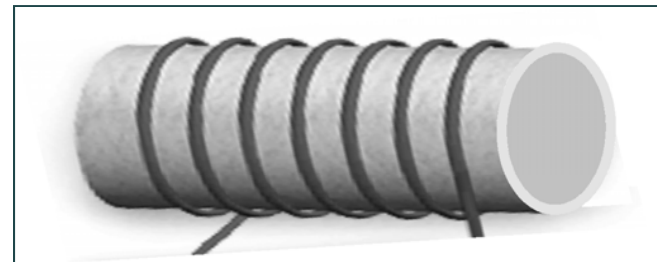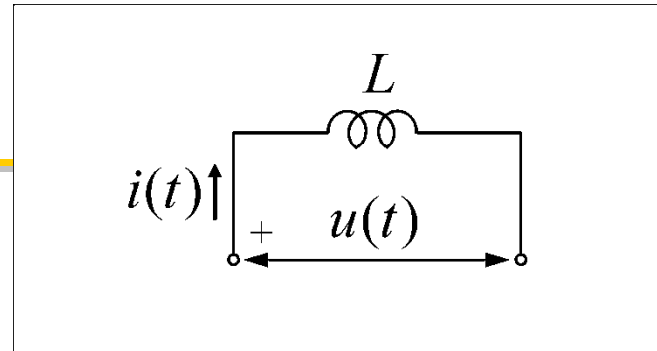

Prijemnik	Osnovna relacija	U/I	φ	P
	$u = Ri$	R	0	RI^2
	$u = L \frac{di}{dt}$	ωL	$\frac{\pi}{2}$	0
	$i = C \frac{du}{dt}$	$\frac{1}{\omega C}$	$-\frac{\pi}{2}$	0

Kirhofovi zakoni

- ista formulacija kao i za kola VKS,
- pravila o predznacima: ista kao i za kola VKS,
- I KZ: $\sum i(t) = 0$ II KZ: $\sum u(t) = 0$

- Analiza kola PPS

- broj nezavisnih jednačina po I KZ: $(n_{\text{č}} - 1)$,
- broj nezavisnih jednačina po II KZ: $n_g - (n_{\text{č}} - 1)$,
- ukupan broj nezavisnih jednačina: n_g .

- Relacije između napona i struje

- na kalemu i kondenzatoru sadrže izvode po vremenu
- integro-diferencijalne jednačine
- zato se koriste drugi alati za rešavanje kola PPS...



$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$

Fazori / 1


fazna osa (f.o.)

0 $\xrightarrow{\text{f.o.}}$

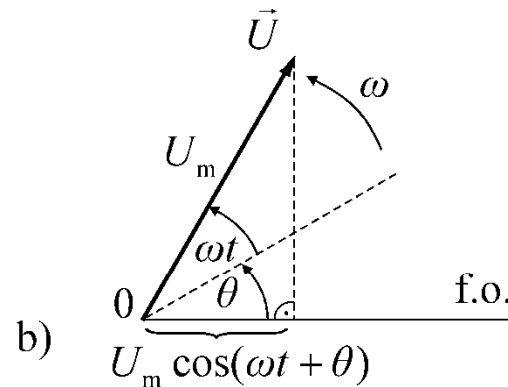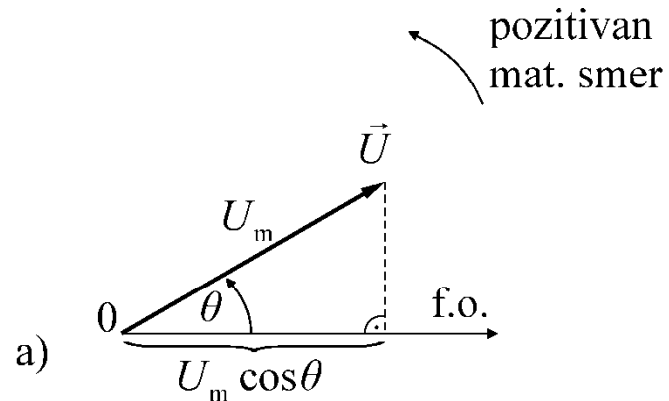







– Vektor rotira ugaonom brzinom ω oko 0.

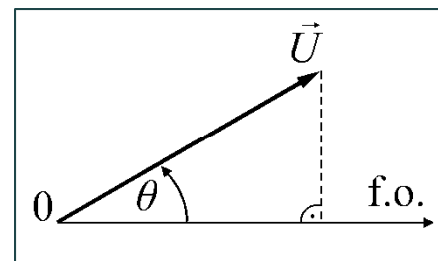- a) U $t=0$: $\vec{U}$ zaklapa ugao θ sa f. o.
- b) $\vec{U}$ zaklapa ugao $(\omega t + \theta)$ sa f. o.
- projekcija $U_m \cos(\omega t + \theta)$ može da predstavlja napon $u(t)$.
- Vektor $\vec{U}$ se naziva fazor.
- Dovoljno je nacrtati fazor u $t=0$.




Fazori / 2


- dužina fazora odgovara efektivnoj vrednosti (a ne amplitudi kao da sada),
- ugao između fazora i f.o. jednak je početnoj fazi,
- oznake za fazore $\underline{U}$, $\underline{I}$.

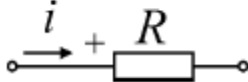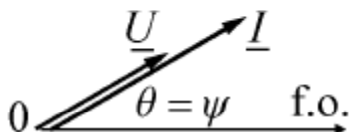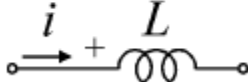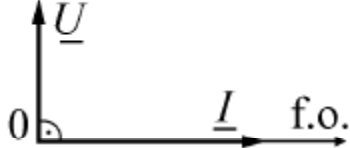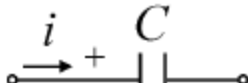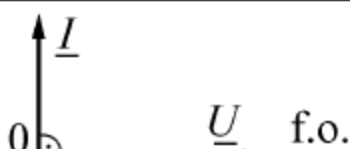Prijemnik	φ	Fazorski dijagram
	0	
	$\frac{\pi}{2}$	
	$-\frac{\pi}{2}$	



$$i_1(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t)$$

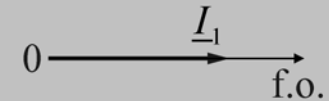
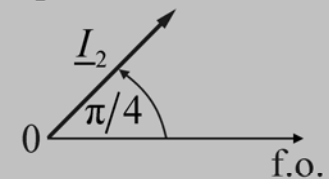
$$i_2(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \pi/4)$$



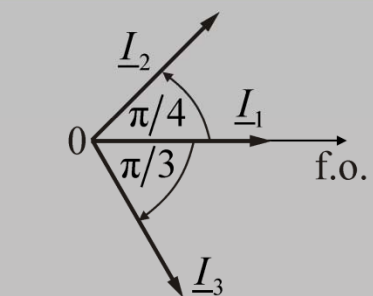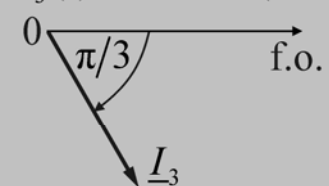
$$i_3(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t - \pi/3)$$



Kompleksni brojevi / 1

- U elektrotehnici $\boxed{j = \sqrt{-1}}$ $j^2 = -1$, $j(-j) = 1$, $1/j = -j$
- Eksponencijalni oblik $\boxed{\underline{z} = z e^{j\varphi}}$ $z = |\underline{z}|$ je moduo, φ je argument
- Algebarski oblik $\boxed{\underline{z} = a + jb}$ realni deo je a , imaginarni b

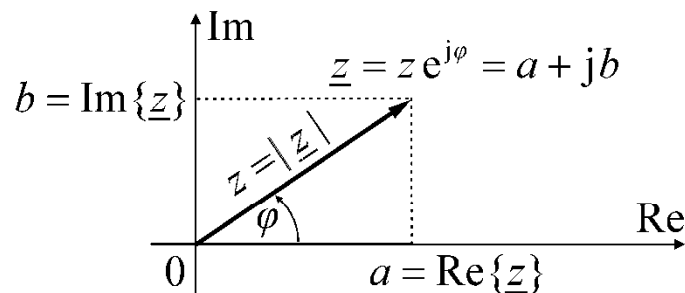


$$z = |\underline{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$$

- Ojlerov obrazac: $\boxed{e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi}$
- transformacija iz eksponencijalnog u algebarski oblik:
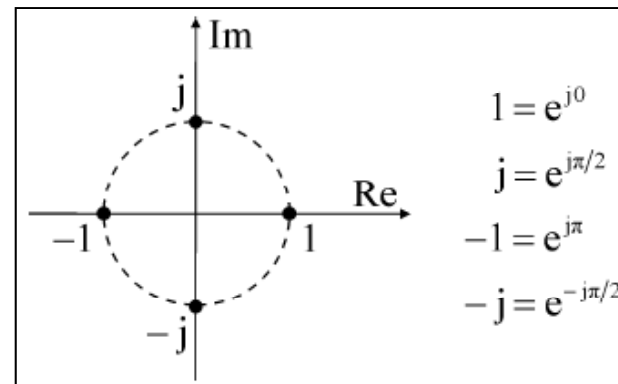
$$\underline{z} = z e^{j\varphi} = \underbrace{z \cos \varphi}_a + j \underbrace{z \sin \varphi}_b = a + jb.$$



Kompleksni brojevi / 2

Neka su $\underline{z}_1 = a_1 + jb_1$ i $\underline{z}_2 = a_2 + jb_2$.

- Zbir: $\underline{z}_1 + \underline{z}_2 = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$
- Razlika: $\underline{z}_1 - \underline{z}_2 = (a_1 - a_2) + j(b_1 - b_2)$
- Proizvod: $\underline{z}_1 \underline{z}_2 = (a_1 + jb_1)(a_2 + jb_2) = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + j(a_1 b_2 + b_1 a_2)$
- Konjugovano kompleksni broj:
 $\underline{z}^* = (a + jb)^* = a - jb$
 $\underline{z}^* = (ze^{j\varphi})^* = ze^{-j\varphi}$
 $\underline{z} \underline{z}^* = a^2 + b^2 = z^2$ (kvadrat modula kompleksnog broja)
- Količnik: $\frac{\underline{z}_1}{\underline{z}_2} = \frac{\underline{z}_1 \underline{z}_2^*}{\underline{z}_2 \underline{z}_2^*} = \frac{(a_1 + jb_1)(a_2 - jb_2)}{a_2^2 + b_2^2}$

Kompleksni predstavnik / 1


- kompleksni broj koji predstavlja pp. veličinu.
- Vremenski oblik: $u(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \theta)$
(U je efektivna vrednost, a θ početna faza)
- Kompleksni predstavnik: $\underline{U} = U e^{j\theta}$
 - moduo U (efektivna vrednost)
 - argument θ (početna faza)
 - izražava se u istim jedinicama kao i pp. veličina koju predstavlja.
- Primer:
Vremenski oblik: $u(t) = 28,2 \cos(\omega t - \pi/3) \text{ V}$
 $U_m = 28,2 \text{ V}$
 $U = U_m / \sqrt{2} = 28,2 \text{ V} / 1,41 = 20 \text{ V}$
 $\theta = -\pi/3$
Kompleksni predstavnik: $\underline{U} = 20 e^{-j\pi/3} \text{ V}$

Kompleksni predstavnik / 2

- Isto pravilo važi i za druge pp. veličine,
vremenski oblik: $i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \psi)$, kompleksni predstavnik: $\underline{I} = I e^{j\psi}$
vremenski oblik: $e(t) = \sqrt{2}E \cos(\omega t + \theta)$, kompleksni predstavnik: $\underline{E} = E e^{j\theta}$
- Primer: $i(t) = 10\sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/4)$ A.
 $I_m = 10\sqrt{2}$ A, $I = 10$ A, $\psi = \pi/4$, $\underline{I} = 10e^{j\pi/4}$ A.
- Ojlerov obrazac: $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$.
Kompleksni predstavnici u algebarskom obliku:
 $\underline{U} = U e^{j\theta} = U \cos \theta + jU \sin \theta$
 $\underline{I} = I e^{j\psi} = I \cos \psi + jI \sin \psi$
- Primeri:
 $\underline{U} = 20e^{-j\pi/3}$ V = $20 \cos(-\pi/3) + j20 \sin(-\pi/3) = (10 - j10\sqrt{3})$ V
 $\underline{I} = 10e^{j\pi/4}$ A = $10 \cos(\pi/4) + j10 \sin(\pi/4) = (5\sqrt{2} + j5\sqrt{2})$ A

(Kompleksna) impedansa
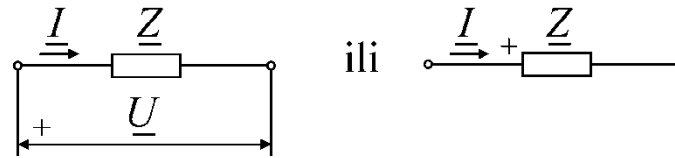
$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} \quad [\Omega]$$




$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U e^{j\theta}}{I e^{j\psi}} = \frac{U}{I} e^{j(\theta-\psi)}$$

moduo: $Z = \frac{U}{I}$

argument: $\varphi = \theta - \psi$

$$\underline{Z} = Z e^{j\varphi}$$

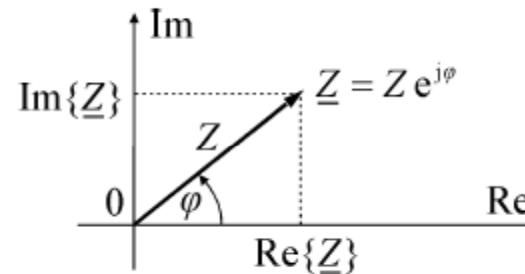

- (Kompleksna) admitansa
 - jedinica je S (simens)

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$$

Impedanse osnovnih prijemnika

- Otpornik $\underline{U} = R\underline{I}$, impedansa otpornika $\underline{Z} = R$

- Kalem $\underline{U} = j\omega L\underline{I}$

impedansa kalema $\underline{Z} = j\omega L$ ili $\underline{Z} = \omega L e^{j\pi/2}$




primer $L = 1,5 \text{ H}$, $\omega = 314 \text{ rad/s}$, $\underline{Z}_L = j\omega L = j314 \cdot 1,5 = j471 \Omega$

- Kondenzator $\underline{I} = j\omega C\underline{U}$

impedansa kondenzatora $\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}$ ili $\underline{Z} = \frac{1}{\omega C} e^{-j\pi/2}$

primer $C = 10 \mu\text{F} = 10 \cdot 10^{-6} \text{ F}$, $\omega = 314 \text{ rad/s}$
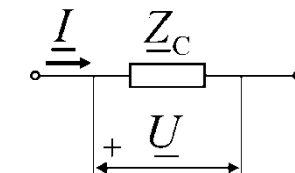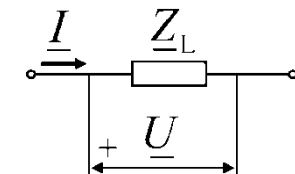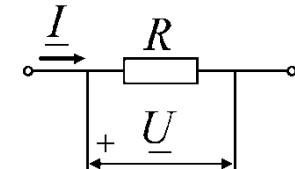
$$\underline{Z}_C = -\frac{j}{\omega C} = -j \frac{1}{314 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = -j \frac{10^6}{3140} = -j318,5 \Omega$$



Kola PPS u kompleksnom domenu

- Kirhofovi zakoni

$$\text{I KZ: } \boxed{\sum \underline{I} = 0}$$


$$\text{II KZ: } \boxed{\sum \underline{U} = 0}$$

- pravila o predznacima su ista kao u kolima VKS.


- Za kolo sa $n_{\check{c}}$ čvorova i n_g grana:

- broj linearno nezavisnih jednačina po I KZ: $(n_{\check{c}} - 1)$,
- broj linearno nezavisnih jednačina po II KZ: $n_g - (n_{\check{c}} - 1)$,
- ukupan broj lin. nezavisnih jednačina po I KZ i II KZ: n_g .

Veze impedansi

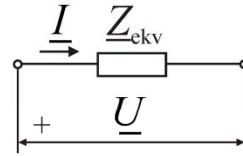


- Paralelna veza

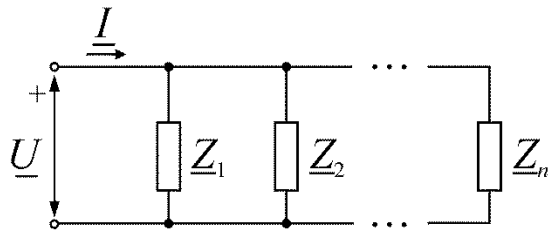


$$\frac{\underline{U}}{\underline{Z}_{ekv}} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_2} + \dots + \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_n}$$
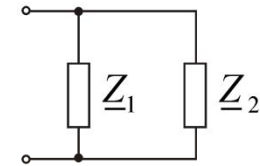
$$\boxed{\frac{1}{\underline{Z}_{ekv}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \dots + \frac{1}{\underline{Z}_n}}$$



$$\underline{Z}_{ekv} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

- Redna veza

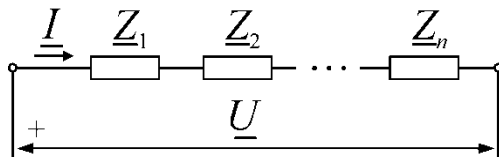

$$\underline{Z}_{ekv} \underline{I} = \underline{Z}_1 \underline{I} + \underline{Z}_2 \underline{I} + \dots + \underline{Z}_n \underline{I}$$

$$\boxed{\underline{Z}_{ekv} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \dots + \underline{Z}_n}$$

- Mešovita veza

- postepeno zamenjivanje rednih i paralelnih veza ekvivalentnim impedansama


Primer rešavanja kola PPS

- Vremenski domen:

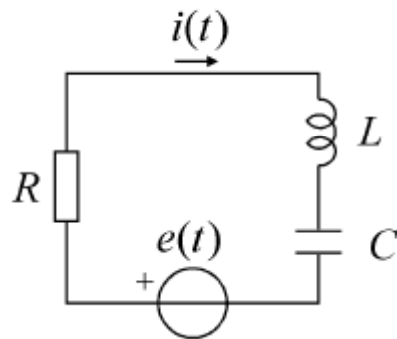Zadato:

$R, L, C,$


$$e(t) = \sqrt{2}E \cos(\omega t + \theta).$$



- Kompleksni domen:

Računa se:
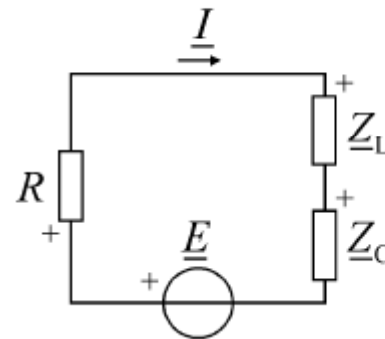
$$\underline{Z}_L = j\omega L, \quad \underline{Z}_C = \frac{-j}{\omega C}, \quad \underline{E} = E e^{j\theta}.$$



$$\text{II KZ: } -\underline{E} + R\underline{I} + \underline{Z}_L\underline{I} + \underline{Z}_C\underline{I} = 0,$$

$$\text{sledi: } \underline{I} = \frac{\underline{E}}{R + \underline{Z}_L + \underline{Z}_C}.$$

Primer redne veze impedansi

- Potrošač modelovan kao redna veza otpornika otpornosti 50Ω i kalema induktivnosti 100mH priključen je na napon efektivne vrednosti 230V i frekvencije 50Hz .

Izračunati:

- kompleksnu impedansu potrošača,
- moduo impedanse potrošača i
- argument ove impedanse.

- Rešenje.




a) Kružna frekvencija: $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314\text{rad/s}$.

Impedansa kalema: $\underline{Z}_L = j\omega L = j314 \cdot 0,1 = j31,4\Omega$.

Impedansa potrošača: $\underline{Z} = R + \underline{Z}_L = (50 + j31,4)\Omega$.

b) Moduo impedance: $Z = \sqrt{Z_{\text{Re}}^2 + Z_{\text{Im}}^2} = \sqrt{50^2 + 31,4^2} = 59\Omega$.

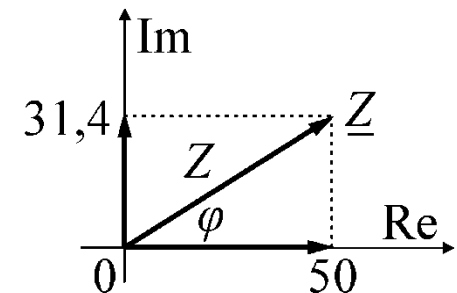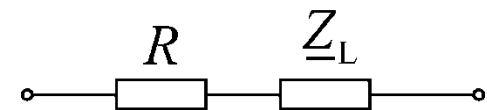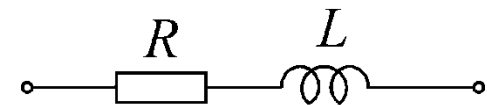
c) Argument impedance: $\varphi = \arctg \frac{Z_{\text{Im}}}{Z_{\text{Re}}} = \arctg \frac{31,4}{50} = 0,56$.



Primer

Kroz prijemnik impedanse $\underline{Z} = (3 + j4)\Omega$ postoji kompleksna struja $\underline{I} = (10 - j8)\text{A}$. Kružna frekvencija je $\omega = 120\pi\text{rad/s}$. Odrediti:

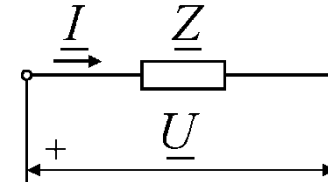- kompleksni napon na prijemniku,
- efektivnu i maksimalnu vrednost ovog napona,
- argument napona,
- napisati vremenski oblik napona na prijemniku.



a) Kompleksni napon: $\underline{U} = \underline{Z} \underline{I} = (3 + j4)(10 - j8) = (62 + j16)\text{V}$.

b) Efektivna vrednost: $U = \sqrt{U_{\text{Re}}^2 + U_{\text{Im}}^2} = \sqrt{62^2 + 16^2} = 64\text{V}$.


Maksimalna vrednost: $U_{\text{m}} = \sqrt{2} U = 64\sqrt{2} = 90,5\text{V}$.

c) Argument: $\theta = \arctg \frac{U_{\text{Im}}}{U_{\text{Re}}} = \arctg \frac{16}{62} = 0,25$.

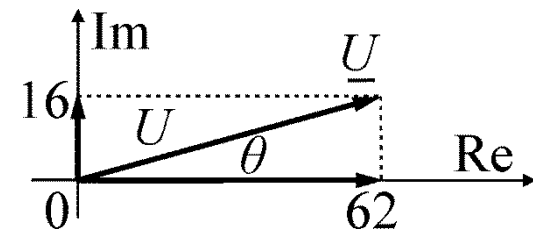d) Standardni oblik (vremenski domen): $u(t) = U_{\text{m}} \cos(\omega t + \theta)$.


Zamenom $U_{\text{m}} = 90,5\text{V}$, $\omega = 120\pi\text{rad/s}$ i $\theta = 0,25$:

$u(t) = 90,5 \cos(120\pi t + 0,25)\text{V}$.



Rezonancija

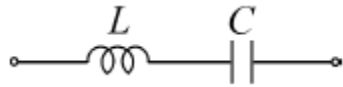- ekvivalentna impedansa može biti jednaka nuli
- najjednostavniji primer: redna LC veza




$$\underline{Z}_{\text{ekv}} = \underline{Z}_L + \underline{Z}_C = j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = j\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C}$$

$$\underline{Z}_{\text{ekv}} = 0 \text{ za } \underline{Z}_L = -\underline{Z}_C \text{ tada je } \omega^2 LC = 1$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rezonantna kružna učestanost}$$

Antirezonancija

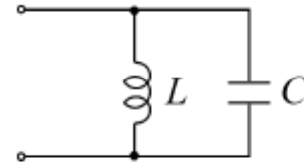- ekvivalentna impedansa može biti beskonačna
- najjednostavniji primer: paralelna LC veza



$$\underline{Z}_{\text{ekv}} = \frac{\underline{Z}_L \underline{Z}_C}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_C} = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot j\omega L}{\frac{1}{j\omega C} + j\omega L} = \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC}$$

$$\underline{Z}_{\text{ekv}} = \infty \text{ za } \underline{Z}_L = -\underline{Z}_C \text{ tada je } \omega^2 LC = 1$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ antirezonantna kružna učestanost}$$

Rezistansa i reaktansa

- Rezistansa: $R = \operatorname{Re}\{\underline{Z}\}$.

Reaktansa: $X = \operatorname{Im}\{\underline{Z}\}$.


Jedinica Ω .

- Primer: ekvivalentna impedansa paralelne RL veze:

$$\underline{Z}_{\text{ekv}} = \frac{R \cdot j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{R \cdot j\omega L \cdot (R - j\omega L)}{(R + j\omega L)(R - j\omega L)} = \left(\frac{\omega^2 L^2 R}{R^2 + \omega^2 L^2} \right) + j \left(\frac{\omega L R^2}{R^2 + \omega^2 L^2} \right),$$

rezistansa i reaktansa su
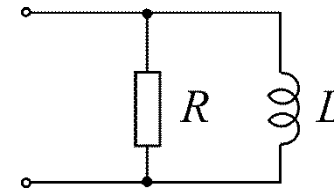
$$\operatorname{Re}\{\underline{Z}_{\text{ekv}}\} = \frac{\omega^2 L^2 R}{R^2 + \omega^2 L^2}, \quad \operatorname{Im}\{\underline{Z}_{\text{ekv}}\} = \frac{\omega L R^2}{R^2 + \omega^2 L^2}.$$



- Reaktansa kalema $X_L = \omega L$ je pozitivna.
Reaktansa kondenzatora $X_C = -1/(\omega C)$ je negativna.
Prijemnik impedanse $\underline{Z} = R + jX$ ima
 - induktivni karakter ako je $X > 0$,
 - kapacitivni karakter ako je $X < 0$.

Snage prijemnika

$$u(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \theta), \quad i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \psi), \quad \varphi = \theta - \psi$$

Trenutna snaga $p(t) = UI \cos \varphi + UI \cos(2\omega t + \theta + \psi)$ [W]

Srednja (aktivna) snaga $P = UI \cos \varphi$ [W]

Prividna snaga: $S = UI$ [VA]

$$P = S \cos \varphi \quad \text{faktor snage} \quad \cos \varphi = \frac{P}{S}$$


Reaktivna snaga: $Q = S \sin \varphi$ [var]

Kompleksna snaga: $\underline{S} = P + jQ$ [VA]

$$\underline{S} = S \cos \varphi + jS \sin \varphi = S e^{j\varphi}$$


$$\underline{U} \underline{I}^* = U e^{j\theta} \cdot (I e^{j\psi})^* = UI e^{j(\theta - \psi)} = UI e^{j\varphi} = S e^{j\varphi}$$
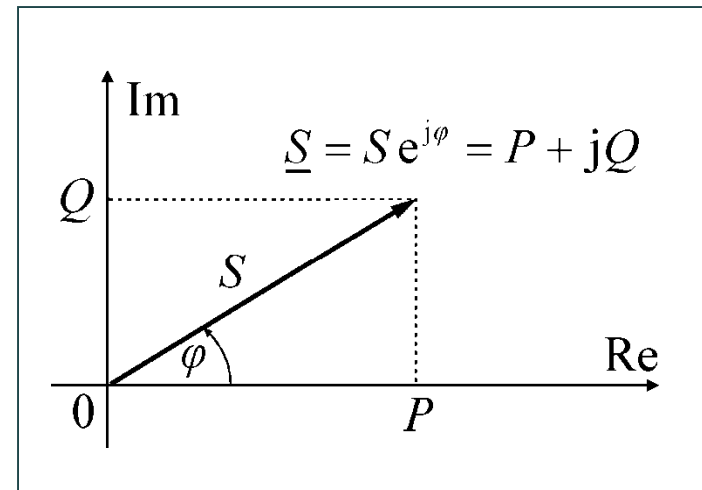
$$\boxed{\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^*}$$




Kompleksna snaga

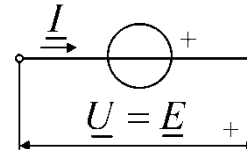
- Na generatoru $\underline{U} = \underline{E}, \quad \underline{S}_E = \underline{E} \underline{I}^*$



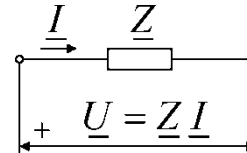- Na impedansi $\underline{U} = \underline{Z} \underline{I}, \quad \underline{S} = \underline{U} \underline{I}^*$



snaga	izraz	jedinica
trenutna	$p(t) = u(t)i(t)$	W
kompleksna	$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^*$	VA
srednja (aktivna)	$P = \operatorname{Re}\{\underline{S}\}$	W
reaktivna (jalova)	$Q = \operatorname{Im}\{\underline{S}\}$	var
prividna (nominalna)	$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$	VA

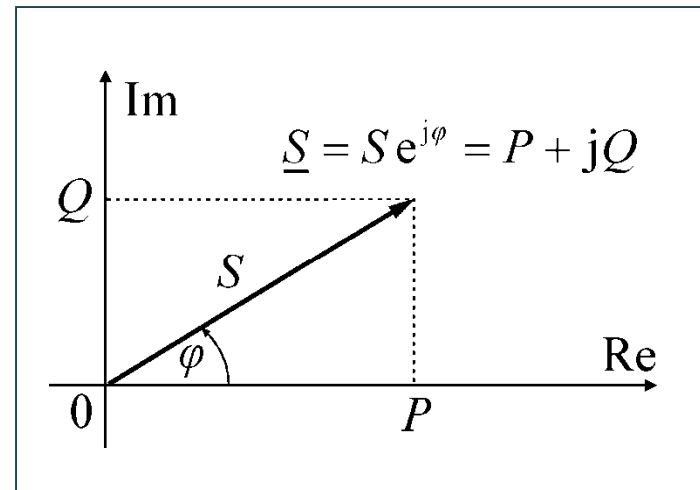

Snage – primer 1

- Kroz prijemnik impedanse $\underline{Z} = (10 - j5)\Omega$ postoji struja $\underline{I} = (4 + j3)\text{A}$.

Odrediti njegovu

- kompleksnu snagu,
- aktivnu snagu,
- reaktivnu snagu,
- prividnu snagu,
- faktor snage.

Rešenje.

$$\underline{U} = \underline{Z} \underline{I} = (10 - j5)(4 + j3)$$

$$\underline{U} = (55 + j10)\text{V}.$$

$$\text{a) } \underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = (55 + j10)(4 + j3)^*$$

$$\underline{S} = (55 + j10)(4 - j3)$$


$$\underline{S} = (250 - j125)\text{VA},$$

$$\text{b) } P = \text{Re}\{\underline{S}\} = 250\text{ W},$$

$$\text{c) } Q = \text{Im}\{\underline{S}\} = -125\text{ var},$$

$$\text{d) } S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{250^2 + 125^2} = 279,5\text{ VA},$$
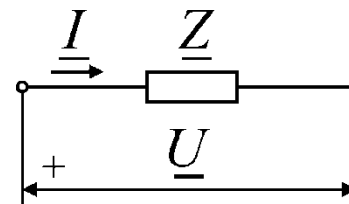
$$\text{e) } \cos \varphi = P/S = 250/279,5 = 0,89.$$



Snage – primer 2

- Kroz prijemnik impedanse $\underline{Z} = (20 + j10)\Omega$ postoji struja $\underline{I} = (4 + j3)\text{A}$.

Odrediti njegovu

- a) kompleksnu snagu,
- b) aktivnu snagu,
- c) reaktivnu snagu,
- d) prividnu snagu,
- e) faktor snage.

Rešenje.

$$\underline{U} = \underline{Z} \underline{I} = (20 + j10)(4 + j3)$$

$$\underline{U} = (50 + j100)\text{V}.$$

$$\text{a) } \underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = (50 + j100)(4 + j3)^*$$

$$\underline{S} = (50 + j100)(4 - j3)$$


$$\underline{S} = (500 + j250)\text{VA},$$

$$\text{b) } P = \text{Re}\{\underline{S}\} = 500\text{ W},$$

$$\text{c) } Q = \text{Im}\{\underline{S}\} = 250\text{ var},$$

$$\text{d) } S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{500^2 + 250^2} = 559\text{ VA},$$
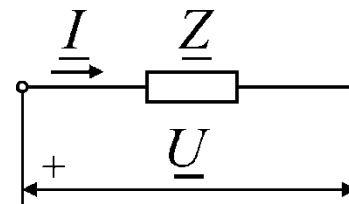
$$\text{e) } \cos \varphi = P/S = 500/559 = 0,89.$$



Teoreme

- Teorema održanja snage (TOS)

$$\boxed{\sum p_p(t) = \sum p_g(t)} \quad \text{TOS za trenutne snage}$$


$$\boxed{\sum \underline{S}_p = \sum \underline{S}_g} \quad \text{TOS za kompleksne snage}$$

Iz $\sum (P_p + jQ_p) = \sum (P_g + jQ_g)$ sledi da TOS važi i za aktivnu i za reaktivnu snagu

TOS ne važi za prividne snage

- Tevenenova teorema

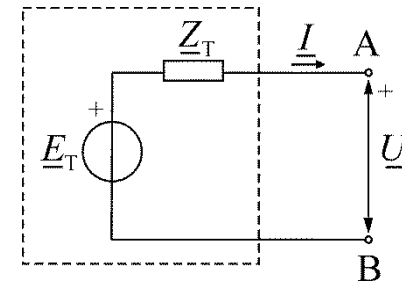- kolo se u odnosu na bilo koje svoje dve tačke ponaša kao realan naponski generator
- ekvivalentan (Tevenenov) generator: $\underline{E}_T$ i $\underline{Z}_T$




- Uslov prilagođenja po snazi: $\boxed{\underline{Z}_p = \underline{Z}_g^*}$

Primer: $\underline{Z}_g = (100 - j50)\Omega$.

Impedansa prijemnika prilagođenog po snazi:



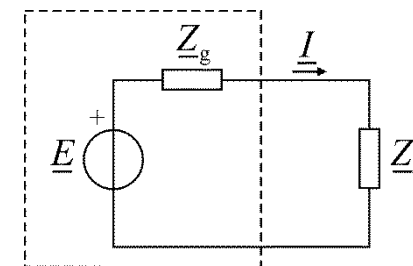
$$\underline{Z}_p = \underline{Z}_g^* = (100 + j50)\Omega.$$



Popravka faktora snage



- Motori su induktivni prijemnici

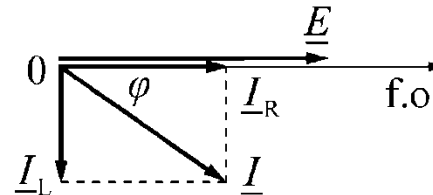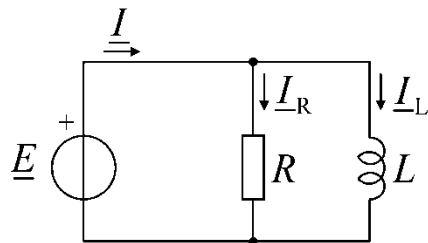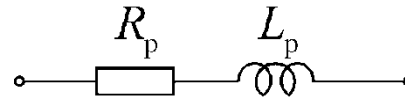– može se transformisati u paralelnu vezu



- $P = UI \cos \varphi$, idealno $\cos \varphi = 1$ ($\varphi = 0$)

povećati $\cos \varphi$ (smanjiti φ)

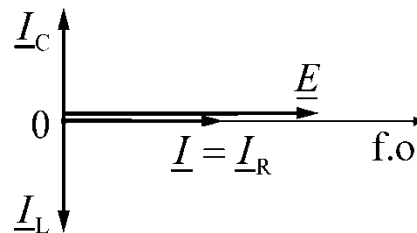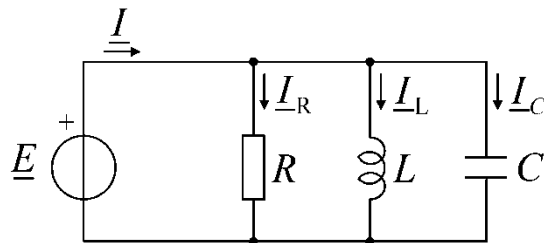

$$\underline{Z}_L = -\underline{Z}_C$$

$$\boxed{C = \frac{1}{\omega^2 L}}$$