

Industrijsko inženjerstvo

Osnovi elektrotehnike




Trofazni sistemi 1

van. prof. dr Miodrag Milutinov

kabinet 132 NTP



miodragm@uns.ac.rs

Trofazni sistem

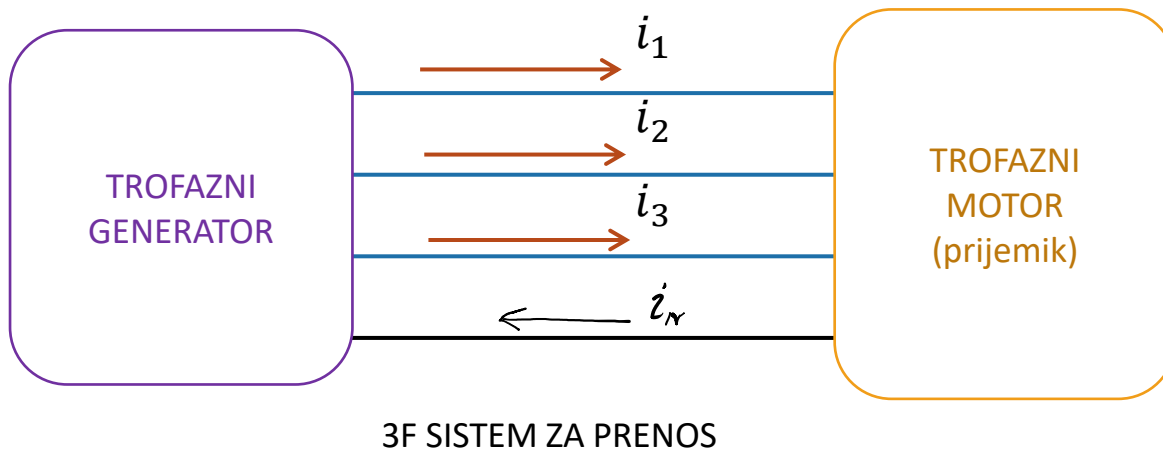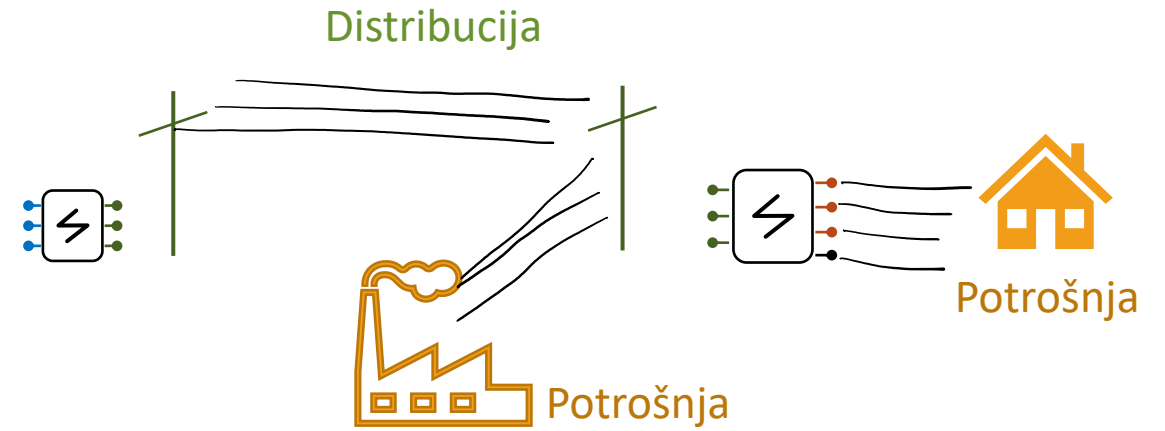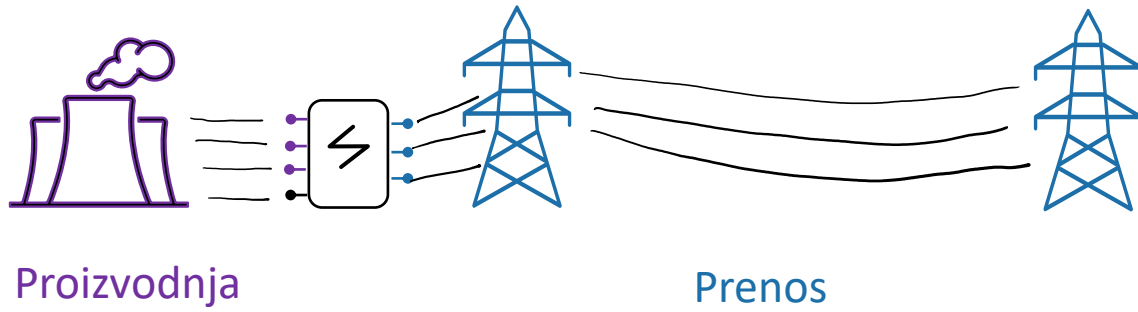

Trofazni generator

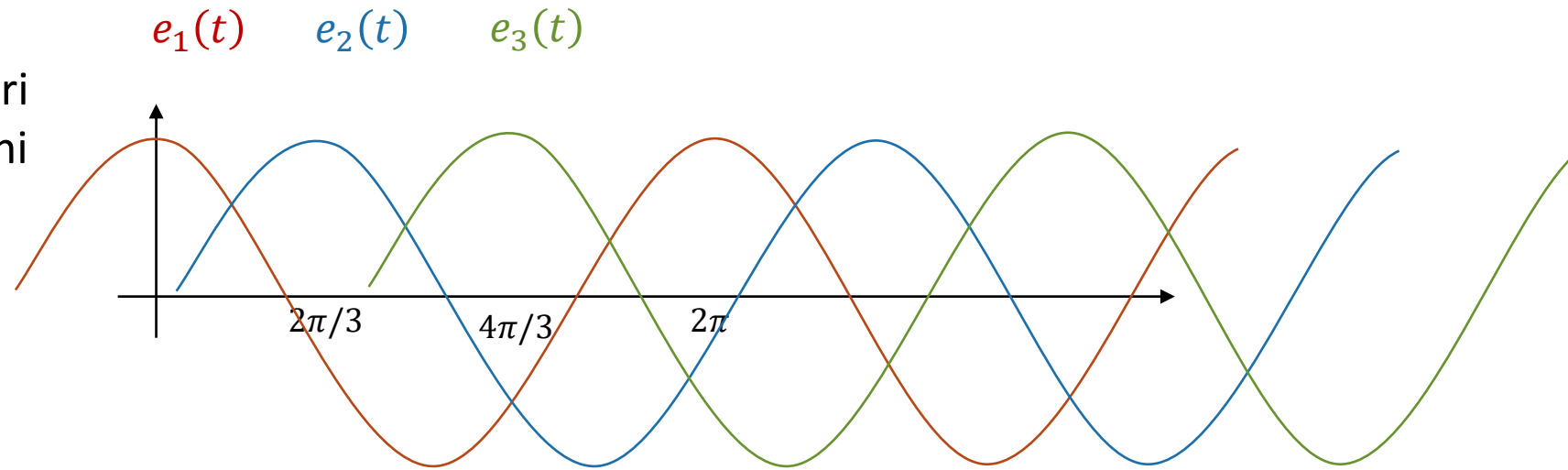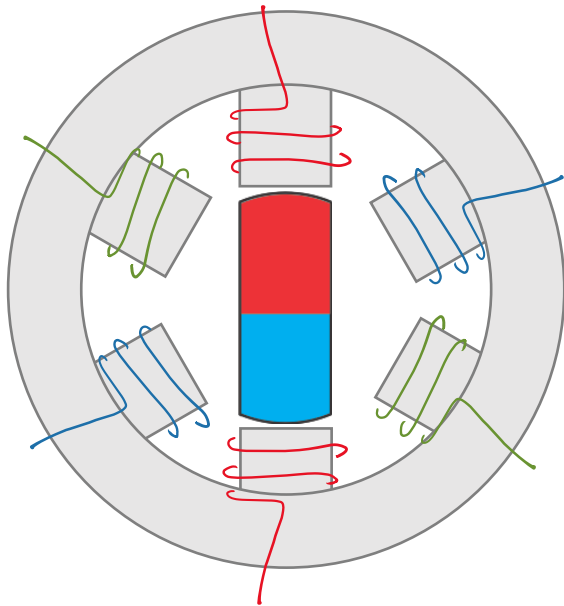Generator se sastoji od statora sa tri grupe namotaja i rotora koji je stalni magnet ili elektromagnet.



$$e_1(t) = \sqrt{2}E \cos(\omega t)$$

$$e_2(t) = \sqrt{2}E \cos(\omega t - 2\pi/3)$$


$$e_3(t) = \sqrt{2}E \cos(\omega t - 4\pi/3)$$

$$\underline{E}_1 = E e^{j0}$$

$$\underline{E}_2 = E e^{-j\frac{2\pi}{3}}$$

$$\underline{E}_3 = E e^{-j\frac{4\pi}{3}}$$

Trofazni generator

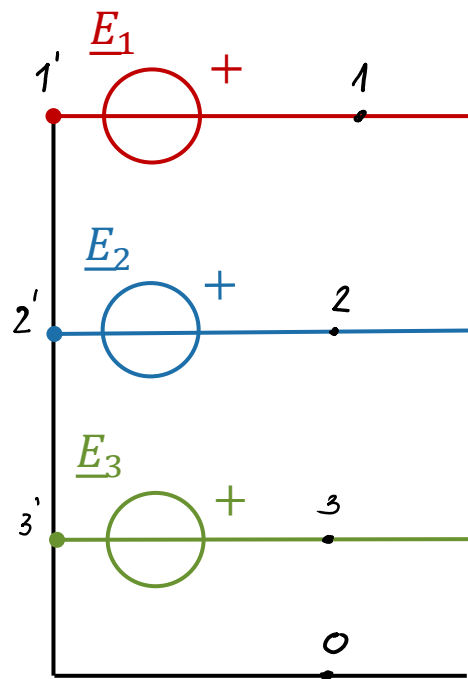


Nulti (neutralni) provodnik

Fazni provodnici

$$\underline{E}_1 = E e^{j0}$$

$$\underline{E}_2 = E e^{-j\frac{2\pi}{3}}$$

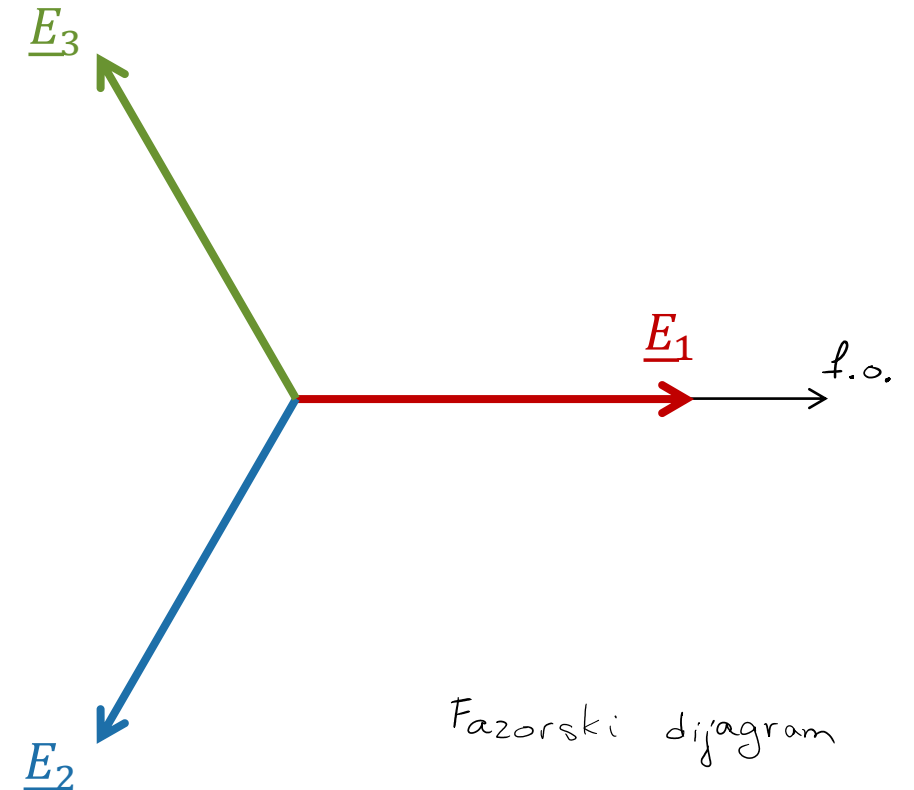
$$\underline{E}_3 = E e^{-j\frac{4\pi}{3}}$$



Fazorski dijagram

Fazni i međufazni naponi

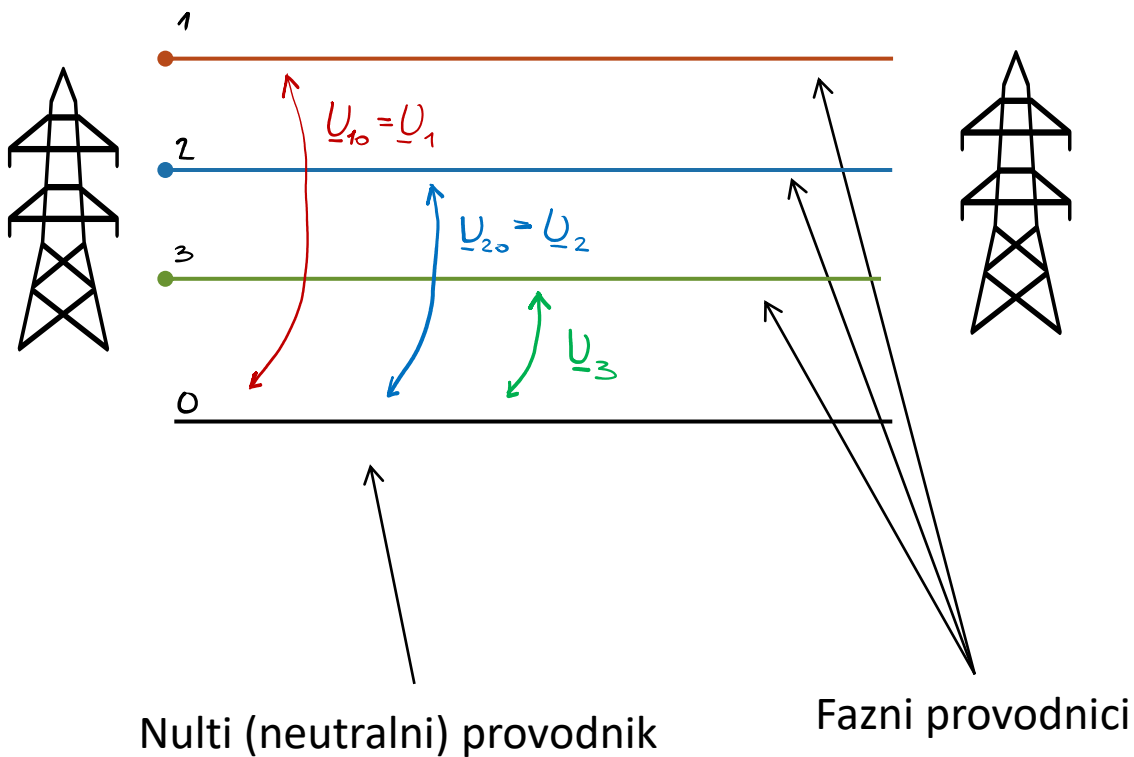Fazni napon je napon između faznog i nultog provodnika.




$$\underline{U}_1 = U e^{j0}$$

$$\underline{U}_2 = U e^{-j\frac{2\pi}{3}}$$



$$\underline{U}_3 = U e^{-j\frac{4\pi}{3}}$$

U – efektivna vrednost faznog napona

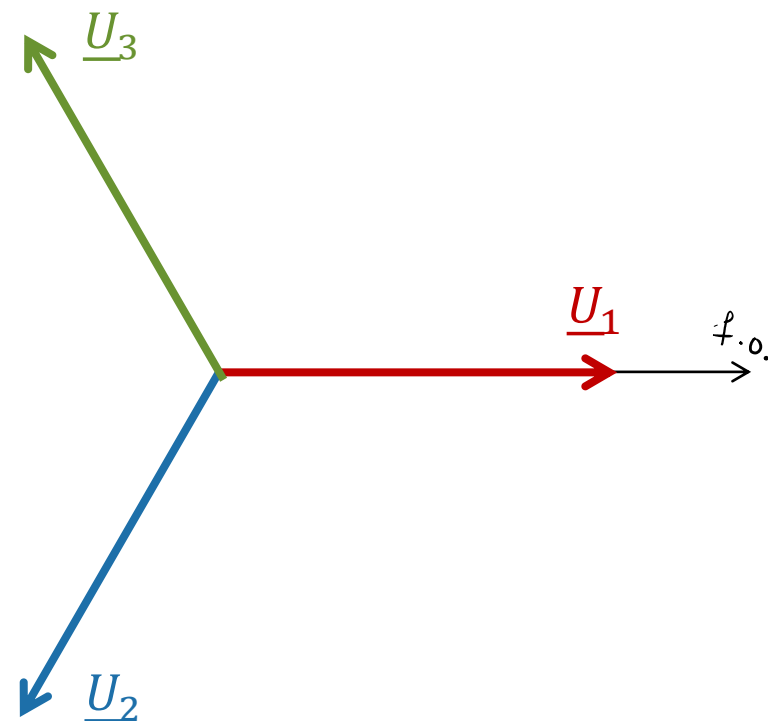

Fazni i međufazni naponi

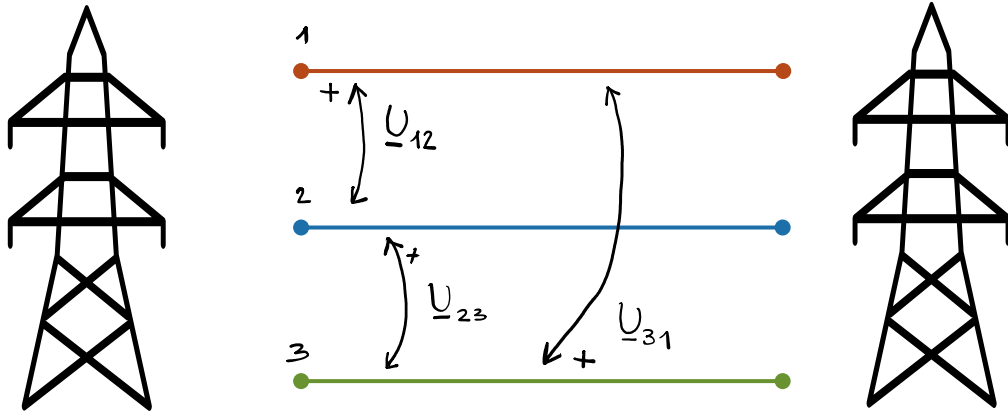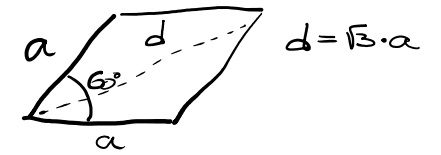Međufazni napon je napon između dva fazna provodnika.



$$\underline{U}_{12} = \underline{U}_1 - \underline{U}_2 = U_{12}e^{j\theta_{12}}$$

$$U_{12} = \sqrt{3}U$$

$$\theta_{12} = 30^\circ$$

$$\underline{U}_{23} = \underline{U}_2 - \underline{U}_3 = U_{23}e^{j\theta_{23}}$$


$$U_{23} = \sqrt{3}U$$

$$\theta_{23} = -90^\circ$$

$$\underline{U}_{31} = \underline{U}_3 - \underline{U}_1 = U_{31}e^{j\theta_{31}}$$

$$U_{31} = \sqrt{3}U$$


$$\theta_{31} = -210^\circ$$

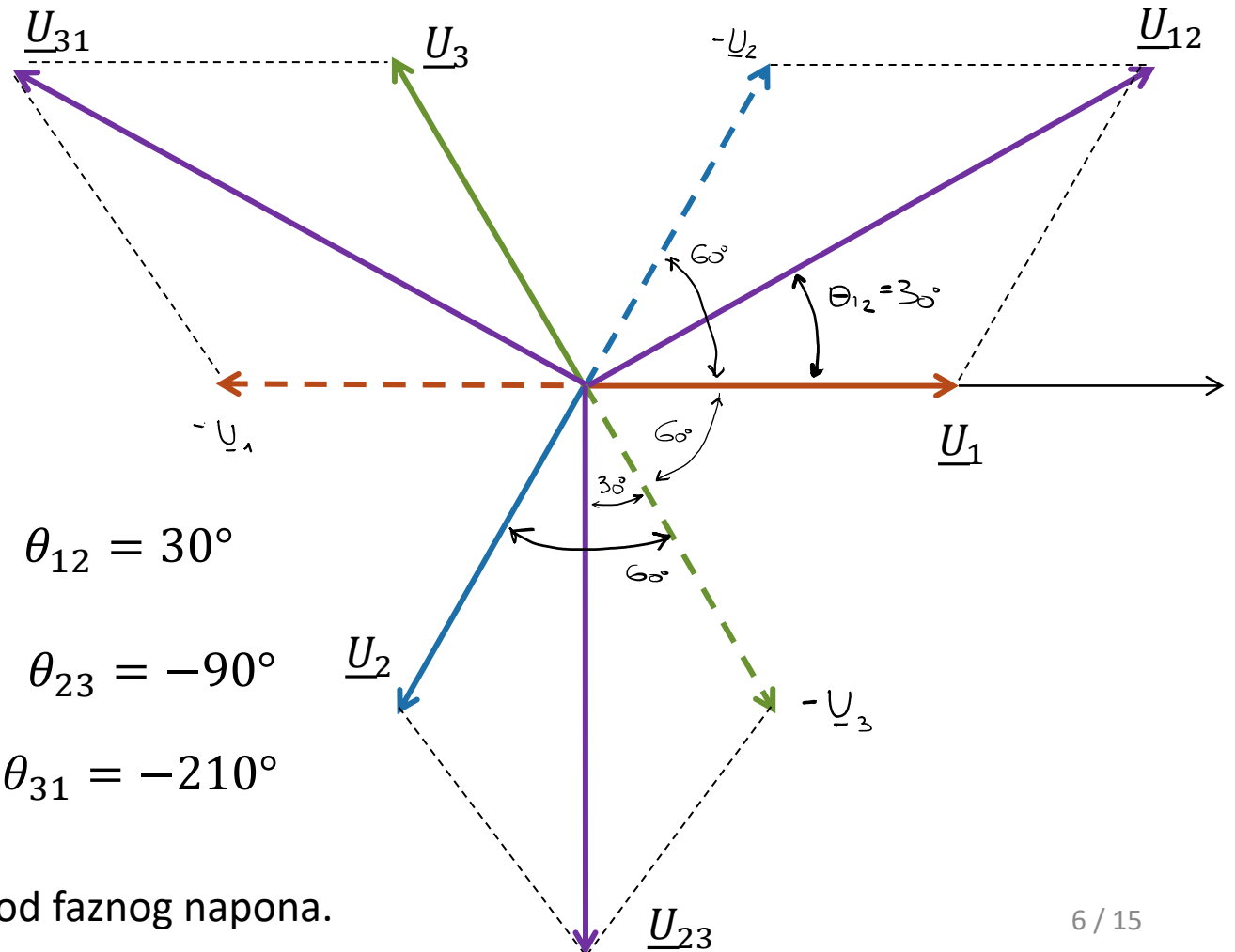

Međufazni napon je $\sqrt{3}$ puta veći od faznog napona.

Fazni i međufazni naponi

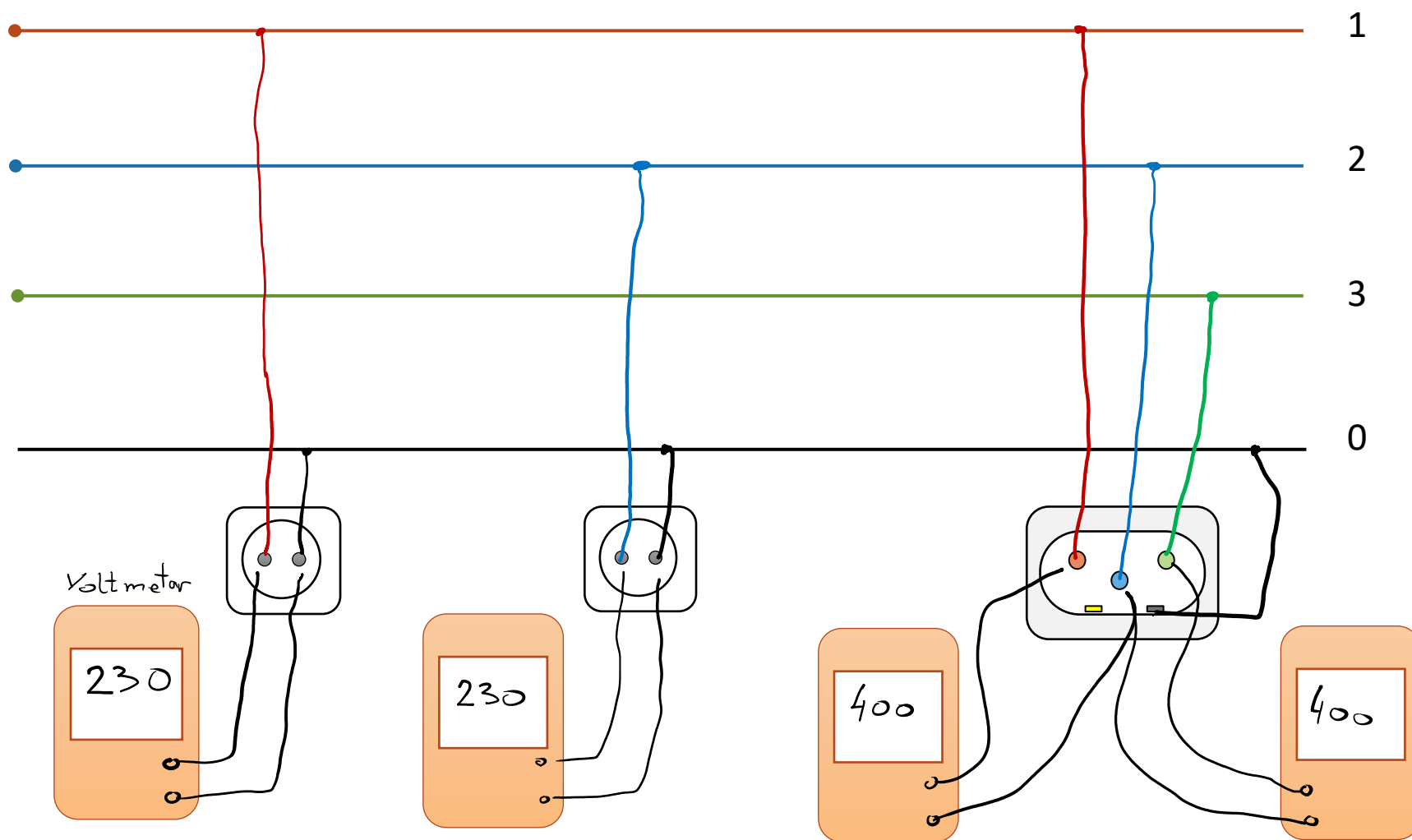Instrumenti mere efektivnu vrednost napona



$$\underline{U}_1 = 230e^{j0} \text{ V}$$

$$\underline{U}_2 = 230e^{-j120} \text{ V}$$

$$\underline{U}_3 = 230e^{-j240} \text{ V}$$

$$\underline{U}_{12} = 400e^{j30} \text{ V}$$


$$\underline{U}_{23} = 400e^{-j90} \text{ V}$$

$$\underline{U}_{31} = 400e^{-j210} \text{ V}$$

Prijemnici u trofaznom sistemu

- Monofazni

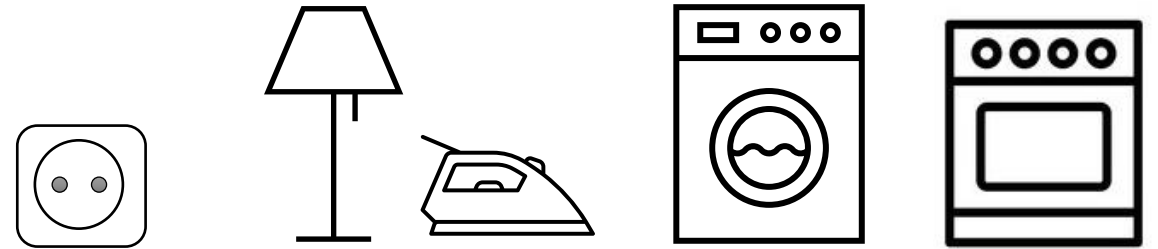- Svi kućni uređaji (sijalice, pegla, usisivač, bojler, računar, TV, električni šporet, ...)
- Potrebna je jedna (bilo koja faza) i nulti provodnik





- Trofazni

- Trofazni elektromotori u industriji (mešalica, mlin, strug, ...)
- Potrebne su sve tri faze i nulti provodnik






Modelovanje prijemnika

Monofazni

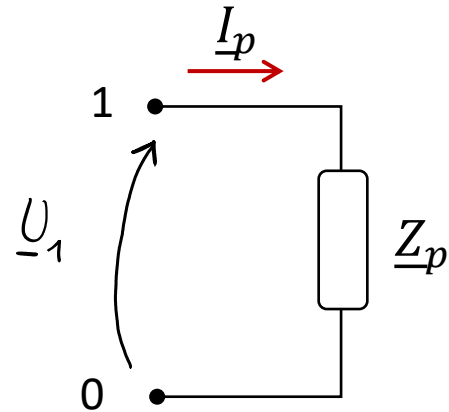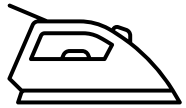

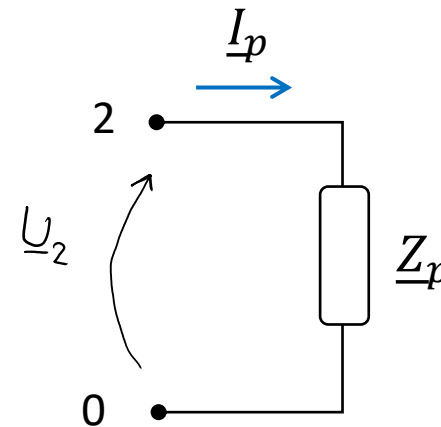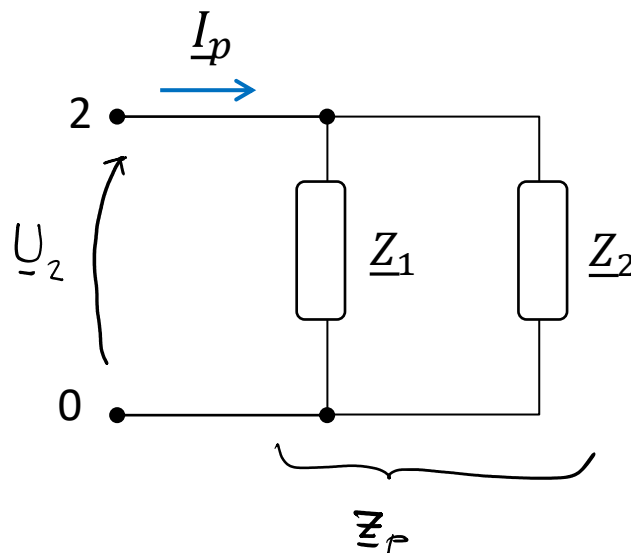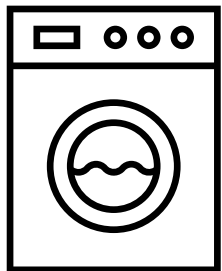
$$\underline{I_p} = \frac{\underline{U_1}}{\underline{Z_p}}$$



$$\underline{I_p} = \frac{\underline{U_2}}{\underline{Z_p}}$$

Modelovanje prijemnika

Trofazni – veza zvezda

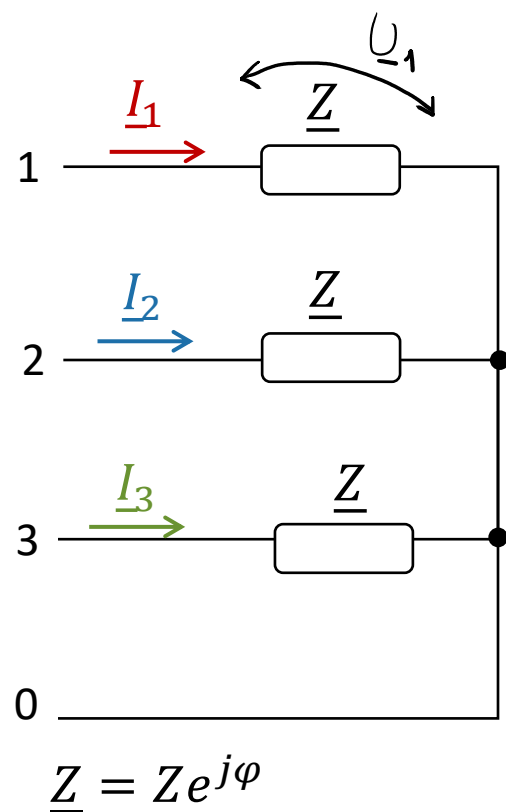


$\underline{I}_1$ $\underline{I}_2$ $\underline{I}_3$ struje prijemnika

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}} = \frac{U}{Z} e^{j(\theta_1 - \varphi)} = I e^{j\psi_1}$$


$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}} = \frac{U}{Z} e^{j(\theta_2 - \varphi)} = I e^{j\psi_2} \\ = I e^{j(\psi_1 - 120)}$$
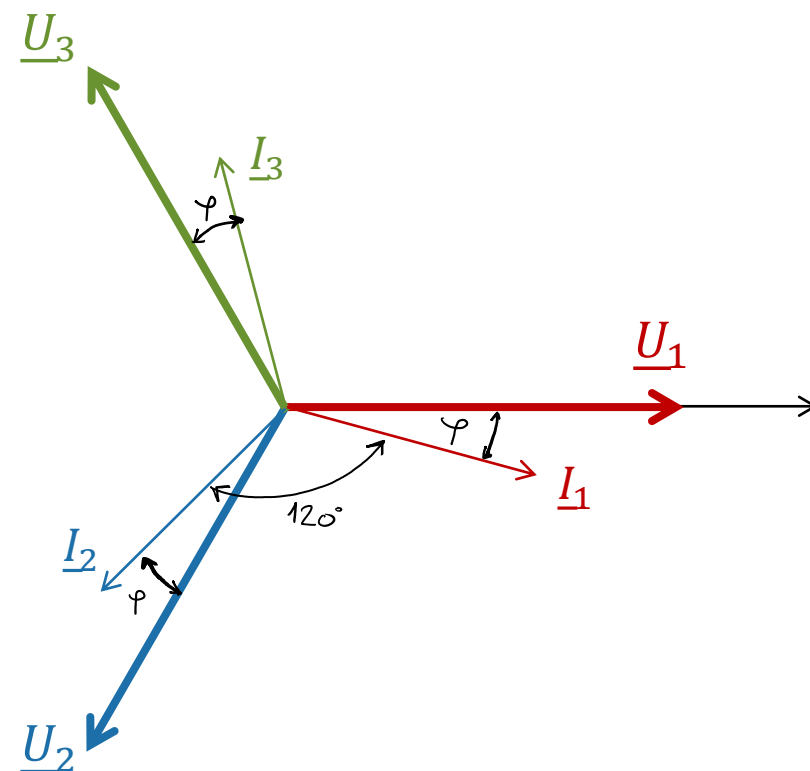
$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_3}{\underline{Z}} = \frac{U}{Z} e^{j(\theta_3 - \varphi)} = I e^{j\psi_3} \\ = I e^{j(\psi_1 - 240)}$$



Modelovanje prijemnika

Trofazni – veza trougao

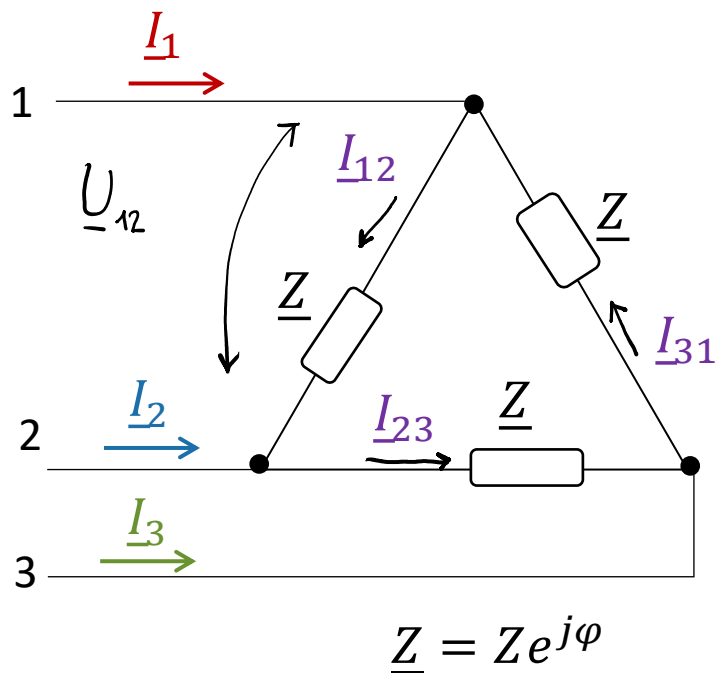

$\underline{I}_{12}$ $\underline{I}_{23}$ $\underline{I}_{31}$ Struje prijemnika

$\underline{I}_1$ $\underline{I}_2$ $\underline{I}_3$ Fazne struje


Fazne struje $\neq$ struje prijemnika

$$\underline{I}_{12} = \frac{\underline{U}_{12}}{\underline{Z}} = \frac{\sqrt{3}U}{Z} e^{j(\theta_{12}-\varphi)}$$

$$I_{12} = I_p e^{j\psi_{12}}$$


$$\begin{aligned} \underline{I}_{23} &= \frac{\underline{U}_{23}}{\underline{Z}} = I_p e^{j\psi_{23}} \\ &= I_p e^{j(\psi_{12}-120)} \end{aligned}$$
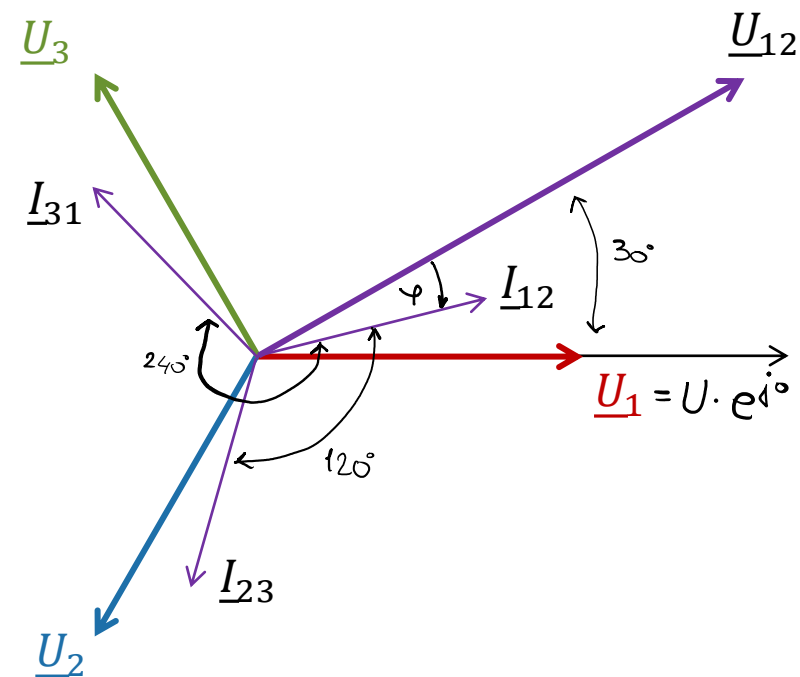
$$\begin{aligned} \underline{I}_{31} &= \frac{\underline{U}_{31}}{\underline{Z}} = I_p e^{j\psi_{31}} \\ &= I_p e^{j(\psi_{12}-240)} \end{aligned}$$




Modelovanje prijemnika

Trofazni – veza trougao

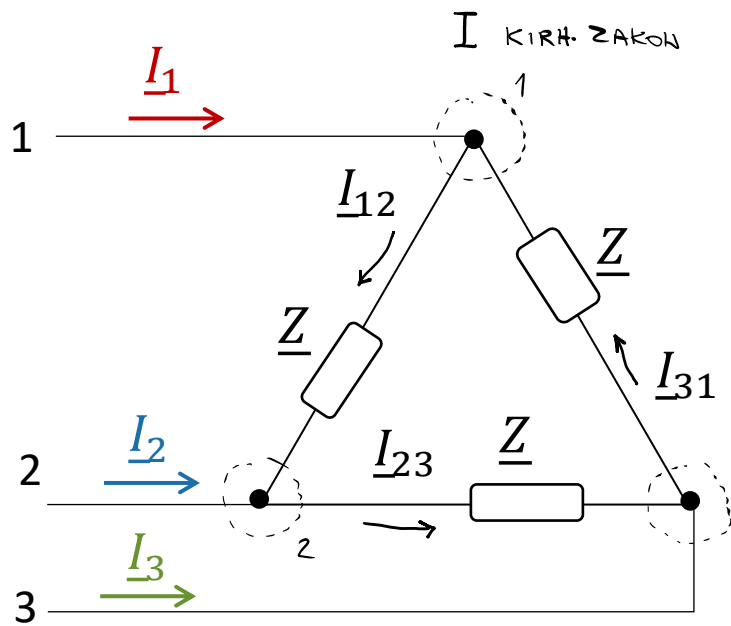
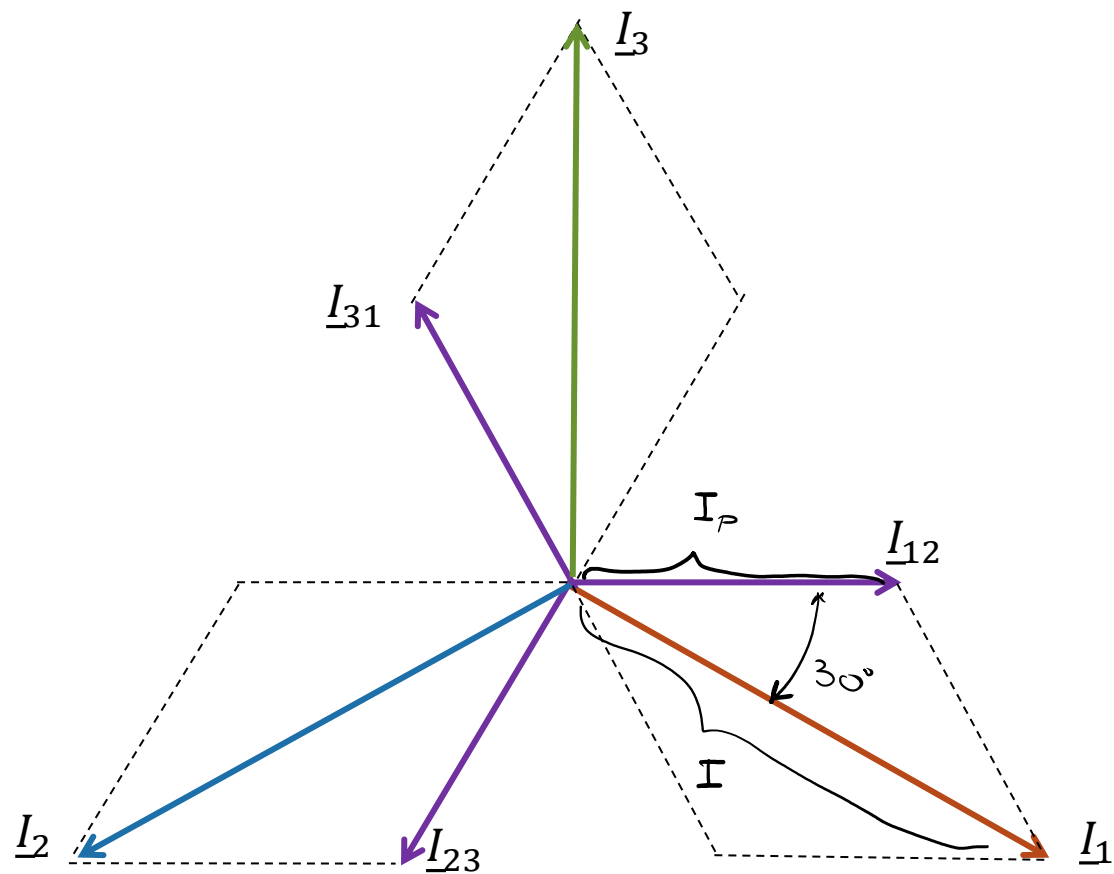
$$\underline{I}_{12} = I_p e^{j\psi_{12}}$$




$$1) \quad \underline{I}_1 = \underline{I}_{12} - \underline{I}_{31} = I e^{j\psi_1} \quad \psi_1 = \psi_{12} - 30^\circ$$

$$2) \quad \underline{I}_2 = \underline{I}_{23} - \underline{I}_{12} = I e^{j\psi_2} = I e^{j(\psi_1 - 120^\circ)}$$


$$3) \quad \underline{I}_3 = \underline{I}_{31} - \underline{I}_{23} = I e^{j\psi_3} = I e^{j(\psi_1 - 240^\circ)}$$

$$I = I_p \sqrt{3}$$

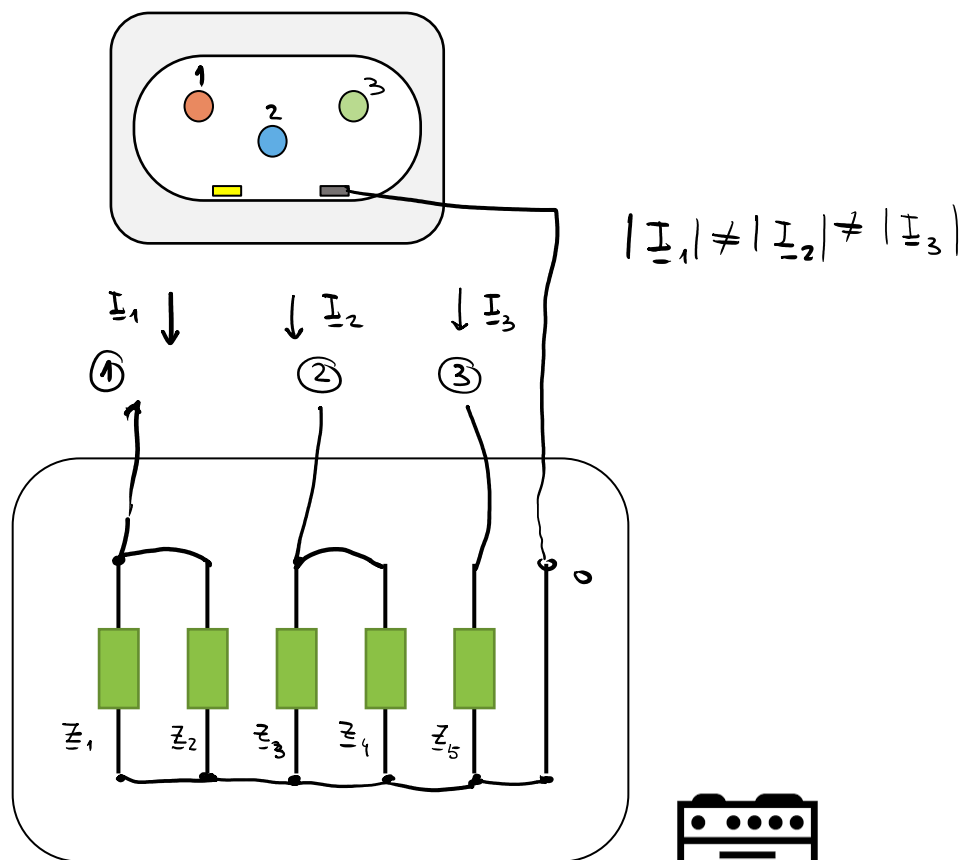Neuravnoteženi i uravnoteženi 3F prijemnik



Trofazni – zvezda (neuravnoteženi)

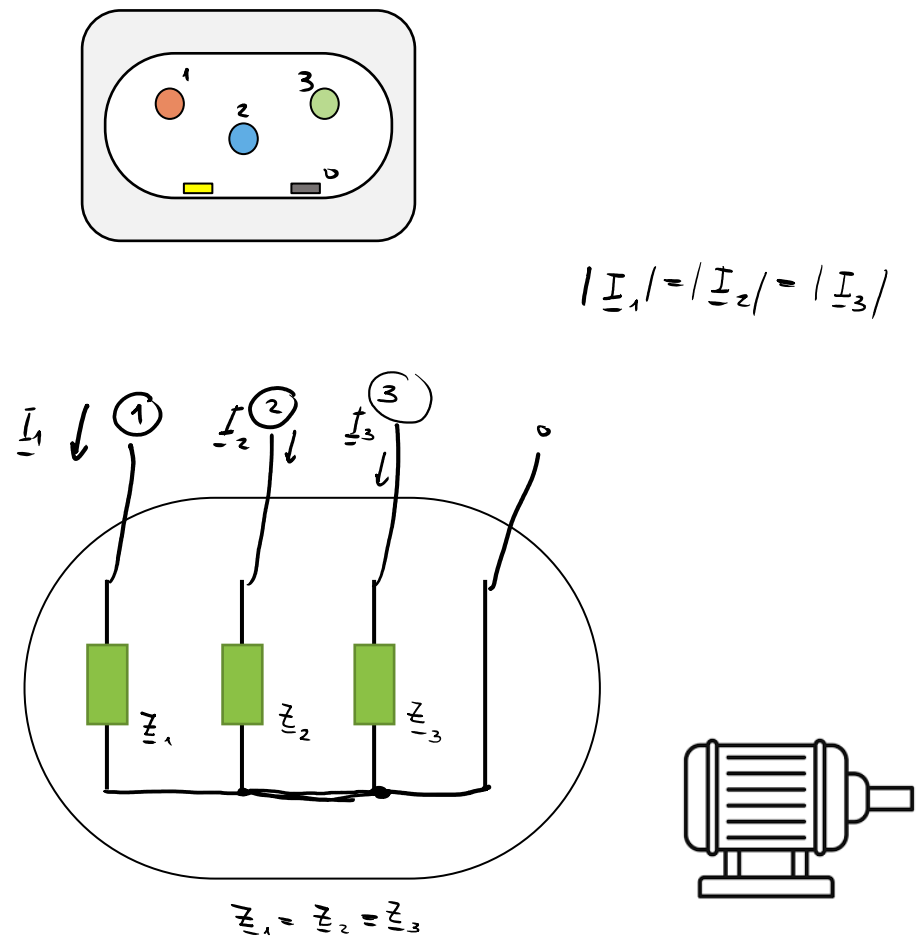

Trofazni – zvezda (uravnoteženi)

Povezivanje prijemnika

