

Osnovi elektrotehnike 1
(I kolokvijum)


K1

14.07.2026.

ZADACI

Zadatak 1. Tanak štap, od izolacionog materijala, savijen kao što je prikazano na slici 1, naelektrisan je ravnomerno podužnom gustinom naelektrisanja Q' . Štap se sastoji od dela u obliku luka, poluprečnika $2a$, i dva pravolinijska segmenta dužina a . Struktura se nalazi u x - y ravni zadanog koordinatnog sistema. Izvesti u opštim brojevima izraz za vektor jačine električnog polja u tački O (centar koordinatnog sistema), koji potiče od štapa.

Brojni podaci su: $\alpha = \pi/3$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

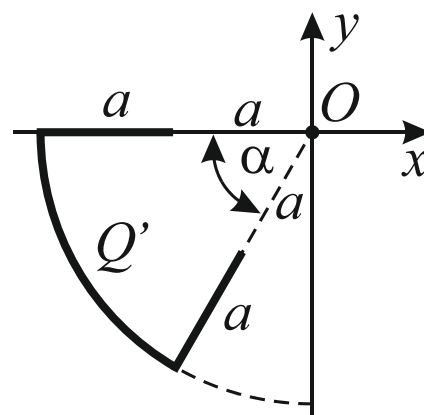


Slika 1.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan pločasti kondenzator ispunjen sa dva sloja dielektrika, relativnih permitivnosti ϵ_{r1} i $\epsilon_{r2} = 7,5$. Rastojanje između elektroda je $d = 0,55 \text{ mm}$, a njihova površina $S = 6 \text{ cm}^2$.

- Izvesti, u opštim brojevima, izraz za kapacitivnost kondenzatora.
- Odrediti relativnu permitivnost drugog dielektrika, ϵ_{r1} , tako da kapacitivnost prvog sloja bude tri puta manja od kapacitivnosti drugog sloja.
- Izračunati maksimalni napon na koji sme da se priključi kondenzator.
- Izračunati količinu vezanog naelektrisanja na razdvojnoj površi dva dielektrika.

Brojni podaci su: $S_2 = 2S_1$, $E_{c1} = 43 \text{ kV/cm}$, $E_{c2} = 64 \text{ kV/cm}$.

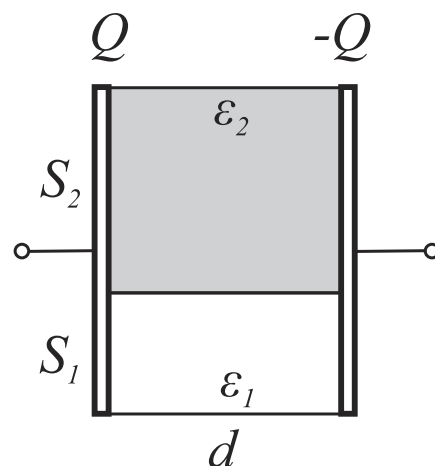

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

Osnovi elektrotehnike 1
(II kolokvijum)

K2


14.07.2026.

ZADACI

Zadatak 1. U kolu vremenski konstantnih struja, sa slike 1, poznate su brojne vrednosti svih elemenata, osim otpornosti otpornika R_6 .

- Primenjujući teoremu o kompenzaciji, izračunati otpornost otpornika R_6 , ako se zna da je pokazivanje prvog voltmetra $U_{V1} = 6\text{ V}$. Prilikom rešavanja kola primeniti metodu potencijala čvorova.
- Izračunati pokazivanja ostalih mernih instrumenata (ampermetri A_1 i A_2 i voltmetar V_2), kao i snagu naponskog generatora E_5 , kada otpornik R_6 ima otpornost izračunatu pod a).

Brojni podaci su: $R_1 = R_2 = 10\ \Omega$, $R_3 = R_4 = R_5 = R_7 = 20\ \Omega$, $E_5 = 12\text{ V}$, $I_S = 2\text{ A}$.

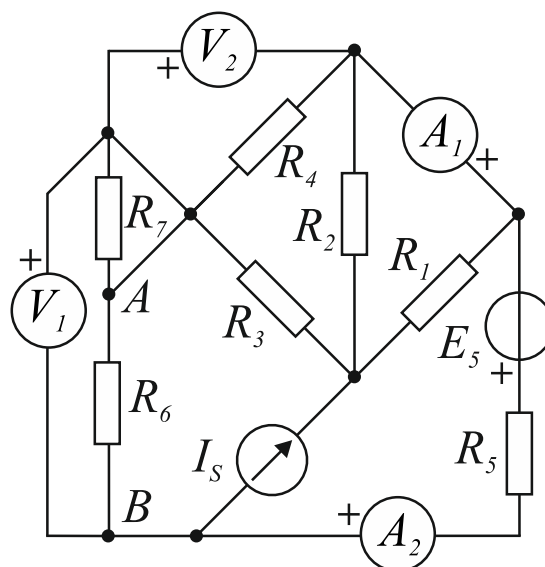


Slika 1.

Zadatak 2. Otpornici otpornosti $R_A = 1\text{ k}\Omega$ i $R_B = 2\text{ k}\Omega$, maksimalnih snaga $P_{A\max} = P_{B\max} = 1\text{ mW}$, se zatvaranjem prekidača K priključuju u kolo vremenski konstantnih struja, prikazano na slici 2.

- Primenjujući Tevenenovu teoremu, proveriti da li će neki od otpornika R_A i R_B pregoreti nakon zatvaranja prekidača K .
- Ukoliko se desi da neki od otpornika pregore, odrediti otpornost zaštitnog otpornika, R_Z , koji treba vezati na red sa njima, kako bi otpornike zaštitio od pregorevanja.

Brojni podaci su: $E = 10\text{ V}$, $I_S = 1\text{ mA}$, $R = 1\text{ k}\Omega$.

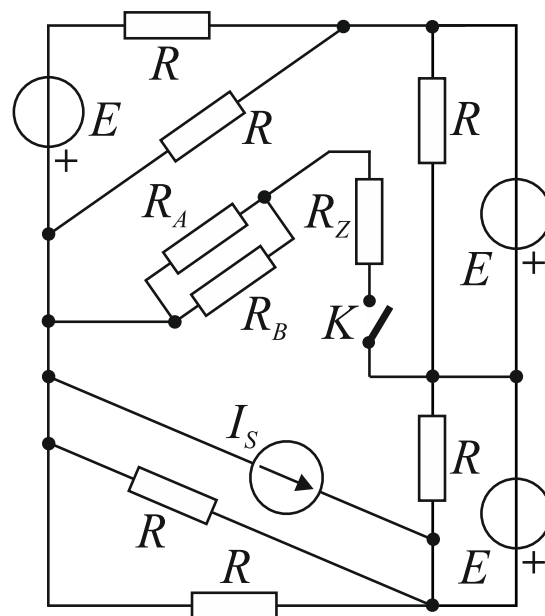


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.


I-1

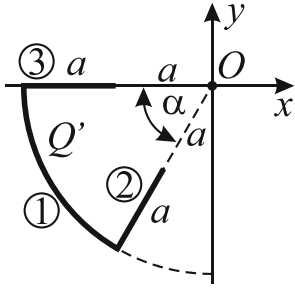

$$dE_{1x} = dE_1 \cos \theta = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q' dl}{4\pi\epsilon_0 (2a)^2} \cos \theta = \frac{Q' 2a d\theta}{16\pi\epsilon_0 a^2} \cos \theta$$

$$E_{1x} = \int_{\text{po luku 1}} dE_{1x} = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos \theta d\theta = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} \left(\sin \frac{\pi}{3} - \sin 0 \right) = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{3}}{2}$$

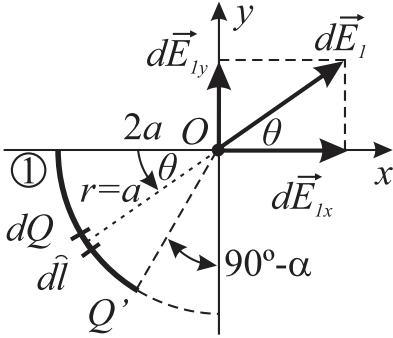
$$\vec{E}_{1x} = \frac{\sqrt{3} Q'}{16\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_x$$



$$dE_{1y} = dE_1 \sin \theta = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta = \frac{Q' dl}{4\pi\epsilon_0 (2a)^2} \sin \theta = \frac{Q' 2a d\theta}{16\pi\epsilon_0 a^2} \sin \theta$$

$$E_{1y} = \int_{\text{po luku 1}} dE_{1y} = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \theta d\theta = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} \left(\cos 0 - \cos \frac{\pi}{3} \right) = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{1}{2} \right)$$

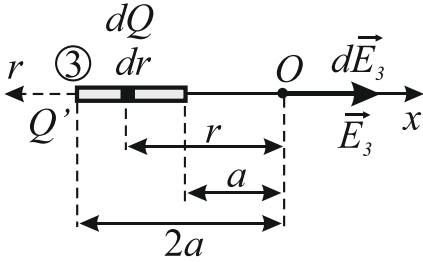
$$\vec{E}_{1y} = \frac{Q'}{16\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_y$$



$$dE_3 = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q' dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E_3 = \int_{\text{po stupu}} dE_3 = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \int_a^{2a} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2a} \right) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2a} = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a}$$
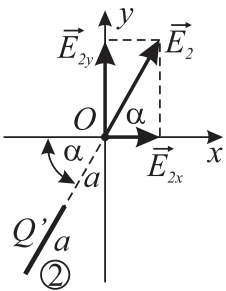
$$\vec{E}_3 = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_x$$



$$E_2 = E_3 = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a}$$

$$E_{2x} = E_2 \cos \alpha = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} \frac{1}{2} = \frac{Q'}{16\pi\epsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_{2x} = \frac{Q'}{16\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_x$$


$$E_{2y} = E_2 \sin \alpha = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3} Q'}{16\pi\epsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_{2y} = \frac{\sqrt{3} Q'}{16\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_y$$

$$\vec{E}_O = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = \left(\frac{\sqrt{3} Q'}{16\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q'}{16\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} \right) \cdot \vec{i}_x + \left(\frac{Q'}{16\pi\epsilon_0 a} + \frac{\sqrt{3} Q'}{16\pi\epsilon_0 a} \right) \cdot \vec{i}_y$$

I-2

a)

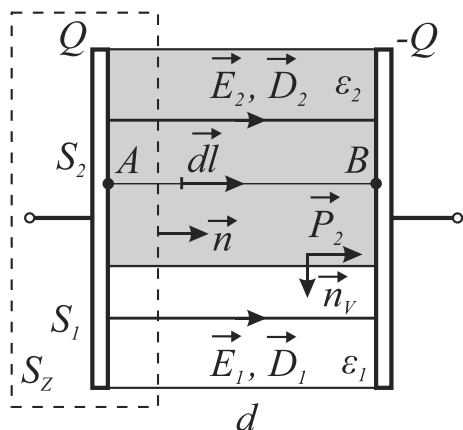

Granični uslov:

$$E_{t1} = E_{t2} = E, \quad E_1 = E_2 = E$$

$$D_{n1} = D_{n2} = 0$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{slobodno\ u\ S}$$

$$\int_{S_1} D_1 \cdot dS + \int_{S_2} D_2 \cdot dS = Q$$

$$D_1 S_1 + D_2 S_2 = Q$$

$$\epsilon_1 E S_1 + \epsilon_2 E S_2 = Q$$

$$E = \frac{Q}{\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2}$$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = E d = \frac{Q}{\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2} d$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}}$$

$$C = \frac{\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2}{d} = \frac{\epsilon_1 S_1}{d} + \frac{\epsilon_2 S_2}{d} = C_1 + C_2$$

b)

$$C_1 = \frac{\epsilon_1 S_1}{d}, \quad C_2 = \frac{\epsilon_2 S_2}{d}$$

$$C_1 = \frac{C_2}{3}, \quad C_2 = 3C_1$$

$$\frac{\epsilon_2 S_2}{d} = 3 \frac{\epsilon_1 S_1}{d} \quad (S_2 = 2S_1)$$

$$\epsilon_1 = \frac{2}{3} \epsilon_2 = \frac{2}{3} \cdot 7,5 \epsilon_0 = 5 \epsilon_0$$

$$\epsilon_{r1} = 5$$

c)

$$E_{\max} = \frac{Q_{\max}}{\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2} \leq \min\{E_{C1}, E_{C2}\} = E_{C1} \Rightarrow Q_{\max} = E_{C1} (\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2)$$

$$U_{\max} = \frac{Q_{\max}}{\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2} d = \frac{E_{C1} (\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2)}{\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2} d = E_{C1} d$$

$$U_{\max} = 2,37 \text{ kV}$$


d)

$$\sigma_v = \vec{P}_2 \cdot \vec{n}_v = P_2 \cdot 1 \cdot \cos 90^\circ = 0 \frac{C}{m^2}$$

$$Q_v = 0 \text{ C}$$

II-1

a)

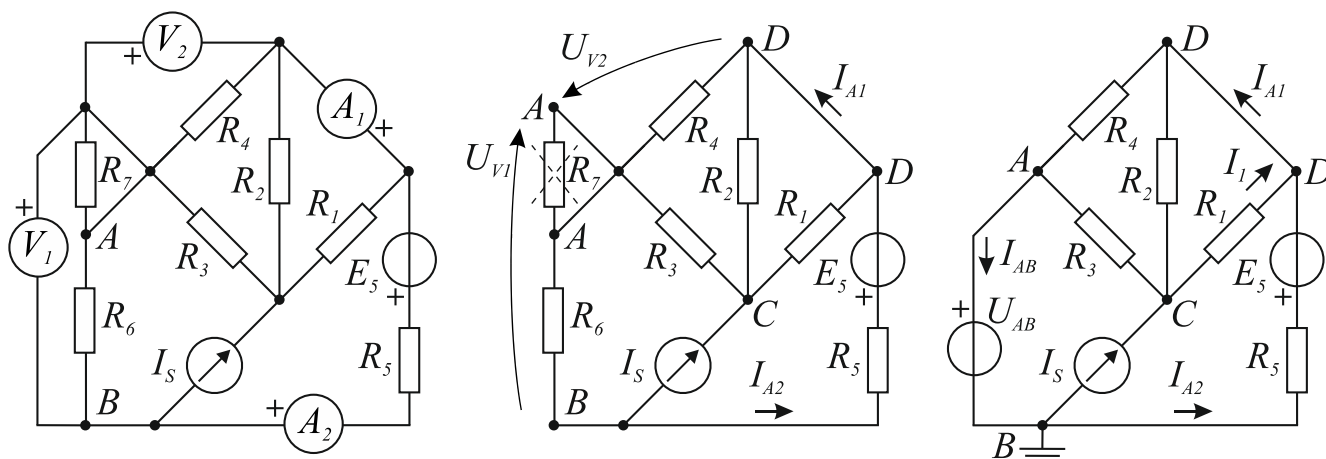

$$V_B = 0 \text{ V}, \quad V_A = U_{AB} = U_{V1} = 6 \text{ V}$$

$$V_C \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{\infty} \right) - V_A \left(\frac{1}{R_3} \right) - V_D \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = I_S$$

$$V_D \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + 0} \right) - V_A \left(\frac{1}{R_4} \right) - V_C \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = -\frac{E_5}{R_5}$$

$$V_C \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) - 6 \cdot \left(\frac{1}{20} \right) - V_D \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) = 2$$

$$V_D \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} \right) - 6 \cdot \left(\frac{1}{20} \right) - V_C \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) = -\frac{12}{20}$$

$$\left. \begin{array}{l} 5V_C - 4V_D = 46 \\ -4V_C + 6V_D = -6 \end{array} \right\} \Rightarrow V_C = 18 \text{ V} \quad V_D = 11 \text{ V}$$

$$I_{A2} = \frac{V_B - V_D - E_5}{R_5} = \frac{0 - 11 - 12}{20} = -1,15 \text{ A}$$

$$I_{AB} = I_S + I_{A2} = 2 + (-1,15) = 0,85 \text{ A}$$

$$R_6 = \frac{U_{AB}}{I_{AB}} = \frac{6}{0,85} \quad \boxed{R_6 = 7,1 \Omega}$$

b)

$$U_{V2} = U_{AD} = V_A - V_D = 6 - 11 \quad \boxed{U_{V2} = -5 \text{ V}}$$

$$\boxed{I_{A2} = -1,15 \text{ A}}$$


$$I_1 = \frac{V_C - V_D}{R_1} = \frac{18 - 11}{10} = 0,7 \text{ A}$$

$$I_{A1} = I_1 + I_{A2} = 0,7 + (-1,15) \quad \boxed{I_{A1} = -0,45 \text{ A}}$$

$$P_{E5} = -E_5 I_{A2} = -12 \cdot (-1,15) \quad \boxed{P_{E5} = 13,8 \text{ W}}$$


II-2

a)

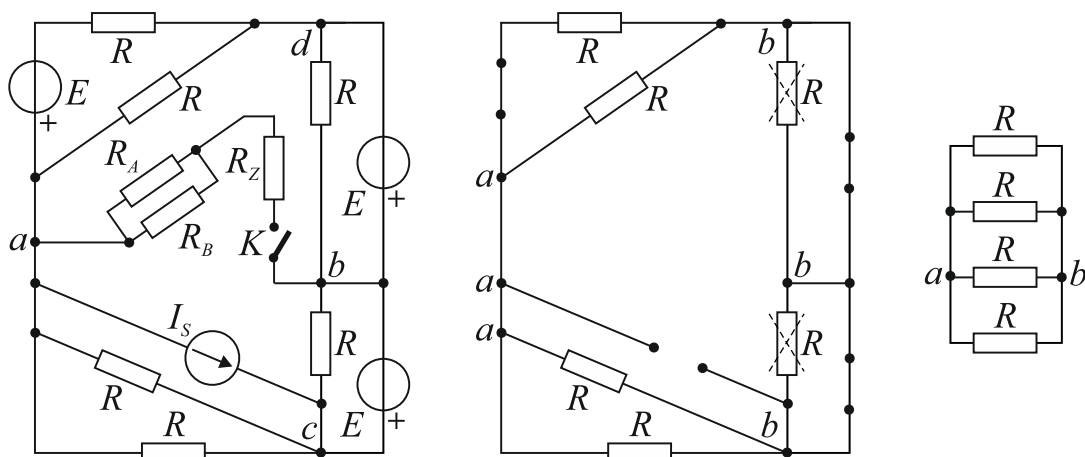

$$R_T = R_{ab} = R \parallel R \parallel R \parallel R = 1000 \parallel 1000 \parallel 1000 \parallel 1000$$

$$R_T = 250 \Omega$$

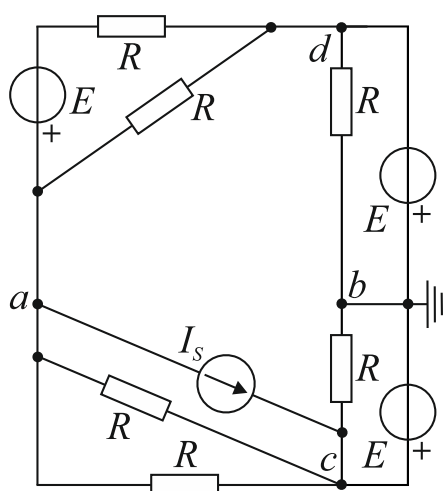

$$V_b = 0 V, \quad V_c = E = 10 V, \quad V_d = -E = -10 V$$


$$V_a \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{\infty} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) - V_c \left(\frac{1}{\infty} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) - V_d \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) = -I_s + \frac{E}{R}$$

$$V_a \left(\frac{1}{1k} + \frac{1}{1k} + \frac{1}{1k} + \frac{1}{1k} \right) - 10 \cdot \left(\frac{1}{1k} + \frac{1}{1k} \right) - (-10) \cdot \left(\frac{1}{1k} + \frac{1}{1k} \right) = -1m + \frac{10}{1k}$$

$$4V_a = 9 \Rightarrow V_a = 2,25 V$$

$$E_T = U_{ab} = V_a - V_b = 2,25 - 0$$

$$E_T = 2,25 V$$

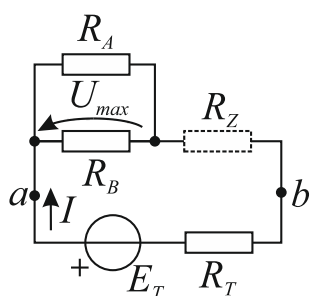

$$\left. \begin{aligned} U_{A\max} &= \sqrt{P_{A\max} R_A} = \sqrt{1m \cdot 1k} = 1 V \\ U_{B\max} &= \sqrt{P_{B\max} R_B} = \sqrt{1m \cdot 2k} = 1,41 V \end{aligned} \right\} \Rightarrow U_{\max} = U_{A\max} = 1 V$$

$$I_{\max} = \frac{U_{\max}}{R_{AB}} = \frac{U_{\max}}{R_A \parallel R_B} = \frac{1}{2k/3} = 1,5 mA$$

$$I = \frac{E_T}{R_T + R_{AB}} = \frac{2,25}{250 + 2000/3} = 2,45 mA > I_{\max} = 1,5 mA$$

Treba dodati R_Z

b)

$$I' = \frac{E_T}{R_T + R_{AB} + R_Z} \leq I_{\max}$$

$$R_Z \geq \frac{E_T}{I_{\max}} - R_T - R_{AB} = \frac{2,25}{1,5m} - 250 - \frac{2000}{3}$$

$$R_Z \geq 583,33 \Omega$$