

Osnovi elektrotehnike 1  
(I kolokvijum)

K1

14. 7. 2026.


## ZADACI

**Zadatak 1.** Tanak, polubeskonačan štapa, naelektrisan podužnom gustinom naelektrisanja  $Q'$ , savijen je i postavljen u  $x$ - $y$  ravan Dekartovog koordinatnog sistema, kao što je prikazano na slici 1. Prvi, polubeskonačni segment štapa leži na  $x$  osi, dok drugi segment, dužine  $b$ , leži na  $y$  osi. Sistem se nalazi u vazduhu.

- Odrediti, u opštim brojevima, vektor jačine električnog polja koji u tački  $A$  stvara štapa. Tačka  $A$  se nalazi na  $y$  osi, na udaljenosti  $a$  od centra koordinatnog sistema.
- Izračunati brojno potencijal tačke  $A$  u odnosu na referentnu tačku u beskonačnosti, koji potiče samo od pravolinijskog segmenta štapa konačne dužine.

Brojni podaci su:

$$a = 1 \text{ cm}, b = 1,2 \text{ cm}, Q' = 5 \text{ nC/m}, \varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}.$$

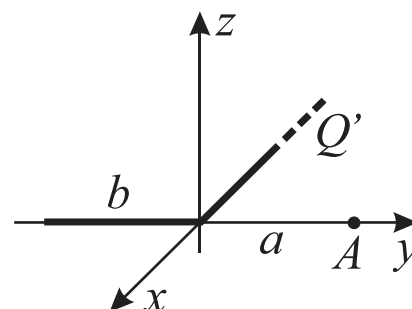


Slika 1.

**Zadatak 2.** Na slici 2 je prikazan koaksijalni kabl poluprečnika unutrašnje elektrode  $a = 5 \text{ mm}$  i spoljašnje  $b = 2,7a$ , dužine  $l = 1 \text{ m}$ . Kabl je naelektrisan podužnim naelektrisanjima  $Q'$  i  $-Q'$  i ispunjen sa dva čvrsta dielektrika, čije su permitivnosti  $\varepsilon_1 = 3\varepsilon_0$  i  $\varepsilon_2 = 4\varepsilon_0$ .

- Odrediti zavisnost intenziteta vektora jačine električnog polja, električnog pomeraja i polarizacije u funkciji rastojanja od ose kabla.
- Izračunati podužnu kapacitivnost kabla.
- Odrediti maksimalni napon na koji sme da se priključi kabl.
- Izračunati podužnu energiju sadržanu u dielektriku permitivnosti  $\varepsilon_1$  kada se kabl priključi na napon koja odgovara jednoj polovini maksimalnog napona.

Električne čvrstine dielektrika iznose:

$$E_{c1} = 35 \text{ kV/cm} \text{ i } E_{c2} = 50 \text{ kV/cm}.$$

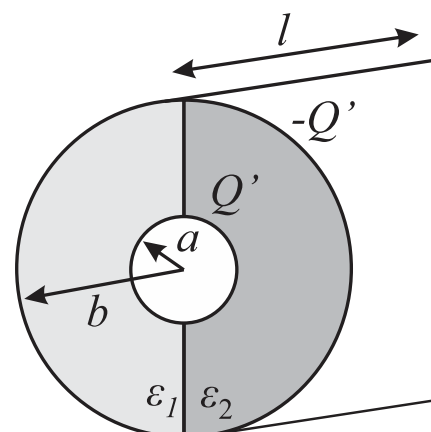

Slika 2.

## PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

Osnovi elektrotehnike 1  
(II kolokvijum)

## ZADACI

**Zadatak 1.** Zatvaranjem prekidača  $K$ , otpornik otpornosti  $R = 4 \Omega$ , maksimalne snage  $P_{\max} = 200 \text{ mW}$ , priključuje se u mrežu prikazanu na slici 1. Primenjujući Tevenenovu teoremu i metodu potencijala čvorova, proveriti da li će otpornik  $R$  pregoreti nakon zatvaranja prekidača  $K$ .


Ostali brojni podaci su:

$$R_1 = 30 \Omega, R_2 = R_3 = 15 \Omega,$$

$$R_4 = R_5 = R_6 = 5 \Omega,$$

$$R_7 = 30 \Omega, I_{S1} = 0,5 \text{ A}, I_{S2} = 0,4 \text{ A},$$

$$E_1 = 12 \text{ V}, E_2 = 5 \text{ V}.$$

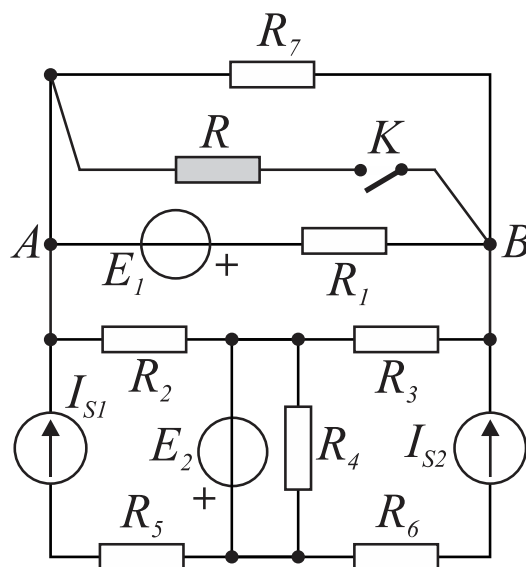


Slika 1.

**Zadatak 2.** U kolu vremenski konstantnih struja, sa slike 2, posle prebacivanja preklopnika  $P$  iz položaja (1) u položaj (2), pokazivanje voltmetra se promeni za  $1 \text{ V}$ .

- Primenom teoreme superpozicije, odrediti jačinu struje strujnog generatora  $I_S$ .
- Izračunati pokazivanje idealnih mernih instrumenata kada je preklopnik u položaju (1).

Ostali brojni podaci su:

$$E = E_1 = 6,5 \text{ V}, R = 6,5 \Omega.$$

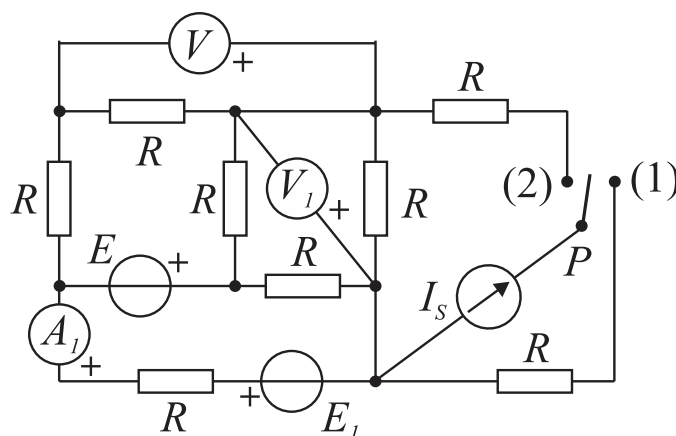


Slika 2.

## PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

K1 Z1

a)

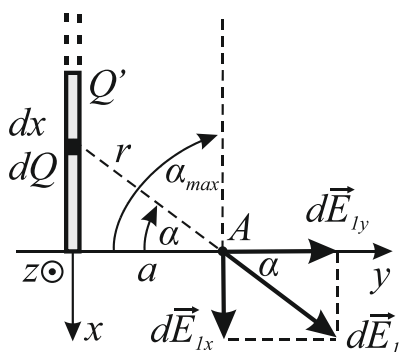

$$\alpha_{\max} = 90^\circ$$

$$dE_1 = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q' dx}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$dE_{1x} = dE_1 \sin \alpha = \frac{Q' dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \alpha = \frac{Q' r d\alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2 \cos \alpha} \sin \alpha = \frac{Q' d\alpha}{4\pi\epsilon_0 \frac{a}{\cos \alpha}} \sin \alpha$$


$$E_{1x} = \int dE_{1x} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\alpha_{\max}} \sin \alpha d\alpha = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos 0^\circ - \cos 90^\circ) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_{1x} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_x$$

$$dE_{1y} = dE_1 \cos \alpha = \frac{Q' dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \alpha = \frac{Q' r d\alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2 \cos \alpha} \cos \alpha = \frac{Q' d\alpha}{4\pi\epsilon_0 \frac{a}{\cos \alpha}}$$

$$E_{1y} = \int dE_{1y} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\alpha_{\max}} \cos \alpha d\alpha = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin 90^\circ - \sin 0^\circ) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a}$$
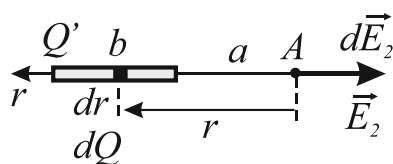
$$\vec{E}_{1y} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_y$$



$$dE_2 = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q' dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E_2 = \int_{\text{po štapu}} dE_2 = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \int_a^{a+b} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{a+b} \right) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \frac{b}{a(a+b)}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \frac{b}{a(a+b)} \cdot \vec{i}_y$$

$$\vec{E}_A = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_x + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_y + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \frac{b}{a(a+b)} \cdot \vec{i}_y$$

$$\vec{E}_A = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_x + \left( \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left( 1 + \frac{b}{a(a+b)} \right) \right) \cdot \vec{i}_y$$


b)

$$dV = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q' dr}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$V_A = \int_{\text{po štapu}} dV_A = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \int_a^{a+b} \frac{dr}{r} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{a+b}{a}$$

$$V_A = 35,5 \text{ V}$$

a)

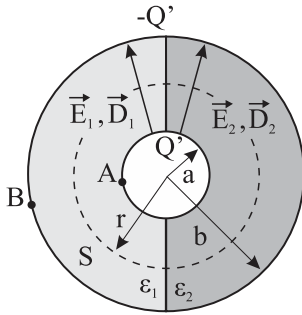

Granični uslov:

$$E_{t1} = E_{t2} \quad E_1 = E_2 = E$$

$$D_{n1} = D_{n2} = 0$$

$$D_1 = \epsilon_1 \cdot E$$

$$D_2 = \epsilon_2 \cdot E$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{slobodno u S}}$$

$$\int_{S_{B1}} \vec{D} \cdot d\vec{s}^0 + \int_{S_{B2}} \vec{D} \cdot d\vec{s}^0 + \int_{S_{OM}} \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{slobodno u S}}$$

$$\int_{S_{OM1}} D_1 \cdot ds + \int_{S_{OM2}} D_2 \cdot ds = Q' \cdot l$$

$$D_1 \cdot r\pi l + D_2 \cdot r\pi l = Q' \cdot l$$

$$\epsilon_1 \cdot E \cdot r\pi l + \epsilon_2 \cdot E \cdot r\pi l = Q' \cdot l$$

$$E = \frac{Q'}{\epsilon_1 \cdot r\pi + \epsilon_2 \cdot r\pi}; \quad a \leq r \leq b$$

$$D_1 = \epsilon_1 \frac{Q'}{\epsilon_1 \cdot r\pi + \epsilon_2 \cdot r\pi}; \quad a \leq r \leq b$$

$$D_2 = \epsilon_2 \frac{Q'}{\epsilon_1 \cdot r\pi + \epsilon_2 \cdot r\pi}; \quad a \leq r \leq b$$

$$P_1 = D_1 - \epsilon_0 E = \epsilon_1 E - \epsilon_0 E = (\epsilon_1 - \epsilon_0) E = (\epsilon_1 - \epsilon_0) \frac{Q'}{\epsilon_1 \cdot r\pi + \epsilon_2 \cdot r\pi} = 2\epsilon_0 \frac{Q'}{\epsilon_1 \cdot r\pi + \epsilon_2 \cdot r\pi}; \quad a \leq r \leq b$$

$$P_2 = D_2 - \epsilon_0 E = \epsilon_2 E - \epsilon_0 E = (\epsilon_2 - \epsilon_0) E = (\epsilon_2 - \epsilon_0) \frac{Q'}{\epsilon_1 \cdot r\pi + \epsilon_2 \cdot r\pi} = 3\epsilon_0 \frac{Q'}{\epsilon_1 \cdot r\pi + \epsilon_2 \cdot r\pi}; \quad a \leq r \leq b$$

$$P_1 = 2\epsilon_0 \frac{Q'}{\epsilon_1 \cdot r\pi + \epsilon_2 \cdot r\pi}; \quad a \leq r \leq b \quad P_2 = 3\epsilon_0 \frac{Q'}{\epsilon_1 \cdot r\pi + \epsilon_2 \cdot r\pi}; \quad a \leq r \leq b$$

b)

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cdot dr = \int_a^b \frac{Q'}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) \cdot r\pi} \cdot dr = \frac{Q'}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) \cdot \pi} \cdot \ln \frac{b}{a}$$

$$C' = \frac{Q'}{U_{AB}} \quad C' = \frac{(\epsilon_1 + \epsilon_2) \cdot \pi}{\ln \frac{b}{a}}$$

$$C' = 194,52 \frac{\text{pF}}{\text{m}}$$

c)

$$E_{\max 1} = E_{\max 2} = E_{\max(r=a)} = \frac{Q'_{\max}}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) \cdot a\pi} = \min\{E_{\epsilon 1}, E_{\epsilon 2}\} = E_{\epsilon 1} = 35 \frac{\text{kV}}{\text{cm}} \quad \frac{C' \cdot U_{\max}}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) \cdot a\pi} = E_{\epsilon 1}$$

$$U_{\max} = \frac{E_{\epsilon 1} \cdot (\epsilon_1 + \epsilon_2) \cdot a\pi}{C'} = \frac{E_{\epsilon 1} \cdot (\epsilon_1 + \epsilon_2) \cdot a\pi}{(\epsilon_1 + \epsilon_2) \cdot \pi \cdot \ln \frac{b}{a}} = E_{\epsilon 1} \cdot a \cdot \ln \frac{b}{a}$$


$$U_{\max} = 17,5 \text{ kV}$$

d)


$$C_1' = \frac{\epsilon_1 \pi}{\ln \frac{b}{a}} = 83,37 \frac{\text{pF}}{\text{m}} \quad W_{e1}' = \frac{1}{2} C_1' \left( \frac{U_{\max}}{2} \right)^2 \quad W_{e1}' = 3,17 \frac{\text{mJ}}{\text{m}}$$

K2 Z1

a)

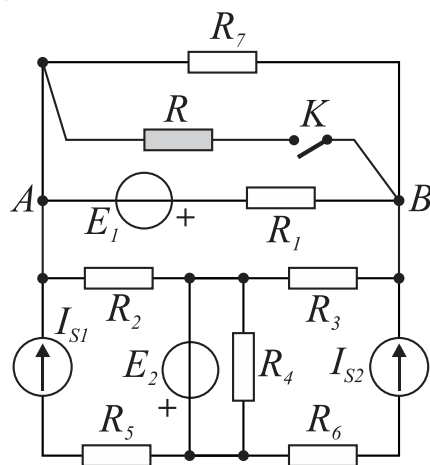

$R_T$ :

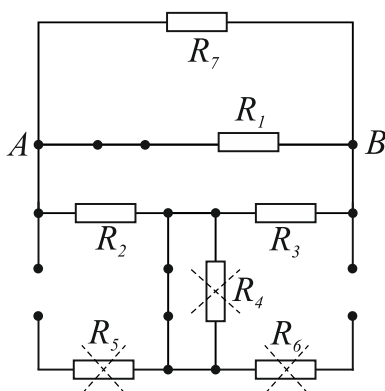


$$R_T = R_{AB} = R_7 \parallel R_1 \parallel (R_2 + R_3)$$

$$R_T = 30 \parallel 30 \parallel (15 + 15)$$

$$R_T = 30 \parallel 30 \parallel 30$$

$$\boxed{R_T = 10 \Omega}$$

$E_T$ :

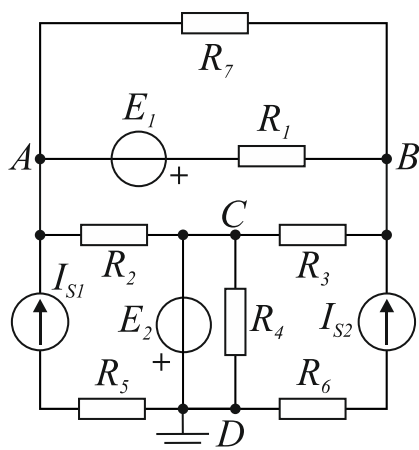

$$V_D = 0 \text{ V}, \quad V_C = -E_2 = -5 \text{ V}$$

$$V_A \left( \frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5 + \infty} \right) - V_B \left( \frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_1} \right) - V_C \left( \frac{1}{R_2} \right) = -\frac{E_1}{R_1} + I_{S1}$$

$$V_B \left( \frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_6 + \infty} \right) - V_A \left( \frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_1} \right) - V_C \left( \frac{1}{R_3} \right) = \frac{E_1}{R_1} + I_{S2}$$

$$V_A \left( \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{15} \right) - V_B \left( \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) - (-5) \cdot \left( \frac{1}{15} \right) = -\frac{12}{30} + 0,5 \quad / \cdot 30$$

$$V_B \left( \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{15} \right) - V_A \left( \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) - (-5) \cdot \left( \frac{1}{15} \right) = \frac{12}{30} + 0,4 \quad / \cdot 30$$

$$4V_A - 2V_B = -7$$


$$V_A = 0 \text{ V}$$

$$-2V_A + 4V_B = 14$$

$$V_B = 3,5 \text{ V}$$

$$E_T = U_{BA} = V_B - V_A$$

$$\boxed{E_T = 3,5 \text{ V}}$$

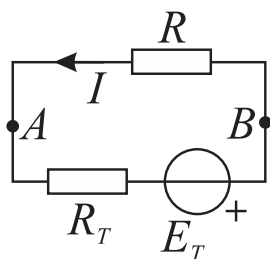

$$I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{\max}}{R}} = \sqrt{\frac{0,2}{4}} = 0,224 \text{ A}$$

$$I = \frac{E_T}{R_T + R} = \frac{3,5}{10 + 4} = 0,25 \text{ A} > 0,224 \text{ A}$$

Otpornik otpornosti  $R$  će pregoreti.

## K2 Z2

1. Na osnovu uslova teksta zadatka:  $U_V^{(2)} = U_V^{(1)} + \Delta U_V$

2. Na osnovu teoreme superpozicije:

$$\boxed{\begin{matrix} \text{Svi} \\ \text{generatori} \end{matrix}} = \boxed{\begin{matrix} \text{Svi} \\ \text{sem } I_S \end{matrix}} + \boxed{\begin{matrix} \text{Samo} \\ I_S \end{matrix}}$$

(2)

(1)



Preklopnik u položaju (2)  
(deluju svi generatori)  
 $U_V^{(2)}$

Preklopnik u položaju (1)  
(svi generatori osim strujnog generatora  $I_S$ )  
 $U_V^{(1)}$

Deluje samo strujni generator  $I_S$   
 $U_V'$

Na osnovu (1) i (2) sledi da je  $U_V' = \Delta U_V$

a)

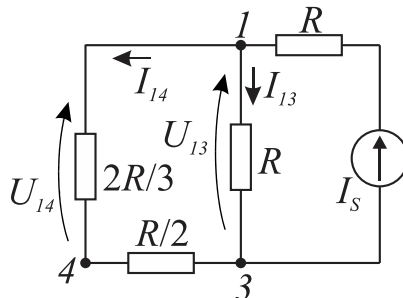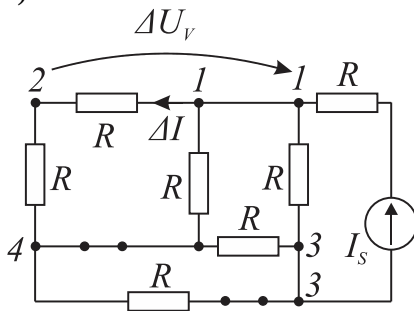

$$\Delta I = \frac{\Delta U_V}{R} = \frac{1}{6,5} = 0,154 \text{ A}$$

$$U_{14} = (R + R)I' = 13 \cdot 0,154 = 2 \text{ V}$$

$$I_{14} = \frac{U_{14}}{2R/3} = \frac{2}{13/3} = 0,462 \text{ A}$$


$$U_{13} = (R/2 + 2R/3)I_{14} = 3,503 \text{ V}$$

$$I_{13} = \frac{3,503}{6,5} = \frac{2}{13/3} = 0,538 \text{ A}$$

$$I_S = I_{13} + I_{14} = 0,538 + 0,462$$

$$\boxed{I_S = 1 \text{ A}}$$

b)

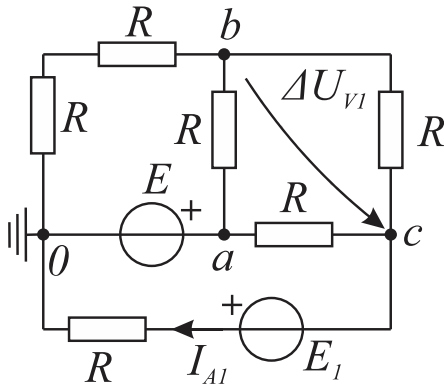

$$n_{\epsilon} = 4, \quad n_{i.n.g.} = 1$$

$$MP\check{C}: \quad n_{\epsilon} - 1 - n_{i.n.g.} = 4 - 1 - 1 = 2$$

$$V_0 = 0 \text{ V}, \quad V_a = E = 6,5 \text{ V}$$

$$V_b \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} \right) - V_a \left( \frac{1}{R} \right) - V_c \left( \frac{1}{R} \right) = 0 \quad / \cdot 2R$$

$$V_c \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R+0} \right) - V_a \left( \frac{1}{R} \right) - V_b \left( \frac{1}{R} \right) = -\frac{E_1}{R} \quad / \cdot R$$

$$5V_b - 2V_a - 2V_c = 0$$

$$3V_c - V_a - V_b = -E_1$$

$$\left. \begin{matrix} 5V_b - 2V_c = 13 \\ 3V_c - V_b = 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \quad V_b = 3 \text{ V} \quad V_c = 1 \text{ V}$$

$$I_{A1} = \frac{V_c - V_0 + E_1}{R} = 1,15 \text{ A}$$

$$\boxed{I_{A1} = 1,15 \text{ A}}$$

$$U_{V1} = V_c - V_b$$

$$\boxed{U_{V1} = -2 \text{ V}}$$