

Osnovi elektrotehnike 1
(I kolokvijum)

K1


14.7.2026.

ZADACI

Zadatak 1. Tanak štap od neprovodnog materijala savijen je u obliku kružnog segmenta poluprečnika a , nad uglom 2α i postavljenu je u x - y ravan Dekartovog koordinatnog sistema, kao što je prikazano na slici 1. Struktura je ravnomerno naelektrisan linijskom gustinom naelektrisanja Q' . Dodatno, u istoj ravni, postavljena su tri tačkasta naelektrisanja Q_1 , Q_2 i Q_3 kao što je prikazano na slici 1.

- Odrediti, u opštim brojevima, izraz za vektor jačine električnog polja koji u koordinatnom početku stvara naelektrisan luk.
- Odrediti, u opštim brojevima, izraz za vektor jačine električnog polja koji u koordinatnom početku stvaraju tačkasta naelektrisanja.
- Odrediti količinu naelektrisanja Q' , tako, da resultantni vektor jačine električnog polja u koordinatnom početku bude jednak nuli.

Brojni podaci su: $a = 1 \text{ cm}$, $b = 0,5a$, $\alpha = 30^\circ$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$,
 $Q_1 = Q_2 = \sqrt{2} \mu\text{C}$, $Q_3 = 4 \mu\text{C}$.

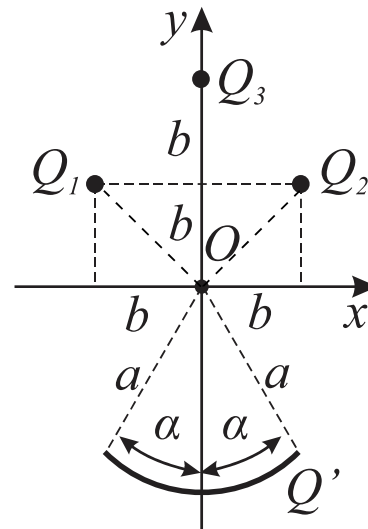


Slika 1.

Zadatak 2. Koaksijalni kabl, poluprečnika elektroda a i b , dužine L , ispunjen je sa dva sloja dielektrika; čvrstim, permitivnosti ϵ_1 i tečnim, permitivnosti ϵ_2 . Relativna permitivnost, ϵ_{r1} , jednaka 6, dvostruko je veća od ϵ_{r2} , dok je električna čvrstina $E_{c2} = 75 \text{ kV/cm}$ dvostruko manja od E_{c1} . Koaksijalni kabl postavljen je u vertikalni položaj, kao što je prikazano na slici 2.

- Odrediti zavisnost intenziteta vektora električnog pomeraja i vektora jačine električnog polja od rastojanja od ose kabla.
- Izvesti izraz za kapacitivnost kabla.
- Odrediti maksimalni napon na koji sme da se priključi kondenzator.
- Odrediti energiju sadržanu u sloju od dielektrika čija je relativna permitivnost ϵ_{r1} .

Brojni podaci su: $a = 1 \text{ mm}$, $b = 2,7a$, $L = 9 \text{ cm}$.

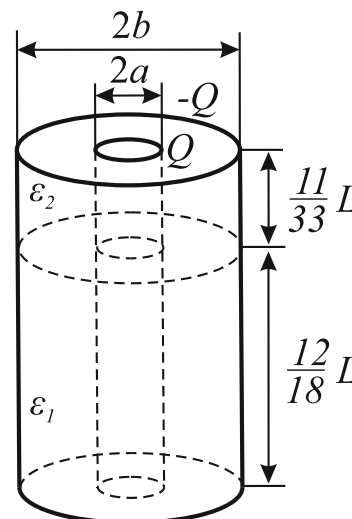

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

Osnovi elektrotehnike 1
(II kolokvijum)

K2

14.7.2026.

ZADACI

Zadatak 1. Mrežu vremenski konstantnih struja sa slike 1 transformisati na sledeći način:


- Deo mreže između tačaka A i D predstaviti ekvivalentnim Tevenenovim generatorom E_{T1} , R_{T1} .
- Prostom transformacijom generatora, deo mreže između tačaka D i C predstaviti ekvivalentnim realnim naponskim generatorom E_{T2} , R_{T2} .
- Deo mreže između tačaka B i C predstaviti ekvivalentnim Tevenenovim generatorom E_{T3} , R_{T3} .
- Odrediti otpornost otpornika R , tako da se na grupi otpornika, između tačaka A i B razvija najveća moguća snaga.

Brojni podaci su:

$$R_1 = R_4 = 1 \, \Omega, R_2 = 4 \, \Omega, R_3 = 2 \, \Omega,$$

$$E_1 = 8 \, \text{V}, E_2 = 12 \, \text{V}, E_3 = 1 \, \text{V}, E_4 = 3 \, \text{V},$$

$$I_{S1} = 2 \, \text{A}, I_{S2} = 3 \, \text{A}.$$

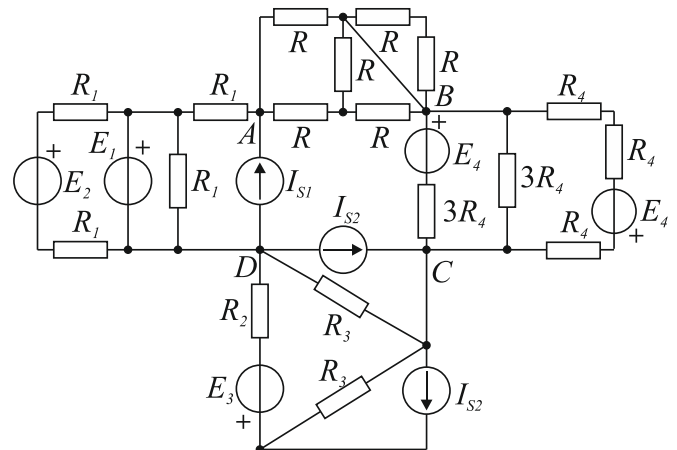

Slika 1.

Zadatak 2. Kada se u mreži vremenski konstantnih struja sa slike 2, preklopnik prebaci iz položaja (1) u položaj (2), napon na otporniku otpornosti R_4 poraste za $\Delta U_{AB} = 3 \, \text{V}$.


- Primenjujući teoremu superpozicije izračunati jačinu struje strujnog generatora I_{S2} .
- Izračunati snage svih generatora kada je preklopnik u položaju (1).

Ostali brojni podaci su:

$$R_1 = 100 \, \Omega, R_2 = 20 \, \Omega, R_3 = 80 \, \Omega,$$

$$R_4 = R_7 = 50 \, \Omega, R_5 = R_6 = 25 \, \Omega,$$

$$E_1 = 12 \, \text{V}, I_{S1} = 80 \, \text{mA}.$$

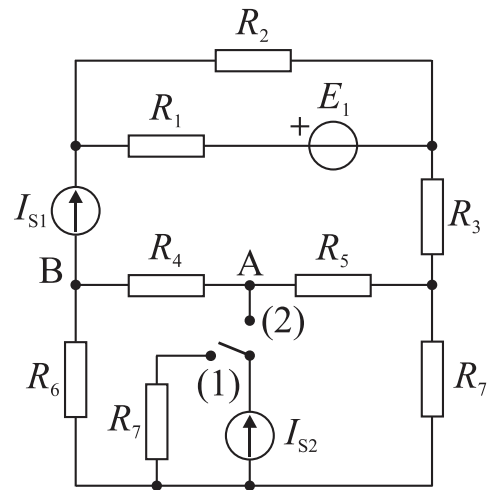


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

K1 Z1

a)

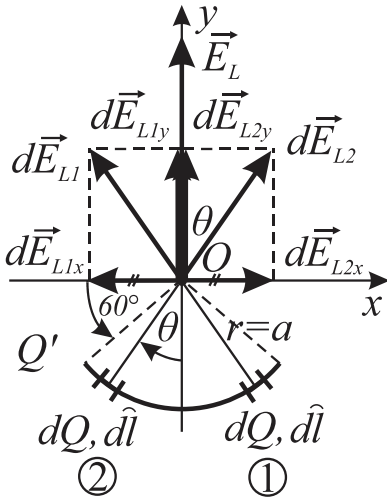

Zbog simetrije je:

$$d\vec{E}_{L1x} + d\vec{E}_{L2x} = 0 \Rightarrow \boxed{E_{Lx} = 0}$$


$$dE_{L1y} = dE_{L2y} = dE_{L1} \cos \theta = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q' dl}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \theta = \frac{Q' a d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \theta$$

$$dE_{L1y} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta$$

$$E_L = \int_{\text{pola}}^{\text{polu}} dE_{L1y} = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos \theta d\theta = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\sin \frac{\pi}{6} - \sin 0 \right) = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \frac{1}{2}$$

$$\boxed{\vec{E}_L = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_y}$$

b)

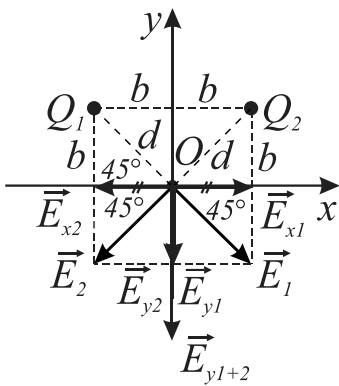

Zbog simetrije je:

$$\vec{E}_{1x} + \vec{E}_{2x} = 0 \Rightarrow \boxed{E_x = 0}$$


$$d = b\sqrt{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

$$E_1 = E_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 d^2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 \left(\frac{a\sqrt{2}}{2} \right)^2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 \frac{2a^2}{4}} = \frac{Q_1}{2\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$E_{1y} = E_{2y} = E_1 \cdot \cos \frac{\pi}{4} = \frac{Q_1}{2\pi\epsilon_0 a^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{Q_1 \sqrt{2}}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$\vec{E}_{y1+2} = 2 \cdot \frac{Q_1 \sqrt{2}}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cdot (-\vec{i}_y)$$
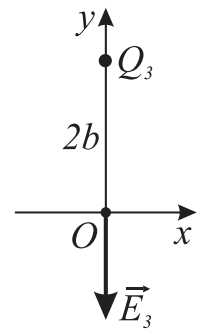
$$\boxed{\vec{E}_{y1+2} = \frac{Q_1 \sqrt{2}}{2\pi\epsilon_0 a^2} \cdot (-\vec{i}_y)}$$




$$E_3 = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 (2b)^2}$$

$$E_3 = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$\boxed{\vec{E}_3 = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cdot (-\vec{i}_y)}$$

$$\vec{E}_T = \vec{E}_{y1+2} + \vec{E}_3 = \frac{Q_1 \sqrt{2}}{2\pi\epsilon_0 a^2} \cdot (-\vec{i}_y) + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cdot (-\vec{i}_y) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 a^2} \left(Q_1 \sqrt{2} + \frac{Q_3}{2} \right) \cdot (-\vec{i}_y)$$

c)

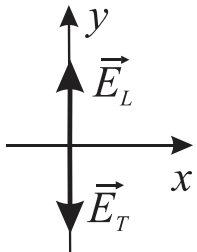

$$|\vec{E}_O| = 0 \Rightarrow \vec{E}_T = -\vec{E}_L \Rightarrow \frac{1}{2\pi\epsilon_0 a^2} \left(Q_1 \sqrt{2} + \frac{Q_3}{2} \right) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a}$$


$$\frac{1}{a} \left(Q_1 \sqrt{2} + \frac{Q_3}{2} \right) = \frac{Q'}{2}$$

$$Q' = \frac{2}{a} \left(Q_1 \sqrt{2} + \frac{Q_3}{2} \right) = \frac{2}{10^{-2}} \left(\sqrt{2} \cdot 10^{-6} \cdot \sqrt{2} + \frac{4 \cdot 10^{-6}}{2} \right)$$

$$Q' = \frac{2}{10^{-2}} (2 \cdot 10^{-6} + 2 \cdot 10^{-6}) = \frac{2}{10^{-2}} \cdot 4 \cdot 10^{-6} = 8 \cdot 10^{-4} \frac{C}{m}$$

$$\boxed{Q' = 0,8 \frac{mC}{m}}$$

a)

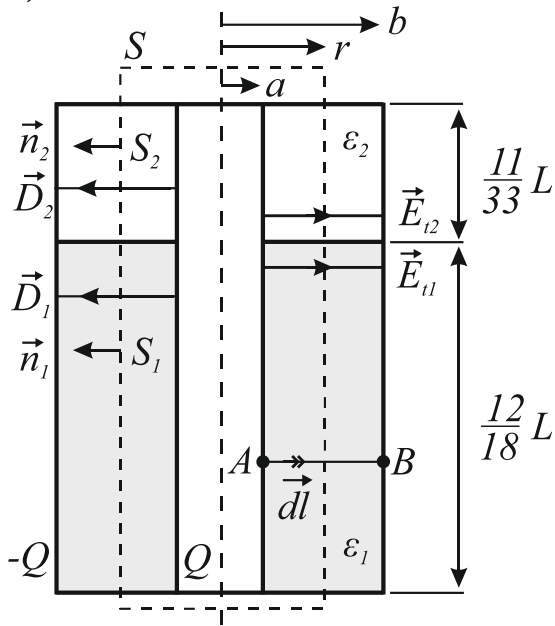

Granični uslov:

$$E_{t1} = E_{t2} \quad E_1 = E_2 = E$$

$$D_1 \neq D_2$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{us}$$

$$\int_{S_{OM}} D ds = Q$$

$$\int_{OM_2} D_2 ds + \int_{OM_1} D_1 ds = Q$$

$$D_2 2\pi r \frac{1}{3}L + D_1 2\pi r \frac{2}{3}L = Q \quad (D_1 = \epsilon_1 E = 6\epsilon_0 E, D_2 = \epsilon_2 E = 3\epsilon_0 E)$$

$$\epsilon_{r2}\epsilon_0 E 2\pi r \frac{1}{3}L + \epsilon_{r1}\epsilon_0 E 2\pi r \frac{2}{3}L = Q$$

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 2\pi r \frac{1}{3}L(\epsilon_{r2} + 2\epsilon_{r1})} = \frac{Q}{10\epsilon_0 r \pi L}, \quad a \leq r \leq b$$

$$D_1 = \epsilon_1 \frac{Q}{10\epsilon_0 r \pi L} = \epsilon_{r1} \frac{Q}{10r \pi L}, \quad a \leq r \leq b$$

$$D_2 = \epsilon_2 \frac{Q}{10\epsilon_0 r \pi L} = \epsilon_{r2} \frac{Q}{10r \pi L}, \quad a \leq r \leq b$$

b)

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{Q}{10\epsilon_0 r \pi L} dr = \frac{Q}{10\epsilon_0 \pi L} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{10\epsilon_0 \pi L}{\ln \frac{b}{a}} = 10\epsilon_0 \pi L$$

$$C = 25 \text{ pF}$$

c)

$$E_{\epsilon 2} = 75 \frac{\text{kV}}{\text{cm}} \rightarrow E_{\epsilon 1} = 150 \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$$

$$E_{\max}(r=a) = \frac{Q_{\max}}{10\epsilon_0 a \pi L} \leq \min\{E_{\epsilon 1}, E_{\epsilon 2}\} = E_{\epsilon 2} \rightarrow Q_{\max} = E_{\epsilon 2} \cdot 10\epsilon_0 a \pi L = 0,188 \mu\text{C}$$

$$U_{\max} = \frac{Q_{\max}}{C} = \frac{0,188 \mu\text{C}}{25 \text{ pF}} = 7500 \text{ V} \quad \text{ili} \quad U_{\max} = \frac{Q_{\max}}{C} = \frac{E_{\epsilon 2} \cdot 10\epsilon_0 a \pi L}{10\epsilon_0 \pi L} = a \cdot E_{\epsilon 2} = 7500 \text{ V}$$

$$U_{\max} = 7,5 \text{ kV}$$

d)

$$W_{e1} = \frac{1}{2} C_1 U_{\max}^2$$


$$C_1 = 8\epsilon_0 \pi L = 20 \text{ pF}$$

$$W_{e1} = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10^{-12} \cdot (7,5 \cdot 10^3)^2 = 0,56 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

$$W_{e1} = 0,56 \text{ mJ}$$

K2 Z1

a)

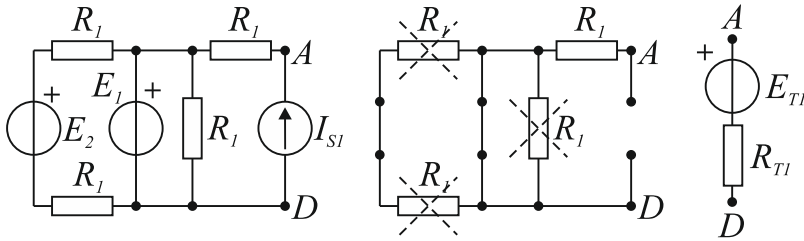


$$E_{T1} = U_{AD} = R_1 \cdot I_{S1} + E_1 = 1 \cdot 2 + 8$$

$$E_{T2} = 10 \text{ V}$$

$$R_{T1} = R_1 = 1 \Omega$$

b)

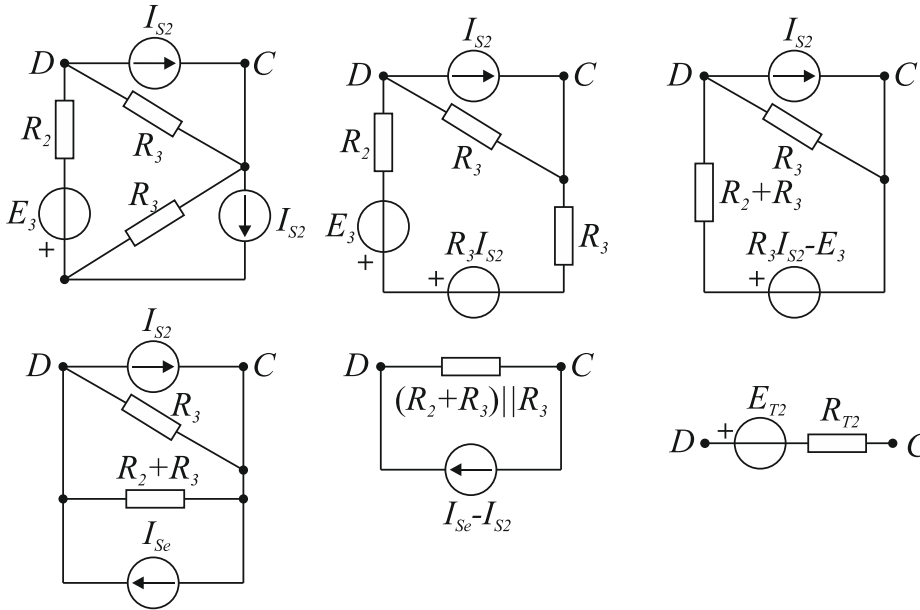

$$(R_2 + R_3) \parallel R_3 = (4 + 2) \parallel 2 = \frac{6 \cdot 2}{6 + 2} = 1,5 \Omega$$

$$R_{T1} = 1,5 \Omega$$


$$I_{Se} = \frac{R_3 I_{S2} - E_3}{R_2 + R_3} = \frac{2 \cdot 3 - 1}{4 + 2} = \frac{5}{6} \text{ A}$$

$$I_{Se} - I_{S2} = \frac{5}{6} - 3 = -\frac{13}{6} \text{ A}$$

$$E_{T1} = (I_{Se} - I_{S2}) \cdot (R_2 + R_3) \parallel R_3 = -\frac{13}{4} \text{ V}$$

$$E_{T1} = -3,25 \text{ V}$$

c)

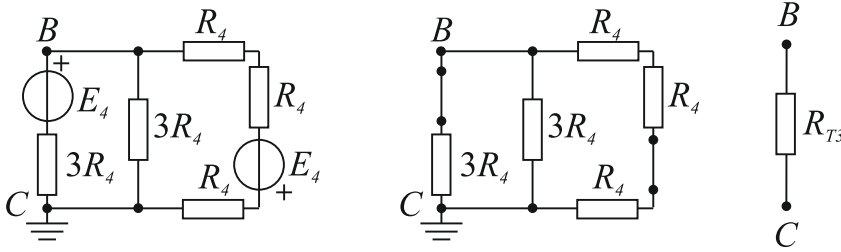

$$V_B \left(\frac{1}{3R_4} + \frac{1}{3R_4} + \frac{1}{3R_4} \right) = \frac{E_4}{3R_4} - \frac{E_4}{3R_4} = 0$$


$$V_B = 0$$

$$E_{T3} = 0 \text{ V}$$

$$R_{T3} = R_{BC} = 3R_4 \parallel 3R_4 \parallel 3R_4 = R_4$$

$$R_{T3} = 1 \Omega$$

d)

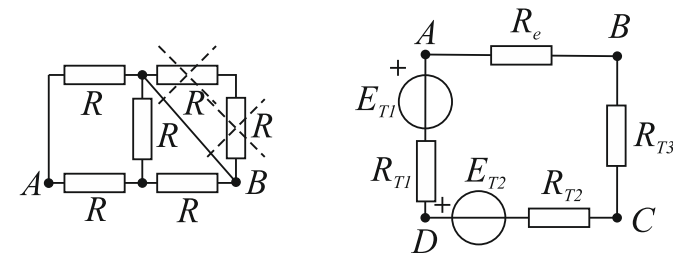

$$R_e = R_{T1} + R_{T2} + R_{T3} = 1 + 1,5 + 1$$

$$R_e = 3,5 \Omega$$


$$\frac{3}{5} R = 3,5 \Omega \Rightarrow$$

$$R = 5,83 \Omega$$


$$R_e = \left(\frac{R}{2} + R \right) \parallel R = \frac{3}{5} R$$

K2 Z2

a)

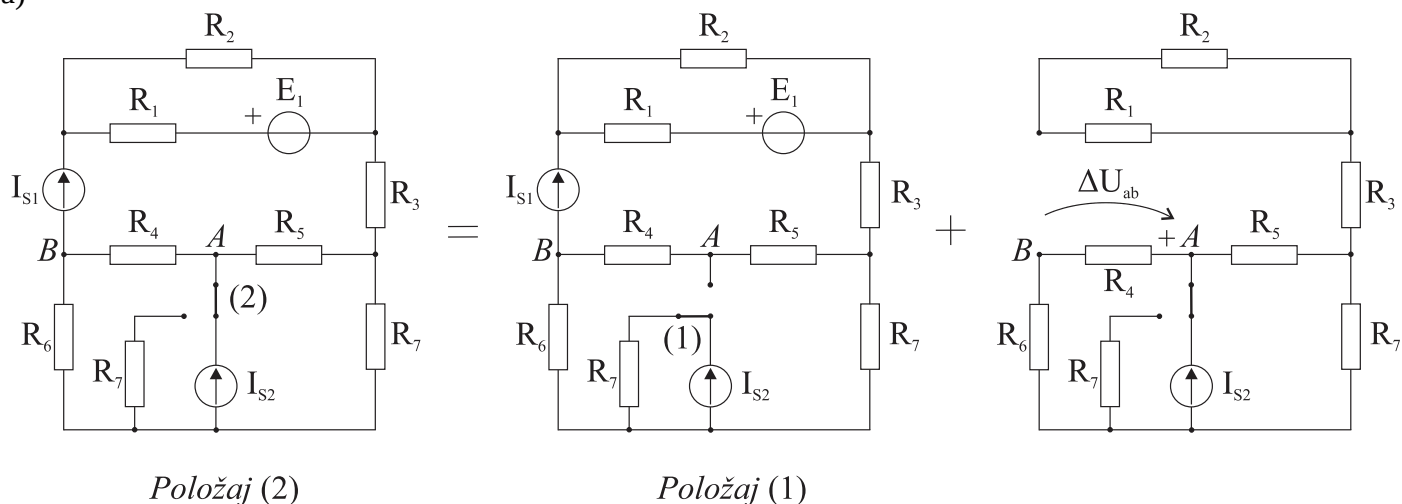
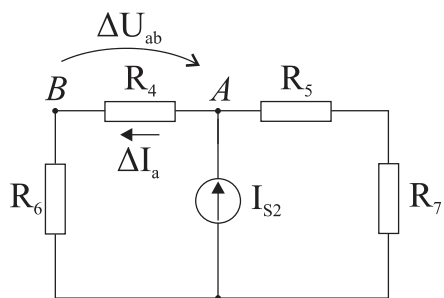
$$U_{AB}^{(2)} = U_{AB}^{(1)} + \Delta U_{AB} \Rightarrow \Delta U_{AB} = U_{AB}^{(2)} - U_{AB}^{(1)} = 3 \text{ V}$$




$$\Delta I_a = \frac{\Delta U_{ab}}{R_4} = 60 \text{ mA}$$

$$\Delta I_a = \frac{R_5 + R_7}{R_4 + R_5 + R_6 + R_7} I_{S2}$$

$$I_{S2} = \frac{R_4 + R_5 + R_6 + R_7}{R_5 + R_7} \Delta I_a$$

$$I_{S2} = 120 \text{ mA}$$

b)

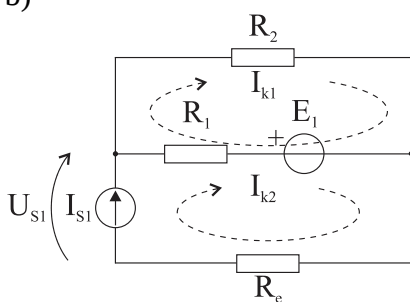

$$R_e = \frac{(R_4 + R_5)(R_6 + R_7)}{R_4 + R_5 + R_6 + R_7} + R_3$$

$$R_e = 117,5 \Omega$$

$$(R_1 + R_2) I_{k1} - R_1 I_{k2} = E_1$$

$$I_{k2} = I_{S1}$$

$$I_{k1} = \frac{E_1 + R_1 I_{k2}}{R_1 + R_2} = 166,7 \text{ mA}$$

$$P_{E1} = E_1 (I_{k1} - I_{k2}) = E_1 (I_{k1} - I_{S1}) \quad P_{E1} = 1,04 \text{ W}$$

$$P_{S1} = U_{S1} I_{S1} = (R_2 I_{k1} + R_e I_{S1}) I_{S1} \quad P_{S1} = 1,02 \text{ W}$$

$$P_{S2} = U_{S2} I_{S2} = R_7 I_{S2} I_{S2} \quad P_{S2} = 0,72 \text{ W}$$