

Osnovi elektrotehnike 1
(I kolokvijum)

K1


25.08.2026.

ZADACI

Zadatak 1. Zapreminska gustina sferno simetrične raspodele naelektrisanja, poluprečnika b , nije konstantna nego se menja u funkciji rastojanja od centra opterećenja po zakonu $\rho(r)$. Centar sfernog naelektrisanja se nalazi na y osi zadatog Dekartovog koordinatnog sistema, na udaljenosti $2b$ od centra sistema, kao što je prikazano na slici 1. Tanak štap, naelektrisan podužnom gustinom naelektrisanja Q' , savijen je u obliku 1/4 kruga, poluprečnika a , i leži u y - z ravni. Sistem se nalazi u vazduhu.

- Izvesti, u opštim brojevima, izraz za vektor jačine električnog polja, koji u tački O (centar koordinatnog sistema) stvara zapreminski raspoređeno naelektrisanje.
- Izvesti, u opštim brojevima, izraz za vektor jačine električnog polja, koji u tački O stvara štap.
- Izračunati konstantu, ρ_0 , tako da rezultatni vektor jačine električnog polja u tački O ima samo z komponentu.

Brojni podaci su: $\rho(r) = \frac{\rho_0}{2b^2} r^2$, $a = 1 \text{ cm}$, $b = 0,5 \text{ cm}$,
 $Q' = 1 \text{ nC/m}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

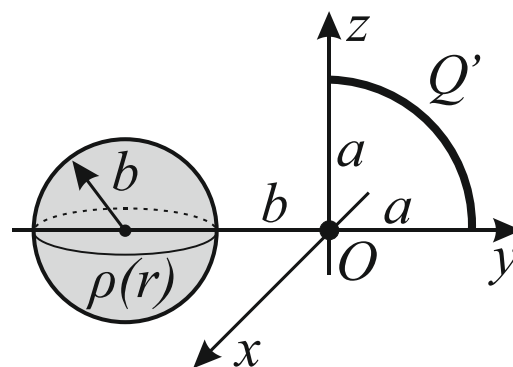


Slika 1.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan koaksijalni kabl dužine $L = 1 \text{ m}$, ispunjen sa dva sloja dielektrika relativnih permitivnosti $\epsilon_{r1} = 6$ i $\epsilon_{r2} = 4$. Poluprečnici elektroda kabla su $a = 1 \text{ mm}$ i $b = 4 \text{ mm}$. Poluprečnik razdvojne površi dva dielektrika je $c = 2 \text{ mm}$. Elektrode kondenzatora su naelektrisane naelektrisanjem Q i $-Q$.

- Odrediti, u opštim brojevima, izraz za kapacitivnost kondenzatora.
- Izračunati kapacitivnost kabla.
- Da li kabl sme da se priključi na napon $U = 15 \text{ kV}$?
- Izračunati maksimalnu energiju koja može biti sadržana u kablju.

Ostali brojni podaci: $E_{\check{c}1} = 70 \text{ kV/cm}$, $E_{\check{c}2} = 80 \text{ kV/cm}$.

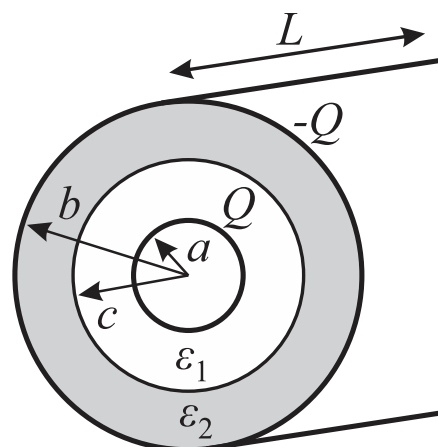

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

Osnovi elektrotehnike 1
(II kolokvijum)

K2


25.08.2026.

ZADACI

Zadatak 1. U električnom kolu vremenski konstantnih struja, prikazanom na slici 1, prilikom prebacivanja preklopnika iz položaja (1) u položaj (2) struja kroz naponski generator E_1 se poveća za vrednost $\Delta I_{E1} = 1 \text{ A}$, u naznačenom referentnom smeru.

- Primenjujući teoremu superpozicije, odrediti *ems* naponskog generatora E_2 .
- Odrediti snage naponskog generatora E_1 i strujnog generatora I_S , kada je preklopnik u položaju (2), primenom metode potencijala čvorova.

Brojni podaci su: $R_1 = 10 \Omega$, $R = 10 \Omega$, $E_1 = 9 \text{ V}$, $E_3 = 10 \text{ V}$, $I_S = 1 \text{ A}$.

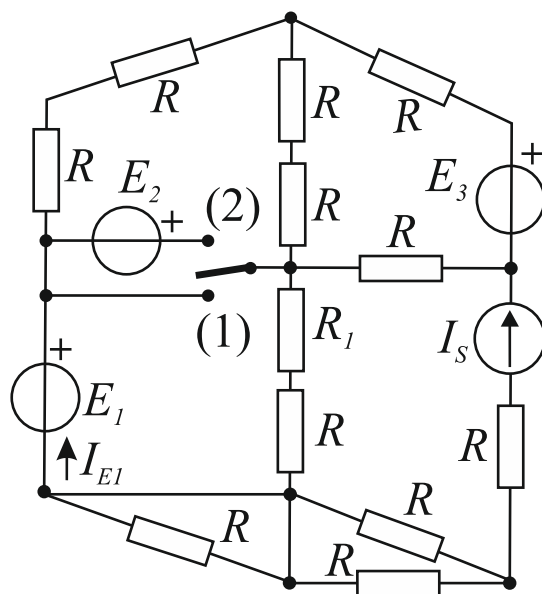


Slika 1.

Zadatak 2. U kolu vremenski konstantnih struja, sa slike 2, klizač promenljivog otpornika R_P se nalazi u položaju u kome se na ovom otporniku razvija maksimalno moguća snaga.

- Izračunati vrednost otpornosti otpornika R_P .
- Izračunati snagu koja se razvija na otporniku R_P .
- Skicirati grafički kako se menja snaga promenljivog otpornika R_P , ako se vrednost njegove otpornosti menja od vrednosti 0 do vrednosti $5R_P$.

Brojni podaci su: $R = R_2 = 100 \Omega$, $R_3 = R_4 = 40 \Omega$, $R_5 = R_6 = 60 \Omega$, $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$, $E_3 = 8 \text{ V}$, $E_4 = 3 \text{ V}$, $I_{S1} = 0,2 \text{ A}$.

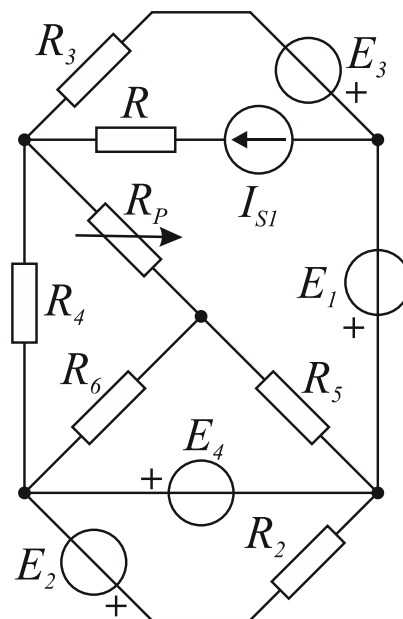


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

I-1

a)

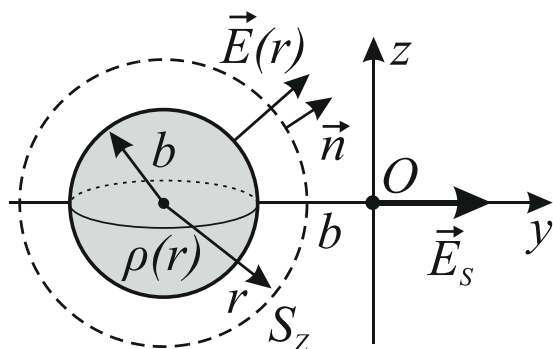

Pretpostavka $\rho_0 > 0$

$$\oint_{S_z} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{u S_z}}{\epsilon_0} \quad \angle(\vec{E}, \vec{n}) = 0$$

$$\oint_{S_z} E(r) dS = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

$$E(r) 4r^2 \pi = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^b \frac{\rho_0}{2b^2} r^2 4r^2 \pi dr = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\rho_0}{2b^2} 4\pi \int_0^b r^4 dr$$

$$= \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\rho_0}{2b^2} 4\pi \frac{b^5}{5} = \frac{2}{5} \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \pi b^3$$


$$E(r) = \frac{\rho_0 b^3}{10 \epsilon_0 r^2}, \quad r > b$$

$$r = 2b$$

$$E_s(r=2b) = \frac{\rho_0 b^3}{10 \epsilon_0 (2b)^2} = \frac{\rho_0 b^3}{40 \epsilon_0 b^2} = \frac{\rho_0 b}{40 \epsilon_0}$$

$$\vec{E}_s = \frac{\rho_0 b}{40 \epsilon_0} \cdot \vec{i}_y$$

b)

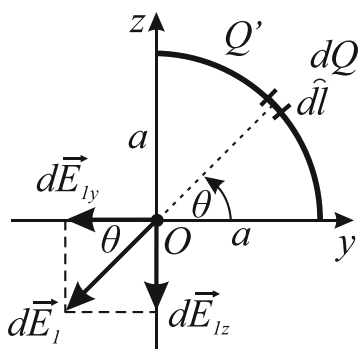

$$dE_{1y} = dE_1 \cos \theta = \frac{dQ}{4\pi \epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q' dl}{4\pi \epsilon_0 a^2} \cos \theta = \frac{Q' a d\theta}{4\pi \epsilon_0 a^2} \cos \theta$$

$$E_{1y} = \int_{\text{po luku}} dE_{1y} = \frac{Q'}{4\pi \epsilon_0 a} \int_0^{90^\circ} \cos \theta d\theta = \frac{Q'}{4\pi \epsilon_0 a} (\sin 90^\circ - \sin 0^\circ) = \frac{Q'}{4\pi \epsilon_0 a} (1 - 0)$$

$$E_{1y} = \frac{Q'}{4\pi \epsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_{1y} = E_{1y} \cdot (-\vec{i}_y)$$

$$dE_{1z} = dE_1 \sin \theta = \frac{dQ}{4\pi \epsilon_0 r^2} \sin \theta = \frac{Q' dl}{4\pi \epsilon_0 a^2} \sin \theta = \frac{Q' a d\theta}{4\pi \epsilon_0 a^2} \sin \theta$$

$$E_{1z} = \int_{\text{po luku}} dE_{1z} = \frac{Q'}{4\pi \epsilon_0 a} \int_0^{90^\circ} \sin \theta d\theta = \frac{Q'}{4\pi \epsilon_0 a} (\cos 0^\circ - \cos 90^\circ) = \frac{Q'}{4\pi \epsilon_0 a} (1 - 0)$$

$$E_{1z} = \frac{Q'}{4\pi \epsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_{1z} = E_{1z} \cdot (-\vec{i}_z)$$

c)

$$\vec{E}_o = \vec{E}_s + \vec{E}_{1y} + \vec{E}_{1z} = \left[\frac{\rho_0 b}{40 \epsilon_0} - \frac{Q'}{4\pi \epsilon_0 a} \right] \cdot \vec{i}_y + \frac{Q'}{4\pi \epsilon_0 a} \cdot (-\vec{i}_z)$$


$$\vec{E}_{oy} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\rho_0 b}{40 \epsilon_0} - \frac{Q'}{4\pi \epsilon_0 a} = 0$$

$$\rho_0 = \frac{10 Q'}{\pi a b}$$

$$\rho_0 = 63,7 \mu\text{C} / \text{m}^3$$

I-2

a)

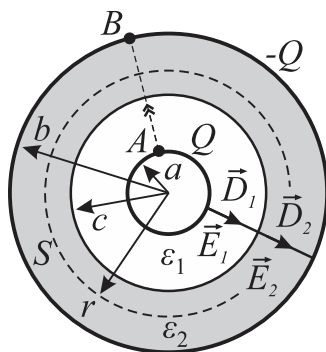

Granični uslov:

$$D_{n1} = D_{n2} \quad D_1 = D_2 = D$$

$$E_{t1} = E_{t2} = 0$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{slobodno u } S}$$

$$\int_{S_{OM}} D ds = Q$$

$$D 2\pi r L = Q$$

$$D = \frac{Q}{2\pi r L}, \quad a \leq r \leq b$$

$$E_1 = \frac{D}{\epsilon_1} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_1 r L}, \quad a \leq r \leq c$$

$$E_2 = \frac{D}{\epsilon_2} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_2 r L}, \quad c \leq r \leq b$$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^c E_1 dr + \int_c^b E_2 dr = \int_a^c \frac{Q}{2\pi\epsilon_1 r L} dr + \int_c^b \frac{Q}{2\pi\epsilon_2 r L} dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_1 L} \ln \frac{c}{a} + \frac{Q}{2\pi\epsilon_2 L} \ln \frac{b}{c}$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}}$$

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\frac{1}{\epsilon_{r1}} \ln \frac{c}{a} + \frac{1}{\epsilon_{r2}} \ln \frac{b}{c}}$$

b)

$$C = 192,44 \text{ pF}$$

c)

$$E_{1\max} = \frac{Q_{1\max}}{2\pi\epsilon_1 a L} \leq E_{c1} \Rightarrow Q_{1\max} = E_{c1} 2\pi\epsilon_1 a L = 2,33 \mu C$$

$$E_{2\max} = \frac{Q_{2\max}}{2\pi\epsilon_2 c L} \leq E_{c2} \Rightarrow Q_{2\max} = E_{c2} 2\pi\epsilon_2 c L = 3,56 \mu C$$

$$Q_{\max} = \min\{Q_{1\max}, Q_{2\max}\} = Q_{1\max} = 2,33 \mu C$$

$$U_{\max} = \frac{Q_{\max}}{C} = \frac{2,33 \mu C}{192,44 \text{ pF}}$$

$$U_{\max} = 12,11 \text{ kV}$$

$$U = 15 \text{ kV}, \quad U > U_{\max} \quad \text{kabl ne sme da se priključi na napon od 15 kV}$$

d)

$$W_{e\max} = \frac{1}{2} C U_{\max}^2 = \frac{1}{2} \cdot 192,44 \cdot 10^{-12} \cdot (12,11 \cdot 10^3)^2$$

$$W_{e\max} = 14,11 \text{ mJ}$$

II-1



a)

$$\boxed{\begin{matrix} \text{Svi} \\ \text{generatori} \end{matrix}} = \boxed{\begin{matrix} \text{Svi} \\ \text{sem } E_2 \end{matrix}} + \boxed{\begin{matrix} \text{Samo} \\ E_2 \end{matrix}}$$

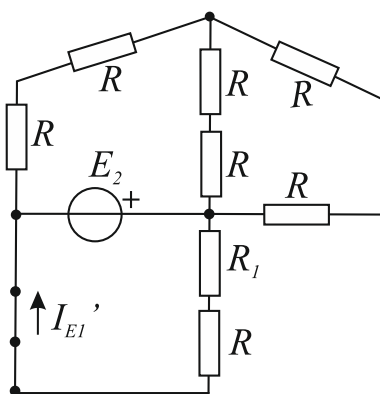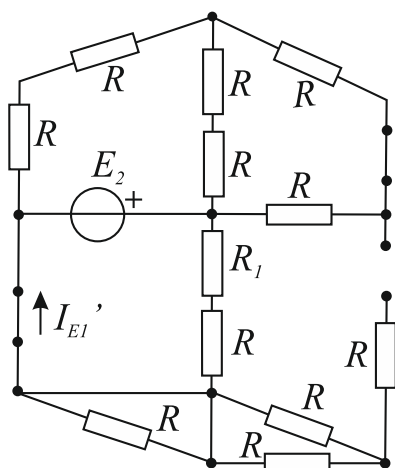(2) (1)

$$I_{E1}^{(2)} = I_{E1}^{(1)} + I_{E1}'$$

$$\Delta I_{E1} = I_{E1}^{(2)} - I_{E1}^{(1)} = I_{E1}' = 1 \text{ A}$$




$$E_2 = I_{E1}'(R_1 + R)$$

$$E_2 = 1 \cdot (10 + 10)$$

$$\boxed{E_2 = 20 \text{ V}}$$

b)

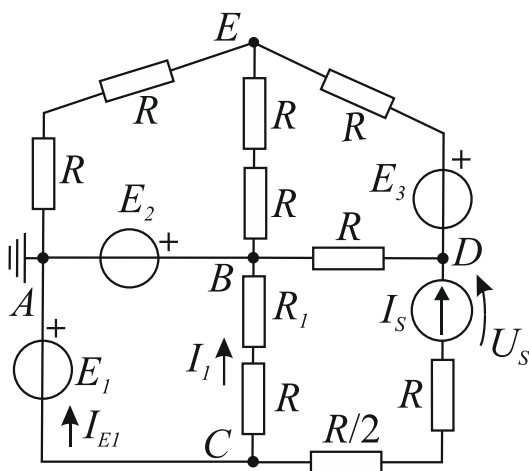

$$V_A = 0 \text{ V}, \quad V_B = E_2 = 20 \text{ V}, \quad V_C = -E_1 = -9 \text{ V}$$

$$V_D \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{\infty} \right) - V_B \left(\frac{1}{R} \right) - V_C \left(\frac{1}{\infty} \right) - V_E \left(\frac{1}{R} \right) = I_S - \frac{E_3}{R}$$

$$V_E \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} \right) - V_B \left(\frac{1}{2R} \right) - V_D \left(\frac{1}{R} \right) = \frac{E_3}{R}$$

$$V_D \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) - 20 \cdot \frac{1}{10} - V_E \left(\frac{1}{10} \right) = 1 - \frac{10}{10}$$

$$V_E \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} \right) - 20 \cdot \frac{1}{20} - V_D \left(\frac{1}{10} \right) = \frac{10}{10}$$

$$\left. \begin{array}{l} 2V_D - V_E = 20 \\ -2V_D + 4V_E = 40 \end{array} \right\} \quad V_D = 20 \text{ V}, \quad V_E = 20 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{V_C - V_B}{R_1 + R} = \frac{-9 - 20}{10 + 10} = -1,45 \text{ A}$$

$$I_{E1} = -I_1 - I_S = 1,45 - 1 = 0,45 \text{ A}$$

$$P_{E1} = E_1 I_{E1} = 9 \cdot 0,45$$


$$\boxed{P_{E1} = 4,05 \text{ W}}$$

$$U_S = V_D - V_C + \left(\frac{R}{2} + R \right) I_S = 20 - (-9) + (5 + 10) \cdot 1 = 44 \text{ V}$$

$$P_S = U_S I_S = 44 \cdot 1$$


$$\boxed{P_S = 44 \text{ W}}$$

II-2

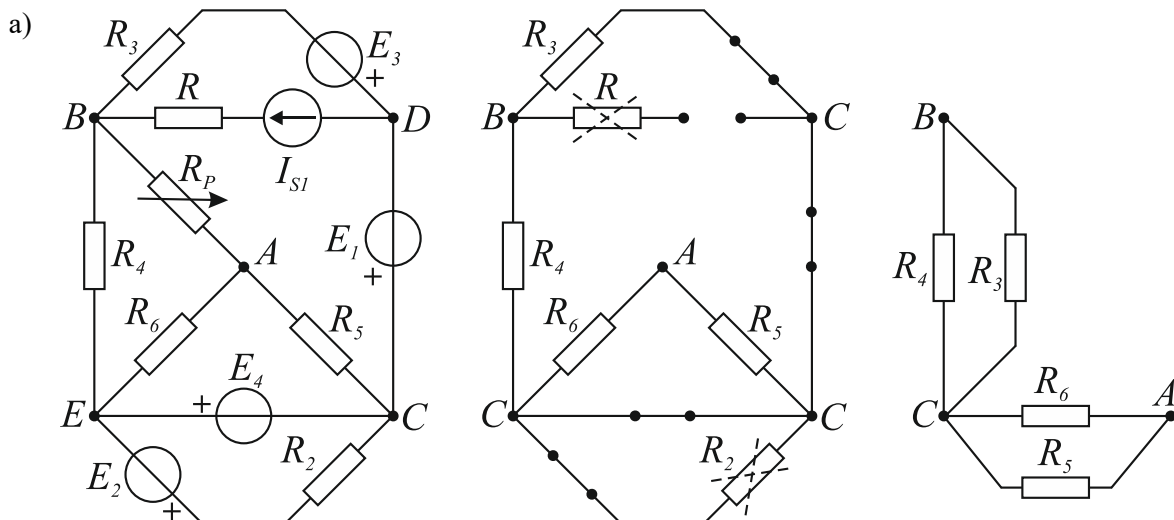

$$R_T = R_{AB} = (R_5 \parallel R_6) + (R_3 \parallel R_4) = (60 \parallel 60) + (40 \parallel 40) = 30 + 20 = 50 \, \Omega$$

$$R_p = R_T = 50 \, \Omega$$

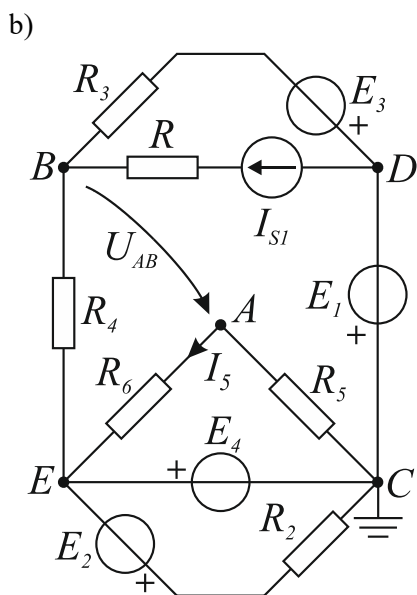

$$V_C = 0 \, V, \quad V_D = -E_1 = -12 \, V, \quad V_E = E_4 = 3 \, V$$

$$V_B \left(\frac{1}{R_3 + 0} + \frac{1}{R + \infty} + \frac{1}{R_4} \right) - V_D \left(\frac{1}{R_3 + 0} + \frac{1}{R + \infty} \right) - V_E \left(\frac{1}{R_4} \right) = -\frac{E_3}{R_3} + I_{S1}$$


$$V_B \left(\frac{1}{40} + \frac{1}{40} \right) - (-12) \cdot \left(\frac{1}{40} \right) - 3 \cdot \left(\frac{1}{40} \right) = -\frac{8}{40} + 0,2 \quad / \cdot 40$$

$$2 V_B = -9 \quad \Rightarrow \quad V_B = -4,5 \, V$$

$$I_5 = \frac{V_C - V_E}{R_5 + R_6} = \frac{0 - 3}{60 + 60} = -0,025 \, A$$

$$E_T = U_{AB} = U_{AE} + U_{EB} = R_6 I_5 + V_E - V_B = 60 \cdot (-0,025) + 3 - (-4,5) = 6 \, V$$

$$E_T = 6 \, V$$

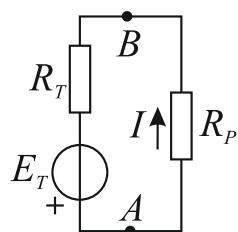

$$I = \frac{E_T}{R_T + R_p} = \frac{6}{50 + 50} = 0,06 \, A$$

$$P_{RP \max} = R_p I^2 = 50 \cdot (0,06)^2$$

$$P_{RP \max} = 0,18 \, W$$

