

Osnovi elektrotehnike 1
(I kolokvijum)

K1


25. 8. 2026.

ZADACI

Zadatak 1. Tanak štap, dužine b , naelektrisan ravnomerno podužnom gustinom naelektrisanja Q' , postavljen je u y - z ravan Dekartovog koordinatnog sistema, paralelno sa y osom, na rastojanju b od tačke A , kao što je prikazano na slici 1. Na z osi datog sistema postavljen je i štap dužine $b/2$, naelektrisan ravnomerno istom podužnom gustinom naelektrisanja Q' . Sredina je vazduh.

- Izvesti, u opštim brojevima, izraz za vektor jačine električnog polja, koji u tački A stvaraju oba štapa.
- Izračunati intenzitet datog vektora.
- Izračunati potencijal tačke A u odnosu na referentnu tačku u beskonačnosti, koji potiče samo od kraćeg štapa.

Brojni podaci su: $a = 1$ cm, $b = 2a\sqrt{3}$, $Q' = 1$ nC/m, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m.

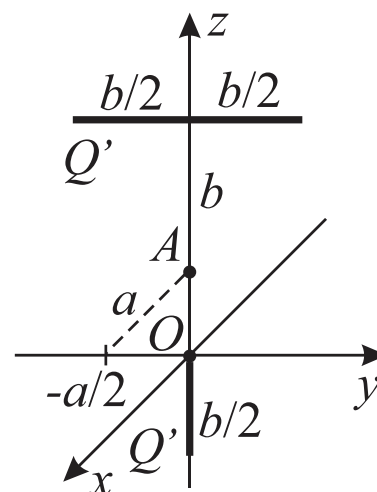


Slika 1.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan sferni kondenzator, ispunjen sa dva sloja dielektrika relativnih permitivnosti $\epsilon_{r1} = 4$ i $\epsilon_{r2} = 2$. Poluprečnici elektroda kondenzatora su $a = 2$ mm i $b = 6$ mm. Poluprečnik razdvojne površi dva dielektrika je $c = 4$ mm, dok su elektrode kondenzatora naelektrisane naelektrisanjem Q i $-Q$.

- Razmotriti granične uslove i odrediti kako se u zavisnosti od rastojanja tačke od centra kondenzatora menjaju intenziteti vektora električnog pomeraja i vektora jačine električnog polja.
- Odrediti u opštim brojevima kapacitivnost kondenzatora, a potom i njenu brojnu vrednost.
- Izračunati količinu vezanog naelektrisanja uz unutrašnju elektrodu kondenzatora, kada se kondenzator priključi na izvor napona $U = 10$ kV.
- Da li će pri ovom naponu doći do proboja kondenzatora?

Ostali brojni podaci su: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m, $E_{c1} = 45$ kV/cm, $E_{c2} = 90$ kV/cm.

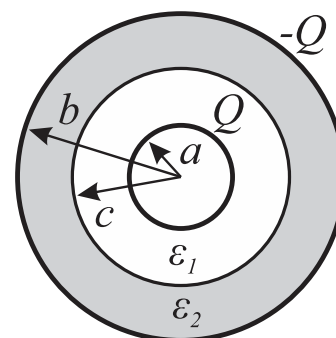

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

Osnovi elektrotehnike 1
(II kolokvijum)

K2

25. 8. 2026.


ZADACI

Zadatak 1. U kolu vremenski konstantnih struja, prikazanom na slici 1, poznato je, da se na otporniku R_x razvija maksimalna moguća snaga. Odrediti

- nepoznatu otpornost R_x , kao i
- snagu tog otpornika korišćenjem Tevenenove teoreme.

Proračune izvršiti korišćenjem metode konturnih struja.

Brojni podaci su: $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$,
 $E_1 = 10 \text{ V}$, $E_2 = 8 \text{ V}$, $E_3 = 7 \text{ V}$, $I_S = 1 \text{ A}$.

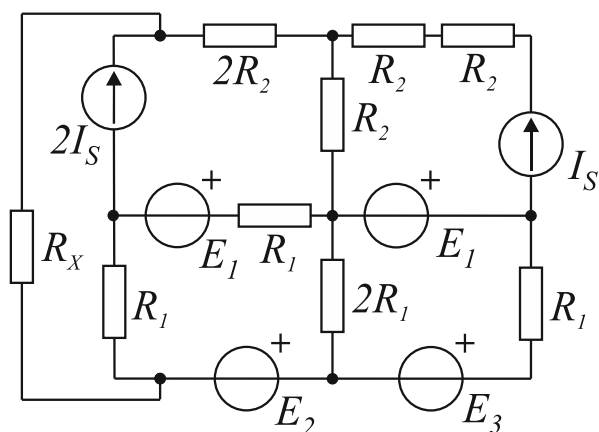


Slika 1.

Zadatak 2. U kolu vremenski konstantnih struja, sa slike 2, posle prebacivanja preklopnika P iz položaja (1) u položaj (2), pokazivanje voltmetra se promeni za 1 V .

- Primenom teoreme superpozicije, odrediti jačinu struje strujnog generatora I_S .
- Izračunati snagu koju razvijaju naponski generatori, kada je preklopnik u položaju (1).

Brojni podaci su: $E = E_1 = 6,5 \text{ V}$, $R = 6,5 \Omega$.

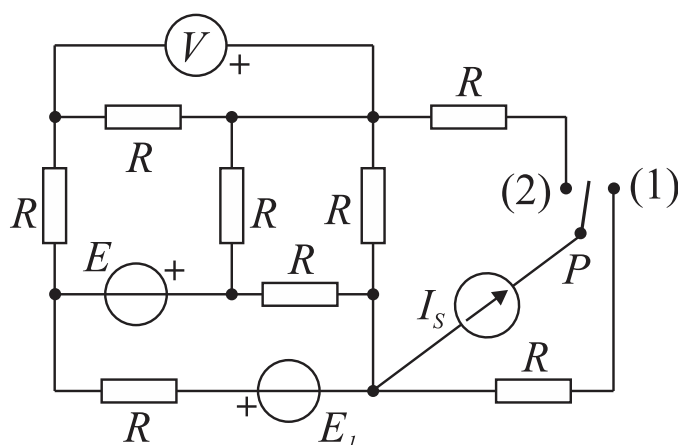


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

K1 Z1

a)

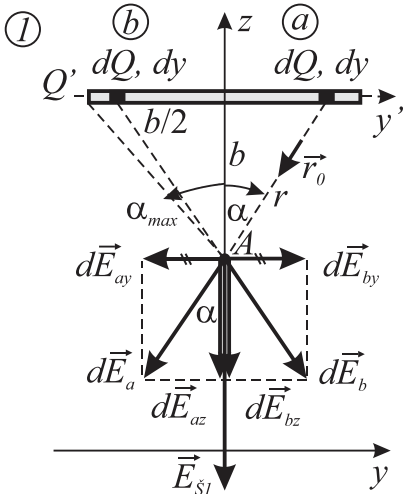

$$\vec{dE}_{ay} + \vec{dE}_{by} = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{E}_y = 0}$$


$$dE_{az} = dE_a \cos \alpha = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \alpha = \frac{Q' dy}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \alpha \quad \left(dy = \frac{r d\alpha}{\cos \alpha} \right)$$

$$dE_{az} = \frac{Q' \frac{r d\alpha}{\cos \alpha}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \alpha = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 \frac{b}{\cos \alpha}} d\alpha \quad \left(r = \frac{b}{\cos \alpha} \right)$$

$$E_{s1} = 2 \int_{\text{po pola štapa}} dE_{az} = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 b} \int_0^{\alpha_{\max}} \cos \alpha d\alpha = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 b} (\sin \alpha_{\max} - \sin 0)$$

$$E_{s1} = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 b} \cdot \frac{\frac{b}{2}}{\sqrt{b^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2}} = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 b} \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{\sqrt{5} Q'}{10\pi\epsilon_0 b}$$
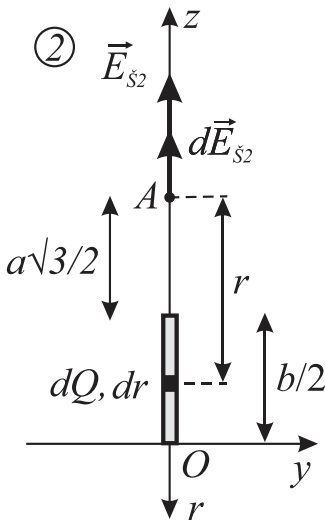
$$\boxed{\vec{E}_{s1} = \frac{\sqrt{5} Q'}{10\pi\epsilon_0 b} \cdot (-\vec{i}_z)}$$



$$dE_{s2} = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q' dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E_{s2} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \int_{a\sqrt{3}/2}^{a\sqrt{3}/2 + b/2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{a\sqrt{3}/2}^{(a\sqrt{3}+b)/2}$$

$$E_{s2} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} - \frac{1}{\frac{a\sqrt{3}+b}{2}} \right) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{a\sqrt{3}} - \frac{2}{a\sqrt{3}+b} \right)$$

$$\vec{E}_{s2} = \frac{2Q'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a\sqrt{3}} - \frac{1}{a\sqrt{3}+b} \right) (-\vec{i}_r)$$

$$\boxed{\vec{E}_{s2} = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a\sqrt{3}} - \frac{1}{a\sqrt{3}+b} \right) \vec{i}_z}$$

b)

$$\vec{E}_A = \vec{E}_{s1} + \vec{E}_{s2} = \frac{\sqrt{5} Q'}{10\pi\epsilon_0 b} \cdot (-\vec{i}_z) + \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a\sqrt{3}} - \frac{1}{a\sqrt{3}+b} \right) \vec{i}_z = \left(\frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 a\sqrt{3}} - \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 (a\sqrt{3}+b)} - \frac{\sqrt{5} Q'}{10\pi\epsilon_0 b} \right) \vec{i}_z$$

$$\vec{E}_A = \frac{Q'}{\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{2a\sqrt{3}} - \frac{1}{2(a\sqrt{3}+b)} - \frac{\sqrt{5}}{10b} \right) \vec{i}_z$$

$$b = 2a\sqrt{3} \Rightarrow \boxed{\vec{E}_A = \frac{Q'\sqrt{3}}{3\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{2}{3} - \frac{\sqrt{5}}{20} \right) \vec{i}_z}$$

$$\boxed{E_A = 3,75 \frac{V}{m}}$$

c)


$$dV_A = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q' dr}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$V_A = \int_{\text{po štapi}} dV_A = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \int_{a\sqrt{3}/2}^{(a\sqrt{3}+b)/2} \frac{dr}{r} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{a\sqrt{3}+b}{a\sqrt{3}} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a\sqrt{3}} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{2a\sqrt{3}}{a\sqrt{3}} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$$

$$\boxed{V_A = 6,23 V}$$

K1 Z2

a)

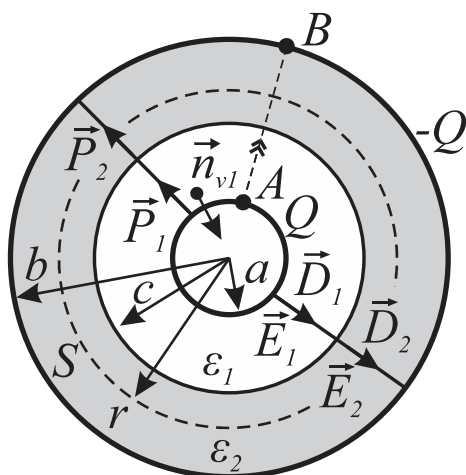

Granični uslov:

$$D_{n1} = D_{n2} \quad D_1 = D_2 = D$$

$$E_{t1} = E_{t2} = 0$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{slobodno u } S}$$

$$\int_S D ds = Q$$

$$D 4\pi r^2 = Q$$

$$D = \frac{Q}{4\pi r^2}, \quad a \leq r \leq b$$

$$E_1 = \frac{D}{\epsilon_1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r^2}, \quad a \leq r \leq c$$

$$E_2 = \frac{D}{\epsilon_2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r^2}, \quad c \leq r \leq b$$

b)

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^c E_1 dr + \int_c^b E_2 dr = \int_a^c \frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r^2} dr + \int_c^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{c} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_2} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)$$

$$U_{AB} = \frac{Q}{4\pi} \left(\frac{1}{\epsilon_1} \frac{c-a}{ac} + \frac{1}{\epsilon_2} \frac{b-c}{bc} \right)$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{\epsilon_{r1}} \frac{c-a}{ac} + \frac{1}{\epsilon_{r2}} \frac{b-c}{bc}}$$

$$C = 1,07 \text{ pF}$$

c)

$$U = 10 \text{ kV} \rightarrow Q = CU = 1,07 \text{ pF} \cdot 10 \text{ kV} = 10,7 \text{ nC}$$

$$P_1 = D - \epsilon_0 E_1 = D - \epsilon_0 \frac{D}{\epsilon_1} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_{r1}} \right) D = \left(1 - \frac{1}{4} \right) \frac{Q}{4\pi r^2} = \frac{3}{4} \frac{Q}{4\pi r^2}$$

$$\sigma_{v1} = \vec{P}_1 \cdot \vec{n}_{v1} = -P_1(r=a) = -\frac{3}{4} \frac{Q}{4\pi a^2}$$

$$Q_{v1} = \sigma_{v1} 4\pi a^2 = -\frac{3}{4} \frac{Q}{4\pi a^2} 4\pi a^2 = -\frac{3}{4} Q = -\frac{3}{4} \cdot 10,7 \text{ nC}$$

$$Q_{v1} = -8,03 \text{ nC}$$

d)

$$E_{1\max} = \frac{Q_{1\max}}{4\pi\epsilon_1 a^2} \leq E_{c1} \Rightarrow Q_{1\max} = E_{c1} 4\pi\epsilon_1 a^2 = 8 \text{ nC}$$

$$E_{2\max} = \frac{Q_{2\max}}{4\pi\epsilon_2 c^2} \leq E_{c2} \Rightarrow Q_{2\max} = E_{c2} 4\pi\epsilon_2 c^2 = 32 \text{ nC}$$

$$Q_{\max} = \min\{Q_{1\max}, Q_{2\max}\} = Q_{1\max} = 8 \text{ nC}$$


$$U_{\max} = \frac{Q_{\max}}{C} = \frac{8 \text{ nC}}{1,07 \text{ pF}} = 7,48 \text{ kV}$$

$$U = 10 \text{ kV}$$

$$U > U_{\max} \Rightarrow \text{doći će do proboja.}$$

K2 Z1

R_T :

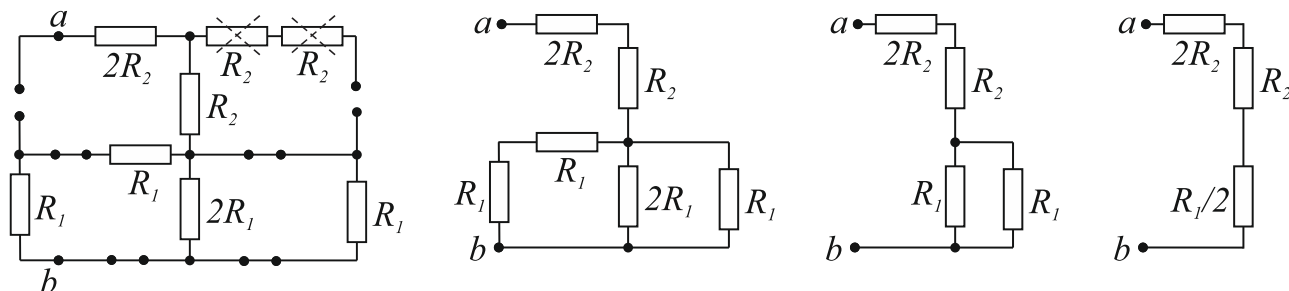


$$R_T = R_{ab} = 2R_2 + R_2 + \frac{R_1}{2} = 10 + 5 + 2$$

$$R_T = 17 \Omega$$

E_T :
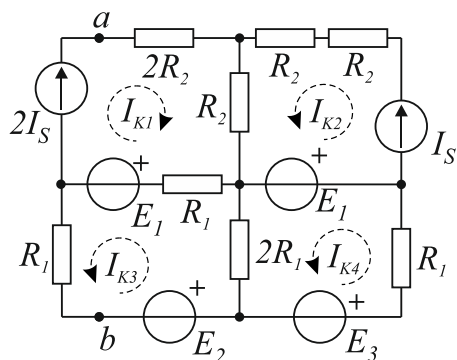
$$MKS: n_g - (n_e - 1) - n_s = 8 - \underbrace{(5 - 1)}_{n_k = 4} - 2 = 2 \text{ jednačine}$$



$$I_{K1} = 2I_S = 2 \text{ A}$$

$$I_{K2} = I_S = 1 \text{ A}$$

$$I_{K3} (R_1 + R_1 + 2R_1) - I_{K4} 2R_1 + I_{K1} R_1 = E_2 - E_1$$


$$I_{K4} (2R_1 + R_1) - I_{K3} 2R_1 = E_3 - E_1$$

$$16 I_{K3} - 8 I_{K4} = -10$$

$$-8 I_{K3} + 24 I_{K4} = -3$$

$$I_{K4} = -1 \text{ A}$$

$$I_{K3} = -1,125 \text{ A}$$

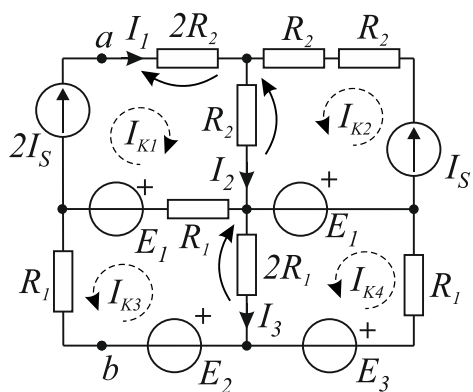


$$I_1 = I_{K1} = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = I_{K1} + I_{K2} = 3 \text{ A}$$

$$I_3 = -I_{K3} + I_{K4} = -(-1,125) + (-1) = 0,125 \text{ A}$$

$$E_T = U_{ab} = +2R_2 I_1 + R_2 I_2 + 2R_1 I_3 + E_2 = 10 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 8 \cdot 0,125 + 8$$

$$E_T = 44 \text{ V}$$

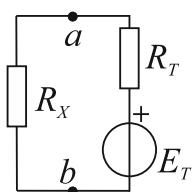

$$R_x = R_T = 17 \text{ k}\Omega$$

$$P_{R_x} = R_x \left(\frac{E_T}{R_x + R_T} \right)^2 = \frac{E_T^2}{4R_T} = 28,47 \text{ W}$$

K2 Z2

1. Na osnovu uslova teksta zadatka: $U_V^{(2)} = U_V^{(1)} + \Delta U_V$

2. Na osnovu teoreme superpozicije:

$$\boxed{\begin{matrix} \text{Svi} \\ \text{generatori} \end{matrix}} = \boxed{\begin{matrix} \text{Svi} \\ \text{sem } I_S \end{matrix}} + \boxed{\begin{matrix} \text{Samo} \\ I_S \end{matrix}}$$

(2) (1)



Preklopnik u položaju (2)
(deluju svi generatori)
 $U_V^{(2)}$

Preklopnik u položaju (1)
(svi generatori osim strujnog generatora I_S)
 $U_V^{(1)}$

Deluje samo strujni generator I_S
 U_V'

Na osnovu (1) i (2) sledi da je $U_V' = \Delta U_V$

a)

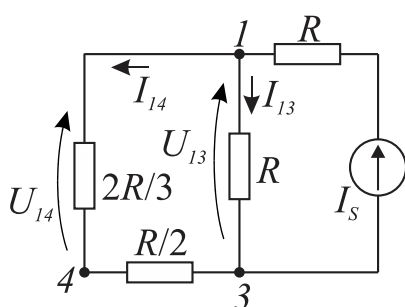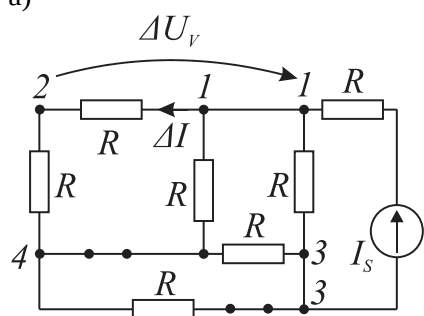

$$\Delta I = \frac{\Delta U_V}{R} = \frac{1}{6,5} = 0,154 \text{ A}$$

$$U_{14} = (R + R)I' = 13 \cdot 0,154 = 2 \text{ V}$$

$$I_{14} = \frac{U_{14}}{2R/3} = \frac{2}{13/3} = 0,462 \text{ A}$$


$$U_{13} = (R/2 + 2R/3)I_{14} = 3,503 \text{ V}$$

$$I_{13} = \frac{3,503}{6,5} = \frac{2}{13/3} = 0,538 \text{ A}$$

$$I_S = I_{13} + I_{14} = 0,538 + 0,462$$

$$\boxed{I_S = 1 \text{ A}}$$

b)

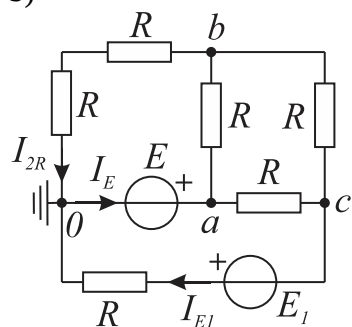

$$n_c = 4, \quad n_{i.n.g.} = 1$$

$$MP\check{C}: \quad n_c - 1 - n_{i.n.g.} = 4 - 1 - 1 = 2$$

$$V_0 = 0 \text{ V}, \quad V_a = E = 6,5 \text{ V}$$

$$V_b \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} \right) - V_a \left(\frac{1}{R} \right) - V_c \left(\frac{1}{R} \right) = 0 \quad / \cdot 2R$$

$$V_c \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R+0} \right) - V_a \left(\frac{1}{R} \right) - V_b \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{E_1}{R} \quad / \cdot R$$

$$5V_b - 2V_a - 2V_c = 0$$

$$3V_c - V_a - V_b = -E_1$$

$$\left. \begin{array}{l} 5V_b - 2V_c = 13 \\ 3V_c - V_b = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \quad V_b = 3 \text{ V} \quad V_c = 1 \text{ V}$$

$$I_{E1} = \frac{V_c - V_0 + E_1}{R} = 1,15 \text{ A}$$

$$P_{E1} = +E_1 \cdot I_{E1} = 6,5 \cdot 1,15$$

$$\boxed{P_{E1} = 7,5 \text{ W}}$$

$$I_{2R} = \frac{V_b - V_0}{2R} = 0,23 \text{ A}$$

$$I_E = I_{E1} + I_{2R}$$

$$I_E = 1,15 + 0,23 = 1,38 \text{ A}$$

$$P_E = +E \cdot I_E = 6,5 \cdot 1,38$$

$$\boxed{P_E = 8,97 \text{ W}}$$