

Osnovi elektrotehnike 2
(I kolokvijum)

K1


29. 8. 2026.

ZADACI

Zadatak 1. Tanak, veoma dugačak, žičani provodnik sa vremenski konstantnom strujom jačine I_1 , savijen je u središnjem delu u obliku pravougaonika i postavljen je u x - y ravan zadanog Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema, zajedno sa tankom žičanom konturom u vidu kružnog prstena poluprečnika a , sa strujom jačine I_2 , kao što je prikazano na slici 1.

- Odrediti, u opštim brojevima, izraz za vektor magnetske indukcije u koordinatnom početku koji stvara žičani provodnik sa vremenski konstantnom strujom jačine I_1 .
- Odrediti, u opštim brojevima, izraz za vektor magnetske indukcije u koordinatnom početku koji stvara kružni prsten.
- Odrediti jačinu struje I_2 tako da rezultatni vektor magnetske indukcije u koordinatnom početku bude jednak nuli.

Brojni podaci: $I_1 = 10$ A, $a = 5$ cm, $b = 2a$, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m.

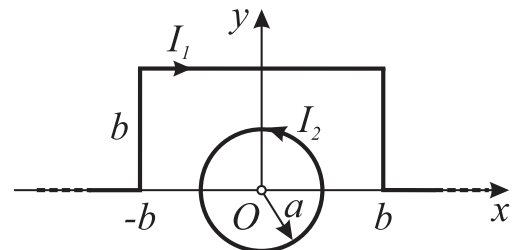


Slika 1.


Zadatak 2. Na slici 2a je prikazano tanko magnetsko kolo načinjeno od feromagnetskog materijala čija je idealizovana kriva prvobitnog magnetisanja prikazana na slici 2b. Pre uključivanja struje u namotaju, jezgro je bilo nenamagnetisano. Postepenim povećanjem struje u namotaju, dostignuta je vrednost magnetskog polja $H_1 = 1,5$ kA/m u grani sa namotajem. Odrediti:

- Broj amperzavojaka, potrebnih da se dostigne data jačina magnetskog polja, H_1 .
- Smer i količinu naelektrisanja, q , kroz probne zavojke otpornosti $R_Z = 20 \Omega$, prilikom uspostavljanja polja
- Energiju sadržanu u široj grani magnetskog kola.

Brojni podaci su: $l_1 = 14$ cm, $l_2 = 6$ cm, $l_0 = 0,5$ mm, $S_1 = 1,8$ cm², $S_2 = S_0 = 2,5$ cm².

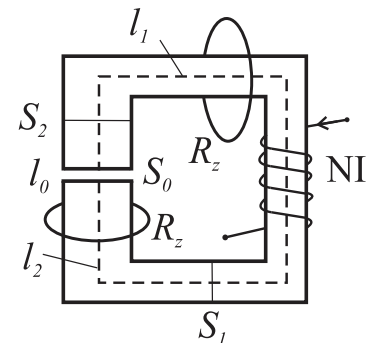

Slika 2a.

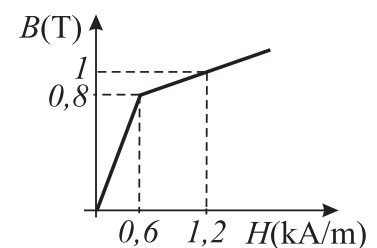

Slika 2b.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% od ukupnog broja poena na zadacima. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

Osnovi elektrotehnike 2
(II kolokvijum)

K2


29. 8. 2026.

ZADACI

Zadatak 1. U mreži prostoperiodične struje prikazanoj na slici 1:

- Odrediti sve rezonantne i antirezonantne kružne učestanosti prijemnika impedanse $\underline{Z}_e$.
- Ako u kolu strujni generator, $\underline{I}_s$, radi na manjoj antirezonantnoj učestanosti, odrediti pokazivanje idealnih mernih instrumenata.
- Odrediti kompleksnu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu strujnog generatora $\underline{I}_s$.


Brojni podaci su: $\underline{I}_s = (1+j) \text{ A}$, $L = 20 \text{ mH}$, $C = 250 \text{ nF}$, $M = 10 \text{ mH}$, $R = 50 \text{ } \Omega$, $\underline{Z}_s = (50-j100) \text{ } \Omega$.

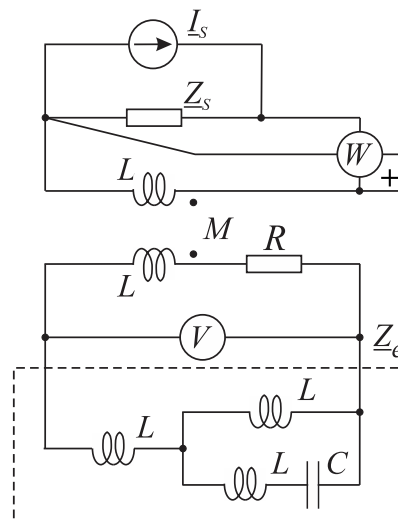

Slika 1.

Zadatak 2. Trofazni prijemnik, reaktanse $X_L = 45 \text{ } \Omega$, priključen je preko trofaznog voda otpornosti $R = 5 \text{ } \Omega$, na simetričnu trofaznu mrežu faznog napona prve faze $\underline{U}_1 = 230 \text{ V}$, kao što je prikazano na slici 2.

- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata.
- Skicirati fazorski dijagram faznih napona mreže i svih fazora veličina od kojih zavisi pokazivanje instrumenata.

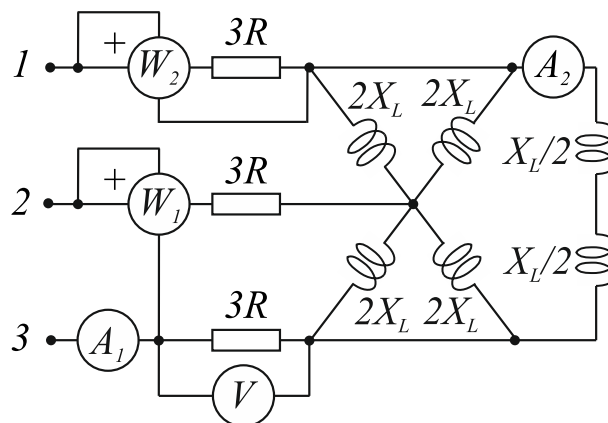


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% od ukupnog broja poena na zadacima. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

K1 Z1


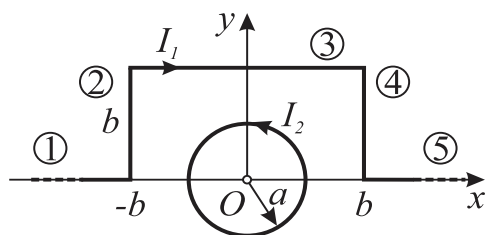


$$\vec{B}_{11} = 0$$

$$\sin \angle(\vec{dl}, \vec{r}_0) = 0$$

$$\vec{B}_{15} = 0$$

$$\sin \angle(\vec{dl}, \vec{r}_0) = 0$$

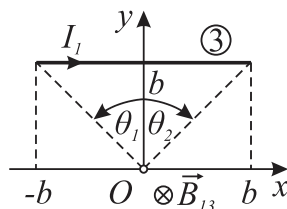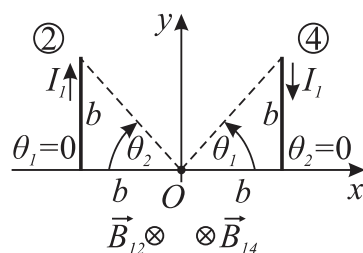

Zbog simetrije: $\vec{B}_{12} = \vec{B}_{14}$

[2]

$$d = b = 2a,$$

$$\theta_1 = 0,$$

$$\theta_2 = \frac{\pi}{4}$$

[4]

$$d = b = 2a,$$

$$\theta_1 = -\frac{\pi}{4},$$

$$\theta_2 = 0$$

[3]

$$d = b = 2a,$$


$$\theta_1 = -\frac{\pi}{4},$$

$$\theta_2 = \frac{\pi}{4}$$

$$B_{12} = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi \cdot 2a} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 0 \right) = \frac{\mu_0 I_1 \sqrt{2}}{16\pi a} = B_{14} \quad \vec{B}_{12} = \vec{B}_{14} = \frac{\mu_0 I_1 \sqrt{2}}{16\pi a} (-\vec{i}_z)$$

$$B_{13} = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi \cdot 2a} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right] = \frac{\mu_0 I_1 \sqrt{2}}{8\pi a} \quad \vec{B}_{13} = \frac{\mu_0 I_1 \sqrt{2}}{8\pi a} (-\vec{i}_z)$$
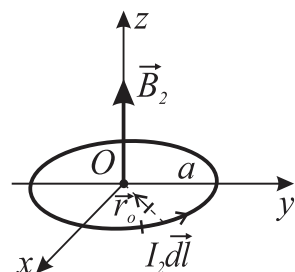
$$\vec{B}_1 = \vec{B}_{11} + \vec{B}_{12} + \vec{B}_{13} + \vec{B}_{14} + \vec{B}_{15} = \frac{\mu_0 I_1 \sqrt{2}}{4\pi a} (-\vec{i}_z) \quad \boxed{\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1 \sqrt{2}}{4\pi a} (-\vec{i}_z)}$$



$$d\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{l} \times \vec{r}_0}{r^2}$$

$$dB_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 dl}{a^2}$$

$$\angle(\vec{dl}, \vec{r}_0) = \frac{\pi}{2}$$

$$B_2 = \int dB_2 = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi a^2} \int_0^{2\pi} dl = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi a^2} 2a\pi = \frac{\mu_0 I_2}{2a}$$

$$\boxed{\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2a} \vec{i}_z}$$


$$\vec{B}_O = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad B_1 = B_2$$

$$\frac{\mu_0 I_1 \sqrt{2}}{4\pi a} = \frac{\mu_0 I_2}{2a} \quad \Rightarrow \quad I_2 = \frac{I_1 \cdot \sqrt{2}}{2}$$

$$\boxed{I_2 = 7,07 \text{ A}}$$

K1 Z2

a)

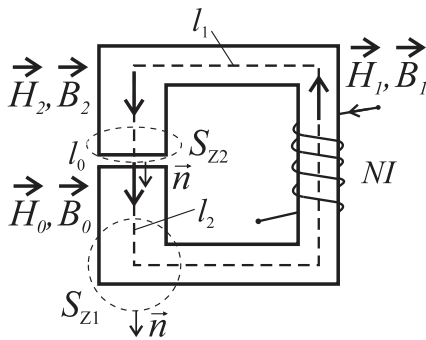

$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

$$H_1 \cdot l_1 + H_2 \cdot l_2 + H_0 \cdot l_0 = NI \quad (1)$$

$$\oint_{S_{21}} \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\Phi_2 = \Phi_1$$

$$B_2 \cdot S_2 = B_1 \cdot S_1 \quad (2)$$

$$\oint_{S_{22}} \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\Phi_2 = \Phi_0$$

$$B_2 \cdot S_2 = B_0 \cdot S_0, \quad (S_2 = S_0)$$

$$B_2 = B_0 \quad (3)$$

$$H_1 = 1,5 \frac{kA}{m} \quad \text{sledi da je } B_1 \text{ u drugom delu krive}$$

$$B - 0,8 = \frac{1 - 0,8}{1200 - 600} (H - 600)$$

$$B = \frac{0,2}{600} H + 0,6$$

$$B_1 = \frac{0,2}{600} \cdot 1500 + 0,6 = 1,1T$$

$$\text{Iz (2) sledi } B_2 = \frac{S_1}{S_2} B_1 = \frac{1,8}{2,5} \cdot 1,1 = 0,792T < 0,8T$$


$$H_2 = \frac{B_2}{\mu} = \frac{0,792}{\frac{0,8}{600}} = 594 \frac{A}{m}$$

$$\text{Iz (3) sledi } B_0 = B_2 = 0,792T$$

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = 630,253 \frac{kA}{m}$$

$$\text{Iz (1) sledi } NI = 1500 \cdot 0,14 + 594 \cdot 0,06 + 630,253k \cdot 0,5m = \boxed{560,77 Azav}$$

b)

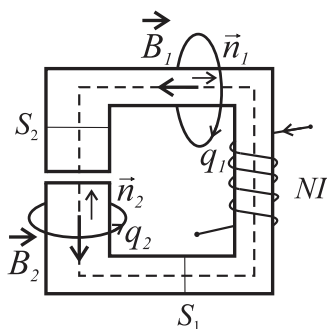


$$q = -\frac{1}{R_z} (\Phi_{kr} - \Phi_{poc})$$

$$\Phi_{poc} = 0$$

$$q_1 = q_2 \text{ pošto je } \Phi_1 = \Phi_2$$

$$q_1 = q_2 = \frac{1}{R_z} \cdot B_1 S_1 = \frac{1}{R_z} \cdot B_2 S_2 = \boxed{9,9 \mu C}$$


c)

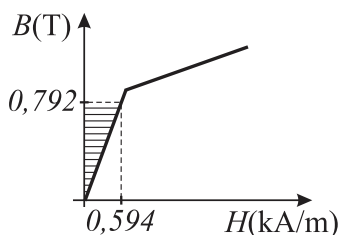

$$W_m = \int_{V_2} w_m \cdot dV = \frac{1}{2} B_2 H_2 \cdot l_2 S_2 = \frac{1}{2} 0,792 \cdot 594 \cdot 0,06 \cdot 2,5 \cdot 10^{-4} = \boxed{3,53 mJ}$$

K2 Z1

a)

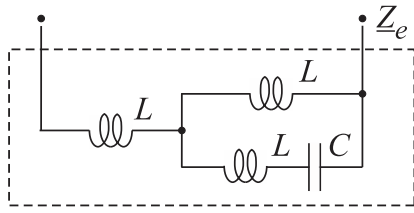

$$\underline{Z}_1 = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C}$$

$$\underline{Z}_2 = \underline{Z}_1 \parallel j\omega L = \frac{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} j\omega L}{\frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} + j\omega L} = \frac{j\omega L(1 - \omega^2 LC)}{1 - \omega^2 LC - \omega^2 LC} = \frac{j\omega L(1 - \omega^2 LC)}{1 - 2\omega^2 LC}$$

$$\underline{Z}_e = \underline{Z}_2 + j\omega L = \frac{j\omega L(1 - \omega^2 LC)}{1 - 2\omega^2 LC} + j\omega L = \frac{j\omega L(1 - \omega^2 LC) + j\omega L(1 - 2\omega^2 LC)}{1 - 2\omega^2 LC}$$

$$\underline{Z}_e = j \frac{\omega L(2 - 3\omega^2 LC)}{1 - 2\omega^2 LC}$$

$$\text{Im}\{\underline{Z}_e\} = 0 \Rightarrow \omega L = 0 \quad \boxed{\omega_{r1} = 0}$$


$$\text{Im}\{\underline{Y}_e\} = 0 \Rightarrow 1 - 2\omega^2 LC = 0$$

$$\boxed{\omega_{ar1} = \frac{1}{\sqrt{2LC}}}$$

$$2 - 3\omega^2 LC = 0 \quad \boxed{\omega_{r2} = \sqrt{\frac{2}{3LC}}}$$

$$\boxed{\omega_{ar2} \rightarrow \infty}$$

b)

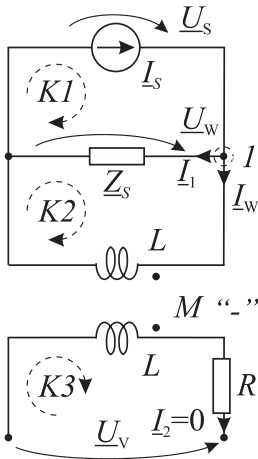

$$\omega_{ar1} = \frac{1}{\sqrt{2LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 20 \cdot 10^{-3} \cdot 25 \cdot 10^{-9}}} = 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \omega$$

$$\underline{Z}_e = \infty \quad \underline{Z}_L = j\omega L = j10^4 \cdot 20 \cdot 10^{-3} = j200 \Omega$$

$$\underline{Z}_M = j\omega M = j10^4 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = j100 \Omega$$

$$\text{Č1: } \underline{I}_s = \underline{I}_w + \underline{I}_1$$

$$\text{K1: } -\underline{U}_s + \underline{U}_w = 0$$

$$\text{K2: } -\underline{Z}_s \underline{I}_1 + \underline{Z}_L \underline{I}_w - \underline{Z}_M \underline{I}_2 = 0$$

$$\text{K3: } \underline{Z}_L \underline{I}_2 - \underline{Z}_M \underline{I}_w + \underline{U}_v = 0$$

$$\underline{I}_w + \underline{I}_1 = 1 + j \quad / \cdot (50 - j100)$$

$$j200 \underline{I}_w - (50 - j100) \underline{I}_1 = 0$$

$$50 \underline{I}_w - j100 \underline{I}_w + (50 - j100) \underline{I}_1 = 150 - j50$$

$$j200 \underline{I}_w - (50 - j100) \underline{I}_1 = 0$$

$$(50 + j100) \underline{I}_w = 150 - j50 \Rightarrow \underline{I}_w = \frac{150 - j50}{50 + j100} = (0,2 - j1,4) \text{ A}$$

$$\underline{I}_1 = 1 + j - 0,2 + j1,4 = (0,8 + j2,4) \text{ A}$$

$$\underline{U}_w = \underline{Z}_s \underline{I}_1 = (50 - j100) \cdot (0,8 + j2,4)$$

$$\underline{U}_w = (280 + j40) \text{ V}$$

$$P_w = \text{Re}\{\underline{U}_w \cdot \underline{I}_w^*\}$$

$$P_w = \text{Re}\{(280 + j40) \cdot (0,2 - j1,4)^*\}$$

$$\boxed{P_w = \text{Re}\{j400\} = 0} \text{ (kalem)}$$

$$\underline{U}_v = \underline{Z}_M \underline{I}_w = j100 \cdot (0,2 - j1,4) = (140 + j20) \text{ V} \Rightarrow$$

$$\boxed{U_v = |\underline{U}_v| = 141,42 \text{ V}}$$

c)

$$\underline{S}_{IS} = \underline{U}_s \underline{I}_s^* = \underline{U}_w \underline{I}_s^* = (280 + j40) \cdot (1 - j) = (320 - j240) \text{ VA}$$

$$\boxed{\underline{S}_{IS} = (320 - j240) \text{ VA}}$$


$$\boxed{P_{IS} = 320 \text{ W}}$$

$$\boxed{Q_{IS} = -240 \text{ var}}$$

$$\boxed{S_{IS} = 400 \text{ VA}}$$

K2 Z2

a)

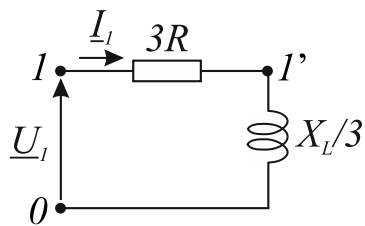

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{3R + j \frac{X_L}{3}} = \frac{230 e^{j0^\circ}}{(15 + j15)} = \frac{230 e^{j0^\circ}}{15\sqrt{2} e^{j45^\circ}} = 10,84 e^{-j45^\circ} \text{ A}$$

$$I_{A1} = |\underline{I}_3| = I_1$$

$$\boxed{I_{A1} = 10,84 \text{ A}}$$

$$U_V = 3R \cdot I_{A1}$$

$$\boxed{U_V = 162,6 \text{ V}}$$

$$I_{A2} = \frac{|\underline{I}_1|}{\sqrt{3}} = \frac{10,84}{\sqrt{3}}$$

$$\text{ili } I_{A2} = \frac{|\underline{U}'_{13}|}{X_L} = \frac{\sqrt{3} \frac{X_L}{3} |\underline{I}_1|}{X_L}$$

$$\boxed{I_{A2} = 6,26 \text{ A}}$$

$$P_{W1} = \text{Re}\{\underline{U}_{23} \underline{I}_2^*\} = U_{23} I_2 \cos \angle(\underline{U}_{23}, \underline{I}_2) = \sqrt{3} U_1 I_1 \cos(30^\circ + 45^\circ) = \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 10,84 \cdot \cos 75^\circ$$

$$\boxed{P_{W1} = 1117,67 \text{ W}}$$

$$P_{W2} = \text{Re}\{\underline{U}_{11'} \underline{I}_1^*\} = \text{Re}\{3R \underline{I}_1 \underline{I}_1^*\} = 3R I_1^2$$

$$\boxed{P_{W2} = 1762,58 \text{ W}}$$

b)

