

Osnovi elektrotehnike 1
(I kolokvijum)

K1

2. 9. 2026.


ZADACI

Zadatak 1. Na slici 1 je prikazan ravnomerno naelektrisan štap i ravnomerno naelektrisana kružna kontura, poluprečnika a . Obe strukture su načinjene od izolacionog materijala i naelektrisane su odgovarajućim podužnim naelektrisanjima. Podužno naelektrisanje štapa je $-Q'$, a kružne konture, Q' . Štap se nalazi na z osi, koja ujedno predstavlja i osu simetrije kružne konture.

- Odrediti u opštim brojevima rezultatni vektor jačine električnog polja u tački A ($z = b$), koji potiče od štapa i prstena.
- Izračunati intenzitet vektora jačine električnog polja u tački A .
- Izračunati napon U_{AO} između tačke A i centra prstena O . Napomena: Napon računati preko razlike potencijala i primenom superpozicije. Smatrati da je referentna tačka u beskonačnosti.

Sistem se nalazi u vazduhu. Brojni podaci su:

$Q' = 10 \text{ nC/m}$, $a = 3 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

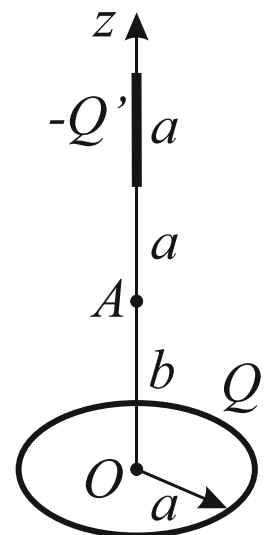


Slika 1.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan poprečni presek vazdušnog koaksijalnog kabla, poluprečnika elektroda $a = 1,2 \text{ cm}$ i $b = 3,5 \text{ cm}$, sa dva sloja dielektrika, relativnih permitivnosti $\epsilon_{r1} = 10$ i $\epsilon_{r2} = 3$. Granična površina između dielektrika se nalazi na poluprečniku $c = 2 \text{ cm}$. Kabl je priključen na izvor napona $U = 100 \text{ kV}$. Odrediti:

- Kako se u zavisnosti od rastojanja tačke od centra kondenzatora menjaju intenziteti vektora električnog pomeraja i vektora jačine električnog polja.
- Podužnu kapacitivnost kabla, C' .
- Kolika mora da bude minimalna električna čvrstina za svaki od dielektrika, da ne dođe do proboja pri zadatom naponu.
- Površinsku gustinu slobodnog naelektrisanja na unutrašnjoj elektrodi kabla, pri zadatom naponu.

Ostali brojni podaci su: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

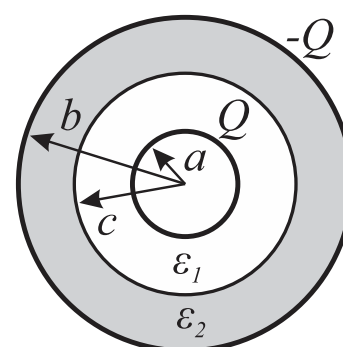

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

Osnovi elektrotehnike 1
(II kolokvijum)

K2

2. 9. 2026.


ZADACI

Zadatak 1. Mrežu vremenski konstantnih struja, prikazanu na slici 1, transformisati na sledeći način:

- Deo mreže između tačaka A i C predstaviti ekvivalentnim Tevenenovim generatorom E_{T1} , R_{T1} .
- Prostom transformacijom generatora deo mreže između tačaka C i D predstaviti ekvivalentnim naponskim generatorom E_{T2} , R_{T2} .
- Deo mreže između tačaka B i D predstaviti ekvivalentnim Tevenenovim generatorom E_{T3} , R_{T3} .
- Nakon transformacije kola, proveriti da li će otpornik $R_x = 3 \Omega$, maksimalne snage $P_{x\max} = 3 \text{ W}$, pregoreti?
- Ako je potrebno, izračunati minimalnu vrednost otpornosti zaštitnog otpornika, R_z , koji treba priključiti na red sa otpornikom otpornosti R_x , da bi ga zaštitio od pregorevanja.

Brojni podaci su:

$R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$, $R_3 = 1 \Omega$, $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$, $I_{S1} = 5 \text{ A}$,
 $I_{S2} = 2 \text{ A}$, $I_{S3} = 10 \text{ A}$.

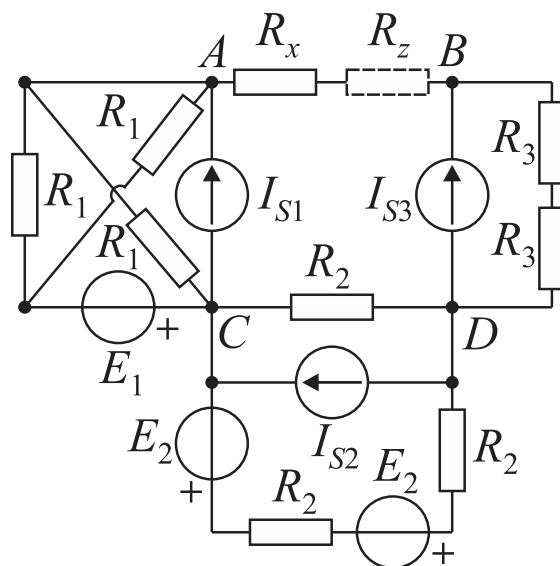


Slika 1.

Zadatak 2. Kada se u mreži sa slike 2, preklopnik prebaci iz položaja (2) u položaj (1), jačina struje koju meri ampermetar A_1 se poveća za $\Delta I_{A1} = 90 \text{ mA}$.

- Primenjujući teoremu superpozicije, izračunati vrednost ems E .
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata kada je prekidač u položaju (1).

Brojni podaci su: $R = R_2 = 10 \Omega$, $R_1 = R_4 = 80 \Omega$,
 $R_3 = R_5 = 20 \Omega$, $E_1 = 12 \text{ V}$, $I_{S1} = 100 \text{ mA}$, $I_{S2} = 200 \text{ mA}$.

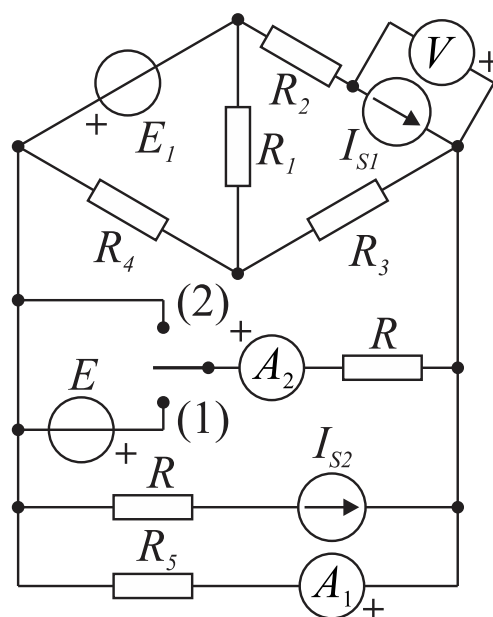


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

K1 Z1

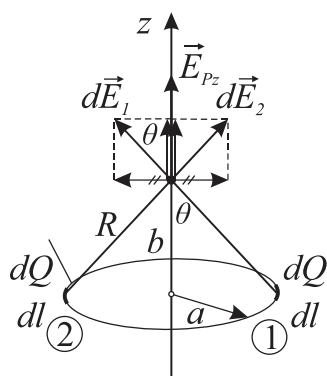


$$a) \quad d\vec{E}_{1h} + d\vec{E}_{2h} = 0 \rightarrow \vec{E}_h = 0$$

$$dE_z = 2dE_1 \cos \theta = 2 \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos \theta = 2 \frac{Q' dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos \theta = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 R^2} \frac{b}{R} dl$$

$$E_z = \int_{\text{po prstenu}} dE_z = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 R^2} \frac{b}{R} \int_0^{2\pi} dl$$

$$E_z = \frac{Q'b}{4\pi\epsilon_0 R^3} 2a\pi = \frac{Q'b 2a\pi}{4\pi\epsilon_0 (b^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$
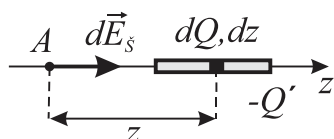
$$\vec{E}_p = \frac{Q'ba}{2\epsilon_0 (b^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} (\vec{i}_z)$$



$$dE_s = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 z^2} = \frac{Q' dz}{4\pi\epsilon_0 z^2}$$

$$E_s = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \int_a^{2a} \frac{dz}{z^2} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{z} \right) \Big|_a^{2a} = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_s = \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} (\vec{i}_z)$$

$$\vec{E}_A = \vec{E}_p + \vec{E}_s = \left(\frac{Q'ba}{2\epsilon_0 (b^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a} \right) (\vec{i}_z)$$

b)

$$E_A = \frac{Q'ba}{2\epsilon_0 (b^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{Q'}{8\pi\epsilon_0 a}$$

$$E_A = 6,92 \frac{\text{kV}}{\text{m}}$$

c)

$$U_{AO} = V_A - V_O$$

$$V_A = V_{AP} + V_{AS}$$

$$dV_{AP} = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q' dl}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$V_{AP} = \int_{\text{po prstenu}} dV_{AP} = \int_0^{2\pi a} \frac{Q' dl}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 R} \cdot 2\pi a$$

$$V_{AP} = \frac{Q'a}{2\epsilon_0 (b^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$dV_{AS} = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 z} = \frac{-Q' dz}{4\pi\epsilon_0 z}$$

$$V_{AS} = \int_{\text{po štapi}} dV_{AS} = -\frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \int_a^{2a} \frac{dz}{z} = -\frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$$

$$V_O = V_{OP} + V_{OS}$$


$$V_{OP} = V_{AP}(b=0) = \frac{Q'}{2\epsilon_0}$$

$$V_{OS} = -\frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \int_{b+a}^{b+2a} \frac{dz}{z} = -\frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{b+2a}{b+a}$$

$$U_{AO} = (V_{AP} + V_{AS}) - (V_{OP} + V_{OS})$$

$$U_{AO} = \left(\frac{Q'a}{2\epsilon_0 (b^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}} + \left(-\frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \ln 2 \right) \right) - \left(\frac{Q'}{2\epsilon_0} + \left(-\frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{b+2a}{b+a} \right) \right)$$

$$U_{AO} = -256,24 \text{ V}$$

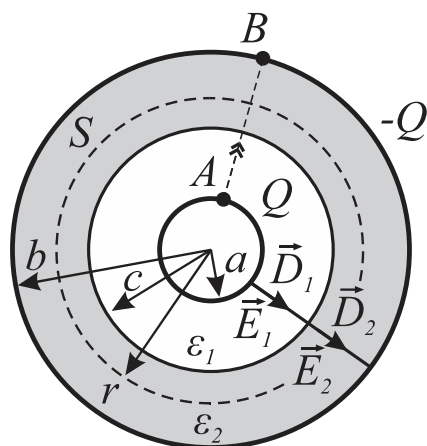

a)

Granični uslov:

$$D_{n1} = D_{n2}$$

$$D_1 = D_2 = D$$

$$E_{t1} = E_{t2} = 0$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{slobodno u } S}$$

$$\int_S D ds = Q$$

$$D 2\pi r L = Q$$

$$D = \frac{Q}{2\pi r L},$$

$$a \leq r \leq b$$

$$E_1 = \frac{D}{\varepsilon_1} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_1 r L},$$

$$a \leq r \leq c$$

$$E_2 = \frac{D}{\varepsilon_2} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_2 r L},$$

$$c \leq r \leq b$$

b)

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^c E_1 dr + \int_c^b E_2 dr = \int_a^c \frac{Q}{2\pi \varepsilon_1 r L} dr + \int_c^b \frac{Q}{2\pi \varepsilon_2 r L} dr = \frac{Q}{2\pi L} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} \ln \frac{c}{a} + \frac{1}{\varepsilon_2} \ln \frac{b}{c} \right)$$

$$C = \frac{2\pi L}{\frac{1}{\varepsilon_1} \ln \frac{c}{a} + \frac{1}{\varepsilon_2} \ln \frac{b}{c}} = \frac{2\pi L}{\frac{1}{4\varepsilon_0} \ln 3 + \frac{1}{2\varepsilon_0} \ln \frac{5}{3}}$$

$$C' = \frac{C}{L} = \frac{2\pi}{\frac{1}{4\varepsilon_0} \ln 3 + \frac{1}{2\varepsilon_0} \ln \frac{5}{3}} = 234 \text{ pF/m}$$

$$C' = 234 \frac{\text{pF}}{\text{m}}$$

c)

$$E_{C1} = E_{1\max} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_1 a L} = \frac{Q'}{2\pi \varepsilon_1 a} = \frac{U \cdot C'}{2\pi \varepsilon_1 a} = 35 \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$$

$$E_{C1} = 35 \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$$

$$E_{C2} = E_{2\max} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_2 c L} = \frac{Q'}{2\pi \varepsilon_2 c} = \frac{U \cdot C'}{2\pi \varepsilon_2 c} = 70 \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$$

$$E_{C2} = 70 \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$$



d)

$$\sigma_{sl} = D(r=a) = \frac{Q'}{2\pi a} = 0,31 \frac{\text{mC}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma_{sl} = 0,31 \frac{\text{mC}}{\text{m}^2}$$

K2 Z1

a)

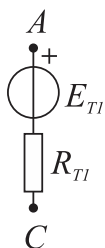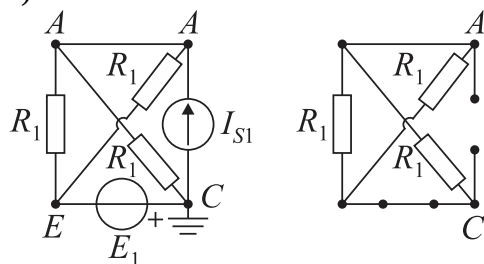

$$V_E = -E_1 = -6V$$


$$V_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} \right) - V_E \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} \right) = I_{S1} \rightarrow V_A \frac{3}{R_1} - V_E \frac{2}{R_1} = I_{S1}$$

$$V_A = 1V$$

$$E_{T1} = U_{AC} = V_A = 1V$$

$$R_{T1} = R_{AC} = R_1 \parallel R_1 \parallel R_1 = \frac{R_1}{3} \rightarrow R_{T1} = 1\Omega$$

2. način

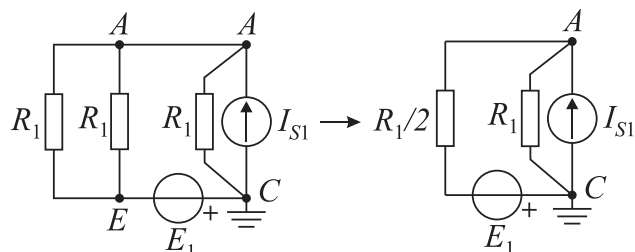


$$V_A \left(\frac{1}{R_1/2} + \frac{1}{R_1} \right) = I_{S1} - \frac{E_1}{R_1/2} \cdot R_1 \rightarrow 3V_A = R_1 I_{S1} - 2E_1$$

$$V_A = 1V$$

$$E_{T1} = U_{AC} = V_A = 1V$$

b)

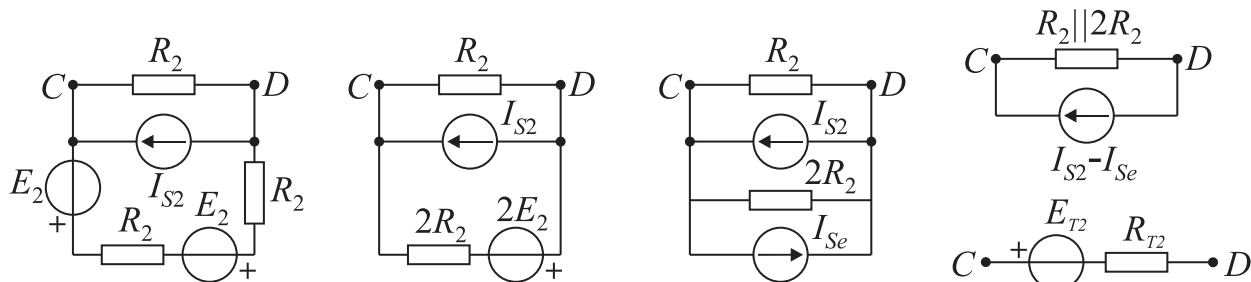


$$I_{Se} = \frac{2E_2}{2R_2} = \frac{E_2}{R_2} = 1A$$

$$E_{T2} = (I_{S2} - I_{Se}) \cdot (R_2 \parallel 2R_2) = 1 \cdot 4 \rightarrow E_{T2} = 4V$$

$$R_{T2} = R_2 \parallel 2R_2 = \frac{2}{3} R_2 = \frac{2}{3} \cdot 6$$

$$R_{T2} = 4\Omega$$


c)

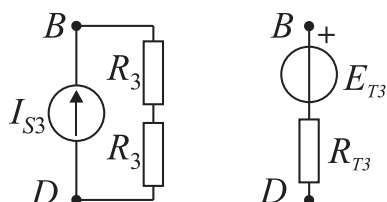

$$E_{T3} = U_{BD} = 2R_3 \cdot I_{S3} = 2 \cdot 1 \cdot 10 \rightarrow E_{T3} = 20V$$

$$R_{T3} = 2R_3 = 2 \cdot 1 \rightarrow R_{T3} = 2\Omega$$

d)

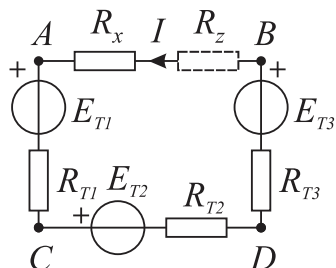

$$I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{x\max}}{R_x}} = \sqrt{\frac{3}{3}} = 1A$$

$$I = \frac{E_{T3} - E_{T1} - E_{T2}}{R_{T1} + R_{T2} + R_{T3} + R_x} = \frac{20 - 1 - 4}{1 + 4 + 2 + 3} = 1.5A > I_{\max}$$

R_x će pregoreti. Neophodno je vezati zaštitni otpornik.

e)

$$I = \frac{E_{T3} - E_{T1} - E_{T2}}{R_{T1} + R_{T2} + R_{T3} + R_x + R_z} = \frac{E_T}{R_T + R_x + R_z} \leq I_{\max}$$

$$R_z \geq \frac{E_T}{I_{\max}} - R_T - R_x = \frac{15}{1} - 7 - 3$$

$$R_T + R_x + R_z \geq \frac{E_T}{I_{\max}}$$



$$R_{z\min} = 5\Omega$$

a)

$$\boxed{\begin{matrix} Svi \\ generatori \end{matrix}} = \boxed{\begin{matrix} Svi \\ sem E \end{matrix}} + \boxed{\begin{matrix} Samo \\ E \end{matrix}}$$

$$(1) \qquad (2)$$
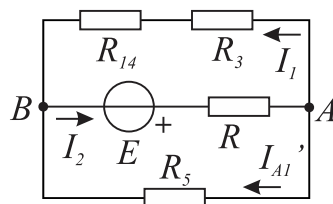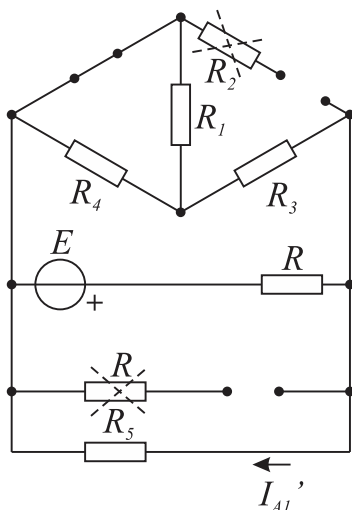
$$I_{A1}^{(1)} = I_{A1}^{(2)} + I_{A1}' \quad \Rightarrow \quad \Delta I_{A1} = I_{A1}^{(1)} - I_{A1}^{(2)} = I_{A1}' = 90 \text{ mA}$$



$$R_{14} = R_1 \parallel R_4 = 40 \, \Omega$$

$$U_{AB} = I_{A1}' R_5 = 90 \text{ m} \cdot 20 = 1,8 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{U_{AB}}{R_3 + R_{14}} = \frac{1,8}{20 + 40} = 30 \text{ mA}$$


$$I_2 = I_1 + I_{A1}' = 120 \text{ mA}$$

$$-E + I_2 R + U_{AB} = 0$$

$$E = I_2 R + U_{AB} = 120 \text{ m} \cdot 10 + 1,8$$

$$\boxed{E = 3 \text{ V}}$$

b)

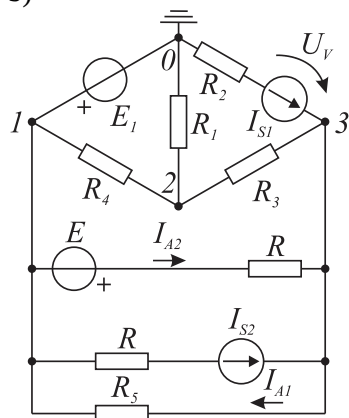

$$V_0 = 0 \text{ V}, \quad V_1 = E_1 = 12 \text{ V}$$

$$V_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) - V_1 \left(\frac{1}{R_4} \right) - V_3 \left(\frac{1}{R_3} \right) = 0$$

$$V_3 \left(\frac{1}{R_2 + \infty} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R + \infty} + \frac{1}{R_5} \right) - V_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R + \infty} + \frac{1}{R_5} \right) - V_2 \left(\frac{1}{R_3} \right) = I_{S1} + \frac{E}{R} + I_{S2}$$

$$V_2 \left(\frac{1}{80} + \frac{1}{20} + \frac{1}{80} \right) - 12 \cdot \left(\frac{1}{80} \right) - V_3 \left(\frac{1}{20} \right) = 0 \quad / \cdot 80$$

$$V_3 \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) - 12 \cdot \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) - V_2 \left(\frac{1}{20} \right) = 100 \text{ m} + \frac{3}{10} + 200 \text{ m} \quad / \cdot 20$$

$$\left. \begin{array}{l} 6V_2 - 4V_3 = 12 \\ -V_2 + 4V_3 = 48 \end{array} \right\} \Rightarrow \quad V_2 = 12 \text{ V}, \quad V_3 = 15 \text{ V}$$

$$I_{A1} = \frac{V_3 - V_1}{R_5} = \frac{15 - 12}{20} \quad \boxed{I_{A1} = 0,15 \text{ A}}$$

$$I_{A2} = \frac{V_1 - V_3 + E}{R} = \frac{12 - 15 + 3}{10} \quad \boxed{I_{A2} = 0 \text{ A}}$$

$$U_V = V_3 - V_0 + R_2 I_{S1} = 15 - 0 + 10 \cdot 100 \text{ m} \quad \boxed{U_V = 16 \text{ V}}$$