


Osnovi elektrotehnike 1
(I kolokvijum)

ZADACI

Zadatak 1. Tanak štap od izolacionog materijala, dužine b , naelektrisan je ravnomerno, podužnim naelektrisanjem Q_s' i postavljen je paralelno sa z -osom zadatog koordinatnog sistema. Početak štapa se nalazi na simetrali drugog i četvrtog kvadranta, na rastojanju b od koordinatnog početka. Drugi, beskonačan štap je naelektrisan podužnim naelektrisanjem Q_n' , postavljen je u pravcu z ose i preseca simetralu na rastojanju b od koordinatnog početka, kao što je prikazano na slici 1. Sredina je vazduh.

- Izvesti, u opštim brojevima, izraz za vektor jačine električnog polja u koordinatnom početku, koji potiče od naelektrisanih štapova.
- Podužno naelektrisanje štapa, tako da horizontalna komponenta vektora jačine električnog polja u tački O bude jednaka nuli,
- Odrediti silu na probno opterećenje ΔQ_p koje se nalazi u koordinatnom početku.

Brojni podaci su: $Q_n' = 1 \text{ nC/m}$, $\Delta Q_p = 1 \text{ pC}$, $b = 4 \text{ cm}$,
 $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$

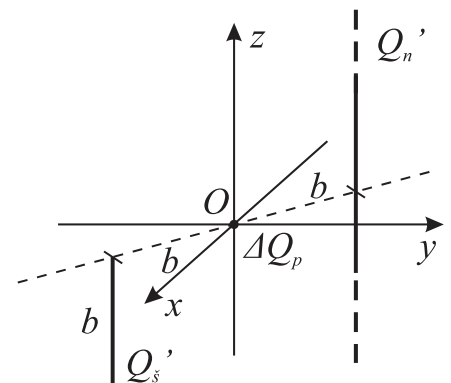


Slika 1.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan poprečni presek vazdušnog koaksijalnog kabla, poluprečnika elektroda $a = 1 \text{ mm}$ i $b = 7,39 \text{ mm}$, dužine $L = 1 \text{ m}$, sa dva sloja dielektrika, permitivnosti $\epsilon_1 = 6\epsilon_0$ i $\epsilon_2 = 3\epsilon_0$. Poluprečnik granične površine između dielektrika je $c = 2,72 \text{ mm}$. Kabl je priključen na izvor napona U . Odrediti:

- Kako se u zavisnosti od rastojanja tačke od centra kondenzatora menjaju intenziteti vektora električnog pomeraja i vektora jačine električnog polja,
- Kapacitivnost kabla, C .
- Odrediti ukupno vezno naelektrisanje na graničnoj površini između dva dielektrika.
- Odrediti maksimalan napon na koji sme da se priključi kabl.

Ostali brojni podaci su:

$Q = 1 \text{ }\mu\text{C}$, $E_{\epsilon 1} = 60 \text{ kV/cm}$, $E_{\epsilon 2} = 35 \text{ kV/cm}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$,

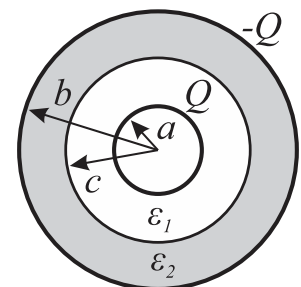

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

Osnovi elektrotehnike 1
(II kolokvijum)

K2

2. 9. 2026.


ZADACI

Zadatak 1. Mrežu vremenski konstantnih struja, prikazanu na slici 1, transformisati na sledeći način:

- Deo mreže između tačaka A i D uprostiti, tako da sadrži samo jedan realan naponski generator.
- Deo mreže između tačaka C i D uprostiti, tako da sadrži samo jedan realan naponski generator.
- Deo mreže između tačaka B i C uprostiti, tako da sadrži samo jedan realan naponski generator.
- Nakon transformacije kola, proveriti da li će otpornik $R_x = 2 \text{ k}\Omega$, sa maksimalnom snagom $P_{x\max} = 2 \text{ mW}$, pregoreti?
- Ako je potrebno, izračunati minimalnu vrednost otpornosti zaštitnog otpornika, R_z , koji treba priključiti na red sa otpornikom otpornosti R_x , da bi ga zaštitio od pregorevanja.

Brojni podaci su:

$R_1 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = R_4 = 2 \text{ k}\Omega$,
 $R_5 = R_6 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_7 = 2 \text{ k}\Omega$, $E_1 = 4 \text{ V}$, $E_2 = 9 \text{ V}$,
 $E_7 = 2 \text{ V}$, $I_{S1} = 0,5 \text{ mA}$, $I_{S2} = 4 \text{ mA}$, $I_{S3} = 3 \text{ mA}$.

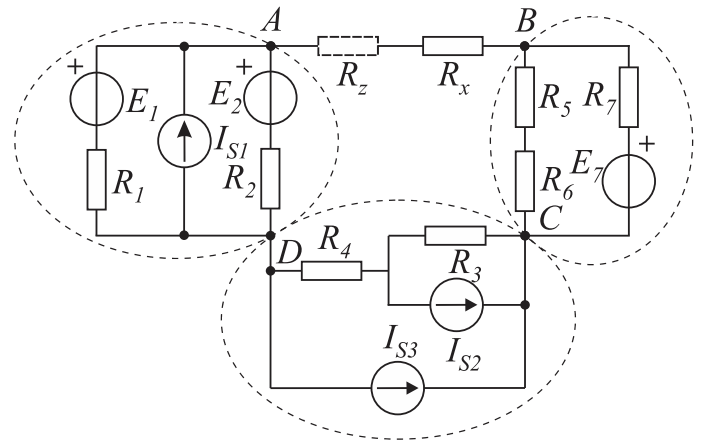


Slika 1.

Zadatak 2. U električnom kolu vremenski konstantnih struja sa slike 2, prilikom prebacivanja prekidača iz položaja (1) u položaj (2), napon između tačaka A i B se poveća za $\Delta U_{AB} = 10 \text{ V}$.

- Izračunati nepoznatu struju strujnog generatora I_{S1} primenom teoreme superpozicije.
- Izračunati snage generatora I_{S1} , I_{S2} i E_1 kada je prekidač u položaju (2), primenom metode potencijala čvorova.

Brojni podaci su: $R = 10 \Omega$, $E_1 = 6 \text{ V}$, $E_2 = 5 \text{ V}$, $I_{S2} = 1 \text{ A}$.

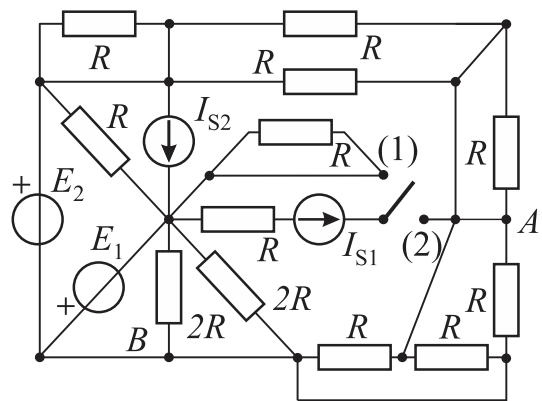


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je tačno uraditi više od 50% svakog od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

K1 Z1

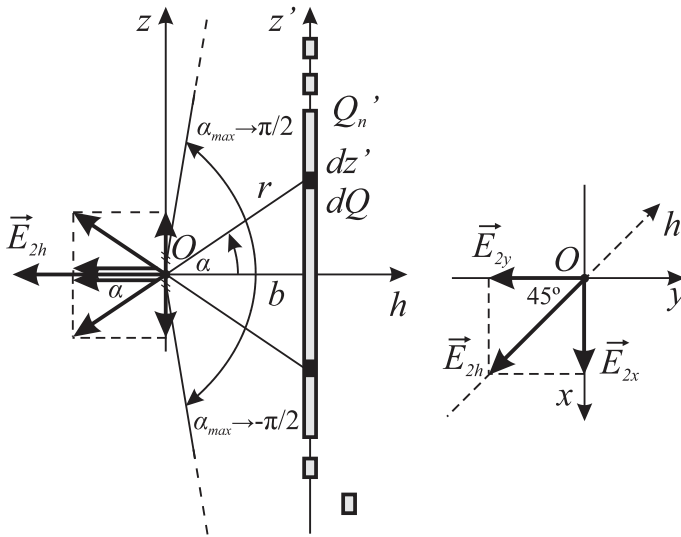

a)


$$E_{\infty niti} = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$E_{nh} = \frac{Q'_n}{2\pi\epsilon_0 b}$$

$$\vec{E}_{nx} = \frac{Q'_n}{2\pi\epsilon_0 b} \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i}_x$$

$$\vec{E}_{ny} = \frac{Q'_n}{2\pi\epsilon_0 b} \frac{\sqrt{2}}{2} (-\vec{i}_y)$$

③

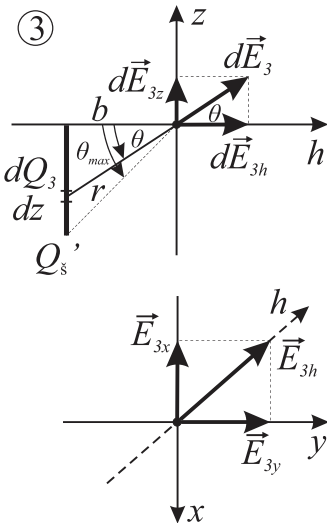

$$dE_{sh} = \frac{dQ_s}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta = \frac{Q'_s dz}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta = \frac{Q'_s \frac{r d\theta}{\cos\theta}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta = \frac{Q'_s}{4\pi\epsilon_0 r} d\theta = \frac{Q'_s}{4\pi\epsilon_0 b} \cos\theta d\theta$$

$$E_{sh} = \frac{Q'_s}{4\pi\epsilon_0 b} \int_0^{\theta_{\max}} \cos\theta d\theta = \frac{Q'_s}{4\pi\epsilon_0 b} \sin\theta_{\max}$$

$$\vec{E}_{sh} = \frac{Q'_s}{4\pi\epsilon_0 b} \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i}_h \rightarrow \vec{E}_{sx} = E_{sh} \frac{\sqrt{2}}{2} (-\vec{i}_x)$$

$$\vec{E}_{sy} = E_{sh} \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i}_y$$

$$dE_{sz} = \frac{dQ_s}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin\theta = \frac{Q'_s dz}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin\theta = \frac{Q'_s \frac{r d\theta}{\cos\theta}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin\theta = \frac{Q'_s d\theta}{4\pi\epsilon_0 r \cos\theta} \sin\theta$$


$$dE_{sz} = \frac{Q'_s d\theta}{4\pi\epsilon_0 \frac{b}{\cos\theta}} \sin\theta = \frac{Q'_s}{4\pi\epsilon_0 b} \sin\theta d\theta$$

$$E_{sz} = \frac{Q'_s}{4\pi\epsilon_0 b} \int_0^{\theta_{\max}} \sin\theta d\theta = \frac{Q'_s}{4\pi\epsilon_0 b} (-\cos\theta) \Big|_0^{\theta_{\max}} = \frac{Q'_s}{4\pi\epsilon_0 b} (1 - \cos\theta_{\max})$$

$$\vec{E}_{sz} = \frac{Q'_s}{4\pi\epsilon_0 b} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \vec{i}_z$$

$$c) E_{nh} = E_{sh} \rightarrow \frac{Q'_n}{2\pi\epsilon_0 b} = \frac{Q'_s}{4\pi\epsilon_0 b} \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow Q'_s = 2\sqrt{2}Q'_n = 2,83 \text{ nC/m}$$
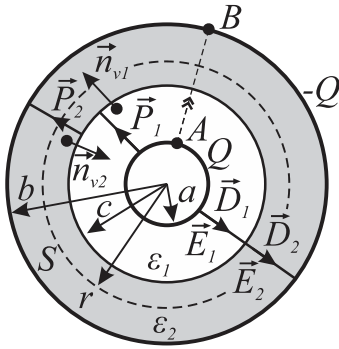
$$d) \vec{F} = \Delta Q_p \vec{E}_{sz} = \Delta Q_p \frac{Q'_s}{4\pi\epsilon_0 b} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \vec{i}_z = 186,33 \text{ pN} \vec{i}_z$$



a)

Granični uslov:

$$D_{n1} = D_{n2}$$

$$D_1 = D_2 = D$$

$$E_{t1} \neq E_{t2}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{slobodno u } S}$$

$$\int_S D ds = Q$$

$$D 2\pi r L = Q$$

$$\boxed{D = \frac{Q}{2\pi r L}}, \quad a \leq r \leq b$$

$$\boxed{E_1 = \frac{D}{\varepsilon_1} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_1 r L}}, \quad a \leq r \leq c$$

$$\boxed{E_2 = \frac{D}{\varepsilon_2} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_2 r L}}, \quad c \leq r \leq b$$

b)

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^c E_1 dr + \int_c^b E_2 dr = \int_a^c \frac{Q}{2\pi \varepsilon_1 r L} dr + \int_c^b \frac{Q}{2\pi \varepsilon_2 r L} dr = \frac{Q}{2\pi L} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} \ln \frac{c}{a} + \frac{1}{\varepsilon_2} \ln \frac{b}{c} \right)$$

$$C = \frac{2\pi L}{\frac{1}{\varepsilon_1} \ln \frac{c}{a} + \frac{1}{\varepsilon_2} \ln \frac{b}{c}} = \frac{2\pi \cdot 1}{\frac{1}{6\varepsilon_0} \ln 2,72 + \frac{1}{3\varepsilon_0} \ln 2,72}$$

$$\boxed{C = 110,8 \text{ pF}}$$

c)

$$\sigma_{v1} = \vec{P}_1 \cdot \vec{n}_{v1} = P_1(r=c) = D - \varepsilon_0 E_1 = D - \varepsilon_0 \frac{D}{\varepsilon_1} = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_{r1}}\right) D = \left(1 - \frac{1}{6}\right) \frac{Q}{2\pi c L} = \frac{5}{6} \frac{Q}{2\pi c L}$$

$$\sigma_{v2} = \vec{P}_2 \cdot \vec{n}_{v2} = -P_2(r=c) = -(D - \varepsilon_0 E_2) = -\left(D - \varepsilon_0 \frac{D}{\varepsilon_2}\right) = -\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_{r2}}\right) D = -\left(1 - \frac{1}{3}\right) \frac{Q}{2\pi c L} = -\frac{2}{3} \frac{Q}{2\pi c L}$$

$$Q_{v(r=c)} = Q_{v1} + Q_{v2} = \sigma_{v1} 2\pi c L + \sigma_{v2} 2\pi c L = \left(\frac{5}{6} \frac{Q}{2\pi c L} - \frac{2}{3} \frac{Q}{2\pi c L}\right) \cdot 2\pi c L = \frac{1}{6} Q$$

$$\boxed{Q_{v(r=c)} = 166,67 \text{ nC}}$$

d)


$$E_{1\max}(r=a) = \frac{Q_{\max}}{2\pi \varepsilon_1 a L} = \frac{C U_{1\max}}{2\pi \varepsilon_1 a L} \leq E_{\varepsilon 1} \rightarrow U_{1\max} = \frac{E_{\varepsilon 1} 2\pi \varepsilon_1 a L}{C} = 180,67 \text{ kV}$$

$$E_{2\max}(r=c) = \frac{Q_{\max}}{2\pi \varepsilon_2 c L} = \frac{C U_{2\max}}{2\pi \varepsilon_2 c L} \leq E_{\varepsilon 2} \rightarrow U_{2\max} = \frac{E_{\varepsilon 2} 2\pi \varepsilon_2 c L}{C} = 143,33 \text{ kV}$$

$$U_{\max} = \min\{U_{1\max}, U_{2\max}\} = 143,33 \text{ kV}$$

K2 Z1

a)

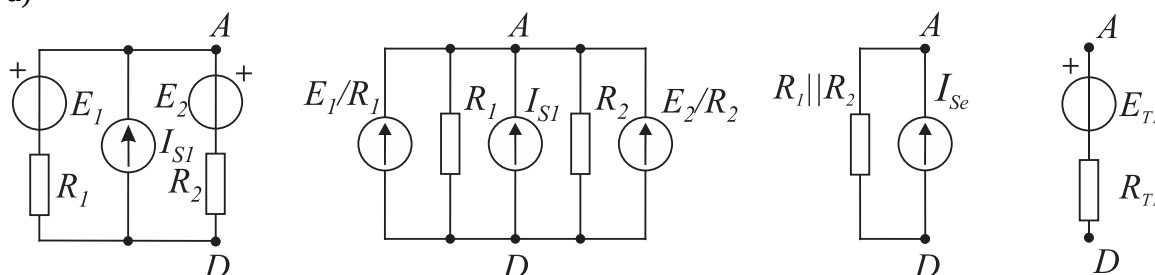


$$I_{sc} = \frac{E_1}{R_1} + I_{s1} + \frac{E_2}{R_2} = \frac{4}{4k} + 0.5m + \frac{9}{2k} = 6mA$$

$$R_{T1} = R_1 \parallel R_2 = 4k \parallel 2k = \frac{8}{6} k\Omega$$

$$E_{T1} = R_{T1} \cdot I_{sc} = \frac{8}{6} k \cdot 6m = 8V$$

b)

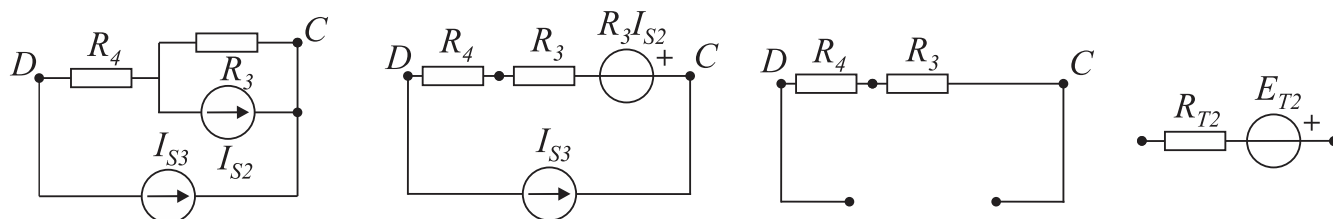


$$E_{T2} = U_{CD} = I_{s2} R_3 + (R_3 + R_4) I_{s3} = 4m \cdot 2k + 4k \cdot 3m$$

$$E_{T2} = 20V$$

$$R_{T2} = R_3 + R_4$$

$$R_{T2} = 4k\Omega$$

c)

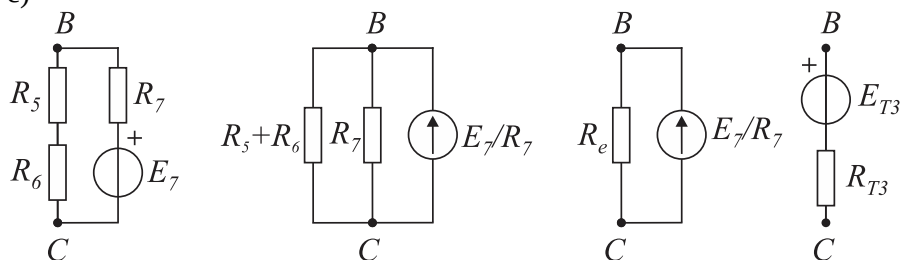


$$\frac{E_7}{R_7} = \frac{2}{2k} = 1mA$$

$$R_{T3} = R_e = (R_5 + R_6) \parallel R_7 = 1k\Omega$$

$$E_{T3} = \frac{E_7}{R_7} R_e = 1m \cdot 1k = 1V$$

d)

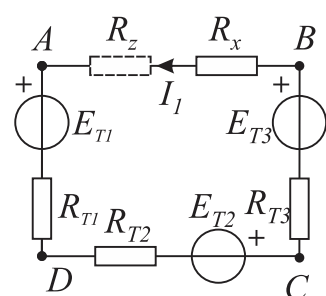

$$I_1 = \frac{-E_{T1} + E_{T2} + E_{T3}}{R_{T1} + R_{T2} + R_{T3} + R_x} = 1.56mA$$

$$P_{x\max} = R_x I_{\max}^2$$

$$I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{x\max}}{R_x}} = \sqrt{\frac{2m}{2k}} = 1mA$$

$I_1 > I_{\max}$ R_x će pregoreti. Neophodno je vezati zaštitni otpornik.

e)

$$I_1 = \frac{-E_{T1} + E_{T2} + E_{T3}}{R_{T1} + R_{T2} + R_{T3} + R_x + R_z} = \frac{E_T}{R_T + R_x + R_z} \leq I_{\max}$$

$$R_T + R_x + R_z \geq \frac{E_T}{I_{\max}}$$

$$R_z \geq \frac{E_T}{I_{\max}} - R_T - R_x = \frac{13}{1m} - 6,33k - 2k$$

$$R_{z\min} = 4,67 k\Omega$$




K2 Z2

a)

$$\boxed{S_{vi} \text{ generatori}} = \boxed{S_{vi} \text{ sem } I_{S1}} + \boxed{S_{amo} I_{S1}}$$

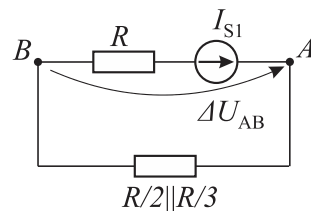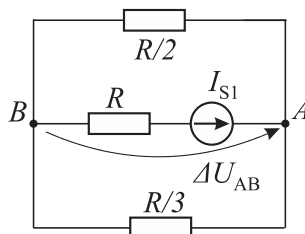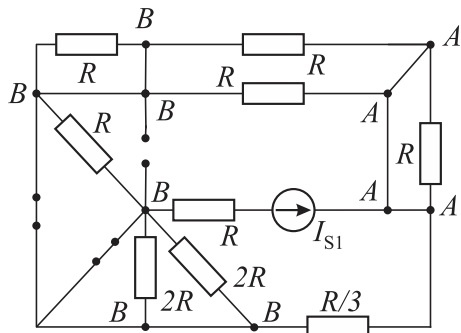(2) (1)

$$U_{AB}^{(2)} = U_{AB}^{(1)} + \Delta U_{AB} \Rightarrow \Delta U_{AB} = U_{AB}^{(2)} - U_{AB}^{(1)} = 10V$$



$$\Delta U_{AB} = I_{S1} R_{ek}$$


$$R_{ek} = \frac{R}{2} \parallel \frac{R}{3}$$

$$R_{ek} = 2\Omega$$

$$I_{S1} = \frac{\Delta U_{AB}}{R_{ek}}$$

$$\boxed{I_{S1} = 5A}$$

b)

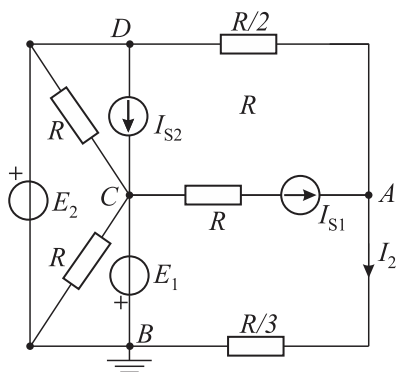

$$V_B = 0V$$

$$V_C = -E_1 = -6V$$

$$V_D = E_2 = 5V$$

$$V_A \left(\frac{1}{R + \infty} + \frac{1}{R/3} + \frac{1}{R/2} \right) - V_C \left(\frac{1}{R + \infty} \right) - V_D \left(\frac{1}{R/2} \right) = I_{S1}$$

$$0,5V_A - 1 = 5$$

$$\boxed{V_A = 12V}$$

$$U_{g1} = R I_{S1} + V_A - V_C$$

$$P_{g1} = U_{S1} I_{S1}$$

$$P_{g1} = 68 \cdot 5$$

$$\boxed{P_{g1} = 340W}$$

$$P_{E1} = E_1 I_{E1}$$

$$I_{E1} = I_{S2} - I_{S1} + \frac{V_D - V_C}{R} - \frac{V_C}{R} = 1 - 5 + \frac{5 + 6}{10} + \frac{6}{10} = -2,3A$$

$$\boxed{P_{E1} = -13,8W}$$

$$P_{g2} = U_{S2} I_{S2}$$

$$P_{g2} = (V_C - V_D) I_{S2}$$

$$P_{g2} = (-6 - 5) \cdot 1$$

$$\boxed{P_{g2} = -11W}$$